

5.1997

# РАДИО

АУДИО·ВИДЕО·СВЯЗЬ·ЭЛЕКТРОНИКА·КОМПЬЮТЕРЫ

**СВЯЗЬ**

СРЕДСТВА И СПОСОБЫ

ЖУРНАЛ  
В ЖУРНАЛЕ

9-я международная выставка

«СИСТЕМЫ И СРЕДСТВА СВЯЗИ»

19–23 мая 1997 г.

Россия, Москва, выставочный комплекс  
на Красной Пресне



**ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ  
НА ПОРОГЕ XXI ВЕКА**

**МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ Z8**

**КОМПОНЕНТЫ В БЫТОВОЙ  
ВИДЕОТЕХНИКЕ**

**РАДИОПРИЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА  
НА K174XA42A**



ИЗДАЕТСЯ С 1924 ГОДА

**5  
1997**



<b>ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ НА ПОРОГЕ XXI ВЕКА</b>	<b>5</b>	В. Булгак. XXI ВЕК – ВЕК ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ СВЯЗИ	<b>5</b>
<b>ВИДЕОТЕХНИКА</b>	<b>8</b>	Ю. Петропавловский. КОМПОНЕНТЫ В БЫТОВОЙ ВИДЕОТЕХНИКЕ	<b>8</b>
		С. Зорин. ЦИФРОВОЙ ТЕЛЕТЕСТ	<b>11</b>
		И. Гончаров. СИСТЕМА ШУМОПониЖЕНИЯ СИГНАЛА ЯРКОСТИ	<b>13</b>
<b>ЗВУКОТЕХНИКА</b>	<b>14</b>	Р. Кунафин. ИЗ ОПЫТА ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭПУ "РАДИОТЕХНИКА-001"	<b>14</b>
		РЭЙ ДОЛБИ И ЕГО ЛАБОРАТОРИЯ	<b>16</b>
		Н. Соколова. ЗВУКОТЕХНИКА "ДОМАШНЕГО ТЕАТРА"	<b>17</b>
<b>РАДИОПРИЕМ</b>	<b>20</b>	П. Полятыкин. РАДИОПРИЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА НА МИКРОСХЕМЕ К174ХА42А	<b>20</b>
		П. Михайлов. DX-ВЕСТИ	<b>22</b>
		В. Поляков. "ВЕЧНОГОВОРЯЩЕЕ" РАДИО	<b>23</b>
<b>СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ</b>	<b>24</b>	А. Водар. ОДИН ИЗ ПЛЕАДЫ ПЕРВЫХ РАДИОТЕХНИКОВ РОССИИ	<b>24</b>
<b>МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ ТЕХНИКА</b>	<b>25</b>	А. Фрунзв. МОДЕРНИЗИРУЕМ IBM-СОВМЕСТИМЫЙ ПК М. Гладштейн. Z8 – МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ ШИРОКОГО ПРИМЕНЕНИЯ	<b>25</b>
		А. Галимов. 275 БАЙТ ДЛЯ "SPECTRUM"-СОВМЕСТИМОГО	<b>27</b>
			<b>30</b>
<b>ИЗМЕРЕНИЯ</b>	<b>32</b>	Я. Крвгерс. ЧАСТОТОМЕР НА МИКРО-ЭВМ	<b>32</b>
<b>"РАДИО" – НАЧИНАЮЩИМ</b>	<b>35</b>	Б. Иванов. БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ "ЛЮСТРЫ ЧИЖЕВСКОГО"	<b>35</b>
		А. Кавывв. ПИТАНИЕ ЛАМПЫ ДНЕВНОГО СВЕТА ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ	<b>36</b>
		А. Полежава. СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОБНИК-ИНДИКАТОР	<b>38</b>
		А. Низовцев. ПРИЕМНИК-РАДИОТОЧКА	<b>39</b>
		Ю. Прокопцев. ПРИСТАВКА-АВТОМАТ К БЛОКУ ПИТАНИЯ	<b>39</b>
		А. Шитов. "КАК ПРОВЕРИТЬ ОКСИДНЫЙ КОНДЕНСАТОР"	<b>40</b>
<b>ДОМАШНИЙ ТЕЛЕФОН</b>	<b>41</b>	В. Банников. МЕЛОДИЧНЫЙ ЗВОНОК В ТЕЛЕФОННОМ АППАРАТЕ	<b>41</b>
<b>ЭЛЕКТРОНИКА ЗА РУЛЕМ</b>	<b>42</b>	С. Алексеев. КОНТРОЛЬ ИСПРАВНОСТИ СИГНАЛЬНЫХ ЛАМП	<b>42</b>
		А. Мусиенко. СТАБИЛИЗАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА В КАБИНЕ	<b>44</b>
<b>ЭЛЕКТРОНИКА В БЫТУ</b>	<b>45</b>	Ю. Виноградов. "НОЧНОЙ СТОРОЖ" ПАССАЖИРА	<b>45</b>
		А. Пипко, Л. Семнов. БЫТОВАЯ МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ	<b>46</b>
<b>РАДИОЛЮБИТЕЛЮ-КОНСТРУКТОРУ</b>	<b>48</b>	С. Бирюков. РАСЧЕТ СЕТЕВОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ С ГАСЯЩИМ КОНДЕНСАТОРОМ	<b>48</b>
		О. Потепенко. ВЫХОДНЫЕ КАСКАДЫ ШИРОКОПОЛОСНОГО ОСЦИЛЛОГРАФА	<b>50</b>
<b>СПРАВОЧНЫЙ ЛИСТОК</b>	<b>53</b>	ПОПУЛЯРНЫЕ РАЗЪЕМЫ ЗАРУБЕЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА	<b>53</b>
		Л. Ломакин. ОКСИДНЫЕ ПОЛЯРНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ	<b>54</b>
<b>СВЯЗЬ: СРЕДСТВА И СПОСОБЫ</b>	<b>57</b>		

Ю. Громаков. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ (с. 58). А. Калашников. БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ МАЛЕНЬКОГО ТРАКТА (с. 62). В. Нейман. КОММУТАЦИЯ ЦИФРОВЫХ КАНАЛОВ СВЯЗИ (с. 65). А. Богданов, С. Простов. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИ-БИ ДИАПАЗОНА В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ (с. 69). А. Гороховский, А. Калашников. ФОРУМ "МОБИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" СТАНОВИТСЯ ТРАДИЦИОННЫМ (с. 71)

РАДИОКУРЬЕР (с. 4). КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ ПУБЛИКАЦИЮ 1996 ГОДА (с. 34). НАША КОНСУЛЬТАЦИЯ (с. 52). ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ (с. 1, 3, 31, 44, 63, 64, 70, 73 – 88). РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ВСТАВКА – В ЦЕНТРЕ ЖУРНАЛА



# РАДИО

5 • 1997

МАССОВЫЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ  
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

аудио·видео·связь  
электроника·компьютеры

Издается с 1924 года

УЧРЕДИТЕЛЬ: РЕДАКЦИЯ  
ЖУРНАЛА "РАДИО"

Зарегистрирован Комитетом РФ  
по печати 21 марта 1995 г.  
Регистрационный № 01331

Главный редактор

А. В. ГОРОХОВСКИЙ

Редакционная коллегия:

И. Т. АКУЛИНИЧЕВ, В. М. БОНДАРЕНКО,  
С. А. БИРЮКОВ (ОТВ. СЕКРЕТАРЬ),  
А. М. ВАРБАНСКИЙ, А. Я. ГРИФ,  
А. С. ЖУРАВЛЕВ, Б. С. ИВАНОВ,  
А. Н. ИСАЕВ, Н. В. КАЗАНСКИЙ,  
Е. А. КАРНАУХОВ, А. Н. КОРОТОНОШКО,  
Ю. И. КРЫЛОВ (ЗАМ. ГЛ. РЕДАКТОРА),  
В. Г. МАКОВЕЕВ, В. В. МИГУЛИН,  
С. Л. МИШЕНКОВ,  
А. Л. МСТИСЛАВСКИЙ, Т. Ш. РАСКИНА,  
Б. Г. СТЕПАНОВ (ЗАМ. ГЛ. РЕДАКТОРА),  
В. В. ФРОЛОВ.

Корректор Т. А. ВАСИЛЬЕВА

Адрес редакции: 103045,  
Москва, Селиверстов пер., 10.

Телефон для справок, группы под-  
писки и реализации —  
(095)207-77-28,  
факс 208-13-11.

Телефон группы работы с  
письмами — 207-31-18.

Отделы: общей радиозлектроники —  
207-88-18;

аудио, видео, радиоприема  
и измерений — 208-83-05;

микропроцессорной техники и тех-  
нической консультации — 207-89-00;

оформления — 207-71-69;

группа рекламы — 208-99-45,  
тел./факс (095) 208-77-13.

"КВ-журнал" — 208-89-49.

Наши платежные реквизиты: полу-  
чатель — ЗАО "Журнал "Радио",  
ИНН 7708023424, р/сч. 400609329 в  
АКБ "Бизнес" в Москве; корр. счет  
478161600, БИК 044583478.

Редакция не несет ответственности за досто-  
верность рекламных объявлений.

Подписано к печати 08.04.1997 г.  
Формат 60x84/8. Печать офсетная.  
Объем 11,5 физич. печ. л., 5,75 бум.  
л., 16,5 уч.-изд. л.

В розницу — цена договорная.

Подписной индекс по каталогу  
"Роспечати" — 70772

Отпечатано UPC Consulting Ltd  
(Vaasa, Finland)

© Радио, 1997 г.

# РАДИОЖУРНАЛ

## СОТОВЫЕ СИСТЕМЫ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

В последние годы в Евро-  
пе и США начинают интен-  
сивно развиваться системы  
многопрограммного телеви-  
дения в миллиметровом диа-  
пазоне волн на участке от 20  
до 60 ГГц. В этом диапазоне  
Международный союз электр-  
росвязи (МСЭ) рекомендовал  
развивать сотовое телевиде-  
ние, выделив для этих служб  
рабочие частоты в районе 30  
и 40 ГГц.

Одной из систем сотового  
телевидения является разра-  
ботанная в США система  
Cellular Vision (CV), рассчи-  
танная на работу в диапазоне  
27,5...29,5 ГГц. Система рас-  
полагается в пределах горо-  
да, покрывая всю его терри-  
торию сетью передатчиков с  
радиусом действия около  
5 км каждый. Принадлежа-  
щие потребителям абонент-  
ские приемные станции снаб-  
жены антенными устройства-  
ми небольших размеров, ко-  
торые могут располагаться  
как внутри помещения, так и  
вне его.

Фирма Cellular Vision полу-  
чила на систему CV патент  
США и имеет лицензию на  
организацию с ее использо-  
ванием телевизионного ве-  
щания на территории Нью-  
Йорка. Система способна  
обеспечить 50-100 телевизи-  
онных каналов. Сегодня чис-  
ло ее абонентов достигло  
10 тыс.

Систему CV, кроме пере-  
дачи телевизионных про-  
грамм, можно использовать  
для телефонии, передачи  
данных, организации теле-  
конференций, интерактивно-  
го телевидения и т. д. Могут  
быть реализованы режимы  
работы с закрепленными ка-  
налами и с предоставлением  
каналов и программ по требо-  
ванию.

На одном из заседаний  
коллегии Минсвязи РФ рас-  
сматривались различные ас-  
пекты применения системы  
CV в условиях России. В по-  
становлении коллегии было  
отмечено, что развитие сис-  
тем телекоммуникаций с мно-

гопрограммным интерактив-  
ным телерадиовещанием в  
крупных и средних городах  
России следует считать од-  
ним из важнейших направле-  
ний развития и расширения  
предоставляемых отраслью  
услуг.

"Вестник связи"

## ЛАЗЕРНЫЙ ТЕАТР НА ДОМУ

Инженеры германской  
фирмы Lazer-Display Techno-  
logy разработали "голубой"  
твердотельный лазер, на ба-  
зе которого и сконструирова-  
ли телеприемник с многомет-  
ровым экраном. Качество  
изображения, сочные краски,  
четкость, контрастность —  
трудно даже назвать это твое-  
рение телевизором — на поря-  
док выше, чем у традицион-  
ных моделей с современными  
электронно-лучевыми трубками.  
По заверениям предста-  
вителя фирмы, жаждающие  
скачать домашний очаг по-  
добной роскошью смогут осу-  
ществить свое намерение  
уже в конце 1997 года.

"Техника молодежи"

## "БЛЮЗ РП-201"

Ультракотковолновый  
радиоприемник "Блюз РП-  
201" выпускает Омское ПО  
"Иртыш". С его помощью  
можно принимать радиове-  
щательные станции в диапа-  
зоне 76...108 МГц и звуковое  
сопровождение пяти телеви-  
зионных каналов в диапазоне  
55...76 МГц. Прием передач  
осуществляется на внешнюю  
или телескопическую антен-  
ну. В "Блюзе РП-201" имеют-  
ся встроенные электронные  
часы, которые могут рабо-  
тать в режиме индикации те-  
кущего времени, а также как  
таймер и будильник.


Основные технические ха-  
рактеристики. Реальная чув-  
ствительность — не хуже  
10 мкВ; диапазон воспроизво-  
димых частот — 316...6300 Гц;  
пределы регулировки громко-  
сти — не менее 40 дБ; габари-  
ты — 300x122x97 мм; масса —  
1,5 кг.




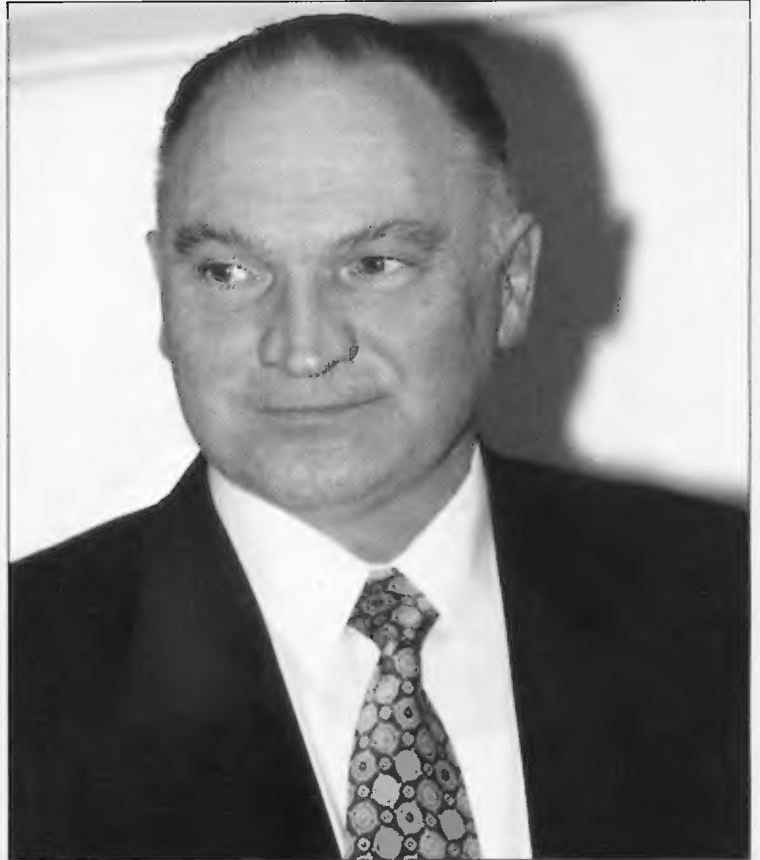
# XXI ВЕК – ВЕК ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ СВЯЗИ

**В. Б. БУЛГАК,**  
*вице-премьер Правительства  
Российской Федерации*



Судя по всему, XXI век, на пороге которого мы стоим, станет веком глобального информационного общества. Это означает, что на Земле будет создана всемирная сеть связи, построенная на базе национальных сетей, объединенных через интерфейсы в единую сеть. При этом, наряду с глобализацией связи, предполагается постепенный переход к ее персонализации, когда каждый абонент получит возможность с помощью глобальных, национальных и абонентских сетей пользоваться различными услугами связи, находясь в любой точке земного шара, в любое время суток по своему персональному номеру, который будет зарегистрирован во всемирной сети связи.

Эти два направления – глобализация и персонализация связи – и определяют ее развитие на ближайшее десятилетие.

В эти майские дни, когда отмечается День радио, не могу не отметить, что глобализация и персонализация связи во многом базируются на радиотехнических методах, у истоков которых стоял наш соотечественник А. С. Попов.

Для перехода от индустриального общества к информационному есть все предпосылки – объединяются усилия поставщик оборудования связи разных стран мира, компаний электросвязи, телевидения, радиовещания, вычислительной техники. Сам же переход обусловлен такими факторами, как рост спроса на услуги связи и информатики и ощутимый сдвиг в развитии электроники, оптики и вычислительной техники.

По мнению международных экспертов, основой всемирной сети связи, ее транспортной средой станет глобальное цифровое кольцо, состоящее из цифровых каналов и трактов, созданных на основе волоконно-оптических и спутниковых линий связи.

Россия, как великая держава, обязана иметь адекватную времени связь и занять свое место в глобальной информационной инфраструктуре.

Исходя из этого, развитие связи в стране расценивается правительством не только как фактор роста экономики, но и как непременное условие вхождения России в международное телекоммуникационное и информационное пространство. При этом основной целью сотрудничества с зарубежными странами в области связи является интеграция национальной сети связи России в общеевропейскую и мировую систему.

Являясь крупной евроазиатской страной, на западе Россия интегрируется со странами Европы, на востоке – со странами Азии, а с помощью спутниковых систем связи, трансатлантичес-

ких и транстихоокеанских волоконно-оптических линий связи – с Северной и Южной Америкой, Австралией, Африкой.

В силу этого приоритетным направлением развития российского телекоммуникационного комплекса стала в последние годы организация международной и междугородной телефонной связи (как наиболее мощной, фондоемкой и доходной) на основе цифровых волоконно-оптических, радиорелейных и спутниковых линий связи. Всего за четыре года в России был создан телекоммуникационный комплекс, по многим параметрам не уступающий ведущим странам мира.

Реализовав три крупнейших международных проекта – цифровые волоконно-оптические линии связи Россия–Дания, Италия–Украина–Россия (ИТУР), Россия–Япония–Корея – и построив самую длинную в мире (8000 км) цифровую радиорелейную магистраль Москва–Хабаровск, Россия смогла решить сразу несколько принципиально важных проблем: национальная сеть связи получила три независимых выхода на глобальную сеть электросвязи; через всю территорию России замкнулось мировое телекоммуникационное кольцо, образовав наиболее рациональный путь трафика из Европы в Тихоокеанский регион; обеспечена автоматическая телефонная связь со 180 государствами мира.

Введя в действие около 70 тыс. каналов международной связи (в 1990 г. весь Советский Союз имел только одну тысячу таких каналов), организованных на основе самых современных технологий, и построив семь международных центров коммутации, Россия обеспечила себе полноценное вхождение в мировое сообщество и решила проблему международной связи на ближайшие 10–15 лет.

Для расширения доступа к глобальной телекоммуникационной сети и организации высококачественных каналов связи с отдаленными пунктами мира, Россия принимает участие во многих международных проектах. В частности, АО «Ростелеком» – самый мощный в стране оператор международной и междугородной связи – является долевым участником или совладельцем 18 международных систем в различных регионах мира, включая такие глобальные проекты, как FLAG, APC, APCN. TPC-5, Sea-Me-We 2 и др.

Несколько совместных проектов запланировано для увязки с сетями сопредельных государств, причем ВОЛС Россия–Финляндия, Россия–Эстония, Россия–Китай уже построены. В част-



ности, сданная в январе нынешнего года волоконно-оптическая линия Хабаровск–Харбин обеспечит пропуск не только международного трафика между Россией и Китаем, но и транзитного трафика между Европой и Азией.

В ближайшие два года планируется создать Черноморскую подводную волоконно-оптическую линию связи BSFOCS, которая соединит Россию с Болгарией, Грецией и Кипром и при необходимости обеспечит резервирование системы ИТУР.

Большое значение в усилении роли России в организации глобальной системы связи могло бы иметь освоение акватории Северного Ледовитого океана, создание там сети подводных кабельных линий связи. В рамках этой программы уже сейчас рассматривается возможность прокладки ВОЛС подо льдами океана с помощью атомных подводных лодок, что позволит организовать линии связи между Россией и Европой, с одной стороны, и США и Канадой, с другой. Такие линии не только увеличат информационные потоки, но и создадут дополнительный резерв трансатлантическим и транстихоокеанским ВОЛСам.

Россия, являясь членом Регионального сотрудничества в области связи, расширяет сферу своего взаимодействия со странами-членами СНГ на основе развития и совершенствования своей деятельности в области связи в рамках взаимной интеграции по реализации технической политики наших государств. Оно идет по таким важным направлениям, как стандартизация и метрология, сертификация оборудования, регулирование использования радиочастотного спектра, выбор стандартов перспективных систем связи, подготовка кадров, согласование подходов к решению экономических проблем. В частности, разработана и утверждена "Программа совместных действий администраций связи Российской Федерации и Республики Беларусь по созданию единой системы связи I этапа (1996–1997 гг.)". Подписано межправительственное соглашение по взаимодействию государств-членов СНГ в развитии сетей подвижной сотовой связи.

Принятие этого документа позволит решать вопросы координации использования радиочастотного спектра для сотовых сетей и беспрепятственного провоза терминалов сотовой связи через границы стран Содружества.

Одновременно с развитием международной связи в России ведутся широкомасштабные работы по модернизации существующих и строительству современных междугородных, региональных и местных сетей связи. На сегодняшний день из запланированных 50 АМТС и 50 тыс. км цифровых линий дальней связи, составляющих техническую основу цифровой сети связи общего пользования, собственными силами построено и модернизировано 45 станций и проложено 30 тыс. км трасс. В совокупности с другими цифровыми линиями связи, в том числе оборудованных системами синхронной цифровой иерархии, цифровыми коммутационными системами, оснащенными системой сигнализации ОКС-7, современными системами управления сетями, системами передачи с коммутацией пакетов, позволили за последние пять лет существенно сократить техническое отставание России от ведущих стран мира.

В эти же годы из 84 междугородных телефонных станций 79 цифровизированы. После замены оставшихся пяти, а эту работу намечено завершить к 1998 г., потребности страны в междугородной телефонной связи также будут удовлетворены не менее чем на десять лет.

Таким образом, по двум основным показателям – цифровизации и вхождению в международный телекоммуникационный альянс – Россия вышла в число цивилизованных стран мира.

Эффект от реализации программ по развитию дальней связи ощутили на себе и население – в последнее время начали плавно снижаться тарифы на услуги международной и междугородной связи. Следовательно, приоритеты в развитии отрасли были выбраны правильно, и теперь, когда решена проблема международной связи и почти полностью снят вопрос междугородной связи, главным направлением в этой области должно стать развитие местной телефонной связи, тем более что для перехода к персонализации связи необходимо увеличение емкости телефонных сетей и повышение телефонной плотности, а следовательно, обеспечение населения базовыми услугами связи.



Несмотря на то, что в целом емкость телефонной сети составляет на сегодняшний день 27 млн номеров, и по этому показателю Россия занимает четвертое место в Европе, телефонная плотность в стране не может нас удовлетворить. В среднем в стране на 100 жителей приходится лишь 18 аппаратов, в то время как в других промышленно развитых странах этот показатель достигает 46 аппаратов на 100 человек.

Однако уже сегодня можно сказать, что в области местной телефонной связи наметились позитивные сдвиги – по сравнению с 1990 г. ввод телефонных номеров в России увеличился в 2 раза. Только в 1996 г. было введено более 2 млн номеров (в 1995 г. – 1,5 млн), из них более 1,8 млн на городских и 150 тыс. на сельских телефонных сетях общего пользования.

Существенную роль в развитии местной телефонной связи играет реализация президентской программы "Российский народный телефон", целью которой является за 10 лет с привлечением средств населения, предприятий и организаций ввести в эксплуатацию не менее 10 млн номеров. В рамках этой программы в 1995 г. было введено 300 тыс., а в 1996 г. – 800 тыс. телефонных номеров.

Здесь также взят курс на цифровизацию. Местные телефонные сети оснащаются самыми современными системами коммутации. Межстанционная связь организована с использованием высокочастотных систем передачи, из которых цифровые составляют около 74 % на городских и 50 % на сельских телефонных сетях. В целом же программа развития местной телефонной связи, в том числе и сельской, предусматривает полную цифровизацию с применением только цифровых АТС и систем передачи.

Для телефонизации труднодоступных и малонаселенных пунктов используются беспроводные современные системы связи. В частности, применяются радиоудлинитель типов "УТК-1", "Лес", "Кап-С".

В настоящее время, наряду с одноканальными и многоканальными радиоудлинителями диапазона 300...350 МГц, появилась возможность применять системы беспроводной связи типа WLL (Wireless Local Loop), работающие в диапазоне 800 МГц и использующие радиотехнологии стандарта сотовой связи AMPS или GDM. Началось также внедрение абонентских распределительных систем типа Point-to-Multipoint, работающих в диапазонах 1,5; 2,4 и 2,6 ГГц.

Одна из особенностей развития связи в России – рост спроса на самый современный уровень информационного обслуживания. Весьма быстрыми темпами развивается в стране подвижная связь, которая начала использовать сотовые технологии в 1992 г. фактически с нуля, а сейчас формируется в самостоятельную подотрасль. И именно здесь наблюдаются наиболее высокие темпы роста объема услуг и внедрения новейших технологий, наиболее острая конкуренция. Результат – ощутимое снижение тарифов и очень активная творческая маркетинговая деятельность операторов.

Ориентируясь на общеевропейские стандарты, Россия в качестве федеральных приняла стандарты NMT-450i и GSM. Их использование позволит нам интегрироваться с европейскими государствами. Уже сейчас роуминг реализован более чем с тридцатью европейскими странами, в том числе с Германией, Швейцарией, Финляндией, Францией. В ближайшее время этот список будет значительно расширен.

Сети сотовой связи сейчас функционируют в 63 регионах России: в 45 – сети стандарта NMT-450 (свыше 64 тыс. абонентов), в 11 – стандарта GSM (свыше 48 тыс. абонентов), в 37 – регионального стандарта AMPS/D-AMPS (свыше 97 тыс. абонентов). По сравнению с 1995 г. количество абонентов сотовых сетей увеличилось в 1996 г. в 2,4 раза. Предполагается, что к 2000 г. количество абонентов сетей подвижной связи должно составить 3 млн, или 2 % от абонентов сети связи общего пользования.

Столь же стремительно развиваются сети персонального радиовызова. Уже сейчас они обслуживают около 300 тыс. абонентов, в то время как в 1991 г. этого вида связи в России вообще не существовало.

В организации связи, особенно в труднодоступных и малонаселенных районах, важная роль принадлежит спутниковой связи. Но пока, к сожалению, уровень ее нельзя признать удовлетворительным, и это при том, что с помощью системы спутниковой связи решаются такие актуальные задачи, как развитие информационной сети российского телевидения внутри страны и за ее пределами, передача программ радиовещания, газетных полос, организация магистральных, международных и специальных каналов связи, включая прямые каналы правительственной связи, создание сети зоновой связи в удаленных регионах страны. С использованием российских спутников работает международная система связи "Интерспутник".



Спутниковые системы "Орбита", "Экран" и "Москва", базирующиеся на космических аппаратах "Горизонт", "Экран-М", "Экспресс", осуществляют пятизональное вещание программ телевидения ОРТ и ВГТРК, подачу программ радиовещания из Москвы. Система "Москва-Глобальная" передает российскую программу почти во все страны мира. В ряде регионов европейской части России, Урала, Сибири распространяются программы ГТРК "Петербург-5 канал", телерадиокомпаний НТВ и ТВ-6. На базе спутников непосредственного телевизионного вещания "Галс" с 1996 г. начались передачи четырех программ "НТВ-Плюс".

Для обеспечения российских граждан телевидением и радиовещанием сейчас работает около 9 тыс. телевизионных и 1600 радиовещательных передатчиков. Благодаря такому техническому комплексу 98 % населения устойчиво принимают одну программу телевидения, 94 % — две программы и пока 36 % (в 1995 г. — 28,2 %) — три и более программ. Через спутники осуществляется телефонная связь с многими районами и городами Дальнего Востока, Сибири, Крайнего Севера. Наверное, нельзя не отметить, что на базе ретранслятора "Галс" начала функционировать система непосредственного звукового вещания.

Но уровень развития спутниковой связи пока далеко не достаточно высок. Доля спутниковых каналов составляет всего 5 % от количества государственных каналов общего пользования. По пропускной способности, стабильности положения спутников на орбите, срокам их эксплуатации Россия заметно отстает от ведущих стран мира. Емкость спутниковой системы практически исчерпана: группировка состоит в основном из спутников "Горизонт", из которых 65 % выработали свой ресурс. Поэтому в ближайшие годы предстоит не только восполнить дефицит в спутниковых каналах связи, но и сделать спутниковые системы конкурентоспособными и рентабельными. Эта работа сейчас ведется в рамках программы "Россия".

Реализация этой программы позволит распространить многопрограммное телевизионное вещание из Москвы по всей территории России, создать региональное теле- и радиовещание, обеспечить ускоренную телефонизацию удаленных районов, организовать дополнительные магистральные линии связи и связь с подвижными объектами, ускорить развитие сетей передачи данных и международной спутниковой связи.

В соответствии с этой программой в течение последних трех лет созданы и запущены два спутника связи "Экспресс" и два спутника непосредственного телевизионного вещания "Галс". По своему техническому уровню спутники "Экспресс" значительно превосходят спутники "Горизонт", но не в полном объеме соответствуют современным мировым стандартам. Ситуация требует ускоренного поиска решений, включая кооперацию с зарубежными фирмами в производстве космической техники, организацию новых объединений типа финансовых групп, уточнение проектов создания космических систем, требующих государственной поддержки в рамках программы "Россия".

Учитывая состояние международной радиочастотной координации со спутниковыми системами других стран, особенности плана непосредственного телевизионного вещания, можно ожидать развития систем спутниковой связи и вещания в России на ближайшие десять лет на базе космических аппаратов с параметрами спутников "Экспресс" различной модификации, "Аркос", "Маяк", "Галс-16" и "Ямал".

Нельзя не учитывать и того, что в ближайшие годы в мире ожидается бурное развитие глобальной спутниковой связи с подвижными объектами. Один из таких проектов — "Иридиум", в реализации которого будет принимать участие и Россия. Об этом проекте, как и проектах "Глобалстар" и "Одиссей", журнал "Радио" уже рассказывал своим читателям.

Социальные и экономические изменения, которые произошли в нашей стране, ликвидировали монополию государства на радиовещание и телевидение. Появилось большое количество коммерческих телерадиовещательных станций, в результате чего изменилось соотношение объемов центрального и местного вещания. Наметились конкуренция между радиостанциями. Однако ни одна из действующих ныне негосударственных радиостанций, конечно, не может сравниться по охвату населения с такими государственными станциями, как "Маяк", "Радио России" и "Радио-1". Они ведут свои передачи на всех вещательных диапазонах, программы которых принимают 94, 97 и 70 % населения соответственно.

Особенно заметны перемены в организации ЧМ-вещания. Только за 1996 г. введено в строй 240 новых радиовещательных станций с частотной модуляцией общей мощностью около 170 кВт, многие из которых негосударственные. Как известно, в полосе частот 66...74 МГц ведется вещание в стереорежиме по системе с полярной модуляцией, а в полосе 100...108 МГц — по системе с пилот-тоном.

Непременным условием гармоничного развития сетей телевизионного и звукового вещания должно быть государственное регулирование путем лицензирования деятельности по созданию и распространению программ, распределению частотного ресурса и сертификации средств связи с действенным контролем за использованием частот и выполнением условий лицензий.

Развитие сетей и технических средств вещания идет с учетом тенденций сближения техники передачи изображения и звука, внедрения энергосберегающих технологий. Ведь сегодня на долю вещания приходится более половины электроэнергии, потребляемой в отрасли Связь.

В диапазоне ОВЧ перспективно создание систем мультимедиа, в которых, кроме программ вещания, передается дополнительная информация, в частности, с использованием принятых Международным союзом электросвязи форматов и кодов RDS, сигналов персонального радиовызова, информации для заинтересованных ведомств, многоязычного вещания и пр. На пороге — принятие стандарта цифрового радиовещания и выделения соответствующих частотных диапазонов для наземной системы и организации непосредственного вещания в цифровой форме с учетом разработанных и испытываемых систем. Предстоит активно готовиться и к переходу на однополосное радиовещание в ВЧ диапазоне. Следует ожидать, что уже в недалеком будущем начнутся работы по внедрению перспективной сотовой многоканальной интерактивной системы радиовещания и телевидения.

В последние годы снизился интерес населения к проводному вещанию, уменьшилось число радиоточек, хотя оно по-прежнему остается наиболее доступным, привычным и дешевым средством передачи звуковой информации. Снижение же к нему интереса в немалой степени можно объяснить застойным состоянием в его техническом развитии. Видимо, следует увеличить и число транслируемых программ как минимум до шести, в том числе высококачественного вещания, а также передавать дополнительную информацию, полезную слушателям. Сети проводного вещания нужно также активно использовать для организации технологических интерактивных информационных передач в интересах города.

Подводя итоги, можно сказать, что минувшие пять лет стали для отрасли Связь временем глубоких реформ, изменивших ее структуру, законодательную основу, сферу собственности и управления. За это время в России создан открытый рынок телекоммуникационных услуг, свидетельством чему являются более двух тысяч лицензий на право операторской деятельности. В стране активно действуют известные иностранные операторы и производители оборудования связи. Потенциал многих российских компаний позволяет им войти в число крупнейших телекоммуникационных компаний мира, выйти на мировые рынки ценных бумаг, как это сделало АО "Вымпелком". К выходу на внешние рынки готовы также такие компании, как "Ростелеком", МГТС, "Уралсвязьинформ", "Кубаньэлектросвязь".

На сегодняшний день отрасль представляет собой стабильный, устойчиво работающий комплекс, постоянно наращивающий свой производственный потенциал. Только в 1996 г. ее общий валовой доход составил 41,1 трлн руб. (это около 2 % валовой внутренней продукции), валовая прибыль — 9,2 трлн руб., что соответственно в 1,5 и 1,3 раза выше отраслевых показателей 1995 г. В консолидированный бюджет государства организации связи внесли около 10 трлн руб., что также превышает отраслевой показатель 1995 г. в 1,3 раза. Общий объем услуг связи увеличился в 1,53 раза, рост ввода основных производственных мощностей по городской телефонной сети составил 129,5 %, по междугородной и международной связи — 179,7 %.

Телекоммуникационный комплекс перешел практически полностью на самоокупаемость — доля государственной поддержки уменьшилась по сравнению с 1990—1991 гг. более чем в 15 раз и составила в 1996 г. менее 1 %, или 10 млрд руб.

Все это свидетельствует о том, что в России созданы такие условия для развития связи, при которых она сможет не только войти и занять свое место в глобальной информационной инфраструктуре, но и в обозримые годы решить проблему телефонизации населения.





# КОМПОНЕНТЫ В БЫТОВОЙ ВИДЕОТЕХНИКЕ

## О ЗАМЕНЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ, РЕЗИСТОРОВ, КОНДЕНСАТОРОВ, РЕМОНТ ТРАНСФОРМАТОРОВ

Ю. ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ, г. Таганрог

**Любая радиотехническая аппаратура, в том числе видеотехника, собрана на самых различных электронных компонентах. Они не только определяют надежность ее работы, но и представляют собой источники выхода этих устройств из строя. О том, с какими трудностями сталкиваются ремонтники при устранении неисправностей импортной аппаратуры и самих элементов, рассказано в публикуемой здесь статье. Автор дает рекомендации (из своей практики) по замене различных деталей и их ремонту.**

Номенклатура электронных компонентов, в том числе импортных, применяемых в бытовой аппаратуре, и в частности видеотехнике, чрезвычайно широка. В нее входят практически все виды полупроводниковых приборов, конденсаторов, резисторов, микросхем, фотоэлектронных и магниточувствительных приборов, флюоресцентные и жидкокристаллические табло и многие другие изделия. Ни один вид электронных компонентов нельзя считать абсолютно надежным, что подтверждается практикой ремонта. Совершенно надежные элементы выходят из строя по таким житейским причинам, как падение аппаратуры, попадание в нее влаги и т. п. Аппаратура, особенно зарубежная, с отказами высоконадежных элементов доставляет немало трудностей мастерам. Например, заменить разбитый флюоресцентный индикатор, лопнувшую микроскобку, маломощные элементы без маркировки бывает чрезвычайно трудно. Во многих случаях аппаратуру с такими дефектами используют как комплект запчастей, причем лишь частично полезных в будущей практике.

Причина этого явления заключается в том, что фирмы и организации, торгующие электронными компонентами, не держат у себя запас многих деталей из-за нерентабельности. В последние годы в связи со все больше увеличивающейся степенью интеграции микросхем в разряд особо дефицитных попадает и все большее число БИС. Диагностика неисправностей таких микросхем связана с определенным риском. Вряд ли кто из мастеров со стопроцентной уверенностью может дать заключение о замене таких, например, дорогостоящих (более 50 долл.) микропроцессоров видеомониторов, как HD64339F (80 выводов, JVC-HR-J200EE), MN67434VRSG (84 вывода, PANASONIC-NV-SD25AM), IX0860GE (84 вывода, SHARP-VC-MA48D), BU38703-00 (80 выводов, JVC-HR-P40A), BU38707-OW (80 выводов, SONY-SLV-XA130) и других современных БИС.

Для уверенной диагностики отказов в общем случае необходимо наличие полной сервисной документации на каждую конкретную модель аппаратуры, соответствующего контрольно-испытательного оборудования и оснастки. Кроме того, ремонтники должны иметь и высокую квалификацию.

К сожалению, на практике перечис-

ленные условия трудно выполнимы, особенно это касается информационного обеспечения. Если не принимать во внимание небольшое число фирменных сервисных центров, в наших мастерских, как правило, нет сервисной документации, хотя при желании ее можно найти в ассортименте некоторых фирм, торгующих импортными компонентами. Например, в каталоге агентства "Элкосервис" за апрель 1996 г., обеспечивающего посылочную торговлю на территории России, имеется около 70 позиций инструкций по сервису для различных моделей аудио- и видеоаппаратуры по цене от 6 до 25 долл. (Адрес агентства указан в "Радио", 1996, № 3). Вызывает затруднение и отсутствие русскоязычных изданий инструкций, в оригинальных же зарубежных руководствах используются различные сокращения и аббревиатуры, понять которые не всегда возможно.

Более широко в мастерских распространены альбомы схем, число которых насчитывает уже не один десяток, и отдельные принципиальные схемы. Справедливости ради необходимо отметить происходящее в последние два года постепенное улучшение ситуации в этом направлении. В частности, стали относительно доступными многие зарубежные справочники по электронным компонентам, однако цены на них слишком высоки для большинства мастерских (от 10 до 100 долл. за том). Появились и некоторые отечественные справочники и пособия по электронным компонентам для аудио- и видеотехники. Например, в [1] указаны сведения по 49 микросхемам источников питания и 67 микросхемам для управления двигателями видеомониторов.

Из всех видов бытовой видеотехники у нас наиболее широко распространены телевизоры, видеомониторы и видеокамеры. Значительно реже встречаются дисковые видеопроигрыватели, видеопроекторы, пульта спецэффектов и др. Хотя теоретически выйти из строя по разным причинам может любой элемент, все же на практике заменять приходится не все виды электронных компонентов. Однако дать справочные и другие технические сведения даже на заменяемые детали в достаточно полном объеме на страницах журнала невозможно (с точки зрения ремонтных служб это и не нужно). Для некоторых компонентов достаточно нескольких строк, а например, подробное описание отдельных микросхем весьма полезно со всех точек зрения. Совершенно очевидно, например, что первенство по легкости диагностики принадлежит предохранителям, но даже и при их замене необходимо придерживаться определенных правил.

Корректную замену стеклянных предохранителей соответствующими отечественными делают обычно без каких-либо затруднений. Следует только иметь в виду их низкое быстродействие. Многие мастера сталкивались с ситуациями, когда выходили из строя мощные диоды и транзисторы источников питания, а предохранители при этом были целы и невредимы. Значительно более высокое быстродействие имеют отечественные предохранители в керамических корпусах типа ВП (вставка плавкая), выпускаемые на токи 0,5, 1, 2, 3, 5 А (есть и другие типоназвания). Применение предохранителей ВП позволяет существенно обезопасить вновь установленные дорогостоящие силовые элементы при первых включениях, поскольку всегда остается вероятность неполной проведенной диагностики (проще говоря, можно избежать такую ситуацию: поставил новый элемент — а он снова вышел из строя).

Во всех указанных видах видеотехники, кроме стеклянных, широко применяют малогабаритные быстродействующие предохранители или так называемые защитные резисторы (низкоомные). Обычная маркировка — F, FR, CP. Располагают их, как правило, вне блоков питания на самых различных платах. Они эффективно заменяемы вставками ВП. Затруднения могут встретиться лишь при ремонте видеокамер из-за их малых размеров.

Одни из самых распространенных элементов в любой электронной аппаратуре — резисторы. Условно их можно отнести к одной из четырех групп: маломощные неволочные (до 0,25 Вт), неволочные средней мощности (0,5...2 Вт), волочные керамические (5...17 Вт) и переменные. Маломощные непро-

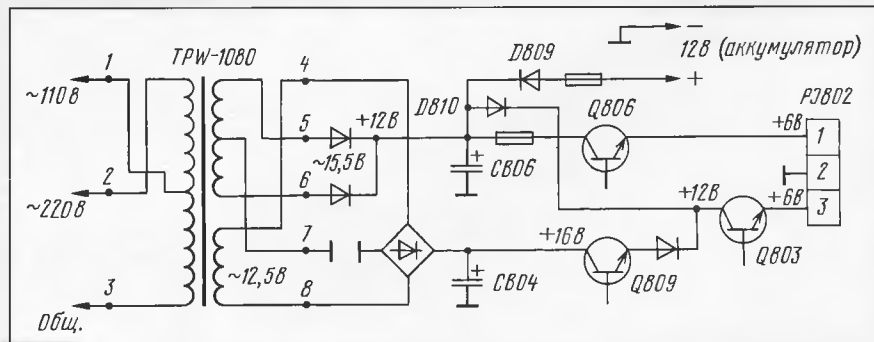


Рис. 1



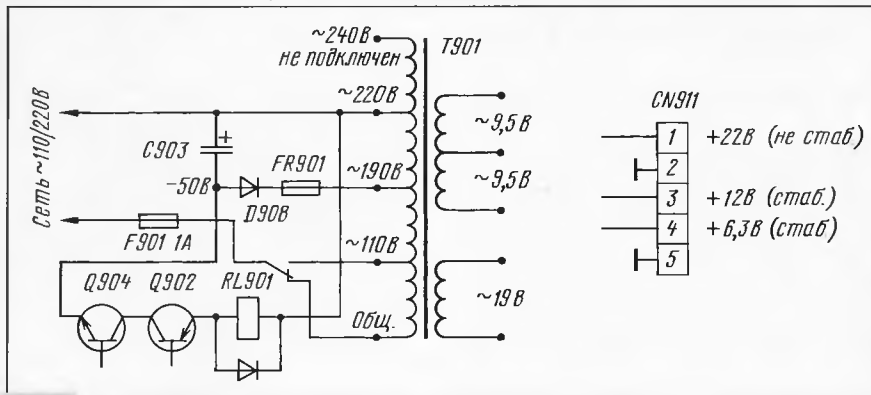


Рис. 2

волоочные резисторы, используемые большинством фирм, отличаются очень высокой надежностью и практически не выходят из строя. При необходимости их можно заменить отечественными.

Непроволочные керамические резисторы средней мощности, наоборот, довольно часто выходят из строя, причем иногда наблюдается не полный обрыв, а существенное увеличение сопротивления из-за частичного испарения резистивного слоя. Заменяют их отечественными резисторами МЛТ.

При отсутствии принципиальных схем на ремонтируемый аппарат необходимо определить номинал конкретного резистора. В этом случае измеряют сопротивление его части, для чего прокалывают иглой поверхностный слой изоляции в середине корпуса резистора и измеряют сопротивление между точкой прокола и одним из выводов. Номинал резистора равен удвоенному значению этого сопротивления. Иногда может потребоваться перестановка иглы в случае попадания на перегоревший участок.

В телевизорах довольно часто выходят из строя мощные проволочные резисторы в керамических корпусах. Цены на них лежат в пределах 1...4 долл., поэтому вполне приемлемо заменять их отечественными. Лучше всего подходят С5-16В, С5-16МВ (мощность — 1...10 Вт). Можно применить и резисторы ПЭВ, однако во многих случаях они имеют неприемлемые габариты. Мощные резисторы маркируют обычным способом, например, R475W (0,47 Ом, 5 Вт), 8R217W (8,2 Ом, 17 Вт), 6K89W (6,8 кОм, 9 Вт) и т. д.

Надежность переменных подстроечных и регулировочных резисторов большинства фирм весьма высока. На практике иногда приходится заменять регулировочные резисторы в старой видеоаппаратуре (в современной, как правило, их вообще не применяют). К сожалению, широко распространенные отечественные резисторы никогда не отличались качеством и надежностью. Поэтому в тех случаях, когда не удастся отреставрировать выработавший ресурс регулировочный резистор, его лучше заменить на подходящий зарубежный. В крайних случаях используют отечественные СП4-1, СП4-2 и другие герметизированные.

Очень широко во всех видах бытовой видеотехники применяют конденсаторы самых различных типов. Однако, с точки зрения ремонтных служб, интерес представляют в основном высоковольтные оксидные конденсаторы импульсных источников питания, которые при бросках сетевого напряжения нередко взрываются. Причем вытекающий из них электролит

довольно быстро "разъедает" металлизацию печатных плат и выводы элементов, поэтому перед заменой конденсаторов необходимо тщательно смыть спиртобензиновой смесью его остатки. Цены наиболее распространенных типономиналов конденсаторов лежат в пределах 3...6 долл., поэтому в некоторых случаях их можно заменить отечественными К50-7, К50-31 и некоторыми другими. Правда, иногда это невозможно сделать из-за их больших размеров. Следует, однако, отметить высокую надежность конденсаторов К50-7. В отличие от зарубежных, они не взрываются при достижении напряжения, указанного на корпусе, т. е. имеют запас не менее 10 %. Очевидно, по этой причине они и имеют большие габариты, чем импортные аналогичных типономиналов.

Львиную долю оксидных конденсаторов для бытовой видеотехники выпускают азиатские фирмы ELNA, RUBYCON, NICHICON (Япония), REC, MAW, ARC (Тайвань) и др. По мнению автора, напряжение, указанное на корпусах высоковольтных конденсаторов этих фирм, — пробойное. Например, если в телевизоре взорвался конденсатор на напряжение 400 В, значит, при пробое сетевое напряжение превысило значение 283 В. При наличии хотя бы 10%-го запаса для пробоя потребовалось бы 312 В, что случается крайне редко. В этой связи для повышения надежности при замене желательно применять импортные конденсаторы на 450 В (на большее напряжение их, очевидно, не выпускают).

Емкости конденсаторов в зависимости от мощности, потребляемой тем или иным аппаратом, лежат в интервале примерно 47...470 мкФ, многие экземпляры имеют разброс по емкости до 30...40 % от номинала. По наблюдениям (и расчетам) автора при заменах допустимо применять конденсаторы с номиналом, меньшим на 30...40 % от требуемого (чем больше емкость, тем дороже конденсатор).

Несмотря на постоянные усилия разработчиков радиоэлектронной аппаратуры, применение таких низкотехнологичных элементов, как катушки, дроссели, трансформаторы и т. п., исключить пока не удастся. Их все еще широко применяют во всех без исключения моделях бытовой видеоаппаратуры. Среди многочисленных типов индуктивных элементов, с точки зрения практики ремонта, представляет интерес информация по различным трансформаторам и дросселям. Традиционные низкочастотные трансформаторы продолжают применять многие фирмы в блоках питания самых последних моделей видеоманитофонов и видеолейеров, таких, например, как PANASONIC — NV-P05REU; DAEWOO: DVR-7577D, DVR-1989D, DVR-1181D; JVC: HR-P68K, HR-P39A; ORION: N688-VK, N800-V; SHARP-VC-M11, AKAI-VS-R150EDG и в др. моделях 1995—1996 гг.

Отказы трансформаторов питания в основном связаны с обрывами в первичных обмотках. Чаще это происходит в блоках питания с автоматическим переключением номиналов сетевого напряжения 110/220 В. Нередко также перегорают встроенные в трансформаторы предохранители тепловой защиты. В отличие от большинства других электронных компонентов, найти нужный трансформатор для замены неисправного намного труднее, так как фирмы, торгующие зарубежными электронными компонентами, их практически не закупают.

Вызывает серьезные затруднения и перематка сгоревших трансформаторов, в основном из-за отсутствия справочных сведений (особенно это касается новых моделей видеоманитофонов). Радиолюбителям и мастерам рекомендуется способ реставрации поврежденных трансформаторов, пригодный для тех типов, Ш-образные магнитопроводы которых не имеют сварных соединений.

Довольно трудоемкий процесс разборки магнитопровода лучше всего делать ножом с тонким лезвием из прочной стали. Наиболее трудно извлечь первые (одну-две) пластины. Так как магнитопроводы обычно пропитаны лаком, нож необходимо забивать на всю длину магнитопровода с каждой стороны пластины, извлекая ее затем с помощью тисков и молотка.

Каркасы для обмоток трансформаторов в последнее время часто выполняют в виде двух вставляющихся одна в другую половин, на внутреннюю из них наматывают первичную обмотку, на внешнюю — вторичные. Иногда такой каркас разобрать не удастся, так как трансформаторы после сборки пропитывают специальным лаком. Чтобы облегчить задачу, помещают каркас с обмотками в рас-

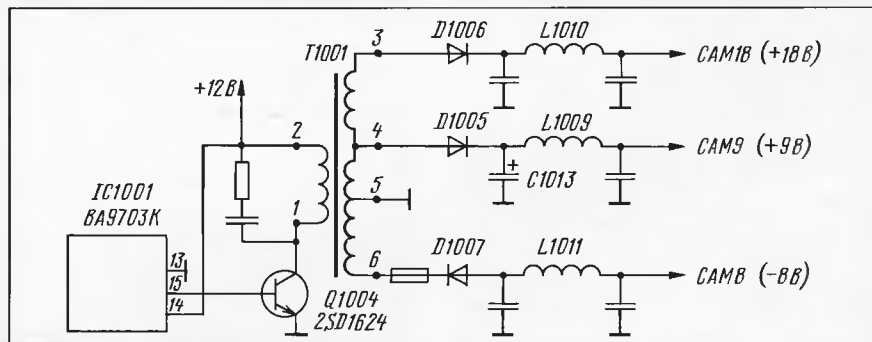


Рис. 3



творитель (646, 647 и т. п.). Это к тому же существенно облегчит процедуру размотки первичной обмотки, производя которую необходимо с обязательным подсчетом числа витков.

Рассмотрим некоторые случаи ремонта трансформаторов видеомагнитофонов из практики автора. В видеоплейере DAEWOO-DVR-1181D выпуска 1995 г. перегорела первичная обмотка трансформатора TPW-1080, работающего в блоке питания с автораспознаванием номинального напряжения 110/220 В. Расположение обмоток этого трансформатора показано на рис. 1, нумерация их выводов 1–8 дана произвольно при виде снизу. При удалении обмоток получены следующие сведения: между выводами 1–2 — 580 витков провода диаметром 0,15 мм; выводами 1–3 — 580 витков провода диаметром 0,27 мм; 5–7 и 7–6 — по 50 витков провода диаметром 0,5 мм; 4–8 — 82 витка провода диаметром 0,8 мм.

Следует отметить, что первичная обмотка этого и многих других сетевых трансформаторов азиатских фирм выполнена внавал, без прокладок. Делать то же самое при использовании отечественных проводов, по мнению автора, рискованно, лучше вести намотку виток к витку с прокладками между слоями.

После установки перемотанного трансформатора в видеоплейер выяснилось, что его нагрев за час работы достигает 80°C, что явно недопустимо. Сечение примененного магнитопровода — 5,5 см<sup>2</sup> (19х29 мм). Приблизительный расчет позволил получить результат: число витков в обмотке должно быть 1460 при параметрах сети 220 В/50 Гц, что на 300 витков больше, чем было в заводском исполнении. Они и были домотаны к обмотке 1–2, что обеспечило нормальный температурный режим при многочасовой работе видеоплейера. На недостаточное число витков первичной обмотки указывал и тот факт, что пластиковая межобмоточная изоляция неисправного трансформатора расплавлена и во многих местах эмаль проводов обмоток потемнела.

В видеоплейере DAEWOO-DVR-1989D выпуска 1995 г. произошел обрыв первичной обмотки трансформатора TPW-1181D. Из блока питания этого видеоплейера разработчики исключили устройство автораспознавания номинала сетевого напряжения, и надо полагать, вполне обоснованно, ввиду потенциального снижения надежности. Отличие заключается и в наличии термopредохранителя (T-FUSE323) под первичной обмоткой, который в рассматриваемом случае оказался оборванным. При его замене перемычкой снижается потенциальная пожаробезопасность. Повысить ее можно, установив плавкую вставку ВП-0,5 А.

Аналогичная рассмотренным неисправность произошла в видеоплейере JVC-HR-P68K. Фрагмент принципиальной схемы его блока питания и расположение выводов (при виде со стороны печатных проводников) сетевого трансформатора изображены на рис. 2. Узел автораспознавания номинала сетевого напряжения представляет собой пороговое устройство на транзисторах Q901–Q905. Его нагрузкой служит реле RL901, которое питается от отдельного вывода первичной обмотки трансформатора через однополупериодный выпрямитель (C903, D908, FR901). К сожалению, примененное устройство не обеспечивает надеж-

ной работы видеоплейера при значительных колебаниях сетевого напряжения, так как переключение обмоток происходит в интервале 150...160 В (в зависимости от разброса параметров элементов порогового устройства). При этом вполне вероятно подключение обмотки на 110 В к сети с напряжением 150...160 В, что часто вызывает отказ блока питания.

В рассматриваемом случае вышел из строя защитный резистор (предохранитель) FR901 и оборвался внутренний проводник, соединяющий первичную обмотку трансформатора с выводом 220 В. При этом сама первичная обмотка не пострадала, удалось использовать ранее незадействованную часть первичной обмотки, предназначенную для напряжения 230...240 В. Отремонтированный видеоплейер нормально работал при напряжении сети 180...240 В. Для исключения подобных отказов устройство автораспознавания номинала сетевого напряжения было отключено. В случае необходимости перемотки трансформатора можно воспользоваться сведениями об описанном выше трансформаторе TPW-1080 и справочной информацией, указанной на рис. 2, для режима воспроизведения аппарата.

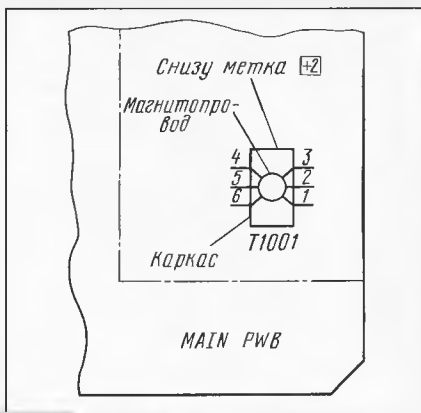


Рис. 4

Нередко причиной отказа видеоаппаратуры могут быть трансформаторы и дроссели с ферритовыми магнитопроводами. В основном это относится к элементам импульсных источников питания, блоков разверток, помехоподавляющих фильтров и других высокоточных узлов. Условно их можно разделить на две группы: дроссели со стандартными значениями индуктивности, выпускаемые многочисленными фирмами по всему миру как элементы общего применения, и специализированные трансформаторы и дроссели, выпускаемые для конкретных изделий. При ремонте дроссели со стандартными значениями индуктивности во многих случаях легко заменяются отечественными типов Д, ДМ и т. п. Затруднения могут возникнуть при подборе эквивалентов микроминиатюрных дросселей для поверхностного монтажа, особенно широко применяемых в видеокамерах, переносных телевизорах и видеомагнитофонах, так как размеры распространенных дросселей Д, ДМ часто не позволяют разместить их в нужном месте устройства. К примеру, установочный размер дросселя ДМ-0,1 на 100 мкГн — 18 мм при диаметре 2 мм, а аналогичный дроссель на 100 мкГн (маркировка 101К) для поверхностного монтажа имеет размеры 3х2х2 мм.

Оптимальным выходом из положения представляется самостоятельное изготовление дросселей на ферритовых кольцах минимальных размеров, например, на широко распространенных К7х4х2 из никель-цинковых ферритов (50ВЧ2, 200НН, 400НН и т. п.) легко реализуются высокодобротные дроссели с индуктивностью 10...500 мкГн на ток 0,1...0,5 А при намотке в один слой. Существующие отечественные кольцевые магнитопроводы и меньших размеров К4х2,5х1,6 (50ВЧ2), К3х2,2х1 (1000НН) и др. Справочные сведения по ферритам и методике расчета можно найти в [2].

Устанавливая стандартные отечественные дроссели в цепи питания со значительным токопотреблением, следует учитывать их относительно высокое сопротивление постоянному току (Д-0,1-50 мкГн — 6,5 Ом; ДМ-0,1-100 мкГн — 7 Ом; ДМ-0,1-200 мкГн — 12 Ом и т. д.). Кроме того, они имеют значительное поле рассеяния, что в некоторых случаях, например, при их установке в каналы изображения видеокамер и малогабаритных видеомагнитофонов, может привести к появлению различных помех или ухудшению электромагнитной совместимости.

Японские и корейские фирмы применяют для дросселей в основном гантелевидные ферритовые магнитопроводы, за счет чего и получают высокие технические и особенно технологические характеристики. Например, дроссель с индуктивностью 15 мкГн, сопротивлением около 1 Ом имеет длину 3 и диаметр 2 мм. У нас гантелевидные магнитопроводы широкого распространения не получили, поэтому применение кольцевых магнитопроводов — вполне достойный выход из положения. Кроме того, все параметры дросселей на них будут лучше, чем на гантелевидных. При 30...40 витках провода ПЭВ-2 диаметром 0,12...0,18 мм на кольце К7х4х2 из феррита 50ВЧ2 получается индуктивность 40...60 мкГн с сопротивлением 0,09...0,3 Ом и практически отсутствующим полем рассеяния. Такой дроссель эффективно предотвращает проникновение помех в обоих направлениях в широком интервале частот.

Сложнее обстоит дело в случае выхода из строя специализированных импульсных трансформаторов. Особенно это относится к используемым в блоках питания современных видеокамер. Так как главные требования, предъявляемые к таким блокам, — высокий КПД и малые габариты, их схемотехника и конструктивное исполнение существенно отличаются от применяемых в другой бытовой видеоаппаратуре. Пользователи, которым приходится снимать малогабаритными видеокамерами (пальмкордерами), наверняка замечали довольно сильный нагрев их корпусов уже после нескольких минут работы. Мощность, потребляемая видеокамерами от аккумуляторов, ориентировочно лежит в пределах 6...15 Вт. Из нее в виде тепла в источнике питания рассеивается не более 15%. При этом их габариты очень малы. Например, в камкордере HITACHI-VM-C1E блок питания имеет размеры 40х27х15 мм! Каких-нибудь специальных теплоотводов в них не предусмотрено (имеются в виду внутренние источники питания, а не так называемые сетевые адаптеры). Столь впечатляющие показатели получены за счет выбора высокой рабочей частоты импульсных преобразователей (50 кГц и выше) и применения высокоэффективных



# ЦИФРОВОЙ ТЕЛЕТЕСТ

С. ЗОРИН, г. Знаменск Астраханской обл.

трансформаторов и дросселей. Их число может достигать одного-двух десятков. Например, источник питания камкордеров PANASONIC: NV-M9000, NV-MS4E, AG-455 и др. (все эти видеокамеры выполнены по одной схеме) содержит восемь дросселей фильтров и семь импульсных трансформаторов.

В заключение рассмотрим случай ремонта миниатюрного импульсного трансформатора распространенной у нас видеокамеры PANASONIC-NV-M3000. Неисправность проявлялась следующим образом. При включении рабочего режима тангентой OPERATE светился несколько секунд и затем гас контрольный светодиод, т. е. видеокамера была полностью неработоспособна.

При проверке выяснилось отсутствие питающих напряжений CAM18V (+18 В), CAM9V (+9 В), CAM8V (-8 В). На рис. 3 представлен соответствующий фрагмент принципиальной схемы источника питания. Эти напряжения формируют однополупериодные выпрямители (D1005-D1007), подключенные к соответствующим обмоткам импульсного трансформатора T1001. Трансформатор включен в цепь коллектора транзистора Q1004, возбуждаемого сигналом от многофункциональной микросхемы BA9703K фирмы RHOM. Неисправность заключалась в пробое транзистора вследствие межвиткового замыкания в трансформаторе.

Так как найти требуемый для замены трансформатор очень трудно (помогут только сервисные центры PANASONIC), был реставрирован неисправный. На рис. 4 эскизно показано расположение трансформатора T1001 на главной плате видеомагнитофонной секции камкордера. Порядок работ при реставрации — общий для всех подобных конструкций. Демонтированный трансформатор на пять — десять минут помещают в какой-нибудь ацетоносодержащий растворитель (646, 647 и т. п.). Затем острым бритвенным лезвием отделяют внешний чашкообразный магнитопровод от каркаса. Размотку и подсчет витков начинают с верхнего вывода, соблюдая особую осторожность: провод обычно очень тонкий и может быть легко оборван. При малейших затруднениях трансформатор снова помещают на несколько минут в растворитель.

Намотку трансформатора начинают с вывода 5 (по часовой стрелке все обмотки): 50 витков провода ПЭВ-2 0,05, конец припаивают к выводу 6. Далее от выв. 3 к выв. 4 наматывают 57 витков провода ПЭВ-2 0,05 и от выв. 4 к выв. 5 — 53 витка провода ПЭВ-2 0,08. Затем наматывают один слой из тонкой фторопластовой пленки и на него первичную обмотку от выв. 1 к выв. 2 — 53 витка провода ПЭВ-2 0,08. Снова надевают внешнюю чашку магнитопровода и фиксируют его расплавленным воском и липкой лентой. После установки восстановленного трансформатора и замены транзистора работа видеокамеры полностью восстановилась.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Колесниченко О. В., Шишигин И. В., Обрученков В. А. Интегральные микросхемы зарубежной бытовой видеоаппаратуры. — С.-Пб.: Лань, 1995.
2. Ферриты и магнитодиэлектрики. Под ред. Н. Д. Горбунова и Г. А. Матвеева. — М.: Советское радио, 1968.

Счетчик DD5 — DD7 начинает счет с состояния, соответствующего коду 111011001000 на входах D1 — D4, что, учитывая положение переключателей SA1 — SA3 (см. таблицу), определяет адрес 1190H микросхемы DD9. Кончает счет с состоянием кода 11111111111, определяющего адрес 13FFH. Адреса 1000H — 1190H в микросхеме DD9 не использованы, и счетчик пропускает эту адресную область.

Импульсы, поступающие на вход A0 микросхемы DD9, имеют период следования 64 мкс, поэтому и каждые два смежных адреса также длятся 64 мкс. Адресное пространство 1190H — 11C1H определяет кадровый гасящий импульс (50х64/2=1600 мкс). Адресу 11C2H микросхемы DD9 соответствует код 00H. В микросхеме DD8 он задает формирование строчного синхриимпульса кодами 0000H — 01FFH, начиная с адреса 01C8. Адресный код в микросхеме DD8 меняется с периодичностью 1/8,8672375=0,1127746 мкс.

Длительность переднего уступа строчного синхриимпульса (коды 01C8H — 01D4H) равна 13х0,1127746=1,4660698 мкс. Код на выходе микросхемы DD8 определяет уровень гасящего импульса и уровень черного. Далее следует строчный синхриимпульс (коды 01D5H — 01FEH). Его длительность равна 42х0,1127746=4,7365332 мкс. Затем происходит смена адресного кода микросхемы DD9 на 11C3, что соответствует для микросхемы DD8 адресному пространству 0E00H — 0FFFH. Общая длина гасящего строчного импульса с учетом первой части равна 106х0,1127746=11,954107 мкс. Сигнал вспышки формируется в области кодов 0E08H — 0E1BH. Его длительность — 20х0,1127746=2,255492 мкс. Дальнейшая работа счетчиков приводит к формированию требуемого сигнала.

Почти все элементы прибора смонтированы на печатной плате из двустороннего стеклотекстолита толщиной 1,5 мм. Чертежи обеих сторон платы представлены на рис. 2 и 3.

Уже в течение нескольких лет автор применяет следующую технологию размещения микросхем на двусторонних печатных платах (рис. 4). Под выводы 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, соединяющиеся с печатными проводниками со стороны расположения микросхемы, отверстия не сверлят. Их осторожно изгибают пинцетом под углом 90° и припаивают к печатным проводникам, как у планарных микросхем. Выводы 1, 3, 5, 9, 11, 13 вставляют в просверленные отверстия и припаивают, как у обычных микросхем, с другой стороны платы. Неиспользуемые выводы отгибают так, чтобы они не контактировали с печатными проводниками. При таком монтаже освобождается много места со стороны, противоположной размещению микросхемы. Печатные проводники и контактные площадки можно сделать большего размера, а значит, меньше вероятность подравливания и отслаивания печатных проводников в процессе монтажа.

При изготовлении платы вначале сверлят все отверстия. Затем зачищают ее мелкой наждачной бумагой, обезжиривают и простым карандашом тонкими линиями наносят рисунок печатных проводников с обеих сторон. Далее эти линии рейсфедером покрывают защитным лаком или краской и погружают в травящий раствор.

Большинство элементов располагают со стороны размещения микросхем. Для удобства под микросхемы DD8 и DD9 устанавливают панельки.

Монтируют прибор в корпусе, изготовленном из фольгированного стеклотекстолита. Модулятор собирают навесным монтажом и заключают в экранирующий корпус из тонкой жести.

В качестве блока питания использован доработанный адаптер "ITEM NO:22" фирмы FIRST. В нем переключатели "VOLT CHANGE SW" и "POLARITY SW" выпаивают и устанавливают перемычки, соответствующие напряжению 7,5 В и положительной полярности. К незадействованным печатным проводникам припаивают микросхему KP142EH5A, снабженную теплоотводом площадью 20 см². Выход микросхемы присоединяют к выходному разъему. Можно использовать другой адаптер на ток не менее 500 мА, например "EAD-5000" ELECA.

Микросхемы серии K555 заменимы аналогичными серий KP1533 и KP1554. Микросхема DD8 должна обладать временем выборки данных (ВВД) не более 110 нс. Приобретение микросхем D2764A с малым ВВД связано с большими трудностями. По мнению автора, уже сформированные сигналы в ПЗУ, проходя через выходные цепи, имеющие внутренние емкости, задерживаются на 10...30 нс. С учетом этой задержки допустимо использование ПЗУ даже с ВВД, равным 150 нс, причем без потери информации. Включение дополнительной цепи R4C3 позволяет компенсировать задержку. Неплохие результаты получаются с микросхемой KP556PT16, но она потребляет большую мощность, ее программирование и электротермостерилировка могут доставить большие затруднения [9]. В качестве DD9 рекомендуется использовать микросхему K573PФ4 или K573PФ6A.

В приборе конденсаторы C1, C3, C4, C6 — КМ-4, КМ-5, КМ-6; C2 — КТ4-23; C5 — К50-35. Блокировочные конденсаторы (на схеме не показаны) — бескорпусные емкостью 0,033 мкФ из неисправных блоков УПЧ3-2. Их устанавливают из расчета один на две микросхемы.

Все постоянные резисторы — ОМЛТ-0,125. Транзистор VT1 — КТ3107 с любым буквенным индексом. Переключатели SA1 — SA3 — ПД9-2. Кварцевый резонатор ZQ1 — любой, использующийся в декодерах ПАЛ, ZQ2 — ZQ5 — из набора для прибора "Ласпи ТТ-01".

При налаживании устройства к выводу 11 микросхемы DD1 подключают частотомер и, подстраивая конденсатор C2, устанавливают частоту 8867237,5 Гц. Выход прибора подсоединяют к исправному телевизору и проверяют качество вырабатываемых сигналов. Если при

Окончание. Начало см. в "Радио", № 2, с. 6, 7.



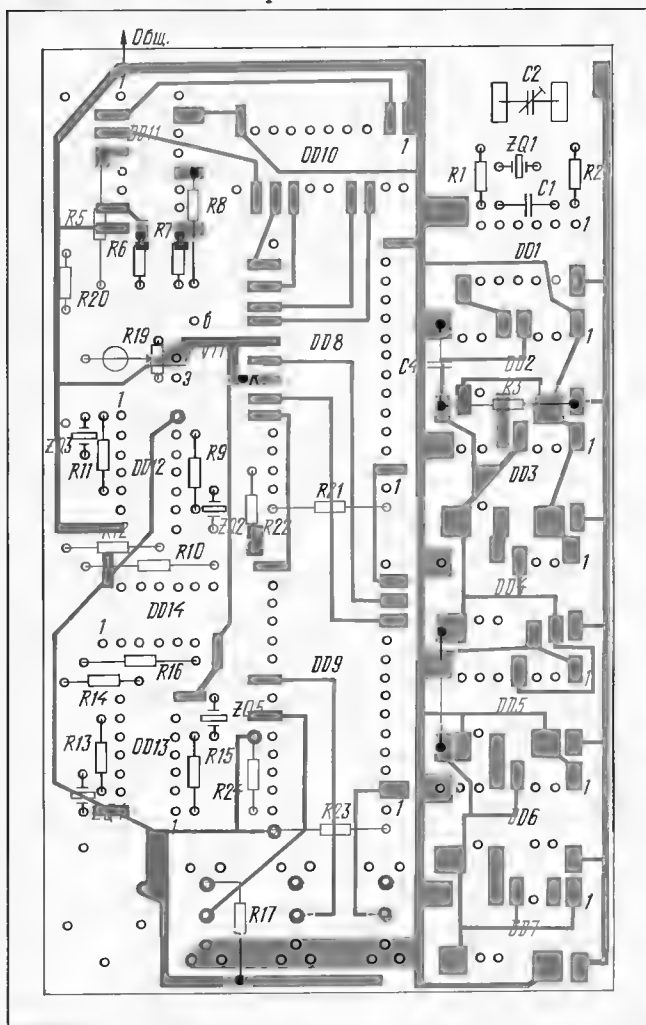


Рис. 2

включении сигнала градаций яркости некоторые полосы не соответствуют своему месту или не отличаются по яркости, то, подбирая резисторы R7, R8 в небольших пределах, получают необходимые уровни. Если на изображении есть лишние вертикальные линии или отсутствует цвет в системе ПАЛ, то, включив цепь R4C3 между элементами DD1.3 и DD1.4,

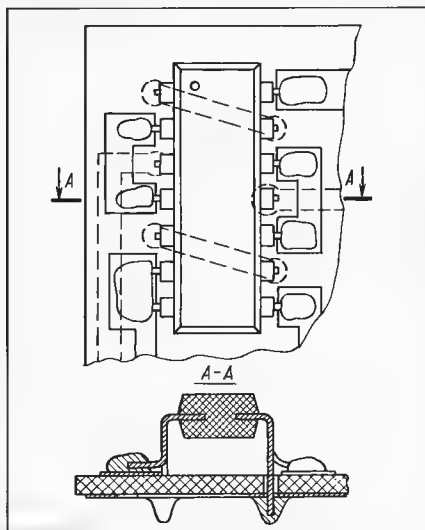


Рис. 4

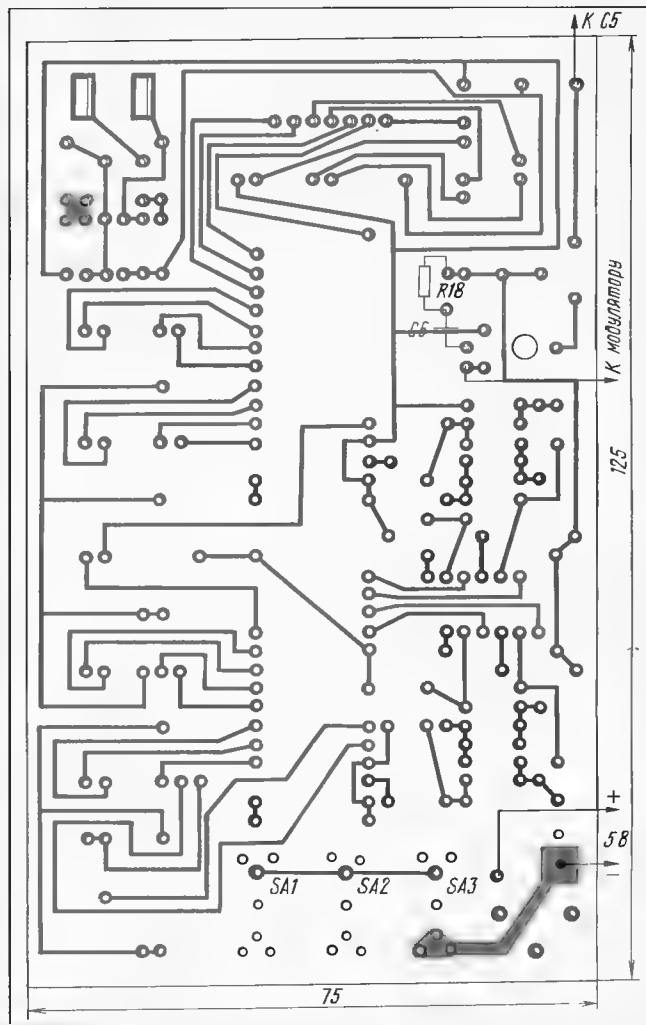


Рис. 3

подбором резистора R4 добиваются восстановления необходимой цветности и устранения лишних линий.

Далее, включив сигнал полос цвета СЕКАМ, убеждаются в правильности чередования цветов. Они располагаются сверху вниз в такой последовательности: белый, желтый, голубой, зеленый, фиолетовый, красный, синий, черный, белый.

Иногда кварцевые резонаторы ZQ2 – ZQ5 возбуждаются на гармониках. Для устранения этого явления параллельно резисторам R9, R11, R13, R15 подключают конденсаторы емкостью приблизительно 20 пФ.

И наконец, следует указать, что прибор позволяет получить и другие наборы тестовых сигналов. Добиваются этого простой заменой микросхем DD8 и DD9. Автор, например, имеет микросхемы, содержащие коды генератора качающейся частоты в интервале 50 кГц...2 МГц.

По поводу приобретения запрограммированных микросхем ПЗУ или таблиц для их программирования, записанных на компакт-кассетах в формате "Радио РК-86", следует обращаться по адресу: 416540, Астраханская обл., г. Знаменск – 10, а/я 105.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Дергачев В. Генератор испытательных сигналов. – Радио, 1985, № 6, с. 30–32.

2. Отрошко В. Приставка к генератору испытательных сигналов. – Радио, 1988, № 4, с. 30 – 32, 48.

3. Шкурюпат В. Устройство формирования цветных полос для приставки к ГИС. – Радио, 1992, № 1, с. 40 – 43, 56.

4. Суевин В. Видеотест. – Радио, 1994, № 9, с. 4 – 7; № 10, с. 5 – 7; № 11, с. 5 – 8.

5. Музалевский И. В., Овчинников А. В., Розенштейн Э. П. Построение арбитров на ПЗУ. – Микропроцессорные средства и системы, 1989, № 6, с. 52 – 55.

6. За рубежом. Цифровые генераторы сигналов. – Радио, 1986, № 4, с. 60.

7. Яблонский О. Кодер ПАЛ. – Радио, 1992, № 8, с. 37 – 39.

8. Псурцев В., Федоров М. Цифровой синтез аналогового сигнала. – Радио, 1994, № 2, с. 37, 38.

9. Баранов В. В., Белкин Н. В., Гордонов А. Ю. и др. Полупроводниковые БИС запоминающих устройств. Справочник под ред. Гордонова А. Ю. и Дьякова Ю. Н. – М.: Радио и связь, 1986.

**Примечание автора.** Видеопроектор AN5192K-A, используемый в телевизорах "Panasonic – TC2150R/TC2150RS", воспринимает сигнал полос цвета в системе СЕКАМ, формируемый в телестесте, – как черно-белый. Вероятно, это связано с тем, что на строчных гасящих импульсах в таком режиме прибора отсутствует сигнал опознавания цвета. Устранить этот недостаток не удалось.

В других моделях отечественных и импортных телевизоров дефект не проявлялся.



# СИСТЕМА ШУМОПОНИЖЕНИЯ СИГНАЛА ЯРКОСТИ

И. ГОНЧАРОВ, г. Ступино Московской обл.

**К сожалению, качество изображения, получаемого при воспроизведении передач вещательного или кабельного телевидения, а также видеозаписей на экранах телевизоров ЗУСЦТ и 4УСЦТ, во многих случаях оставляет желать лучшего. Очень часто на картинках просматриваются точечные мерцания, вызванные шумами и помехами. В современных телевизорах для их устранения используют системы шумоподавления и коррекции сигналов. Автор публикуемой статьи попробовал сделать это в старых телевизорах и получил неплохие результаты.**

Шумоподавление в декодерах современных телевизоров обеспечивается в основном лишь в дорогих моделях и, как правило, с использованием цифровой обработки видеосигнала. Между тем потребность в подавлении шумов в сигнале яркости возникает и в других моделях телевизоров, в частности, при приеме телевизионных передач с повышенным уровнем помех и шумов, просмотре программ кабельного телевидения, а также при воспроизведении видеозаписей на видеомagnetofонах, не имеющих встроенного шумоподающего фильтра.

В связи с этим было решено установить систему шумоподавления (СШП) сигнала яркости в широко распространенный в настоящее время декодер МЦ-48А на микросхемах TDA4555, TDA4565, TDA3505. Наиболее радикальным вариантом была бы замена микросхемы TDA4565 на более совершенную TDA4670, содержащую, кроме корректора цветных первичных и гираторной линии задержки, еще и устройства ВЧ коррекции яркостного сигнала и шумоподавления за счет селективного ограничения шума. К сожалению, в этой микросхеме предусмотрено управление по цифровой шине, и такая замена в телевизорах третьего или четвертого поколения оказалась довольно проблематичной.

После безуспешных попыток собрать

шумоподающий фильтр на дискретных деталях, в конце концов, пришлось выбрать микросхему KP1005XA5 (аналог AN6310 фирмы MATSUSHITA). Она многим хорошо известна и, что немаловажно, доступна широкому кругу радиолюбителей, так как применяется в устройствах обработки яркостного сигнала видеомagnetofона "Электроника ВМ-12".

В предлагаемом варианте СШП микросхема вполне оправдала свое применение. Принципиальная схема устройства изображена на рис. 1. Напряжения на выводах микросхемы указаны в режиме "СШП вкл".

Использование микросхемы KP1005XA5 в СШП обусловлено наличием в ней шумоподавителя яркостного сигнала, в котором из воспроизводимого видеосигнала вычитаются в наибольшей степени подавляемые ВЧ составляющие, если их уровень ниже порога ограничения. ВЧ составляющие с уровнем выше порога ограничения ослабляются в меньшей степени. Причем тем меньше, чем выше их уровень. Такая система шумоподавления позволяет улучшить отношение сигнал/шум на 4...5 дБ [1]. О принципе работы аналогового шумоподавителя сигнала яркости телевизора подробно рассказано в [2].

Так как микросхема KP1005XA5 многофункциональна (в нее входит еще и

компенсатор выпадений), то в СШП использовано лишь чуть более половины ее выводов (остальные остаются свободными). Для оперативного включения и выключения СШП применен внутренний коммутатор микросхемы. Не подлежащий шумоподавлению яркостный сигнал  $Y$  снимается с выхода реверсаторного фильтра модуля цветности телевизора (с движка подстроечного резистора R30 модуля МЦ-48А) и через цепь R7, R8, C11 (рис. 1) подается на вывод 4 микросхемы. Сигнал же, подлежащий шумоподавлению, должен быть предварительно проинвертирован, например каскадом, собранным по схеме на рис. 2. (При использовании инвертора совместно с модулем МЦ-48А конденсатор C1 исключают). При этом яркостный сигнал также снимают с выхода реверсаторного фильтра, но с контрольной точки X3N по схеме декодера МЦ-48А. С выхода инвертирующего устройства через цепь R2C4 (см. рис. 1) сигнал  $Y_{инв}$  подают на вывод 25 микросхемы.

Включают СШП подачей переключателя SA1 напряжения +9 В на вход выводов 3, а выключают — тем же напряжением, проходящим через диод VD1 на вывод 19.

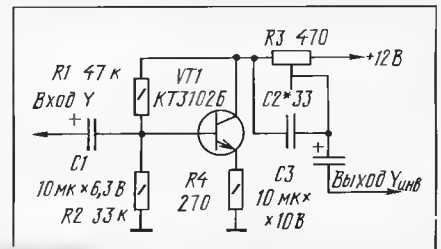


Рис. 2

На выход СШП сигнал снимается либо скорректированный шумоподавитель, либо неизменный (сквозной).

Выходной яркостный сигнал проходит с ключевого каскада микросхемы через вывод 2, эмиттерный повторитель на транзисторе VT1 и разделительный конденсатор на вход микросхемы канала яркости модуля цветности телевизора.

Более подробно работа СШП на микросхеме KP1005XA5 описана в [1].

Налаживание устройства сводится к установке необходимого размаха сигнала на входе микросхемы канала яркости модуля: в режиме "СШП выкл" — вращением движка подстроечного резистора R30 (в МЦ-48А), а в режиме "СШП вкл" — подстроечным резистором R3 инвертирующего каскада (рис. 2). АЧХ канала можно скорректировать подбором элементов входных цепей микросхемы DA1 для инвертированного (R7 — на рис. 1) и неинвертированного (C2 — на рис. 2) сигналов.

В режиме "СШП выкл" потребляемый устройством ток равен 60 мА, а в режиме "СШП вкл" — 85 мА.

При изготовлении печатной платы для использования в конкретном модуле цветности следует учесть, что длина проводников яркостного сигнала должна быть минимальной для уменьшения возможных наводок.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Зольников В., Калинин и др. Бытовые видеомagnetofоны "Электроника ВМ-12" и их ремонт. — Воронеж: Линкред, 1993.
2. Пескин А., Войцеховский Д. Декодирование устройства зарубежных цветных телевизоров. — М.: Радио и связь, 1992.

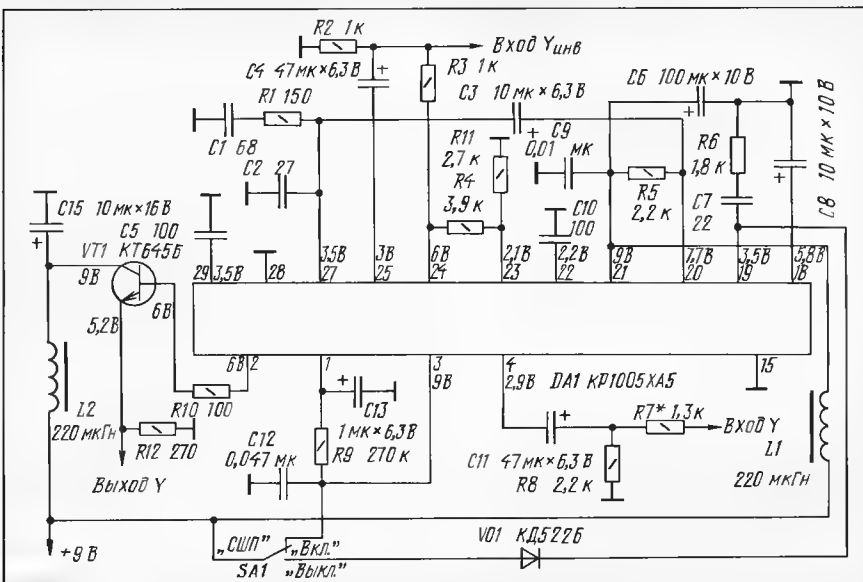


Рис. 1



# ИЗ ОПЫТА ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭПУ "РАДИОТЕХНИКА-001" (0-ЭПУ-82 СК)

Р. КУНАФИН, г. Москва

**Несмотря на беспрецедентный успех компакт-дисков, аналоговая механическая запись упорно не сдает позиций. Более того, сегодня можно говорить о возрождении интереса к грампластинке, вызванного ее популярностью как носителя информации в Hi-End. В этой связи предлагаем статью по совершенствованию ЭПУ для воспроизведения грамзаписи, позволяющую добиться ее безукоризненного звучания.**

В ЭПУ "Радиотехника-001", наряду с достаточно совершенными, использованы и упрощенные конструктивные решения. Эту аппаратуру вряд ли можно отнести к высшему классу. Однако более чем десятилетний опыт эксплуатации и "борьба с недостатками" показали, что многие параметры ЭПУ можно существенно улучшить, к тому же чрезвычайно простыми средствами. При этом возможно и улучшение показателей, относимых к конструктивным. Например, снижение фона соответственно уменьшает и измеряемый (по методик МЭК) уровень рокота.

Модернизированное ЭПУ работает в комплексе с высококачественными Hi-Fi компонентами, и, по единодушному мнению экспертов, работает "великолепно". Действительно, уровень помех в ЭПУ снижен по сравнению с прототипом на два порядка. В сочетании с повышением качества считывания и обработки сигнала это позволило раскрыть информационные резервы пластинки, о которых рядовой потребитель редко догадывается. Воздушность и детальность звучания, характерные для престижной цифровой аппаратуры, удачно дополняются "аналоговой" певучестью и чрезвычайно глубоким, прозрачным басом.

ЭПУ состоит из конструктивно объединенных узлов, взаимодействие которых (при условии тщательной регулировки) в значительной степени определяют достижение наилучших параметров устройства. Ниже приведены рекомендации по доработке каждого из таких узлов проигрывателя.

Трансформатор питания данного ЭПУ относится к наиболее "шумным" элементам. Радиальное решение проблемы фона – замена или намотка нового трансформатора – не всем доступно. Есть более простые пути достижения цели, например, дополнительное экранирование и т.п. Нестандартное решение – перестановка переключателя напряжения сети в положение "240 В" (при напряжении в сети 220 В), практически не влияющая на работоспособность ЭПУ. При этом в трансформаторе увеличивается число витков на вольт, что по данным [2] существенно уменьшает ток холостого хода трансформатора и, как следствие, его поле рассеяния и акустический шум.

Последний оказался едва ли не определяющим в уровне фона: колебания пластин и обмоток трансформатора через корпус и панель передаются к игле. Чтобы уменьшить передачу вибраций, нужно удалить три винта в нижней панели корпуса, крепящие блок питания, и установить его на небольшие, толщиной 5 мм, амортизаторы из пористой резины, наклеенные на

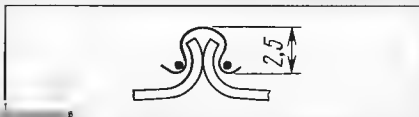


Рис. 1

свободные участки днища блока. Поскольку раньше он опирался на выступы монтажной платы, то теперь поднимется лишь на 1...2 мм. Элементы блока, расположенные на задней стенке, не должны задевать корпус (обратите на это внимание при подключении сетевого разъема!). Конечно, возможна и дополнительная пропитка магнитопровода компаундами или парафином. Приверженцы экстремальных характеристик могут пойти еще дальше – вообще удалить блок питания из корпуса, разместив его на значительном удалении от чувствительных узлов ЭПУ. Практика показала, однако, что указанные меры следует признать достаточными.

Панель ЭПУ также требует улучшения механической развязки: винты крепления панели удаляют, и она свободно располагается на угловых опорах через резиновые прокладки, которые можно изготовить из аптечных пробок, подрезав шляпки. Нижний край панели при этом должен отстоять от корпуса на 1 мм. Более сильная развязка нежелательна: в ЭПУ применен так называемый антирезонансный корпус с частотой собственных колебаний ниже звукового диапазона, что резко ослабляет влияние внешних воздействий, в том числе акустической обратной связи (АОС). В случае присоединенных масс панели и корпуса с достаточно упругой связью вибрации снижаются, но при глубокой развязке массы колеблются независимо с более высокой частотой, и АОС растет.

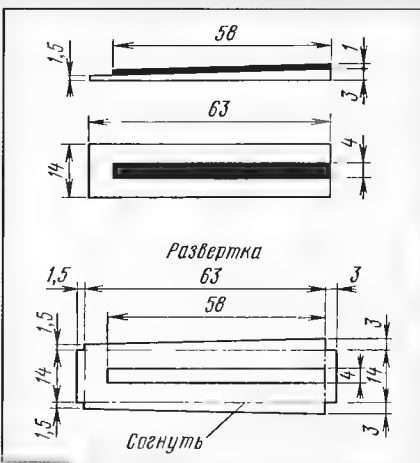


Рис. 2

При заметной ее величине, в случае неправильного расположения громкоговорителей, развязку можно оптимизировать, установив на место винты крепления через толстые амортизирующие прокладки и подбирая их затяжку. Эти простейшие меры позволили подавить низкочастотные шумы, дополнительно ослабив АОС. Басы теперь звучат особенно мягко и четко.

Перспективно и демпфирование панели: по некоторым параметрам, приведенным в [3, 4, 5], штампованная панель соответствует требованиям к аппаратуре не выше II класса. Для уменьшения вибраций и микрофонного эффекта рекомендуется оклеить ее нижнюю свободную поверхность демпфирующим материалом – оргалитом или герленом.

Крышка ЭПУ. Чтобы устранить дребезг крышки в пазах петель, ее контактирующие поверхности достаточно оклеить полосками лейкопластыря. Полоски должны охватывать стенку крышки лишь снизу и сзади, иначе ее не удастся вставить. Если петли скрипят, ослабьте их зажимные винты, если стучат – подтяните. На нижние поверхности пластмассовых хомутиков, на которые опирается закрытая крышка, наклеивается тонкая (2 мм) резина, лучше светлая, чтобы на корпусе не появились пятна. Эти малозаметные мелочи позволяют регулировать скорость вращения диска даже во время проигрывания, не опасаясь грохота из АС.

Плата управления и коммутации. В поле зрения автора длительное время находилось несколько экземпляров ЭПУ, что позволило накопить некоторый опыт в устранении редких неисправностей этого в целом удачного блока. В двух случаях причиной неисправности была плохая пайка платы. Для выявления такого дефекта достаточно слегка постучать по панели: если работоспособность временно восстановится, нужно пропаять выводы соответствующих цепей и микросхемы.

Ненадежными элементами, как известно, являются электролитические конденсаторы. В устройстве управления большие утечки любого из них могут обратиться логическую "1" в "0". Это выразится в неустойчивости работы ключей: конденсатор C11 обеспечивает четкую работу микролифта, а C16 – режим скорости "33". Естественно, напряжения на выводах соответствующих транзисторов будут при этом иными, чем указано на схеме. При периодической детонации в первую очередь стоит проверить исправность конденсаторов C13 – C15. В случае необходимости их можно заменить на более долговечные МБМ или К73-17, закрепляемые под платой. Кстати, замена через 8...10 лет эксплуатации ЭПУ всех оксидных конденсаторов, независимо от их состояния, избавит от множества проблем.

Нарушений работы по вине полупроводниковых приборов почти не наблюдалось. Правда, однажды обнаружен дефект, связанный с маломощным транзистором V8. В другой раз, после 12 лет эксплуатации, отказала микросхема ОУ (A1). Признаком дефекта: самопроизвольный разгон диска и (или) хаотические качания ротора (периодические качания наблюдаются при исчезновении напряжения на одной из обмоток); возможен, конечно, и полный срыв генерации. Этот ОУ можно заменить более надежным – K140UD6. После такой замены нужно выставить скорость вращения диска при среднем положении регулятора "+": сначала подстроечным резистором R15, а затем – R10.

Блок привода. Двигатель СДС-1, про-



стой и надежный, имеет малое число полюсов и питается импульсным током, из-за чего в паузах фонограммы иногда прослушивается характерное "тиканье". Основной путь распространения таких помех — через элементы конструкции, что и определяет способы их подавления. Отвернув три крепежных болта, двигатель нужно снять, предварительно отпаяв и поместив его выводы. Некоторые двигатели имеют закрытый вал, так что смазать подшипники можно, только вытянув ротор. Двигатель при этом следует держать вверх дном, иначе опорный шарик вала провалится вбок, после чего извлечь его возможно только с помощью магнита и отвертки в качестве магнитопровода. Крепежные отверстия корпуса рассверливаются до диаметра 7...8 мм. Затем нужно вырезать шесть шайб из материала с демпфирующими свойствами (мягкая резина и т.п.) толщиной 2...3 мм, внешним диаметром 12 и внутренним 4 мм и подобрать три металлические шайбы такого же диаметра. При сборке эластичные прокладки располагают по обе стороны крепежных отверстий корпуса, а длинные болты от блока питания устанавливают в центрах отверстий без касания с металлом; таким образом, двигатель будет виброизолирован. Для удобства монтажа демпферы можно предварительно наживить резиновым клеем.

Фигурный стальной экран между двигателем и панелью, необходимый для защиты головки звукоснимателя, при сборке укладывают поверх панели, для чего нужно подпилить его край. Эффективность экрана невелика — ослабление помех в среднем около 3 дБ, — но он лучше подавляет наиболее заметные верхние гармоники импульсов. Заводское экранирование двигателя в целом неудовлетворительно, и при повышенных требованиях к ЭПУ нужна его серьезная доработка. Поле, в основном, магнитное, а самый чувствительный элемент — микромагнит головки звукоснимателя. Сложность борьбы с полем двигателя усугубляется импульсной формой тока, содержащего и постоянную составляющую, поэтому не обойтись без изготовления многослойных экранов с применением пермаллоя, работающего и на низких частотах, и в постоянном поле. Хороший результат также дает установка листа пермаллоя на части нижней поверхности панели, разделяющей двигатель и область перемещения головки.

Пассик, вращающий диск, быстро вытягивается и необходима его замена, а приобретение заводского теперь почти нереально. Из доступных материалов для изготовления нового пассика наилучшим оказался светлый эластичный полимер, из которого изготовлены толстые (1 мм) гигиенические перчатки. Заготовки вырезают в форме ленты 180x8 мм. Ширину надо выдержать очень точно, так как для обеспечения минимальной детонации пассик должен быть строго однороден по длине. Для проведения точного разреза материал свободно укладывается на жесткую подложку, сверху по месту разреза кладут стальную линейку, на нее металлический угольник и все надежно стягивают струбинами. Разрез проводят за один проход острым лезвием, которое можно смазать вазелином и т.п. Концы пассика соединяют легкой жестяной скобой согласно рис. 1. Чтобы ее губки не расходились, в месте зажима она дополнительно стянута витком тонкой проволоки. Другие способы соединения не дали положительных результатов. Тщательно изготовленный пассик

много лучше заводского. Он достаточно эластичен и при этом обеспечивает малое проскальзывание на валу двигателя, что заметно уменьшает действие тормозящих факторов. Время разгона диска у разных экземпляров ЭПУ — в пределах 7...12 с. Нескольких таких пассиков стабильно работают уже несколько лет, обеспечивая уровень детонации ниже порога заметности.

Качество пассика проверяют по стробоскопу, сопоставив скорости вращения при разных положениях иглы — в начале записи и на кольцевой канавке. Если разница велика, пассик нужно слегка укоротить. Перед установкой диска пассик следует прогнать вхолостую. Если он сползает, неточно выдержана ширина или перекошено соединение концов.

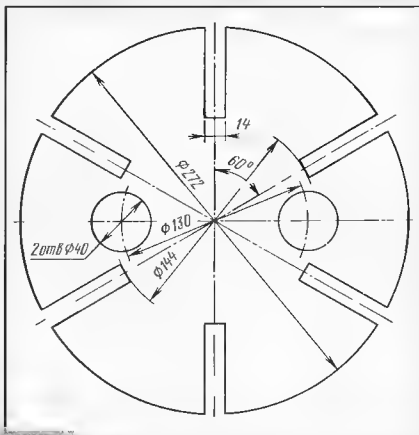


Рис. 3

Диск. Его резиновая накладка активно собирает пыль, да и форма ее не согласуется с грампластинкой: ровная пластинка опирается только на этикетку, и под иглой возникает низкочастотная вибрация носителя, воспринимаемая как рокот. Это особенно наглядно для пластинок с распространенным конусным корблением ("гарелок"), воспроизведение которых зачастую затруднено. В предлагаемом варианте кольцевую накладку заменяют несколькими радиальными (рис. 2). Их основания изготовлены из алюминия на фрезерном станке и протравлены в "отбел". Резиновые полоски вырезаны из плоского пассика от магнитофона "Комета МГ-201". Монтаж производят с клеем "Момент", 88-Н и т.п. Наклейку необходимо производить по шаблону (рис. 3) из ровного ватмана. Его нужно изготовить особенно аккуратно и тщательно отцентровать на диске, совмещая края. В любом другом варианте накладки должны иметь максимальную высоту у края диска 4 мм, а при ручном изготовлении их нужно подогнать по весу, чтобы избежать разбаланса диска. На центр диска укладывается имеющаяся декоративная алюминиевая накладка.

Светлые детали углубления в панели под диском желательно закрасить, а двигатель и пассиковую передачу закрыть черной крышкой-экраном с внутренней высотой 14...15 мм, в форме буквы "П", чтобы обеспечить необходимый воздухообмен. Если под рукой нет масляной или нитрокраски, натрите металл цесноком — на него ляжет даже тушь или акварель.

В литературе отмечается, что подобная "дискретная" конструкция накладок имеет преимущества перед сплошной, облегчая влажную уборку ЭПУ. Для уменьшения тресков от пыли и электростатических зарядов под крышкой ЭПУ должна

постоянно находиться небольшая емкость с водой или влажной губкой; там же помещается материал для протирания диска перед установкой пластинок. При уходе за ЭПУ не забывайте протирать влажной тряпкой крышку изнутри — это гораздо важнее наружного блеска. Помните, что электростатический заряд пластмассы притягивает пыль. По этой причине пластинки лучше не протирать — количество пыли в канавках только возрастет. Сильно запыленные пластинки очищают пылесосом с мягкой насадкой.

Тонарм. Заводская сборка узла подвеса очень неудачна, и его необходимо перебрать. Для этого нужно ослабить контргайки трех верхних полуосей и вывернуть конические керны на несколько оборотов, чтобы освободить шарикоподшипники. Последние тщательно промываются в чистом бензине или в уайт-спирите для удаления старой смазки и загрязнений, а при установке смазываются каплей часового масла. В дальнейшем это надо делать регулярно. Можно отметить полезность обкатки шарикоподшипников в течение 2...4 ч [5].

В начале сборки надо выставить высоту нижней части узла вращения, которая фиксируется нижней гайкой, над самым фотоузелом. В результате регулировки кольцо кардана устанавливается примерно по середине скобы (для ГЗМ-005), при этом шторка фотоузда не должна задевать маски (нижний конец шторки лучше сразу сточить на 0,5 мм). Керны заворачивают только до касания внутреннего кольца шарикоподшипников — их пережим недопустим. Перед затягиванием контргаек убедитесь в отсутствии люфта, покачивая тонарм. Проследите, чтобы провода тонарма имели свободный ход.

Противовес тонарма должен упруго смещаться поперек хвостовика, но не стучать. При наличии люфта между втулкой и пружиной снимите противовес и попробуйте сжать навивку вдоль — она слегка раздается в диаметре и изменит шаг, чего обычно достаточно. Если люфт сохраняется, прежде всего снимите хвостовик, поместив его положение и отвернув винт внизу центральной втулки тонарма. Можно попробовать чуть раскрутить пружину, но несложно изготовить и новую подходящего диаметра, добавив еще виток — придется поэкспериментировать. Во всех случаях передний конец проволоки должен иметь такое положение и форму, чтобы не препятствовать обратному ходу противовеса.

Перед сборкой смажьте винтовую пару, это предотвратит дальнейший износ втулки, изготовленной из слишком мягкого материала. Пластмассовый конус с делениями надо сточить зенкером до высоты 4 мм (с фаской вовнутрь), что позволит использовать современные легкие головки. Снимайте шкалу над какой-либо коробкой — она держится на маленьких незакрепленных шариках.

Правильно собранный тонарм должен двигаться очень легко и абсолютно бесшумно, воспроизводить корбленные пластинки без отрыва от канавки и не создавать призвуков на пиках сигнала. По данным [4], момент трения узла подвеса не должен превышать 0,1...0,5 мН (видимо, последнюю цифру следует считать завышенной примерно втрое). Проверить, укладывается ли момент трения в эти рамки, проще, чем кажется. Достаточно "вывесить" тонарм и снять грузик компенсатора скатывающей силы (антискейтинга). Если тонарм легко смещается к стойке — все в порядке, в том числе и действие компенсатора. Если смещение проявляется



лишь как тенденция, суммарный момент трения можно грубо оценить в 0,4...0,5 мН. Трение в горизонтальной оси проверяют по реакции уравновешенного тона на на аптчные разновесы, помещенные на головкодержатель. Ни одна деталь, кроме антискейтинга, не должна "люфтить". Чтобы устранить смещение тона при опускании на пластинку, достаточно потереть наждачной бумагой опорную плоскость подковки, контактирующую со штоком микролифта. Подковка выставляется горизонтально так, чтобы высота подъема иглы над ровной пластинкой была примерно одинакова в начале и в конце записи — это облегчит выборочное проигрывание. В заключение регулируют высоту штока поворотом его головки. Резьбу штока можно смазать тормозящей смазкой.

Позиционно-скоростной *автостоп* весьма капризен, что даже отмечено в руководстве по эксплуатации, а заводская регулировка часто бывает неудовлетворительна. Автостоп настроен не столько на "скорость", сколько на "позицию", причем только на одну — на диски "гиганты" (300 мм) с большим полем выводной канавки. Регулировка зоны срабатывания производится поворотом фотоула — его хомутик с зажимным винтом перемещается вдоль щели дужки — и проводится при необходимости в последнюю очередь. Проигрывание до конца "миньонов" (175 мм) обычно невозможно; скорость изменения светового потока, определяющую ширину зоны срабатывания, надо уменьшить дополнительным отгибанием шторки от вертикали. Последняя операция влияет на шаг срабатывания, который в любом случае придется подрегулировать подстроечным резистором R4. Полная доводка автостопа в силу самого его принципа весьма трудоемка, и ее лучше осуществлять в процессе эксплуатации.

Но даже тщательно отрегулированный автостоп страдает массой недостатков. Питание его лампы нестабилизировано, поэтому возможно ложное срабатывание автостопа из-за бросков напряжения сети. Стоит отметить и его чувствительность к температуре. Наконец, отключение автостопа вообще не предусмотрено, а это превращает выборочное прослушивание последних канавок либо дисков малых форматов в проблему. Все это постепенно привело к идее отказа от автостопа. Для этого вместо фоторезистора включают постоянный резистор сопротивлением 1 кОм. При желании можно ввести дополнительный переключатель резисторов, расположив его на задней стенке. Это сохранит все функции, но пользование ЗПУ станет удобнее. Регулировку при этом можно упростить либо вообще исключить.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Каминский А., Склярский В. Электропроигрывающее устройство высшего класса 0-ЭПУ-82 СК. — Радио, 1982, № 6, с. 45, 46.
2. Поляков В. Уменьшение поля рассеяния трансформатора. — Радио, 1983, № 7, с. 28, 29.
3. Дегрелл Л. Проигрыватели и грам-пластинки. — М.: Радио и связь, 1982.
4. Бродкин В.М. Электропроигрывающие устройства. — М.: Радио и связь, 1980.
5. Черкунов В.К. Конструирование любительских проигрывателей. — М.: Радио и связь, 1980.

(Окончание следует)

Слово Dolby известно многим любителям звукозаписи по названию системы шумопонижения в звукозаписи, используемой в большинстве магнитофонов. Однако не многим, видимо, известно, что эта система названа по имени ее создателя Рэя Долби. Его инженерная карьера началась в 1950 г. в американской фирме Ampex Corp., где он разработал систему синхронизации скорости движения магнитной и киноленты, и бесконтактную систему переключения видеоголовок для первого видеоманитофона.

Степень доктора философии по физике Рэй Долби получил за приборные исследования рентгеновского излучения, но еще в годы учебы он увлекался магнитной звукозаписью, обдумывал идеи улучшения качества записи и воспроизведения фонограмм. Организовав в 1965 г. исследовательскую фирму Dolby Laboratories, талантливый изобретатель уже через полгода продемонстрировал компандерную четырехполосную систему шумопонижения Dolby A для студийных магнитофонов.

## РЭЙ ДОЛБИ И ЕГО ЛАБОРАТОРИЯ

Эффект снижения шума ленты не менее чем на 10 дБ при записи симфонической музыки на студии Деcca заинтересовал и других предпринимателей в этой области. А распространение многодорожечных магнитофонов Ampex, Studer и совершенствование технологии многоканальной звукозаписи привели к тому, что система практически стала стандартом. Ее применяют и теперь, несмотря на появление других систем шумопонижения. В 1986 г. лаборатория Долби разработала новую систему — Dolby SR с анализом спектра сигнала, которая и по сей день является наиболее совершенной для аналоговой обработки сигнала с шумами и успешно конкурирует с цифровой техникой звукозаписи.

Для аппаратуры бытовой звукозаписи Долби в 1967 г. предложил широко известную систему шумопонижения Dolby B для использования в катушечных и появившихся в то время кассетных магнитофонах. Она весьма простыми средствами снижала уровень немаскируемых шумов ("шипение" ленты) в высокочастотной части звукового диапазона до 10 дБ. Ее внедрение способствовало вытеснению катушечных магнитофонов кассетными, а последовавшая в 1978 г. модифи-

кация этой системы с дополненным устройством модуляции тока подмагничивания ленты при записи, получившей название Dolby HX-Pro, повысило перегрузочную способность кассетных лент.

На появление конкурентоспособных систем шумопонижения (например, Hi-Com, dbx) Dolby Laboratories ответила разработкой системы с индексом C, нашедшей применение как в бытовых магнитофонах, так и в профессиональной видеотехнике (в частности, Betacam R). Затем, в конце восьмидесятых годов, был разработан и бытовой вариант системы SR — Dolby S, применяемый сейчас в десятках моделей магнитофонов высокого класса. Ее работа настолько эффективна, что практически не заметна разница между магнитной копией и компакт-диском, используемым часто в качестве оригинала.

Столь впечатляющая деятельность процветающей фирмы обязана ее создателю и идейному руководителю. В течение ряда лет Рэй Долби был также президентом AES (Обще-

ство звукоинженеров), редактором журнала этой организации, освещавшего вопросы обработки звука и шумов, особенностей компандерных систем шумопонижения и устройств динамической фильтрации. Он является обладателем многочисленных патентов и членом обществ BCST и SMPTE, объединяющих инженеров техники кино и телевидения. Разработки фирмы Долби нашли широкое применение в кино- и телевизионной аппаратуре: созданные фирмой цифровые системы кодирования звуковых сигналов в каналах передачи спутникового и кабельного ТВ, а Dolby Stereo Digital, наряду с подобными системами таких фирм, как Sony и Matsushita, применяется в кинопроизводстве.

Развивающееся направление в аудиовидеотехнике для дома — Home Theater (домашний видеотеатр) — также использует аппаратуру, содержащую узлы матричного кодирования и декодирования каналов системы пространственного звучания Dolby Surround Pro Logic. Цифровая же система звукового сопровождения Dolby Surround Digital, разработанная для телевидения высокой четкости, только начинает распространяться и еще ждет своего признания.



# ЗВУКОТЕХНИКА “ДОМАШНЕГО ТЕАТРА”

Н. СОКОЛОВА, г. Москва

*В ряде отечественных журналов, знакомящих с Hi-Fi аудио- и видеотехникой, уже описывались общие принципы работы систем пространственного звучания Dolby Surround и THX, используемых в оборудовании “домашнего театра”. Кстати, в нашем журнале такое словосочетание впервые появилось еще в 1939 г. в статье о перспективах развития бытовой электроники. Естественно, что сегодня читателей интересуют, прежде всего, схемотехника и параметры узлов этих систем, особенности работы, возможности и применение. Предлагаемая статья в некоторой степени отвечает на эти вопросы.*

“Домашний театр” (Home Theater), а точнее – видеотеатр, в России пока не имеет отношения к отечественному телевидению. Особенности принятого у нас телевизионного стандарта, который изначально хотя и был ориентирован на возможность стереофонического звукового сопровождения, теперь из-за состояния нашей экономики оказался препятствием для организации стереофонического телевидения. Между тем в Западной Европе и в Северной Америке уже действуют системы спутникового телевидения со стерео- или многоканальным звуковым сопровождением (например, со спутников TELECOM, ASTRA, EUTELSAT и др.).

Нужно сказать, в технике высококачественного звуковоспроизведения многоканальные системы появились довольно давно – еще в 30-х годах. Однако тогда это было демонстрационное студийное оборудование. Постепенно, начиная с 50-х годов, в бытовой электронике стала применяться двухканальная стереофония: магнитная и грамзапись, радиовещание. Внедрение в грамзапись систем квадрофонии с матричным преобразованием (в частности SQ, QS) так и не нашло отклика у сколь-нибудь заметного круга филофонистов. Были проблемы совместимости систем и в радиовещании.

В кинотехнике развитие многоканального звуковоспроизведения также осуществлялось поэтапно. Первая система Surround Sound, использованная Диснеем в своем фильме в 1940 г., стоила, даже по американским меркам, столь дорого, что практическое ее применение было отложено на два десятка лет. И тем не менее, в кино внедрение таких систем оказалось более продуктивным. В частности, в 70-80-е годы отечественные киностудии выпустили немало широкоформатных кинофильмов, имеющих на магнитной фонограмме шестиканальное звуковое сопровождение по системе 5+1, т.е. пять фронтальных каналов и один канал эффектов. В связи с распространением в то время относительно простой системы Dolby Stereo, внедрение отечественного

двухканального стереофонического формата застопорилось, а попытки сделать его совместимым не привели к положительным результатам.

Появление бытовых видеомагнитофонов в определенной степени повлияло на посещаемость кинотеатров. В связи с этим западная киноиндустрия предложила такой вариант звукового сопровождения фильмов, который был недоступим в условиях дома: введение канала низкочастотных эффектов позволяло зрителям почувствовать даже “землетрясение”. Однако с развитием микроэлектроники стало возможным создание такого бытового варианта Hi-Fi видеомагнитофона, параметры звукового тракта которого даже превышают параметры распространенных теперь компакт-дисков. Он может воспроизвести с фонограммы колебания, вызываемые землетрясением или взлетающим вертолетом.

Естественно, что этим воспользовались и производители видеопродукции. В течение десяти лет было предложено несколько систем многоканального звуковоспроизведения. Начиная с упомянутой уже системы Dolby Stereo, постепенно внедрялись последующие модификации, содержащие четыре, а затем пять и шесть каналов воспроизведения звука. Необходимость многоканального звуковоспроизведения в кино объясняется тем, что по отношению к экрану часть зрителей обычно расположена не в центре зала, поэтому при двухканальном звуковоспроизведении для них происходит соответствующее смещение кажущегося источника звука (КИЗ), что, к примеру, для экранных диалогов совершенно недопустимо.

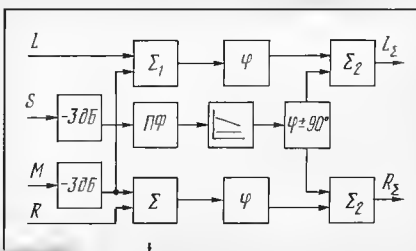


Рис. 1

Если говорить о распространенных теперь многоканальных вариантах звукового сопровождения фильмов, то все они используют двухканальную фонограмму с матричным преобразованием. Матричное кодирование приводит в процессе восстановления к заметному прониканию сигналов тыловых каналов во фронтальные (это одна из причин поразжения квадрофонии). В современных декодерах применяются адаптивные матрицы, изменяющие коэффициент передачи каналов таким образом, что сигнал преобладающего канала проходит без ослабления, в остальных же вносится дополнительное затухание, что заметно улучшает их разделение.

Бытовой версией распространенного в современных кинотеатрах формата Dolby Stereo является система Dolby Surround. На лазерных дисках, видеокассетах или музыкальных компакт-дисках такие двухканальные фонограммы содержат “свернутую” информацию о четырех каналах. Функциональная схема кодера аналоговой системы Dolby Pro Logic Surround показана на рис. 1.

В процессе матричного кодирования происходит некоторое ослабление сигнала, ограничение полосы частот в пределах 100...7000 Гц и частичная компрессия для тылового канала пространственного звучания (Surround). При воспроизведении выделяют сигналы левого, правого и среднего каналов, а также тылового канала. Декодер, функциональная схема которого приведена на рис. 2, содержит адаптивно перестраиваемую декодирующую матрицу, а в канале эффектов дополнительно включена цепь временной задержки на несколько десятков миллисекунд, ограничения полосы частот до 7 кГц и динамической фильтрации по типу Dolby B. Казалось бы, задержку можно было бы ввести в процессе кодирования информации. Однако, в зависимости от условий прослушивания и характера источника звука, эта задержка необходима разная (от 5 до 150 мс). Декодер содержит также установочные электронно-управляемые регуляторы уровня в декодированных каналах, причем два тыловых канала отличаются лишь фазой сигнала.

Последняя особенность, как и другие недостатки матричной системы, позволили компании Lukaskfilm предложить систему THX [1] с улучшенным вариантом обработки сигналов после декодирования (рис. 3). Она проводит дополнительную коррекцию сигналов фронтальных каналов (небольшой спад высоких частот) и тыловых (подчеркивание высоких частот), некоторое изменение фазы и временной задержки, чтобы не допустить фиксированной локализации источников звука за спиной у слушателя в каждом из двух тыловых громкоговорителей (так называемый THX процессор). Кроме того, система предусматривает усиление низших частот (30...150 Гц) в отдельном канале. Комплекс Home THX предъявляет ряд дополнительных требований к усилителям и акустическим системам в отношении параметров, обеспечивающих высококачественное звуковоспроизведение.



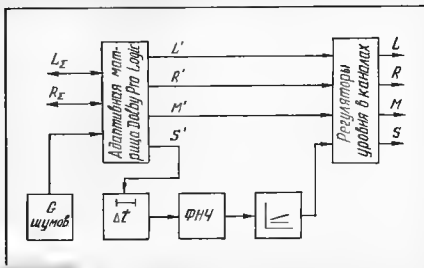


Рис. 2

Как правило, декодеры Dolby Pro Logic Surround работают в несколько измененном режиме обработки и с некодированным материалом — простыми стереофоническими фонограммами фильмов и звукозаписи. Эффект получается впечатляющий — появляется пространственность звучания даже при невысоком качестве (по четкости локализации) фонограмм. В зависимости от характера источника звука и акустики помещения, аппаратура позволяет подбирать время задержки ступенчато или плавно. Некоторые дорогие процессоры формируют даже различные реверберационные характеристики концертных залов и акустических пространств.

Располагать громкоговорители системы Dolby Surround в домашней обстановке рекомендуется так: при наличии среднего громкоговорителя (им может быть акустическая система телевизора) расстояние между левым и правым фронтальными громкоговорителями должно быть в пределах 2,5...3 м. Если средний канал не используется, оно может быть уменьшено, чтобы звуковая картина была без провала и диалоги не "разбегались" от экрана. Громкоговорители тыловых каналов следует размещать по сторонам от слушателей и несколько выше с базой, на 30...50% большей, чем для фронтальных. Последние должны быть широкополосными, а тыловые — с полосой 100...10000 Гц и широкой диаграммой направленности. Для настройки системы используется встроенный генератор шумов, позволяющий установить баланс громкости во фронтальных и тыловых громкоговорителях. Их фазировка обязательна.

Упомянутые варианты декодеров предполагают введение в канал пространственных эффектов временной задержки, получаемой цифровыми методами, и это часто затрудняет радиолобительское исполнение таких узлов. Однако есть и другие варианты получения пространственного звучания из кодированной либо некодированной фонограммы фильма или, например, музыкального компакт-диска.

Вариант системы пространственного звучания Circle Surround (CS), декодер которой выпускается фирмой Analog Devices, использует цифровой сигнальный процессор, предназначенный специально для Hi-Fi аудиоаппаратуры [2]. Тыловые каналы этой системы, в отличие от Dolby Surround, используемой для воспроизведения и оптических фонограмм, дают возможность использовать всю полосу звуковых частот (в тыловых каналах ограничения полосы частот нет), так как CS система более пригодна

для воспроизведения музыкальных программ. К особенностям системы можно отнести и то, что распределение сигналов в тыловых каналах возможно без специальных искажений — фазовой коррекции, задержки или других, не содержащихся в оригинальной фонограмме.

На рис. 4 показана функциональная схема кодера сигнала в системе CS. На входы устройства подаются сигналы левого, правого и среднего каналов, а также сигнал пространственного звучания и эффектов. Системой предусмотрена также возможность тонкого панорамирования при перезаписи музыки, когда требуется располагать звук сзади слушателя или для образования боковых звуковых картин. Кодированный CS материал может восстанавливаться всеми распространенными матричными декодерами систем пространственного звучания, учитывая близость структуры кодеров CS и Dolby. В зависимости от системы декодирования могут, однако, возникать потери в пространственном разрешении для некоторых видов стереозаписи.

Эффективность работы тыловых каналов пространственного звучания в кино улучшают несколькими способами. В музыкальных фонограммах такие способы приводят иногда к колебанию уровня сигналов левого и правого тыловых ка-

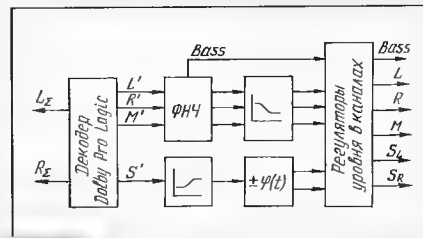


Рис. 3

налов. В этой системе стабильность картины достигается понижением уровня разностного сигнала от фронтальных каналов и обработкой его в полосах средних и высоких частот. Для хорошего разделения двух полос и коррекции фазовой характеристики в полосе разделения используются сопряженные фильтры с крутизной среза 24 дБ/окт. и частотой раздела 2 кГц. Это позволяет достаточно точно обрабатывать часть звукового спектра, которая содержит больше высоких частот и пространственную информацию, с необходимой скоростью. При резком появлении сигнала на входе, например, левого канала управление соответствующим тыловым каналом на высоких частотах в декодере CS системы происходит очень быстро, за 0,5 мс, сохраняя пространственное распределение сигналов.

Сигналы левых и правых каналов обрабатываются индивидуально в нескольких частотных полосах, причем времязадающие цепи для них действуют раздельно. Сигналы тыловых каналов в CS декодере формируются после разностного (L-R) преобразования сигналов левого и правого каналов. Разностная составляющая L-R пропускается на левый тыловой канал, а на правый

поступает инвертированной по фазе (R-L). Это необходимо, чтобы сохранить фазовые соотношения между тыловыми и фронтальными каналами и возможность бокового позиционирования КИЗ. Фазовое соотношение может сохраняться после прохождения через цепи декодера как в левом и правом передних каналах, так и в обоих тыловых. Эти цепи формируют выходной сигнал, который сдвинут по фазе к одному из других выходных сигналов (противофазность исключается).

Все современные системы пространственного звучания дают возможность управления в задней полусфере трехполосной системой, которая управляема по меньшей мере в двух полосах (средних и высоких частот). Более сложные системы, чтобы усилить эффектность пространственного окружения, позволяют достигнуть большего разрешения в тыловых каналах увеличением полос в каналах управления.

На рис. 5 показана функциональная схема CS декодера с тремя частотными полосами в управлении. Сигналы фронтальных каналов проходят ФНЧ с крутизной 18 дБ/окт, чтобы при регулировании гарантировать стабильную полосу низких частот. Этот фильтр действует во время диалогов, которые воспроизводятся через средний канал, в левом и правом каналах они подавляются.

CS система содержит устройство, которое вырабатывает управляющие напряжения для тыловых каналов независимо от передних, что улучшает качество работы. Метод выделения информации о направлении на КИЗ дает возможность одновременной локализации нескольких звуковых картин в тыловых громкоговорителях. Преимущество многополосного метода состоит в том, что слушатель фактически может ощущать два раздельных канала в тыловых громкоговорителях.

На рис. 6 приведена упрощенная схема формирования постоянных времени декодера. Для управления дематрированными каналами CS декодера огибающая выходного сигнала в декодере полярно детектируется. Конденсатор в верхней неинвертированной ветви сигнала заряжается, когда на входе доминирует левый сигнал. В нижней ветви, наоборот, зарядка конденсатора интенсивнее, когда на входе усилителя действует сильный сигнал правого канала. При выработке правого управляющего сигнала при влиянии сигнала левого канала происходит обратное.

Система работает с пиковым детектором, в котором зарядный ток конденсатора ограничен лишь током источника,

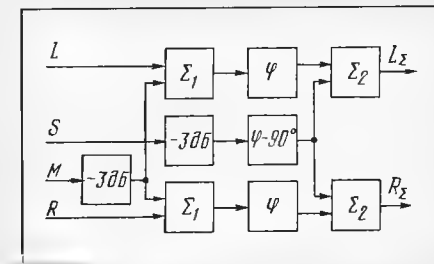


Рис. 4



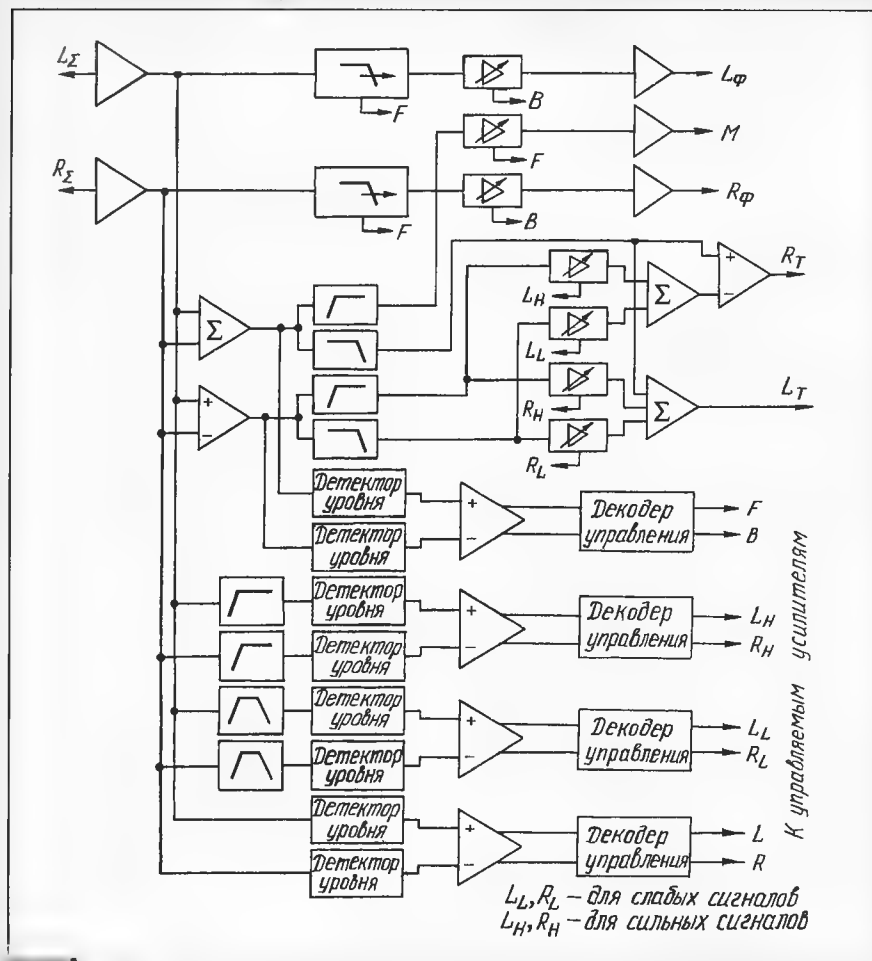


Рис. 5

от которого работает детектор. Для переключения каналов нужно менее 1 мс, при этом достигается точность и детальность, необходимые при воспроизведении музыки. Система, обрабатывающая отдельные части звукового спектра, исключает интермодуляционные искажения, возникающие при широкополосном регулировании. В случае отсутствия доминирующего сигнала в левом или правом канале в специфической полосе сигналы в тыловых каналах остаются «монофоническими» в этой полосе.

Система CS имеет регулируемый средний канал, через который воспроизводятся диалоги и сильные сигналы, синфазные для фронтальных каналов, при этом его коэффициент передачи максимален. Если таких сигналов нет, уровень усиления в канале понижается на 10 дБ, чтобы избежать ухудшения стереокартины в передних каналах. Входные сигналы, КИЗ которых должны

локализоваться слева или справа, способствуют полному отключению среднего канала для исключения смещения источников к середине. В режиме фантомного среднего канала предназначенная для него информация равномерно распределяется на левый и правый фронтальные каналы. В такой конфигурации КИЗ, действующие в середине, более динамичны.

Сигнал, КИЗ которого находится сзади, уменьшает усиление во фронтальных каналах, чтобы стать доминирующим в задних. Это позволяет при подготовке фонограмм дополнительно влиять на распределение эффектных сигналов в тыловых каналах, при этом никакой другой сигнал в них не переносится. Сигналы, которые действуют в левом и правом каналах в противофазе, не передаются в средний канал. Вследствие этого в раздельном управлении среднего канала нет необходимости. Включение динамического среднего канала совместно с неизменяемыми левыми и правыми каналами приводит к стабильной фронтальной звуковой картине, в которой стереоэффект действует и при диффузном, неадаптированном материале.

Когда нет доминирующих сигналов, расположенных локально, в середине, слева или справа, CS система обеспечивает воспроизведение через левые и правые фронтальные каналы. Средний

канал, действуя динамически, исключает сведение звуковой картины к середине, причем коэффициент усиления максимален только при определенных условиях формирования локализации и уменьшается при остальных условиях, а также в видеофильмах со стерео музыкой, звучащей на заднем плане. Так достигается широкая фронтальная звуковая картина в передних каналах. Для сравнения: декодер Dolby Surround работает так, что в каждый момент времени без ослабления действует только доминирующий канал.

Для CS системы воспроизведения рекомендуется применять для всех каналов одинаковые по типу и нагрузочной способности громкоговорители, также нужно во всех каналах устанавливать одинаковое усиление.

При применении CS системы и некодированный материал с высоким содержанием пространственной информации может воспроизводиться с улучшением локализации. Ее декодер не вызывает никаких ограничений полосы в задних каналах с модифицированным шумоподавлением по типу Dolby B. Система, кроме того, совместима с двухканальным форматом, таким как QS или Roland-RS [3].

Так что же, стоит ли пробовать использовать подобные системы в российских условиях, когда копированные с лазерных видеодисков видеофильмы с кодированной фонограммой, пусть не всегда удовлетворительного качества, сопровождаются монотонным голосом синхронного перевода, снижающим эстетическое восприятие звуковых образов. Пожалуй, все-таки стоит. Прием западноевропейских TV программ со спутников непосредственного вещания с Hi-Fi стереофоническим трактом, приобретение недублированных копий видеофильмов для знающих английский (большинство кинопродукции из США), местное стереофоническое вещание, а главное, большой выбор музыкальных стереофонограмм позволяют получить «домашний театр» с имитацией акустики, например, зала консерватории или стадиона. Можно приобретать процессоры THX или Dolby Surround в готовом виде, как отдельные устройства, или в составе громкоговорителей либо других Hi-Fi компонентов (усилителей, ресиверов).

Радиолюбителям доступен и вариант самостоятельного изготовления декодера Circle Surround на базе микросхемы специализированного звукового процессора. Другая возможность — по приведенной функциональной схеме вполне допустимо построить декодер CS системы на аналоговых микросхемах и поэкспериментировать с различными его модификациями. Но это, конечно, сложнее отечественной системы ABC [3].

## ЛИТЕРАТУРА

1. А. Белканов, Д. Иордан. THX — программа Тома Холмэна. — Салон AV, 1996, № 2, с. 38–40.
2. James K. Waller. Das Circle-Surround-System. — RADIO, FERNSEHEN, ELEKTRONIK, 1996, № 4, s. 16, 17, 19, 20.
3. Ю. Берендюков и др. Квадрафония или система ABC. — Радио, 1982, № 9, с. 44–48.

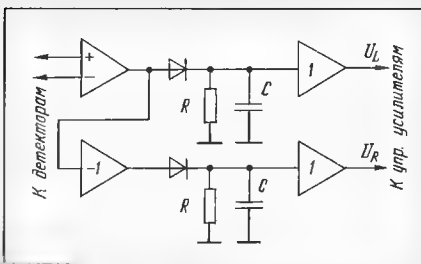


Рис. 6



# РАДИОПРИЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА НА МИКРОСХЕМЕ К174ХА42А

**П. ПОЛЯТЫКИН, г. Москва**

Недавно журнал “Радио” познакомил читателей с отечественной разработкой однокристалльного ЧМ приемника – микросхемой K174XA42. Помимо традиционного использования в ЧМ радиовещательной аппаратуре, эта микросхема может работать в трактах звукового сопровождения телевизоров, радиотелефонах, системах личной и служебной радиосвязи, устройствах поискового вызова, радиоуправляемых моделях и ряде других аппаратов. Учитывая широкий спектр применения однокристалльных приемников, редакция решила продолжить рассказ на страницах журнала об особенностях использования K174XA42 в наиболее близких нашим читателям конструкциях – радиовещательных и узкополосных ЧМ приемниках.

Микросхема К174ХА42 выпускается в двух модификациях: К174ХА42А (с восемнадцатью выводами) и К174ХА42Б (с шестнадцатью выводами).

В [1] приведена структурная схема ИС К174ХА42А, а также типовая схема ее включения. Там же рассказано о назначении внешних элементов при использовании ее в качестве однокристального ЧМ приемника. Принципу действия и особенностям работы отдельных элементов подобной микросхемы посвящена также статья В. Полякова в [2].

В публикуемую ниже статью даются практические рекомендации, которые могут пригодиться радиолюбителям, решившим построить радиоприемное устройство на микросхеме K174XA42. Все электрические схемы и ссылки даны для


ее модификации K174XA42A [1]. При использовании ИС K174XA42Б следует учитывать различие в нумерации выводов.

Сначала поговорим об обычном УКВ радиоприемнике (рис. 1). Приемная антенна может подключаться непосредственно к входу микросхемы (вывод 13) через конденсатор емкостью 330 пФ. Такое включение антенны применяется в наиболее простых радиоприемных устройствах при отсутствии высоких требований к их селективности. Для улучшения же этого параметра к входной цепи K174XA42A (выв. 13 и 14) подсоединяется контур L2C10C11. Перестройка приемника по диапазону осуществляется изменением емкости конденсатора контура гетеродина. Для этой цели можно использовать обычный конденсатор переменной емко-

ти, входящий во внешний колебательный контур гетеродина L1C12 (см. типовую схему включения ИС в [1]), или варикап, включенный в узел электронной настройки.

При работе в диапазоне 65,8...74,0 МГц (УКВ1) катушка L1 должна содержать 5,5 витка провода ПЭВ-2 0,5 при диаметре обмотки 4 мм, катушка L2 – 7,5 витка провода ПЭВ-2 0,4 при диаметре обмотки 2 мм, а при работе в диапазоне 100...108 МГц (УКВ2) – соответственно 4 и 5 витков того же провода и при том же диаметре обмоток. Границы диапазона принимаемых частот устанавливаются, изменяя расстояние между витками катушки гетеродина L1. Для проведения этой регулировки можно использовать любой ЧМ приемник, УКВ диапазон которого соответствует диапазону настраиваемого приемника.

При введении электронной настройки на принимаемую станцию в колебательный контур гетеродина включается варикап (рис. 2). Управляющее напряжение поступает на него с резистора R2, включен-

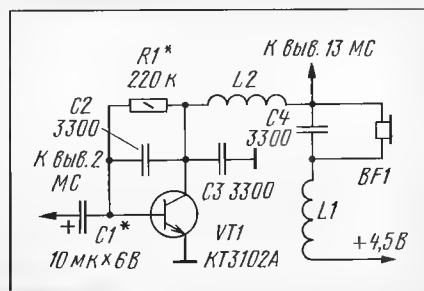

**Рис. 3**

ного в цепь нагрузки стабилизированного источника напряжения на микросхеме DA1. В качестве R2 желательно использовать переменный резистор СПЗ-36.

При приеме радиостанций в двух диапазонах (УКВ1 и УКВ2) следует предусмотреть переключение входных и гетеродинных контуров [3].


Для улучшения чувствительности однокристального приемника к его входу может быть подключен усилитель РЧ на полевом или биполярном (например КТ369АМ) транзисторе.

Конденсаторы С13–С17 образуют с активными внутренними элементами микросхемы полосовой фильтр ПЧ. Указанные на типовой схеме включения емкости конденсаторов соответствуют ПЧ, равной 70 кГц. Емкости этих конденсаторов обратно пропорциональны величине ПЧ, и при других ее значениях их необходимо пересчитать.


Побочные составляющие сигнала ПЧ на выходе частотного детектора подавляет конденсатор С7, подключенный к выводу 4 микросхемы. Величина и емкость этого конденсатора определяют также постоянную времени ФНЧ системы АПЧ однокристалльного приемника.

Выходной сигнал НЧ снимается с вывода 2 микросхемы через разделительный конденсатор. Нагрузочный резистор усилителя 3Ч (R1) может выполнять функции регулятора громкости. При напряжении питания 4,5 В его сопротивление составляет 22 кОм, а при напряжении питания 9 В может быть увеличено до 47 кОм.

Цепь коррекции предуслаждений R1C4  
подключена к выводу 2 микросхемы. Ее

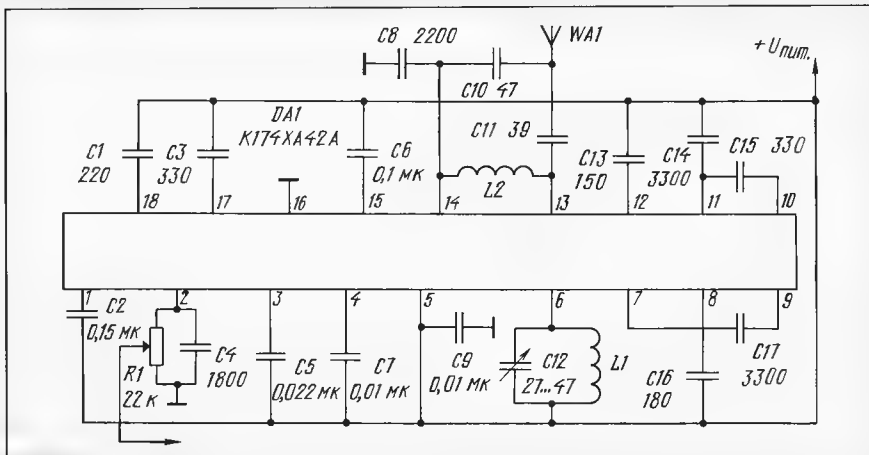

**Рис. 1**

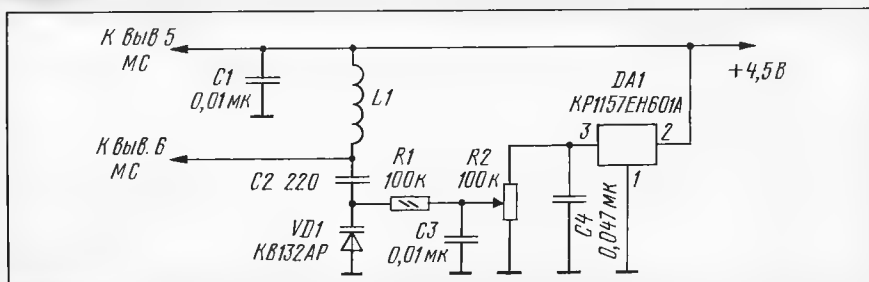

**Рис. 2**



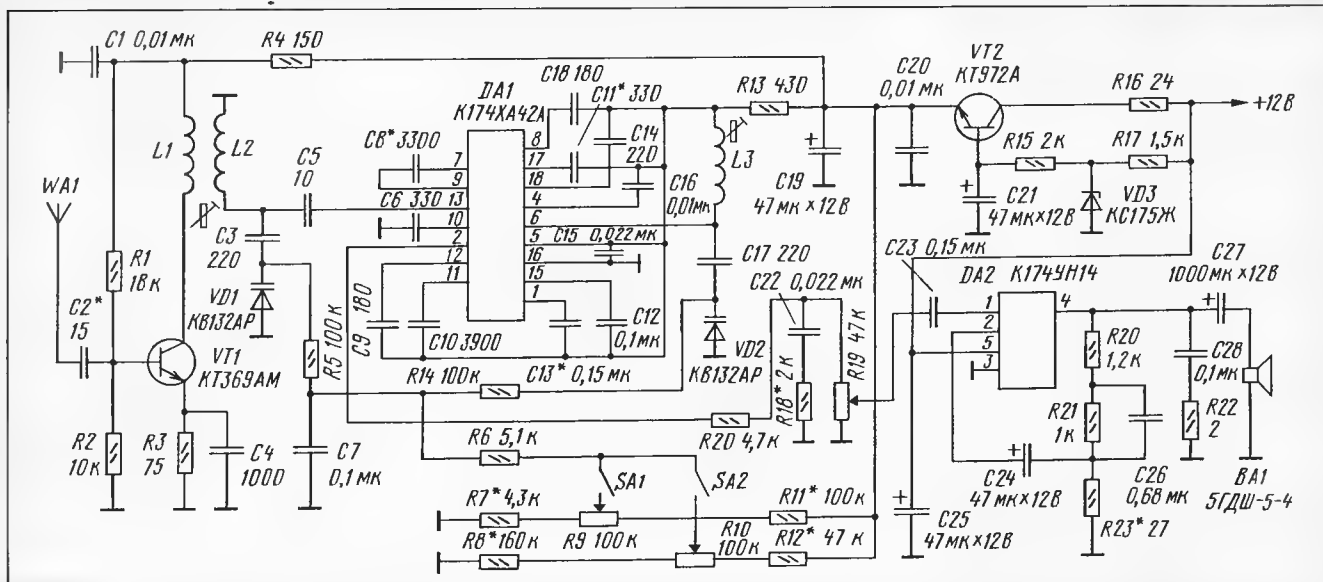


Рис. 4

постоянная времени составляет 50 мкс для диапазона УКВ1 и 75 мкс для диапазона УКВ2.

К выводу 3 микросхемы подключен выход внутреннего генератора шума, включающегося при отсутствии сигнала на входе приемника. О его назначении и работе подробно рассказывалось в [2].

Для определения точности настройки приемника на ту или иную радиостанцию к выводу 1 микросхемы можно подключить индикатор настройки с использованием стрелочного прибора или светодиода. Схема такого индикатора также приведена в [2]. Здесь же мы только укажем, что в нем могут быть использованы транзистор КТ361А и светодиод АЛ307А, причем последний следует подобрать по минимальному потреблению тока.

В случае использования головных телефонов можно воспользоваться усилителем мощности всего на одном транзисторе (рис. 3). При этом телефонный провод будет выполнять функции приемной антенны. Катушки L1 и L2 намотаны на корпусах резисторов мощностью 0,125 Вт сопротивлением более 100 кОм. Каждая из них содержит по 60 витков провода ПЭВ-2 0,1.

На рис. 4 приведена принципиальная схема автомобильного двухдиапазонного УКВ приемника на микросхеме К174ХА42А. В нем может использоваться штыревая или рамочная антенна. Принятый ею сигнал через конденсатор С2 поступает на вход усилителя РЧ на транзисторе VT1, а с его нагрузки на вход микросхемы DA1 (выв. 13). На принимаемые радиостанции приемник настраивается с помощью варикапов, первый из которых включен в контур РЧ L2C3VD1, а второй — в контур гетеродина L3C17VD2. Управляющее напряжение поступает на варикапы с резисторов настройки R9 (УКВ1) и R10 (УКВ2).

Сигнал НЧ с выхода микросхемы DA1 (выв. 2) подается на регулятор громкости R19 и далее на усилитель мощности ЗЧ на микросхеме DA2. Нагрузкой усилителя служит головка громкоговорителя BA1 сопротивлением 4 Ом.

На транзисторе VT2 собран стабилизатор напряжения питания. Функции источника опорного напряжения выполняет

в нем цепь VD3R17. Стабилизированное напряжение используется для питания усилителя РЧ, микросхемы DA1 и цепи управления варикапами.

Катушка L1 содержит 5, L2 — 7,5, а L3 — 5,5 витка провода ПЭВ 2 0,4. Диаметры каркасов 5 мм, подстроечники латунные диаметром 2 и длиной 5 мм. Резисторы настройки R9, R10 — СП3-36, переключатели SA1, SA2 — любые малогабаритные. Приемник имеет довольно хорошие электрические характеристики: диапазон принимаемых частот: 65,8...74 МГц (УКВ1) и 100...108 МГц (УКВ2); реальная чувствительность — 5 мкВ; коэффициент гармоник — 1%; уровень подавления АМ — 50 дБ.

При использовании микросхемы К174ХА42 в связанных приемниках, рассчитанных на прием узкополосных сигналов с девиацией  $\pm 3...5$  кГц, необходима дополнительная стабилизация частоты ее внутреннего генератора. По этой причине на частотах более 30 МГц к выводам 5–6 микросхемы подключается внешний кварцевый генератор на отдельном транзисторе [2]. Частота генератора практически не перестраивается.

При работе К174ХА42 в узкополосном приемнике значение ПЧ снижается до 4,5 кГц, а полоса пропускания до 5 кГц. При этом на рис. 1 изменяются емкости следующих конденсаторов: С1 — 3900 пФ; С3, С15 — 4700 пФ; С6 — 4,7 мкФ, С7, С9, С14, С17 — 0,1 мкФ; С13 — 3300 пФ, С16 — 2200 пФ. На рис. 5 приведена АЧХ узкополосного ЧМ приемника.

Генератор шумов в узкополосном приемнике не используется и конденсатор С5 отсутствует.

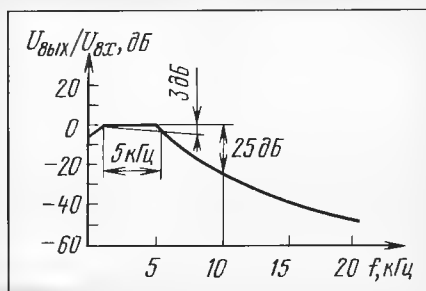


Рис. 5

Для улучшения подавления гармоник ПЧ в сигнале ЗЧ к выходу микросхемы следует подключить дополнительный фильтр с высокой крутизной спада характеристики за частотой среза, например, фильтр Чебышева.

Селективность по соседнему каналу может быть улучшена путем изменения фильтра ПЧ. Например, чтобы получить селективность по соседнему каналу порядка 45 дБ, достаточно последовательно с конденсаторами С14 и С15 включить дроссели с индуктивностью соответственно 100 и 82 мГн. Если же параллельно дросселю индуктивностью 100 мГн включить дополнительный конденсатор емкостью 2700 пФ, то селективность возрастет до 50 дБ.

С участием автора этих строк был разработан и испытан связной узкополосный ЧМ приемник на микросхеме К174ХА42А с входным каскодным усилителем РЧ, работающий на частоте 170 МГц. Чувствительность приемника на этой частоте составила приблизительно 1 мкВ.

Микросхема К174ХА42 больше всего подходит для создания недорогих малогабаритных радиоприемных устройств. При их разработке важно, чтобы конструкция исключала возможность появления индуктивной и емкостной связи между входными цепями, а также цепями гетеродина и усилителя ПЧ. Например, элементы входной цепи, внешнего входного колебательного контура и контура гетеродина должны находиться в непосредственной близости от соответствующих выводов микросхемы. Входной контур и контур гетеродина желательно поместить в экраны.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Поляткин П. Однокристалльный ЧМ радиоприемник К174ХА42. — Радио, 1997, № 1, с. 53–55.
2. Поляков В. Однокристалльные ЧМ приемники. — Радио, 1997, № 2, с. 20–23.
3. Герасимов М. Двухдиапазонный УКВ приемник. — Радио, 1994, № 8, с. 6–8; № 11, с. 15–17.

**От редакции.** По вопросам приобретения микросхемы обращайтесь к автору по тел. 365-01-52.



# DX-ВЕСТИ

**П. МИХАЙЛОВ (RV3ACC),  
комментатор радиокomпании  
"Голос России"**

## РОССИЯ

**Москва.** Радиостанция Минздрава РФ "Медицина для Вас", помимо прежней частоты 1485 кГц, осваивает новый, более мощный передатчик, работающий на частоте 810 кГц. Только один день – в воскресенье, 18 февраля – радиостанция работала в диапазоне УКВ на частоте 92,4 МГц в стереорежиме, но сам сигнал был монофоническим. Вероятно, это было тестирование нового передатчика.

**Татария, Набережные Челны.** Здесь начал работать филиал московской радиостанции "Радио-101" – "Радио-101 Челны". Работает пока по 4 часа в сутки на частоте 67,79 МГц.

**Башкирия.** Передачи Башкирского радиовещания по воскресеньям принимаются сразу на двух частотах – 1179 и 1548 кГц, что свидетельствует о том, что в республике вошел в строй новый передатчик или ретранслятор.

## ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ

### Украина

**Запорожье.** Здесь появилась новая независимая радиостанция "Алекс". Она принадлежит местной телерадиокomпании с таким же названием и работает в диапазоне УКВ на частоте 103,7 МГц.

**Крым, Севастополь.** В диапазонах УКВ здесь вещают несколько новых радиостанций: "Континент" – 102,8 МГц, музыкальные программы и новости; "Омега-Полис" – 73,0 и 103,0 МГц; "Крым Радио РОКС" – 104,5 МГц; "Европа Плюс" – 107,3 МГц, местная информация, реклама и ретрансляция программ московской радиостанции с одноименным наименованием.

**Киев.** В декабре 1996 г. состоялся "круглый стол" под названием "Государственный язык – в информационный простор Украины". Итогом этого заседания стали "Рекомендации", среди подписантов которых – зам. руководителя Национального совета Украины по ТВ и радиовещанию. Документ констатирует "ненормальное положение" государственного (т. е. украинского) языка в республике, для чего рекомендуется принять соответствующие меры в виде "... утверждения полноценного функционирования государственного языка и целенаправленного уничтожения негосударственного". В республике, где не менее 50 процентов населения говорит и думает на русском языке, это вызвало негативную реакцию. Проект "Концепции развития и защиты телерадиоинформационного пространства Украины" предписывает всем национальным телерадиовещательным компаниям использовать для вещания на языках "определенных национальных групп" не более 20 процентов эфирного времени. Аналогичные предложения направлены в адреса радиостанций "Голос Америки", "Би-Би-Си" и "Свобода", чьи программы ретранслируются на территории Ук-

раины. От этих станций "потребовали" по возможности заменить большую часть русскоязычных передач украиноязычными. (Источник: еженедельник "Век" за 17-23 февраля 1997 г., статья Я. Амелиной "Разговор по-русски приравнен к проституции. Украинская зона строго языкового режима", Москва).

**Литва, Вильнюс.** По сообщению литовской газеты "Вечерние новости", в декабре 1996 г. в республике приступило к работе представительство британской службы "Би-Би-Си". Русскоязычные программы из Лондона ретранслируются в Вильнюсе на частоте 100,1 МГц.

**Бразилия.** Бразильское иновещание, выходящее в эфир под названием "РАДИОБРАЗ", передает программы на португальском языке в 1.15-2.15 на частоте 11780 кГц, в 4.15-5.15 на частоте 11765 кГц, в 7.00-8.00 на частоте 9745 кГц, в 16.30-17.50 используется частота 15265 кГц, в 18.00-24.00 – частота 17750 кГц. На немецком языке станция работает в 19.30-20.50 на частоте 15265 кГц. На этой же частоте, но в 18.00-19.20 идет передача на английском языке. Вторая передача на английском выходит в эфир в 12.00-13.20 на частоте 15445 кГц. На испанском языке "РАДИОБРАЗ" вещает в 13.30-14.50 на частоте 15445 кГц.

**Дания.** Радиостанция "ABC" закончила свое вещание музыкальных программ на коротких волнах, однако менеджер станции г-н Стиг Х.Нельсен планирует, если позволят слушательские пожертвования, скоро вновь выйти в эфир на волнах новой станции – "World Music Radio". Возможно, для этой цели будет арендован передатчик в Калининградской области (Россия), применявшийся ранее для трансляции программ "ABC" и работавший на частоте 7570 кГц.

**Таиланд.** "Радио Таиланд" на английском языке можно принять в 20.00 на частоте 9535 кГц.

**Алжир.** "Радио Алжир" на французском языке работает в 13.00 на частотах 11715 и 15160 кГц.

**Австралия.** "Радио Австралия" на английском языке выходит в эфир в 19.27 на частоте 7330 кГц.

**Турция.** Внутреннее вещание турецкого радио хорошо слышно в вечернее время на частоте 702 кГц.

**Монголия.** Монгольское иновещание в конце января переименовано из "Радио Улан-Батор" в "Голос Монголии". Передачи этой станции на русском языке можно принимать в 10.00-10.30 и 14.00-14.30 на частоте 12085 кГц, а в 18.30-19.00 – на частотах 9745 и 12085 кГц. На английском языке станция передает в 13.30-14.30 на частоте 12085 кГц, а также в 15.30-16.00 и в 19.30-20.00 на частотах 9745 и 12085 кГц.

**США.** В конце прошлого года в возрасте 78 лет здесь скончался д-р Пол Фрид, основатель и многолетний директор "Транс-Мирового Радио".

**Великобритания/Азербайджан.** В Баку недавно открылся офис британской службы "Би-Би-Си". Как заявил ответственный за деятельность этой корпорации член почетельского совета г-н Николас Г.Леннокс "Би-Би-Си" приложит все силы для расширения информационного сотрудничества с Азербайджаном. В это же

время российская радиостанция "Маяк", ссылаясь на отсутствие средств, закрыла свой корпус в Азербайджане и закрывает их в других странах СНГ. (Инф. РГРК "Голос России" 18.2.97 г.).

**Буркина-Фасо.** Радиостанция этой африканской страны на французском языке работает в 8.00 на частотах 7230 и 9515 кГц. Согласно объявлению станции, она в эфире в 8.00-17.00 ежедневно.

**Италия.** "IRRS" ("Итальянская Радиорелейная Служба") работает на английском и итальянском языках в 6.30-8.30 на частоте 3985 кГц, а также в 21.00-23.00 на частоте 3995 кГц. В обоих случаях используется верхняя боковая полоса.

**Папуа-Новая Гвинея.** Музыкальная программа из Порт-Морсби и передача местных новостей на английском языке отмечена в 14.00-22.00 на частоте 4890 кГц.

**Мальта/Россия.** Радиостанция "Голос Средиземноморья" (тест-передачи) через ретрансляторы в России принята в 16.00-17.00 на английском языке и в 18.00-18.30 на французском языке на частотах 7300 и 13600 кГц. В направлении Дальнего Востока станция работает на английском и японском языках в 8.00-11.00 на частоте 9800 кГц и в 11.00-16.00 на частоте 15550 кГц.

**Бангладеш, Дакка.** Иновещание из Бангладеш на английском языке ведется в 12.30-13.00 на частотах 7185 и 9550 кГц, а в 19.15-20.00 к этим частотам добавляется 15520 кГц.

**Болгария.** "Радио Варна" транслирует свои передачи для болгарских моряков и рыбаков по вторникам в 19.45-20.00 на частотах 981 и 9775 кГц.

## СЛУЖЕБНОЕ РАДИО

Связь между самолетами и наземными службами отмечена на русском языке в 12.58 на частоте 4712 кГц на верхней боковой полосе.

♦ ♦ ♦

**Примечание.** В связи с переходом на "летнее" время может потребоваться уточнение выхода в эфир некоторых радиостанций, особенно местного вещания.

♦ ♦ ♦

**Юбилейная дата.** 4 октября 1997 года исполняется 40-летие радиолубительских программ Венгерского радио. В этой связи планируются некоторые праздничные мероприятия. Так, в мае-июне будут проводиться различные конкурсы слушателей, а главным событием станет "Radio Budapest DX 40 Contest". С его условиями можно ознакомиться в передачах радиостанций Будапешта на различных иностранных языках, включая русский. Запросить расписание и другие подробности можно непосредственно у радиостанции, написав по адресу: Radio Budapest, 1800 Budapest, Hungary. Все радиослушатели, которые примут участие хотя бы в одной праздничной акции, получат специальную QSL-карточку Венгерского иновещания.

Сообщения, вопросы и пожелания присылайте на имя ведущего раздел "DX-вести" по адресу: 113326, Москва-Радио или по факсу (095) 233-75-67

**Хорошего вам приема и 73!**

Время везде – UTC (Всемирное).



# «ВЕЧНОГОВОРЯЩЕЕ» РАДИО

В. ПОЛЯКОВ, г. Москва

**В опубликованной в "Радио" № 1 за 1997 г. статье "О питании приемников "свободной энергией" было дано теоретическое обоснование получения максимальной мощности продетектированного сигнала от антенны. Руководствуясь приведенными в этой статье соображениями, ее автор провел ряд экспериментов, подтверждающих возможность построения детекторного приемника, обеспечивающего громкоговорящий прием достаточно мощных радиовещательных станций. С их результатами мы решили познакомить и наших читателей.**

Принципиальная схема использованного при проведении экспериментов громкоговорящего детекторного приемника приведена на рис. 1. Его входной колебательный контур образован емкостью антенны WA1 и индуктивностью катушек L1, L2. Детектор выполнен на германиевом точечном диоде VD1 и через выходной трансформатор T1 нагружен на динамическую головку BA1. Последовательно с первичной обмоткой трансформатора включен авометр P1, зашунтированный блокировочным конденсатором C1.

Сначала эксперименты проводились в городской квартире, расположенной на последнем этаже девятиэтажного крупнопанельного дома на восточной окраине Москвы. Функции антенны выполняла установленная на крыше антенна на любительский диапазон 10 м, которая представляет собой штырь длиной 2,5 м с тремя противовесами такой же длины. Штырь закреплен на деревянной мачте и изолирован от крыши. Центральный провод и экранирующая оплетка кабеля снижения соединялись вместе и подключались к антенному гнезду приемника. В результате получилась как бы вертикальная антенна длиной (вместе со снижением) около 12 м с емкостным "зонтиком" наверху. Заземлением служили трубы центрального отопления.

В качестве L1, L2 были использованы длинноволновые катушки магнитных антенн, размещенные на отдельных магнитопроводах от портативных приемников (марка их не имеет значения, поскольку указанные катушки практически всех приемников имеют одинаковые обмотки). На частоту радиостанции контур настраивался перемещением магнитопровода внутри катушек, причем в этом случае обеспечивался весьма широкий диапазон перестройки. Две последовательно соединенные катушки нужны лишь для увеличения общей индуктивности контура, которая позволила бы настроиться на самую длинноволновую радиостанцию, работающую в Московской области на частоте 153 кГц.

Выходной трансформатор Т-III-3М использовался от абонентского трансляционного громкоговорителя, динамическая головка ЗГД-1 с сопротивлением звуковой катушки 8 Ом. Авометр Р1-Ц4317. В

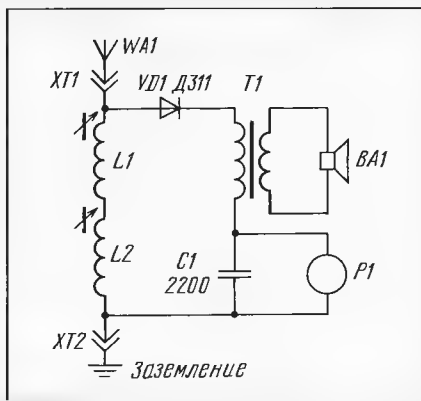


Рис. 1

режиме вольтметра постоянного тока этот прибор измерял продетектированное напряжение на "холостом ходу" (цепь первичной обмотки выходного трансформатора фактически разомкнута), а в режиме миллиамперметра – продетектированный ток. По окончании измерений авометр следует отключить, а конденсатор замкнуть.

Громче всех были слышны радиостанции на частотах 171 (бывшая имени Коминтерна) и 918 кГц ("Открытое радио"). Последняя ведет передачи из Балашихинского радиопункта и лучше слышна из-за близости к месту приема. Проте-

ктированное напряжение, измеренное на "холостом ходу", составило в обоих случаях около 7 В, а продетектированный ток – 45 и 160 мкА соответственно. Большой ток, обеспечиваемый радиостанцией "Открытое радио", объясняется меньшим сопротивлением входного контура на более высокой частоте и вследствие этого большим КПД. Однако громкость сигналов обеих принимаемых радиостанций оказалась достаточной для озвучивания девятиметровой комнаты.

Следующая серия экспериментов была проведена на садовом участке, расположенном на северо-западе Московской области в районе Солнечногорска (65 км). Прием велся на Г-образную антенну с длиной горизонтальной части 20 м и высотой подвеса 8 м. Опорами антенны служили отдельно стоящая береза и деревянный шест (рис. 2), а изоляторами – горлышки от полиэтиленовых бутылок. Для заземления были использованы трубы водозаборной скважины для ручной колонки, заглубленные примерно на 5 м. Сама антенна изготовлена из довольно тонкого провода (ПЭЛ 0,5), смотанного со старого трансформатора, а для заземления применен неизолированный провод диаметром 3 мм. От садового домика до скважины (~12 м) он был проложен прямо по земле (рис. 2).

На такую антенну хорошо принимались сигналы радиостанций на частотах 153 ("Молодежный канал"), 171 ("Новая волна") и 261 кГц ("Радио России"). Причем с наибольшей громкостью осуществлялся прием последней радиостанции. Для нее продетектированное напряжение, измеренное на "холостом ходу", составило 2,7 В, а продетектированный ток – 0,3 мА.

Известно, что мощность, отдаваемая источником сигнала в согласованную нагрузку,  $P_{сгл} = U_{кз} \cdot I_{кз} / 4$  (где  $U_{кз}$  – напряжение "холостого хода", а  $I_{кз}$  – ток короткого замыкания). Значит, при приеме этой станции приемник способен развить мощность постоянного тока около 0,25 мВт, что соответствует, например, напряжению питания 1,5 В при потребляемом токе 0,17 мА. А этого вполне достаточно для питания небольшого сверхэкономичного транзисторного приемника.

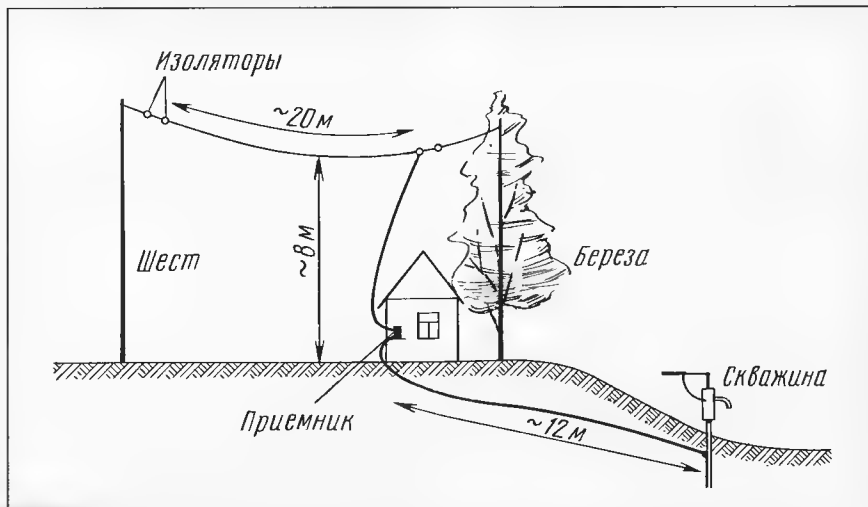


Рис. 2



Теперь о громкости звучания детекторного приемника. Головка ЗГД-1 была выбрана из имеющихся в наличии вовсе не из-за большой номинальной мощности, а из-за развиваемого ею большего звукового давления, которое по паспортным данным составляет 0,25 Па. Головка с меньшей номинальной мощностью развивают, как правило, небольшое среднее звуковое давление (0,15...0,2 Па) и применение их менее желательно.

Звуковую головку надо закрепить на отражательной доске достаточных размеров. При проведении описанных экспериментов использовался лист оргалита площадью около 0,7 м<sup>2</sup>. Коэффициент трансформации выходного трансформатора желательно подобрать по максимальной громкости звучания. Помимо трансформаторов от трансляционных громкоговорителей, для экспериментов подойдут выходные трансформаторы ламповых усилителей ЗЧ и трансформаторы ТВК и ТВЗ от старых телевизоров. Вторичную обмотку желательно перемотать, сделав ее с отводами для подбора нужного коэффициента трансформации.

Например, при коэффициенте трансформации, равном 20, коэффициент трансформации сопротивления составит 400, а значит, при сопротивлении головки 8 Ом сопротивление нагрузки детектора будет равно 3,2 кОм. В ряде случаев такое сопротивление может оказаться недостаточным и коэффициент трансформации придется увеличить.

Автор же при проведении экспериментов вторичную обмотку не перематывал, поскольку громкость звучания детекторного приемника на его участке оказалась достаточной для прослушивания радиопередач на расстоянии 1...2 м от громкоговорителя.

Легко заметить, что в приемнике, схема которого показана на рис. 1, нет конденсатора, шунтирующего первичную обмотку выходного трансформатора. Сделано это специально, поскольку практические испытания приемника показали, что без конденсатора он лучше звучит и имеет более острую настройку на радиостанции. Дело здесь, по-видимому, в том, что сопротивление нагрузки детектора (а оно, как указывалось выше, равно 3,2 кОм) оказалось ниже оптимального и замыкание его цепи по высокой частоте только через межвитковую емкость трансформатора улучшает условия согласования детектора с антенным контуром.

В заключение отметим, что, кроме традиционного использования "вечного-воращего" приемника для прослушивания радиовещательных передач, он служит и в качестве охранного устройства. Поставленный у входной двери садового домика, он может спасти его от воров, создавая впечатление, что хозяева дома. Правда, никто еще не пытался отпугивать воров тихой музыкой, но попробовать стоит.

И последнее пожелание тем, кто будет экспериментировать с приемом радиостанций на описанный здесь детекторный приемник: пожалуйста, поставьте не портить деревья, забывая в них гвозди и перетягивая их стволы проволокой.

## Страницы истории

# ОДИН ИЗ ПЛЕАДЫ ПЕРВЫХ РАДИОТЕХНИКОВ РОССИИ

*Есть люди, которые всей своей жизнью заслужили, чтобы соотечественники долго помнили и чтили их имена. Несмотря ни на какие трудности и превратности судьбы (всякое случалось), они шли к намеченной цели, безавестно служили ее осуществлению. К таким людям, безусловно, следует отнести и одного из первых в России радиотехников-практиков, русского военного инженера Александра Владимировича Водара. И говорю я это вовсе не потому, что речь идет о моем отце. А потому, что именно такие, как он, внесли в свое время неограниченный вклад в развитие радиосвязи и радиотехники в нашей стране.*

Александр Владимирович Водар родился в мае 1879 г. В семнадцать лет он окончил Александровский кадетский корпус в Москве. Затем была учеба в Николаевском инженерном училище и инженерной академии.

Многие годы жизни А. В. Водара теснейшим образом связаны со службой в русской армии. Сначала – в чине штабс-капитана, а позже – полковника. В его послужном списке – самые различные должности и посты. Здесь и минный офицер Кронштадтского и Батумского портов, и Офицерская электротехническая школа, и начальник искрового отдела Главного военно-инженерного управления (ГВИУ) военного ведомства. Ему поручалось руководство строительством Тверской и Царскосельской радиостанций. С его именем и конкретными делами связаны постоянные заботы об оборудовании приемно-передающими радиостанциями судов военно-морского флота, снабжении средствами радиосвязи армейских частей и подразделений, самолетов. Он был инициатором создания первой научно-исследовательской лаборатории военного ведомства.

Не будет преувеличением заметить, что в значительной степени благодаря трудам русских радиоспециалистов, в том числе и А. В. Водара, уже к 1917 г. весь русский флот и армия, вплоть до роты, имели на своем вооружении надежную связь.

За успешную деятельность в области внедрения радио на флоте и в армии А. В. Водар был награжден русским правительством орденами Станислава 3-й степени и Анны 3-й степени, а французское правительство удостоило его орденом Почетного Легиона.

После Октябрьской революции А. В. Водар включился в общественную работу. Он был одним из основателей Российского общества радиотехников (РОРИ), в Совет которого вошли такие известные ученые и инженеры, как Лебединский В. К. (председатель), Бонч-Бруевич М. А., Углов А. Т., Фрейман И. Г. и другие. Общество ставило своей задачей способствовать развитию отечественной радиотехники, вести пропаганду радиотехнических знаний, органи-



зовывать научные семинары и совещания. Во всех этих мероприятиях самое активное участие принимал и мой отец как заместитель председателя РОРИ.

Шел 1918 год. Еще продолжалась гражданская война, в стране царил голод и разруха. Остро ощущался недостаток в средствах связи. Совет народных комиссаров принял декрет "О централизации радиотехнического дела Советской республики", положивший начало планомерному радиостроительству в стране. Отца переводят из Наркомата по военным и морским делам в Наркомат почт и телеграфов (НКПиТ). Он, наряду с другими крупными радиоспециалистами, вошел в состав Высшего радиотехнического совета, осуществлявшего общее руководство радиоделом, выполнял ответственные обязанности уполномоченного по строительству крупнейшей по тому времени Трансатлантической радиостанции для телеграфной связи с Американским континентом в Богородском (ныне г. Ногинск Московской области).

Работая в радиоотделе НКПиТ, начальником кабинета технико-экономических исследований Центральной лаборатории связи, отцу довелось заниматься самыми разнообразными делами. Под его руководством велись экспериментальные передачи изображений (текста и рисунков) между Москвой и Берлином. После успешного завершения этой интересной работы, которая в наши дни называется телефаксом, отец с увлечением занимался также опытами с малострочным механическим телевидением и очень гордился их результатами.

На всю жизнь запомнились мне печально известные события 30-х годов. Это была волна судебных процессов над "врагами народа". Как и многие представители русской технической интеллигенции, не избежал злой участи и отец. В марте 1930 г. его арестовали по обвинению во вредительстве. Спустя полтора года ему объявили, что он ни в чем невиновен, свободен и приглашен на работу в Наркомат путей сообщений...

В апреле 1936 г. отца по ложному доносу вновь арестовали. Он был уверен, что произошла ошибка. Его последними словами были: "Я скоро вернусь". Но не вернулся. Постановлением коллегии НКВД от 13 января 1941 года он был приговорен к высшей мере наказания.

В 1957 г. отца вторично реабилитировали "за недоказанностью обвинения".

Ему было всего 57 лет. Как много он не успел сделать в своей жизни...

**А. ВОДАР**  
пос. Салтыковка Московской обл.



# МОДЕРНИЗИРУЕМ IBM-СОВМЕСТИМЫЙ ПК

А. ФРУНЗЕ, г. Москва

## Р-РЕЙТИНГ

Происхождение этого понятия таково. Процессоры x86 разных фирм-изготовителей все более и более различаются по внутренней структуре. В связи с этим при одинаковых тактовых частотах их реальное быстродействие может различаться до полутора раз. Для того чтобы пользователю было проще разобраться с производительностью приобретаемого процессора, было предложено испытывать процессоры в одинаковой системной конфигурации на тесте WinStone 96 компании Ziff-Davis Comp. (Ранее уже говорилось, что этот тест использует фрагменты реальных программ из дюжины наиболее продаваемых в прошедшем году программных пакетов). В качестве единич измерения используются результаты, показанные процессорами Pentium с частотами 60, 66, 75, 90, 100 МГц и т. д. Испытываемому процессору присваивается Р-рейтинг с тем числом, которое соответствует тактовой частоте Pentium, наиболее близкого к нему по результатам тестирования на WinStone 96. Так, рейтинг Р100 означает, что испытываемый процессор работает примерно с той же скоростью, что и 100-мегагерцевый Pentium, хотя реально его тактовая частота может существенно отличаться от 100 МГц.

133-мегагерцевый 5x86 показал на WinStone 96 результат (табл. 5), на два процента превосходящий результат испытаний Pentium-75. Это позволило фирме AMD использовать обозначение Am5x86-P75 и уйти от упоминания в названии принадлежности к семейству 486. Благодаря такой уловке неискушенный пользователь при покупке ПК с этим процессором мог чувствовать себя вполне довольным — все-таки приобрелась машина с процессором пятого поколения. Ну а искушенные пользователи и вовсе не думали комплексовать из-за "четверочного" происхождения Am5x86 — они получали компьютер с процессором, не уступающим в производительности Pentium-75, но в "четверочной" системной плате и, что немаловажно, за "четверочную" цену. В начале июня 1996 г. этот процессор продавался за 45...48 долл., в то время как Pentium-75 стоил около 100. Если учесть, что цена системной платы для первого была в пределах 60...70, а для второго — 105...110 долл., то видно, что по соотношению цена/производительность Am5x86 вдвое превосходит Pentium-аналог.

## ВЗЯТИЕ РУБЕЖА 160 МГц

К большому сожалению многих поклонников AMD, она так и не выпустила Am5x86-160. Но пытливые экспериментаторы быстро обнаружили, что 5x86-133

прекрасно работает на 160 МГц, и тут же перешли к широкому использованию процессора на этой частоте. У продавцов на московских радиорынках можно было встретить в прайс-листах такую (или похожую) строчку, свидетельствующую о возможности подобного "турбирования": "AMD5x86-133 (up to 160)".

Конечно, фирма AMD не гарантирует, что эксплуатация процессора на этой частоте безопасна, и он обязан на ней работать во всех случаях в течение всего срока службы. "Разгоняя" процессор до запредельных частот, вы рискуете столкнуться с нестабильной работой или даже с преждевременным выходом его из строя. Но жизнь показала, что процессоры x86 всех производителей имеют довольно большой "запас прочности". В нормальных системных платах почти все они без проблем работают на частотах, превышающих на одну ступень ту, на которую рассчитаны (80 МГц вместо 66, 100 вместо 80, 120 вместо 100 и т. д.). Так что риск риском, а желание иметь в "четверочной" плате процессор с рейтингом Р90 берет свое, и автор не знает никого из тех, кто, приобретя 5x86-133, не переключил бы его на 160 МГц (даже если для этого пришлось сменить системную плату).

Правда, некоторые пользователи столкнулись с тем, что иногда при работе на частоте 160 МГц наблюдаются сбои процессора, а в некоторых случаях он может даже не запуститься. Причиной этого чаще всего является его перегрев. Для борьбы с ним существует кардинальное средство, хорошо знакомое тем, кто увлекался и увлекается конструированием мощных усилителей ЗЧ. Если установить радиатор вентилятора на процессор с использованием теплопроводящей пасты, тепловое сопротивление корпусу — радиатор существенно уменьшится, температура кристалла снизится и процессор начнет нормально работать. Как только это стало ясно, у многих продавцов процессоров на Митинском рынке появилась в продаже теплопроводящая паста...

Итак, мы подошли к концу любопытной истории появления 5x86 фирмы AMD. В табл. 1—4 приведены результаты тестирования этого процессора как в 133-, так и в 160-мегагерцевом вариантах на тех же тест-программах, которые использовались при испытании процессоров в 486. Как видно из таблиц, быстродействие Am5x86,

действительно, впечатляет: по тестам на частоте 160 МГц он сопоставим с Pentium-90, Pentium-100, а на SysInfo даже превосходит последний примерно на 10 %, что прибавляет гордости поклонникам AMD. Да и на других DOS-тестах 160-мегагерцевая версия этого процессора, если не превосходит, то во всяком случае близка к Pentium-100.

Для многих может оказаться неожиданным, что на некоторых реальных программах Am5x86-160 может превзойти Pentium-100. Тем не менее это так. Табл. 2 свидетельствует, что процедуру ассемблирования первый выполняет на 10 % быстрее второго. В общем, если есть тестовые программы, на которых демонстрируется определенное соотношение производительности между процессорами, то найдутся и реальные программы с подобным соотношением.

Сопоставление производительности процессоров в Windows несколько сложнее, поскольку здесь во внимание приходится принимать влияние не только видеокарты, но и объема ОЗУ и производительности винчестера. Автору не довелось тестировать процессоры класса Pentium с объемом ОЗУ 8 Мбайт, поэтому он может предложить читателям только имеющиеся в его распоряжении литературные данные. Так, фирма TI на презентации своих 100-мегагерцевых процессоров 486 сравнивала их с 75-, 90-, 120- и 166-мегагерцевыми Pentium, имеющими ОЗУ объемом 8, 16 и 32 Мбайт. Типичный результат тестирования Pentium-75-8 Мбайт — 30,5...31, для Pentium-90-8 Мбайт — 32,5...33,5 единицы. Очевидно, что полученные автором результаты тестирования Am5x86-133 (30,6) очень близки к упомянутым результатам испытаний Pentium-75, а Am5x86-160 (33,3) соответствует Pentium-90.

Еще одна интересная особенность Am5x86 — необычайно быстрый сопроцессор. У Am5x86-160 сопроцессор в среднем всего на 10 % уступает производительности сопроцессора Pentium-100. А ведь сопроцессор Pentium, действительно, явился шагом вперед в сравнении с сопроцессорами 486-х. Так что для пользователей Autocad, 3D-Studio и им подобных пакетов Am5x86 может также представлять очень неплохую альтернативу Pentium, особенно если принять во внимание ценовое соотношение.

Таким образом, можно с полным основанием утверждать, что процессор Am5x86 представляет собой прекрасную альтернативу Pentium в глазах тех, кто стеснен в средствах и не готов платить

Таблица 5

Микро- процессор	ОЗУ, Мбайт	Graph.	Datab.	Spread.	Word.	Overall
Am5x86-133	8	3,4	2,3	3,1	3,2	30,6
Am5x86-160	8	3,7	2,5	3,4	3,5	33,3
Cx5x86-100	8	3,4	2,2	3,0	3,0	29,5
Cx5x86-120	8	3,6	2,4	3,3	3,4	32,4
Cx5x86-100_m	8	3,5	2,3	3,1	3,1	30,4
Cx5x86-120_m	8	3,7	2,4	3,4	3,5	33,2

Примечание. "\_m" - запущена 5X86.EXE с параметрами:  
/LOOP\_EN=on /LSSER=off /RSTK\_EN=on /MEM\_BYT=on.

Продолжение. Начало см. в "Радио", 1997, № 2-4.



лишние деньги за гордую надпись Pentium на корпусе.

## СТРАТЕГИЯ CYRIX: СТАВКА НА НОВУЮ АРХИТЕКТУРУ

Перейдем к рассмотрению представителя семейства 5x86, созданного фирмой Cyrix. Этот процессор, пожалуй, — наиболее необычное изделие семейства x86. История его появления такова.

Когда разработка M1 подошла к завершающей стадии и специалистам Cyrix стало ясно, что процессор удался, возник вопрос: в каком из сегментов рынка фирме предстоит приложить максимум усилий для продвижения своей продукции. Было очевидно, что дни процессоров 486 уже сочтены и в течение одного-двух лет они должны будут сойти со сцены, уступив место более производительным изделиям класса Pentium. В то же время в течение довольно долгого срока Pentium-системы по соотношению цена/производительность будут по-прежнему уступать процессорам 486. Таким образом, для Cyrix имело смысл не уходить с рынка последних до тех пор, пока это будет возможно, предлагая не только свои процессоры 486, но и что-то более совершенное. В этой связи фирма приняла решение отнестись процессор M1 к системам шестого поколения, окрестив его как 6x86, и создать его упрощенную версию с названием 5x86. Процессор 5x86 (он же M1sc) был предназначен для использования в системных платах 486. По производительности он должен был превзойти процессоры 486, а пятерка в названии дисквалифицировала его в глазах неискушенного пользователя от "окончательно морально устаревших" предшественников.

Специалисты фирмы Cyrix, конечно, понимали, что 5x86 вряд ли смогут сколь-нибудь существенно замедлить продвижение процессоров Pentium на рынке настольных систем. Но оставались мобильные системы, имеющие некоторые существенные отличия от настольных. В первую очередь, это требование минимального энергопотребления, по которому Pentium все еще оставался малопривлекательной основой для таких систем. Вторая проблема заключалась в том, что процессор Pentium не работал в системных платах 486 и требовал разработки новой платы. Последнее являлось причиной не только дополнительных финансовых затрат, но и потери времени.

Процессор 5x86 должен был идеально подойти для мобильных систем. Он мог быть установлен в системную плату вместо процессора 486 с минимальными изменениями в ней и в BIOS (или даже вообще без изменений). В результате разработчики сэкономили при создании новых изделий довольно много времени и средств. Пользователи же получали в распоряжение системы с производительностью, сопоставимой с Pentium-75 или Pentium-90, но по ценам, близким к ценам систем на основе 486-х. К тому же в технических характеристиках уже не фигурировал процессор 486, и отпадала необходимость переживать по поводу объявленного быстрого морального старения вновь приобретаемой системы.

## КТО ВЫПУСКАЕТ ПРОЦЕССОРЫ 5X86

Cyrix не имеет собственных крупносерийных производств, в связи с чем ее изделия изготавливаются на заводах других фирм. Процессоры 5x86 (Сх в данном случае означает, что речь идет об изделии, разработанном именно Cyrix, а не AMD) выпускаются заводами IBM и SGS Thompson. В соответствии с соглашениями между фирмами одна часть выпускаемой продукции продается под маркой Cyrix, другая — под маркой IBM или SGST. В связи с этим вы можете столкнуться с 5x86, произведенными и IBM, и Cyrix, и SGST, но во всех случаях это будет один и тот же процессор. Разница может состоять в том, что одни из них снабжены встроенными теплоотводящими радиаторами, а другие предназначены для работы с обычными вентиляторами, используемыми с большинством процессоров 486. Продукция с маркой Cyrix чаще встречается с радиаторами, в то время как процессоры с маркой IBM выпускаются в обычном корпусе. Процессоры 5x86, произведенные заводами SGST, автор не встречал и об их выпуске знает только из литературных источников.

## ТАКТОВАЯ ЧАСТОТА

Ко времени подготовки настоящей статьи были выпущены процессоры с тактовой частотой 100 и 120 МГц. Как показал опыт специалистов, торгующих комплектующими изделиями на московских радиорынках, процессоры с тактовой частотой 100 МГц устойчиво работают и на 120 МГц. Это говорит о том, что и те, и другие процессоры выпускаются в едином технологическом цикле. Отбраковка производится на этапе испытаний — процессоры, нагревающиеся в ходе тестирования до более высоких температур, маркируются как 100-мегагерцевые (или окончательно бракуются, в зависимости от степени перегрева). К сожалению, фирма Cyrix пока не предпринимала никаких мер против "перетирания" маркировки, и приобретенные у большинства отечественных продавцов 120-мегагерцевые 5x86 вполне могут оказаться 100-мегагерцевыми. Однако, справедливости ради, надо отметить, что вероятность такого "перетирания" существенно ниже, чем в случаях с процессорами Pentium. Объясняется это меньшей распространенностью продукции Cyrix.

Отметим, что процессоры 5x86 могут работать как в режиме утроения тактовой частоты, так и в режиме ее удвоения. Коэффициент умножения определяется уровнем сигнала на соответствующем входе. При первом включении этого процессора автор неправильно установил одну из перемычек на системной плате и увидел, что процессор стартовал на частоте 66 МГц... В общем, желательно устанавливать перемычки без ошибок. Ну а режим с удвоением частоты может быть полезен только для 100-мегагерцевых процессоров, и то лишь в том случае, если периферийные устройства (в первую очередь, видеокарта) в состоянии вести обмен с частотой 50 МГц.

## АРХИТЕКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССОРА

Процесс "преобразования" 6x86 в 5x86 инженеры Cyrix начали с поиска тех особенностей его архитектуры, которые были бы эффективными в одноконвейерной (скалярной) структуре процессора пятого поколения. Было принято во внимание, что на сегодняшний день стандарт архитектуры x86 является 32-битным, и все используемое программное обеспечение имеет разрядность 16 или 32 бита. Переход к полной 64-разрядной архитектуре не мог принести роста производительности, так как это было бы возможно только при полной перекомпиляции имеющегося программного обеспечения. Ожидать же этого от разработчиков программ не приходится — они не стали делать перекомпиляцию даже под процессор Pentium, не станут делать и под какой-либо другой. По условиям задачи процессор должен был иметь лишь один конвейер. Поэтому оставалось только одно решение — свести к минимуму или исключить совсем конвейерные простои. С этой целью было сделано следующее.

Устройства, допускающие параллельное выполнение инструкций, были распарены. Например, единое во многих процессорах устройство чтения/записи разделено на устройство чтения и устройство записи, и каждое снабжено своими буферами-накопителями. Таким образом, последовательно идущие команды чтения и записи могут вестись одновременно. Естественно, такой обмен не может идти по одной внутренней магистрали, в связи с чем в 5x86 она выполнена 64-разрядной. При этом она представляет собой две независимо управляемые 32-разрядные магистрали. Каждое из устройств может подключиться к любой из них в зависимости от того, какая в момент обращения окажется свободной.

Следующая особенность, уменьшающая простои конвейера, — тщательно разработанное устройство предсказания переходов. Известно, что в среднем для процессоров x86 команды переходов встречаются через каждые шесть-семь команд. При обнаружении перехода устройство выборки команд должно выбирать инструкции с адреса перехода. Если переход безусловный, то проблем нет — адрес перехода определен однозначно. Проблема возникает в том случае, когда переход определяется каким-либо условием. Например, если содержимое одного из регистров окажется равным нулю, то осуществить переход по такому-то адресу, в противном случае выполнять команду, следующую за текущей.

Поскольку к моменту, когда процессор должен начать выборку идущей за точкой перехода команды, условие перехода еще не определено, процессор должен сделать предположение о том, будет или не будет совершен переход. После этого начнется выборка команд соответственно с точки перехода или с команды, следующей за текущей. Если переход спрогнозирован верно, то работа конвейера не прервется. В противном случае с конвейера придется удалять ко-



манды, относящиеся к неправильно предсказанному направлению ветвления программы, и перезагружать его. Поэтому безошибочное прогнозирование переходов является одним из путей повышения производительности конвейерных систем.

Для прогнозирования ветвлений (branch prediction) процессор 5x86 имеет буфер адресов перехода (branch target buffer) на 256 позиций. В нем хранится информация о результатах последних 256 ветвлений. Эта информация обрабатывается в соответствии с патентованным алгоритмом, и на основании результата обработки делается предположение о направлении ветвления. Кроме того, процессор имеет еще так называемый стек возвратов (return stack), отсутствующий в процессорах Intel и AMD. Дело в том, что процессор, встретив команду RET (или один из ее вариантов), должен после этого выполнить команду, адрес которой находится на вершине стека. Поскольку к моменту предвыборки команд на вершине стека могут находиться данные, не относящиеся к адресу возврата, необходимо предусмотреть запоминание этого адреса где-то помимо основного стека. В 5x86 адрес инструкции, идущей после команды вызова подпрограммы, запоминается как в основном стеке (подобно всем остальным процессорам), так и в стеке возврата. После обнаружения в потоке команд инструкции возврата устройство предвыборки извлекает адрес из стека возврата и начинает дальнейшую выборку команд с него. Когда же исполнительное устройство дойдет до выполнения инструкции возврата, в очереди команд будет стоять правильно выбранная следующая команда.

Конвейер 5x86 снабжен еще двумя механизмами, позволяющими повысить его производительность. Во-первых, это механизм изменения приоритета выполнения команд. При его включении команды, читающие из памяти требуемую для целочисленного устройства информацию, получают более высокий приоритет, чем команды записи в память. В момент, когда одновременно и устройство чтения, и устройство записи потребуют обращения к памяти, будет выполнена операция чтения из памяти. Запись же будет произведена в специальный трехуровневый буфер, и в память записанные данные будут переданы только после завершения чтения.

Если на конвейере находятся команды, данные от одной из которых заносятся в память или регистр с последующим чтением оттуда второй командой, то передача их от одной к другой может быть произведена параллельно занесению. При этом операция чтения может быть исключена. Подобный механизм называют "продвижением данных" (data forwarding) или "обходом чтения" (memory read bypassing). Включение этой функции также повышает производительность процессора.

(Окончание следует)

# Z8 – МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ ШИРОКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

М. ГЛАДШТЕЙН, г. Рыбинск

**В последние годы на российском рынке цифровых интегральных микросхем появилось много новых однокристальных микро-ЭВМ зарубежного производства. С некоторыми из них журнал познакомил читателей в прошлом году (см. статьи В. Гребнева "MCS-96 – новое семейство однокристальных ОЭВМ фирмы Intel" в "Радио", 1996, № 3, с. 29, 30 и "MCS-151 и MCS-251 – новые семейства ОЭВМ фирмы Intel" в № 10, с. 55, 56; С. Крутикова "PIC- новое поколение однокристальных микро-ЭВМ" в № 5, с. 29, 30; А. Хомича "Применение микроконтроллеров семейства PIC16CXX" в № 11, с. 52–54). Сегодня вниманию читателей предлагается статья о популярных в мире (благодаря низкой стоимости и отличным техническим характеристикам) микроконтроллерах семейства Z8 фирмы Zilog.**

Создание конкурентоспособных технических изделий в настоящее время немислимо без применения встроенных управляющих процессоров, придающих изделиям "интеллектуальные" свойства. В качестве таких процессоров применяют однокристальные микро-ЭВМ (ОЭВМ) или микроконтроллеры. Их используют для пост-

журнала хорошо знакомы удовлетворяющие этим требованиям ОЭВМ PIC (Peripheral Interface Controller) фирмы MicroChip Technology Inc. [1–4]. Однако у них, как справедливо отмечено в [5], есть серьезные конкуренты – микроконтроллеры семейства Z8 фирмы Zilog Inc. Если PIC относится к процессорам с так называемой сокращенной

системой команд (RISC), то Z8 – это процессоры с комплексной системой команд (CISC). Преимущество послед-

Таблица 1

Микроконтроллер	ПЗУ, байт (Кбайт)	ОЗУ, байт	Ввод/Вывод, бит	Максимальная частота, МГц	Число выводов корпуса
Z86C02/Z86E02	512	60	14	8	18
Z86C03/Z86E03	512	60	14	8	18
Z86C04/Z86E04	(1)	124	14	8	18
Z86C06/Z86E06	(1)	124	14	12	18
Z86C08/Z86E08	(2)	124	14	12	18
Z86C31/Z86E31	(2)	124	24	8	28
Z86C30/Z86E30	(4)	236	24	12	28
Z86C40/Z86E40	(4)	236	32	12	40/44

роения устройств безопасности, дистанционного управления объектами, электронных игр, домашней автоматики, в приборах автомобильной электроники, периферийном оборудовании персональных ЭВМ, в автоматическом промышленном оборудовании, медицинских приборах и т. п. В ряде случаев к микроконтроллерам предъявляются серьезные требования в части производительности, ограничения потребляемой мощности, низкого электромагнитного излучения и т. д.

Читателям

них – более высокий уровень команд, что делает программный код более эффективным в смысле времени выполнения и объема занимаемой памяти и упрощает программирование на языке АССЕМБЛЕРА. Это позволяет рекомендовать микроконтроллеры се-

Таблица 2

Модификация	Узлы			Выводы		
	T0	T1	SPI	Управление	Порт P0 76543210	Порт P1 76543210
02			+		+++	+++
03		+				+++++
04	+	+			+++	+++
06	+	+	+			+++++
08	+	+			+++	+++
31	+	+			+++++++	+++++++
30	+	+			+++++++	+++++++
40	+	+		+	+++++++	+++++++



Таблица 3

Именное- числовое обозначение	Операнды	Команда на языке	
		английском	русском
Команды загрузки			
CLR	dst	Clear	Очистить
LD	dst, src	Load	Загрузить
LDC	dst, src	Load Constant	Загрузить константу
LDE	dst, src	Load External Data	Загрузить внешние данные
POP	dst	Pop	Извлечь из стека
PUSH	src	Push	Загрузить в стек
Арифметические команды			
ADC	dst, src	Add with Carry	Сложить с переносом
ADD	dst, src	Add	Сложить
CP	dst, src	Compare	Сравнить
DA	dst	Decimal Adjust	Десятичная коррекция
DEC	dst	Decrement	Декремент
DECW	dst	Decrement Word	Декремент слова
INC	dst	Increment	Инкремент
INCW	dst	Increment Word	Инкремент слова
SBC	dst, src	Subtract with Carry	Вычесть с заемом
SUB	dst, src	Subtract	Вычесть
Логические команды			
AND	dst, src	Logical AND	Логическое И
COM	dst	Complement	Дополнение (НЕ)
DR	dst, src	Logical OR	Логическое ИЛИ
XOR	dst, src	Logical EXCLUSIVE OR	Логическое ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ
Команды управления программой			
CALL	dst	Call Procedure	Вызов подпрограммы
DJNZ	r, dst	Decrement and Jump Non Zero	Декремент и переход, если не ноль
IRET		Interrupt Return	Возврат из прерывания
JP	cc, dst	Jump	Переход
JR	cc, dst	Jump Relative	Переход относительный
RET		Return	Возврат из подпрограммы
Команды манипуляции битами			
TCM	dst, src	Test Complement Under Mask	Проверить дополнение с маской
TM	dst, src	Test Under Mask	Проверить с маской
AND	dst, src	Bit Clear	Очистить биты
OR	dst, src	Bit Set	Установить биты
XOR	dst, src	Bit Complement	Дополнить биты
Команды пересылки блоков			
LDCI	dst, src	Load Constant Autoincrement	Загрузить константу с автоинкрементом
LDEI	dst, src	Load External Data Autoincrement	Загрузить внешние данные с автоинкрементом
Команды сдвигов			
RL	dst	Rotate Left	Циклический влево
RLC	dst	Rotate Left Through Carry	Циклический влево через перенос
RR	dst	Rotate Right	Циклический вправо
RRC	dst	Rotate Right Through Carry	Циклический вправо через перенос
SRA	dst	Shift Right Arithmetic	Арифметический вправо
SWAP	dst	Swap Nibbles	Обмен полубайтов
Команды управления процессором			
CCF		Complement Carry Flag	Дополнить флаг переноса
DI		Disable Interrupts	Запретить прерывания
EI		Enable Interrupts	Разрешить прерывания
NOP		No Operation	Нет операции
RCF		Reset Carry Flag	Сбросить флаг переноса
SCF		Set Carry Flag	Установить флаг переноса
SRP	src	Set Register Pointer	Установить указатель регистров
HALT		Halt	Переход в режим HALT
STOP		Stop	Переход в режим STOP
WDH		WDT Enable During HALT	Разрешение сторожевого таймера в режиме HALT
WDT		WDT Enable or Refresh	Разрешение или перезапись сторожевого таймера

мейства Z8 для использования в радиолобительской практике. Тем более, что система их команд построена аналогично системе команд хорошо известного многим радиолубителям микропроцессора Z80 той же фирмы.


Среди новейших представителей семейства Z8 следует выделить ряд выполненных по КМОП-технологии малопотребляющих микроконтроллеров, основные параметры которых приведены в табл. 1. Обозначение микроконтроллеров состоит из первой буквы названия фирмы — Z, номера семейства — 86, литеры исполнения и номера модификации. Приборы, в обозначение которых входит буква "C", имеют ПЗУ с масочным программированием, буква "E" обозначает вариант с однократно электрически программируемым ПЗУ. Первые используют в серийных изделиях (5000 шт. и более), вторые — в опытных, единичных и мелкосерийных устройствах.

Полное фирменное обозначение микроконтроллера семейства Z8 включает в себя также двузначное число, указывающее максимальную частоту в мегагерцах (т. е. 08 или 12), три буквы и (необязательно) буквенно-цифровой код партии. Первая буква обозначает тип корпуса (P — пластмассовый DIP, S — SOIC), вторая — температурный диапазон (S — стандартный — от 0 до 70°C, E — расширенный — от -40 до +105°C), третья характеризует защитную оболочку от воздействия окружающей среды (C — стандартная пластмассовая, E — стандартная герметичная). Например, полное обозначение микроконтроллера Z86E02 может быть следующим: Z86E0208PSC.

Для разработки изделий на базе микроконтроллеров фирма-изготовитель предоставляет недорогое специальное оборудование в виде аппаратно-программных средств, ориентированных на ПЭВМ IBM PC, куда входит и программатор для однократно программируемых исполнений.

Все микроконтроллеры семейства [6] имеют шесть уровней прерывания и защиту от падения напряжения питания. Предусмотрены автоматический сброс при включении питания, программируемый бит защиты ПЗУ, программируемый режим низкого электромагнитного излучения. В состав микроконтроллеров входят сторожевой таймер для устранения возможных "зависаний" процессора, один или два счетчика/таймера, два аналоговых компаратора. Последние позволяют решать вопросы аналого-цифрового и цифроаналогового преобразования без использования дополнительных компонентов. Кроме того, модель 06 имеет встроенный последовательный интерфейс. Оригинальная схема генератора синхронизирующих импульсов позволяет использовать в качестве времязадающих элементов кварцевые и керамические резонаторы, LC- и RC-цепи. Возможна синхронизация от внешнего источника. Рабочий диапазон частот — от 10 кГц до 8 или 12 МГц. Причем, чем ниже рабочая частота, тем ниже потребляемый от источника питания ток. Например, для



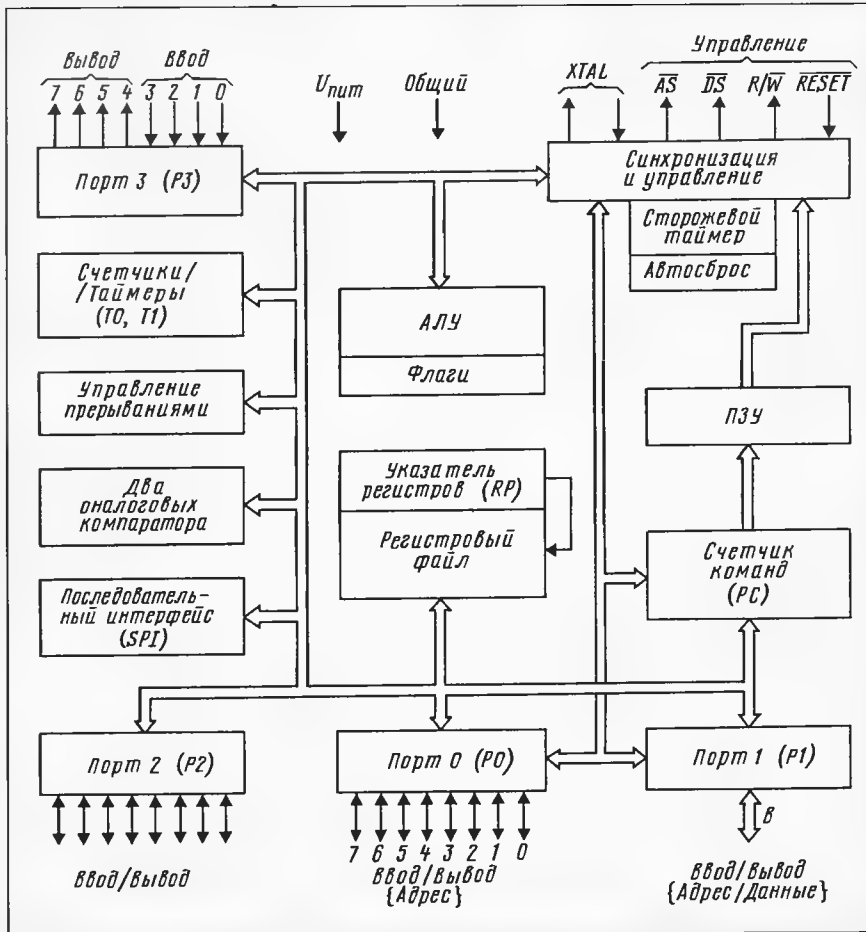

версий "С" большинства микроконтроллеров на частоте 32 кГц гарантируется потребляемый ток не более 8 мкА. Микроконтроллеры, имеющие в своем составе ПЗУ с масочным программированием, могут работать при напряжении питания от 3 до 5,5 В, модификации с однократно электрически программируемым ПЗУ – от 4 до 5,5 В.

С целью снижения потребляемой мощности предусмотрены два экономичных режима работы: HALT и STOP. В первом из них отключается синхронизация процессора, активными остаются лишь счетчики/таймеры и прерывания, во втором отключается и синхрогенератор, а продолжает работать только сторожевой таймер.

Обобщенная структурная схема микроконтроллера семейства Z8 изображена на рисунке, наборы варьируемых элементов структуры для каждой модификации приведены в табл. 2. Как видно, операционная часть микроконтроллера представлена арифметикологическим узлом (АЛУ) и флаговым регистром. Устройство управления содержит счетчик команд PC (Program Counter) и узел синхронизации и управления со сторожевым таймером и узлом автоматического сброса. Система памяти представлена ПЗУ для хранения программ и оперативной памятью для данных и стека, выполненной в виде регистрового файла. Для сокращения размера поля адреса регис-

тровый файл поделен на рабочие группы. Номер активной группы задается специальным указателем регистров RP (Register Pointer). В модификации 40 предусмотрена возможность расширения памяти путем подключения внешнего ПЗУ и (или) ОЗУ, объемом до 60 Кбайт каждое.

Устройство ввода-вывода микроконтроллера представлено четырьмя программируемыми портами. Кроме того, на кристалле выполнен ряд периферийных устройств: один-два счетчика/таймера, устройство управления прерываниями, два аналоговых компаратора и последовательный интерфейс SPI (Serial Peripheral Interface). Назначение выводов микроконтроллера в основном ясно из схемы, за исключением выводов узла синхронизации и управления, функции которых заключаются в следующем:

XTAL – выводы для подключения кварцевого или керамического резонатора, LC- или RC-цепи;

AS – выход строка адреса (Address)

$\overline{DS}$  – выход stroba данных (Data Strobe);

R/W – сигнал “Чтение/Запись”  
(Read/Write);

**RESET** – вход для сигнала сброса.

Наличие определенных узлов и выводов в разных модификациях микроконтроллеров семейства Z8 отмечено в табл. 2 знаком "+".

Математические возможности микроконтроллеров характеризуются системой команд. Принцип построения команд – двуадресный, что позволяет сократить число требуемых пересылок операндов. Первый операнд после выполнения команды становится результатом и называется операндом-получателем (Destination Operand; сокращенное обозначение в описании системы команд – dst), а второй сохраняет свое значение и называется операндом-источником (Source Operand; сокращено – src).

Функционально команды микроконтроллеров семейства Z8 можно разделить на восемь групп: загрузки, арифметические, логические, управления программой, манипуляции битами, пересылки блоков, сдвигов и управления процессором. Краткое описание системы команд приведено в табл. 3. Для каждой из них дано mnemonic обозначение, принятое в языке АССЕМБЛЕРА, указан состав операндов и смысл команды на английском (для понимания происхождения мнемоники как сокращения) и русском языках. Сокращение "сс" в колонке операндов команд управления программой означает код условия (Condition), а "r" – любой регистр (Register) из рабочей группы.

Микроконтроллеры семейства Z8 поддерживают шесть основных видов адресации операндов: регистровую, косвенную регистровую, индексную, прямую, относительную, непосредственную. В свою очередь, регистровые адресации имеют дополнительные разновидности: полную адресацию, адресацию к регистру рабочей группы, адресацию к паре регистров. Если рассмотреть подробно все коды команд микроконтроллера, то можно установить, что они имеют от одного до двенадцати вариантов адресации операндов. Все это обеспечивает эффективность системы команд для программирования широкого круга прикладных задач.

Высокие технические характеристики, широкие математические возможности, а также относительно низкая цена делают описанные микроконтроллеры весьма предпочтительной элементной базой для реализации самого широкого спектра радиозлектронных устройств.

## ЛИТЕРАТУРА

1. **Ганженко Д., Кабаков Е., Коршун И.** PIC и его применение. — Радио, 1995, № 10, с. 47–49.
2. **Ганженко Д., Коршун И.** Две конструкции на PIC-контроллере. — Радио, 1996, № 1, с. 50, 51.
3. **Крутиков С.** PIC — новое поколение однокристальных микро-ЭВМ. — Радио, 1996, № 5, с. 29, 30.
4. **Хомич А.** Применение микроконтроллеров семейства PIC16CXX. — Радио, 1996, № 11, с. 52–54.
5. **Орлов И., Елисеев А.** Микроконтроллеры Z86E04, Z86E08. — Радиолюбитель, 1995, № 11, с. 39, 40.
6. **Discrete Z8 Microcontrollers. Databook.** — Zilog Inc., 1995.



# 275 БАЙТ ДЛЯ «SPECTRUM»-СОВМЕСТИМОГО

А. ГАЛИМОВ, г. Казань

**Таков суммарный объем двух очень простых программ в машинном коде. Несмотря на малые размеры и исключительную простоту, они помогут начинающему пользователю "Spectrum"-совместимого ПК уже с первых шагов преодолеть довольно серьезные технические затруднения, которые способны поставить в тупик даже опытного программиста.**

Практика применения персональных ЭВМ показала, что наиболее "живучими" зачастую оказываются вовсе не сложные программные комплексы, на создание которых затрачиваются тысячи человеко-часов, а небольшие программки, решающие вспомогательные задачи по расширению и облегчению взаимодействия человека с компьютером, — так называемые утилиты. Лучшими из них всегда оказываются те, которыми постоянно пользуются сами их создатели. Этим критериям в полной мере отвечают программы, предлагаемые вниманию читателей. Итак, первая программа

## S&L45879

Вернувшись после многих лет программирования для IBM PC к бытовым ПК, я вновь столкнулся с проблемой поиска данных на магнитной ленте. Кассетный магнитофон все еще остается самым распространенным устройством внешней памяти для домашних ПК, следовательно, решение этой задачи облегчит жизнь многих тысяч пользователей "Spectrum"-совместимых.

Перемещаемая программа S&L45879 реализует идею Н. Петри, изложенную в одном из номеров журнала "Наука и жизнь". Первые три символа ее имени образуют аббревиатуру названия журнала в переводе на английский язык ("Science and Life"), далее следуют внутrigодовой номер журнала (один знак), год издания (два знака) и номер страницы (также два знака), все три числа, естественно, шестнадцатичисленные. (Таким способом я обозначаю и другие программы, основанные на публикациях в различных периодических изданиях).

Итак, введите в ОЗУ вашего ПК (с любого адреса) следующие 76 байт:

```
2A 59 5C 01 0A 00 E5 D1 09 70 23 36 86 13 1A C0
1B 2D 30 F9 ED A8 36 3A E5 79 C0 DE 19 C5 4F ED
B8 C1 09 36 03 28 06 41 23 36 30 10 FB AF D5 D5
DD E1 1B C0 0A 0C 1E 11 FD 73 52 AF C0 C2 04 D1
E1 E5 7E 2B 34 BE 20 E5 36 30 18 F7
```

Предположим, вы разместили программу по адресу 30000. После проверки правильности набора кодов вставьте в магнитофон неиспользованную кассету, включите его в режим записи и запустите программу командой

```
PRINT USR 30000
```

На экране монитора в окружении го-

ризонтальных полос появятся два столбца девятизначных чисел, ограниченных знаками "?" и "·".

```
?000000000: ?000000001:
?000000002: ?000000003:
```

и т. д. В среднем через каждые 5 с одновременно с изменением тона звукового сигнала записи на экране будет появляться новое число, представляющее собой цифровую метку, записываемую на ленту. В течение получаса (если кассета C60) или 45 мин (C90) можете спокойно заниматься другими делами. По окончании ленты в кассете программа продолжает работу. Для ее прерывания нажмите клавишу <BREAK>. Учтите, что сделать это нужно именно в тот момент, когда изменение изображения и тона свидетельствует о перезапуске процесса записи. Поэтому нажмите клавишу непосредственно перед скачком тона или удерживайте ее не менее 5 с.

Теперь, не извлекая кассету, немного отмотайте ленту назад (в сторону начала) и включите магнитофон, дав команду считывания, например, LOAD "" или MERGE ". На экране начнут появляться девятизначные числа, например,

```
Bytes : 000000320:
Bytes : 000000321:
Bytes : 000000322: и т. д.
```

"Прогнав" ленту до конца, запомните последнее число. Допустим, это будет 323. Разметим другую дорожку (сторону) ленты. Переверните кассету и продолжите запись командой

```
PRINT 324 + USR 30000
```

Следя за появляющимися на экране числами, удостоверьтесь, что разметка возобновлена с заданной вами метки 324. При необходимости перезапустите программу с нужным параметром. По окончании ленты прервите процесс нажатием клавиши <BREAK>.

Итак, теперь на ленту в кассете нанесены числовые метки в интервалах 0...323 на одной дорожке и 324...N на другой. Эти метки представляют собой последовательность стандартных заголовков несуществующих файлов и в любой момент могут быть выведены на экран командами типа

```
LOAD NAME
MERGE NAME
VERIFY NAME,
```

где NAME — имя заведомо не существующего файла или пустая строка.

Остается сохранить на ленте саму программу разметки, назвав ее, скажем, "MARKER". Магнитная лента — крайне ненадежный носитель цифровой информации, поэтому любую программу надо записывать как минимум дважды (в двух "экземплярах"). Проще всего это выполняет командная строка

```
FOR K=1 TO <N>: SAFE <F>: NEXT K
```

где <N> — число копий файла, <F> — его название.

Таким способом запросто копируются программы в машинных кодах, числовые и строковые массивы, однако он неприемлем для копирования BASIC-программ. Дело в том, что эти программы (в случае хотя бы их однократного запуска) записываются на ленту вместе с переменными, которые всегда присутствуют в любой из них. В отличие от других операционных систем, МОНИТОР "Spectrum"-совместимого ПК размещает переменную цикла (в нашем случае — "K") в той же области, что и программные переменные, а это влечет за собой изменение контрольной суммы файла. Попытки исправить положение вводом оператора CLEAR перед запуском цикла копирования не дают положительного результата. Я в таких случаях пользуюсь очень простой программой в машинном коде, моделирующей BASIC-цикл, читателям же предлагаю два еще более простых способа.

**Способ первый.** Загрузите по любому свободному адресу 19 байт машинного кода (в обещанные 275 они не входят!):

```
2A 59 5C 22 76 5C 2A 48 5C 23 22 59 5C C9 2A 76
5C 18 F7
```

а затем запустите цикл копирования командой

```
PRINT USR <A>: FOR K=1 TO <N>:
SAVE <F>: NEXT K:
PRINT USR <A+14>
```

где <A> — адрес загрузки кода.

**Способ второй.** В этом случае число копий не задают, а просто отсчитывают их, после чего прерывают цикл записи. Введите команду

```
SAVE <F>: PAUSE 0% PRINT USR 4815
```

и следите за процессом записи. Третий оператор командной строки запускает системный интерпретатор, который начинает обрабатывать строку с первого оператора — возникает бесконечный цикл. Прервите его нажатием клавиши <BREAK> в момент действия оператора PAUSE 0 (когда на экране нет полос и предупреждающих надписей). Оператор PAUSE может отсутствовать, но в этом случае последняя копия будет записана некорректно. Ввиду очевидной рекурсивности процедуры после прерывания цикла не забудьте выполнить оператор CLEAR.

Предположим, решено сохранить на ленте три копии программы. Имитируйте запись, задав командную строку одним из описанных способов, и измерьте общее время выполнения цикла. Средняя продолжительность записи одной копии программы S&L45879 (заголовок+тело программы) равна 10 с, значит, цикл записи продлится около 30 с. Иными словами, три копии программы займут на ленте место, равное шести числовым меткам (каждая, напомним, длится примерно 5 с). Для большей надежности лучше доба-



вить еще одну мвтку, всего их стантв семь.

1. Включить магнитофон в режим воспроизведения и, задав любую из команд чтения, подведите ленту к метке, с которой вы собираетесь начать запись. Пустэ это будет метка 3.

2. Прочтите нужное число меток (для нашего случая — с третьей по девятую включительно). Уверенное считывание меток с ленты служит некоторой гарантией того, что и запись файла пройдет без проблем. Если же на экране появится что-то вроде

```
Bytes : 000000003:
Bytes : 000000004:
Bytes : 000000006:
Bytes : 000000007:
```

и т. д., будьте осторожны! Выпадение метки 5 при исправном магнитофоне сигнализирует о плохом качестве этого участка ленты (к сожалению, такие случаи не редкость). Сместитесь на первую метку и повторите процесс проверки (в данном случае контролируйте метки 6–12).

3. По завершении проверки вновь установите ленту на начальную метку (3 или 6) и запишите нужное число копий программы. После этого отмотайте ленту назад, проверьте правильность записи всех копий командой VERIFY и снова чуть отмотайте ленту.

4. Проверьте, какая метка появится сразу после записанной программы. Например, если на экран выведена последовательность

```
Bytes : 000000000:
Bytes : 000000001:
Bytes : 000000002:
Bytes : MARKER
Bytes : MARKER
Bytes : MARKER
Bytes : 000000010:
Bytes : 000000011:
```

и т. д., сделайте на бумажном вкладыше пометку "003...009 — MARKER (3)" и вложите его под прозрачную крышку футляра кассеты. Тогда в любое время, взглянув на крышку, вы вспомните, что на участке между метками 002 и 010 записаны три копии программы MARKER.

Применяйте эту методику, и постепенно вкладыши превратятся в своеобразные каталоги файлов. Для примера приведем фрагмент одного из своих каталогов:

```
002000009...002000019 — S&L45879 (3)
002000021...002000026 — S&L45879.ASM (3)
002000030...002000040 — MORSE (2)
002000044...002000052 — MORSEDO (2)
```

С помощью этого каталога легко найти и загрузить любую из трех копий ассемблерного текста программы S&L45879, одну из трех копий машинного кода этой программы или же любую из версий "Морзе-тренажера", по две копии которых записаны на участке 030...052 второй дорожки ленты.

Уверенность, с которой вы будете ориентироваться среди десятков (тем более сотен) файлов своего кассетного архива, послужит лучшей характеристикой утилиты S&L45879.

В целях экономии журнальной площади ассемблерный листинг программы не приводится. Сделаем лишь некоторые пояснения.

Формат команды запуска программы:

PRINT [<параметр> +] USR <адрес>,

где <параметр> — это начальная метка (положительное целое число с разрядностью не более девяти). При отсутствии параметра и оператора "+" программа стартует с нулевой метки; в среднем длинном параметре отсекаются все разряды после первых девяти. Использование конструкций типов RANDOMIZE USR, GOTO USR или GOSUB USR приводит к аварийной остановке программы после записи 44 меток.

Форматы числовых меток могут быть самыми разными. Приведенный выше фрагмент каталога демонстрирует формат метки, первые две цифры которой содержат архивный номер кассеты, третья — номер дорожки (стороны), оставшиеся шесть цифр — номер текущей метки. В этом случае параметр, конечно, нужно задавать соответствующим девятизначным числом.

Нашлось описанной программе и совершенно неожиданное применение. Разбираясь с жалобами домочадцев на магнитофон ("Плохо записал пластинку") и не обнаружив неисправностей, я "прогнал через S&L45879" небольшой участок ленты в злуполучной кассете. Протокол воспроизведения превзошел все ожидания:

```
Bytes : 000000028:
Bytes : 000000030:
Bytes : 000000032:
Bytes : 000000033:
Bytes : 000000034:
Bytes : 000000039:
Bytes : 000000040:
Bytes : 000000061:
```

и т. д., после чего магнитофон был "реабилитирован", а весьма известная фирма-изготовитель кассет навечно занесена на "черную доску" в нашей семье.

Еще одно, в чем данная программа может оказать помощь, — это возможность правильно оценивать "вместимость" участков ленты и с достаточной точностью производить более "плотную" запись информации. Однако не старайтесь оставлять между записываемыми данными менее двух меток — это осложнит поиск информации.

В заключение — об отличиях S&L45879 от прототипа, предложенного Н. Петри. Программа выполнена в машинном коде и загружается с любого адреса. Ее тело не модифицируется во время исполнения. Программа не сохраняется вслед за меткой: в качестве последней используется 17-байтный заголовок несуществующего файла, именем которого служит номер метки. При выборе способа формирования — с меньшей длиной записи или же в виде обычных заголовков пятисекундной длительности — предпочтение было отдано последнему, как обеспечивающему безусловное считывание меток из потока названий программ и массивов данных. (Формирование с меньшей длиной записи повышает точность локализации участков и дефектов ленты, однако исключает возможность чтения меток стандартными средствами системного МОНИТОРА "Spectrum"-совместимого ПК).

(Окончание следует)

## МОДУЛЬНАЯ РЕКЛАМА

Условия см. в "Радио", 1997, №1, с. 19

Оптом дешево фольг. ст-лит.  
Тел. 08422/44760.

Вам пришел увеличенный счет с АТС за разговоры, которые вы не вели? Мы производим и реализуем миниатюрные приборы (60х40х20 мм) защиты от телефонных пиратов (60 т. р.), запрета междугородного кода (60 т. р.), блокиратор параллельного телефона (60 т. р.), адаптер спаренной линии для импортных телефонов (50 т. р.), разветвитель номера (105 т. р.);

а также приборы:  
• охранной сигнализации для квартир (150 т. р.), для автомашин (200 т. р.);  
• электромагнитный импульсатор для снятия накипи в котлах, бойлерах (3500 т. р.).

Оптовикам - скидки до 45 %.  
Возможна пересылка по почте.

220141, Минск, а/я 751.  
Тел. (017) 235-80-06.  
Факс (017) 260-84-02 "Тид".

Антенны армейские телескопические 10-17 м.  
Продаю. Тел. 911-68-18.

УКНЦ: Винчестер, Программное/аппаратное обеспеч.  
103001, Москва, Гранатный пер., 11/3. Ховайко О. И.

Конструктор-автосигнализация с дист. упр. (радиобрелок), 1 млн код, анти-скан., центр. замком, раздел. упр. датчиками, сил. выходами для подключения сирены, ближ. света, пейдж., бл. зажиг., упр. дверьми. В наборе полный компл. деталей (в т. ч. корпуса сигн. и брелка, печ. платы, 2 микроконтр. PIC, сил. реле, инстр.). Цена 200 т. р. (доп. брелок 50 т. р.) + налог. платеж. Готовые изделия +50 %. Конструктор — двухдиап. УКВ приемник (MP Радио 12-96-53). Адрес: 456208, г. Златоуст, а/я 2117, тел. (35136) 3-61-15.

Программы, винчестеры для БК0010 — БК0011М и классов БК0011(М). 634029, Томск, а/я 3584.

Высылаем наложенным платежом высоконадежную форсированную электронную систему зажигания "ТАЙ-ФУН" для всех автомобилей с механическим прерывателем. Стоимость готового "ТАЙФУНА" — 280 т. р. Набор с собранной отлаженной платой — 90 т. р. Цены без пересылки. Высылаем каталог. 636070, г. Северск Томской обл., ул. Победы, 8/6, НПФ "ЭЛИС".

НТК "ДИОГЕН". Электронные компоненты, ЖК графические панели, корпуса для электронной аппаратуры зарубежного производства, датчики. Тел. (095) 229-83-56.



# ЧАСТОТОМЕР НА МИКРО-ЭВМ

Я. КРЕГЕРС, Латвия, г. Рига

Знакогенератор расположен в памяти по адресу 0CB5H. Он представляет собой массив слов, где младший байт – символ в коде ASCII, старший байт – внешний вид символа (отображение на индикаторе). Последний элемент массива – <00H, 0FFH>.

В таблице 1 приведено содержание ПЗУ, а в таблице 2 указаны контрольные суммы блоков. Надо иметь в виду, что по строкам 0D50 – 0E00 таблицы 1 записаны нули.

В качестве микро-ЭВМ применима любая из семейств Intel 51 (180х31, 180х32, 180х51, 180х52) либо отечественные аналоги (КР1816ВЕ31, КР1816ВЕ51). При необходимости микросхема DD3 заменяется другой – КР1533ИР37 либо КР1533ИР22, однако последняя потребует изменения монтажной схемы. В качестве внешней памяти (DD5) можно использовать ПЗУ семейства 27С64.

Конструктивное исполнение частотомера следующее. Прибор выполнен на печатной плате размерами 100х122 мм из двустороннего фольгированного стеклотекстолита с металлизацией переходных отверстий. Индикатор HL1 и кнопки SB1 – SB4 установлены с обратной стороны по отношению к остальным деталям. Между индикатором и печатной платой желательно проложить кусок поролон. Трансформатор Т1 приклеен к печатной плате.

Внешний вид платы прибора показан на первой странице обложки журнала "Радио" № 11 за 1996 г. Рисунки печатной платы приведены на рис. 3 и 4, а монтажная схема расположения элементов – на рис. 5.

В устройстве применен кварцевый резонатор РГК-169 на частоту 12 МГц. В качестве дросселя L1 может быть использован любой с индуктивностью 50...400 мкГн типов Д-0,1 – Д-0,4. Кнопки S0 – S3 – ПКН-150.

Трансформатор Т1 выполнен на тороидальном сердечнике из феррита марки М2000НМ типоразмера К16х10х5. Все обмотки наматывают в два провода. Число витков обмоток: с выводами 1-2, 3-4 – 2х25 витков проводом ПЭЛ 0,35; с выводами 5-6, 7-8 – 2х17 витков проводом ПЭЛ 0,3; с выводами 9-10, 11-12 – 2х60 витков ПЭЛ 0,18.

В частотомере в качестве транзисторов VT1 – VT16 можно использовать любые кремниевые со структурой р-п-р и граничным напряжением не менее 35 В, а VT17, VT18 – со структурой п-п-п, граничным напряжением не менее 25 В и коэффициентом передачи тока базы не менее 150.

Резистор R48\* подбирают для получения напряжения накала 2,4 В, которое измеряют обычным авометром. Иногда при использовании транзисторов VT17, VT18 невысокого качества требуется подбор конденсаторов С9, С10 для получения устойчивой генерации в преобразователе.

По всем вопросам можно обращаться к автору по электронной почте по адресу: E-Mail master@capb.riga.lv или через редакцию.

Таблица 1

0000	02	00	1E	02	05	C4	FF	FF	FF	FF	02	06	93	FF	FF	877F
0010	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	02	06	A2	75	B1	2095
0020	52	78	52	76	00	D8	FC	90	00	00	AE	83	AF	82	90	00
0030	00	12	00	5C	60	05	E4	F0	A3	80	F6	90	00	BA	12	00
0040	65	90	00	BE	12	00	65	90	00	C2	12	00	83	90	00	C8
0050	12	00	83	75	D0	00	12	08	68	02	00	CE	EF	65	82	70
0060	03	EE	65	83	22	E4	93	F8	74	01	93	F9	74	02	93	FE
0070	74	03	93	F5	82	8E	83	E8	69	70	01	22	E4	93	F6	A3
0080	08	80	F4	E4	93	FC	74	01	93	FD	74	02	93	FE	74	03
0090	93	FF	74	04	93	F8	74	05	93	F5	82	88	83	12	00	5C
00A0	70	01	22	E4	93	A3	88	83	A9	82	8C	83	80	F0	A3	19B4
00B0	AC	83	AD	82	88	83	89	82	80	E3	4A	53	05	B8	53	53
00C0	05	C4	00	00	05	C4	05	C4	00	00	05	C4	05	C4	80	FE
00D0	C0	C4	C0	05	C0	06	88	82	88	83	E4	FB	FC	C9	FD	E4
00E0	CA	FE	75	F0	20	C3	EF	33	FF	AB	81	E6	33	F6	18	E6
00F0	33	FE	74	18	E6	33	F6	EB	33	FB	EA	33	FA	E9	33	F9
0100	33	FE	74	18	E6	33	F6	EB	33	FB	EA	33	FA	E9	33	F9
0110	95	83	FB	EA	9E	FA	E9	9D	F9	0F	D5	F0	C8	8C	00	D0
0120	06	D0	05	D0	04	EF	4E	4D	4C	22	12	00	D0	88	04	89
0130	05	8A	06	EB	FF	80	EF	EC	4D	70	01	22	EB	49	70	03
0140	02	02	6C	12	03	89	7F	40	06	28	50	09	02	02	66	EE52
0150	28	40	02	02	02	6C	C0	E0	C0	F0	EB	4A	70	4C	B9	80
0160	07	D0	02	03	02	02	59	EF	4E	70	18	80	80	08	88	189E
0170	07	BA	06	89	05	80	EA	E4	FC	83	E9	8D	F0	A4	FB	E5
0180	F0	02	02	23	E9	8F	F0	A4	FC	A8	F0	E9	BE	F0	A4	28
0190	F8	E4	35	F0	FB	E9	8D	F0	A4	2B	FB	E4	35	F0	02	02
01A0	23	E9	CD	F9	8A	06	88	07	80	DA	EF	4E	70	05	BD	80
01B0	F0	80	BC	C0	01	EF	8B	F0	A4	FC	A8	F0	EE	8B	F0	A4
01C0	28	F8	E4	35	F0	F9	EF	8A	F0	A4	28	FC	FC	E5	F0	39
01D0	F9	E4	33	FB	88	F0	ED	A4	29	F9	E5	F0	38	F8	EE	8A
01E0	F0	A4	29	F9	E5	F0	38	F8	E4	33	FB	8F	F0	D0	07	EF
01F0	A4	29	C5	F0	38	F8	E4	3B	FB	EC	60	D2	D2	F0	AC	F0
0200	EE	8F	F0	A4	28	F8	E5	F0	3B	FB	E4	33	F9	ED	8A	F0
0210	A4	28	F8	E5	F0	3B	FB	E4	39	F9	EF	8D	F0	A4	2B	FB
0220	E5	F0	39	F5	F0	FD	EB	FE	E8	FF	D0	02	02	03	30	F7
0230	07	0B	EB	70	06	02	66	12	02	72	02	02	3E	EC	33	94C4
0240	50	17	8F	F0	20	F0	02	60	10	0F	EF	70	DC	0E	EE	70
0250	08	0D	ED	70	D4	0B	EB	60	0D	EA	33	EB	13	FC	ED	23
0260	13	FD	4C	4E	F2	7C	7F	74	FF	80	02	E4	FC	FD	FE	EFE6

Окончание. Начало см. в "Радио", 1997, № 4.

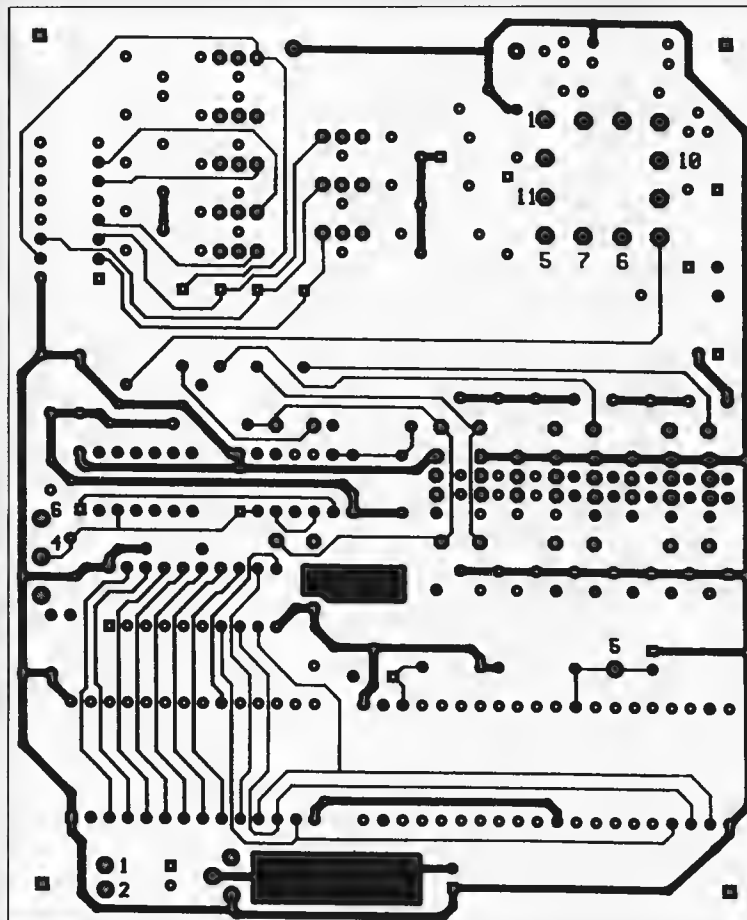


Рис. 3



Продолжение табл. 1

0270	FF	22	C3	EC	33	FC	EF	33	FF	EE	33	FE	ED	33	FD	22	667E
0280	C3	ED	13	FD	EE	13	FE	EF	13	FF	EC	13	50	02	D2	E0	EBC3
0290	FC	22	C3	E4	9F	FF	E4	9E	FE	E4	9D	FD	E4	9C	FC	22	E8FF
02A0	EC	4D	70	03	02	02	6C	E8	49	70	03	02	02	66	12	03	403F
02B0	89	E8	94	7F	CC	40	06	9C	5D	DA	02	02	6C	C3	9C	40	619B
02C0	03	02	02	66	F8	EB	4A	70	0D	E9	94	80	70	08	88	03	1A17
02D0	85	F0	02	02	02	59	C0	F0	7C	00	12	03	7A	50	1C	18	FF13
02E0	70	05	D0	F0	02	02	6C	C3	12	02	76	EC	33	FC	EF	2B	0227
02F0	FF	EE	3A	FE	ED	39	FD	E4	3C	FC	D3	C0	00	75	F0	08	6664
0300	74	03	C0	E0	78	00	50	1C	C3	EF	9B	FF	EE	9A	FE	E0	D5BA
0310	99	FD	ED	94	00	FC	50	0C	EF	2B	FF	EE	3A	FE	ED	39	A3D3
0320	FD	E4	3C	FC	E8	33	F8	EF	33	FF	EE	33	FE	ED	33	FD	9689
0330	EC	33	FD	D5	F0	0F	D0	E0	C0	00	14	60	12	C0	E0	75	8DFA
0340	F0	08	78	00	EC	20	E0	C0	ED	D3	30	E7	D7	80	B9	12	0C15
0350	03	7A	4D	4E	4F	D0	07	D0	06	D0	05	D0	03	D0	02	F8	9386
0360	EF	F4	FF	EE	F4	FE	ED	F4	FD	E8	50	03	02	02	59	60	4298
0370	03	02	02	49	EF	54	01	02	02	47	C3	EF	9B	FF	EE	9A	1FB3
0380	FE	ED	99	FD	EC	39	FD	EC	22	E9	A2	E7	D2	E7	F9	E8	4E2B
039D	33	F8	13	F5	F0	ED	A2	E7	D2	E7	FD	EC	33	FC	C5	F0	3A1F
03A0	13	A2	E7	30	E6	01	B3	13	C5	F0	53	22	ED	A2	E7	D2	915B
03B0	F0	E4	CC	33	92	F0	C3	94	7F	50	03	02	02	6C	F5	E907	
03C0	83	94	1F	40	05	60	10	02	02	66	F4	04	F5	83	53	04	1D1C
03D0	FE	12	02	80	D5	83	F7	EC	CF	CE	CD	CC	30	F0	03	12	2F38
03E0	ED	02	02	62	EC	30	E7	07	D2	F0	12	02	92	80			5FD9
03F0	02	C2	F0	EC	4D	4E	4F	70	01	22	75	83	96	EC	70	0E	0E15
0400	ED	E0	E7	1C	15	83	12	02	72	30	E7	F8	80	12	EC	05	C1C0
0410	83	C3	13	FC	ED	13	FD	EE	13	FE	EF	13	FF	EC	70	EF	879D
0420	A2	F0	E5	83	13	FC	ED	92	E7	FD	44	01	22	E8	30	E7	F3D2
0430	1B	C3	80	28	F4	D3	80	24	F5	F0	C3	EC	30	E7	EE	E8	9372
0440	30	E7	F1	30	F1	03	63	F0	0C	53	00	7F	EF	98	F5	83	E35F
0450	EE	9A	42	83	ED	99	42	83	EC	54	7F	98	82	F1	30	F2	9A8A
0460	05	45	83	70	01	D3	30	F3	01	B3	E4	33	22	D0	83	D0	7A44
0470	82	E4	93	70	09	74	01	93	70	04	A3	80	08	74	02		3935
0480	93	6F	60	05	A3	A3	A3	80	E8	74	01	93	C0	E0	E4	93	4CD7
0490	C0	E0	22	2B	F8	50	01	0A	C0	01	C0	02	C0	03	74	BE	02BB
04A0	C0	E0	74	04	C0	E0	C0	82	C0	83	C0	07	C0	06	C0	05	928F
04B0	C0	04	12	05	59	D0	00	D0	01	D0	02	D0	03	22	D0	03	716F
04C0	D0	02	D0	01	02	04	F4	2B	F8	50	01	0A	B9	00	09	A8	E48B
04D0	03	EE	F6	08	A6	07	4F	22	B9	01	0B	8A	83	88	82	EE	F1DA

04E0	F0	A3	EF	F0	4E	22	A8	03	EE	F2	08	EF	F2	4E	22	2B	CEF1
04F0	FB	50	01	0A	B9	00	11	A8	03	EC	F6	08	A6	05	08	A6	6D0E
0500	06	08	A6	07	4D	4E	4F	22	B9	01	13	8A	83	88	82	EC	B29A
0510	F0	ED	A3	F0	EE	A3	F0	EF	A3	F0	4C	4D	4E	22	A8	03	2E27
0520	EC	F2	ED	08	F2	EE	08	F2	EF	08	F2	80	ED	2B	FB	50	3379
0530	01	0A	B9	00	05	A8	03	E6	FF	22	B9	01	07	8A	83	88	4ED4
0540	82	E0	FF	22	B9	02	08	8A	83	88	82	E4	93	FF	22	A8	FFA0
0550	03	E2	FF	22	2B	FB	50	01	0A	B9	00	12	A8	03	86	04	8887
0560	08	86	05	08	86	06	08	86	07	EF	4E	4D	4C	22	B9	01	71E6
0570	11	8A	83	88	82	E0	FC	A3	E0	FD	A3	E0	FE	A3	E0	FF	958A
0580	80	E7	B9	02	15	8A	83	88	82	E4	93	FC	74	01	93	FD	D3C9
0590	74	02	93	FE	74	03	93	FF	80	CF	A8	03	E2	FC	08	E2	F7D2
05A0	FD	08	E2	FE	08	E2	FF	80	C0	C0	E0	8F	F0	A4	2B	FB	05F7
05B0	E5	F0	3A	FF	D0	F0	EE	A4	2F	FA	22	00	00	00	00	04	B2AF
05C0	00	00	00	00	C0	D0	C0	E0	C0	83	C0	82	C0	F0	C0	00	2D25
05D0	C0	01	C0	02	C0	03	C0	04	C0	05	C0	06	C0	07	E5	48	478C
05E0	70	08	75	0E	00	75	0F	00	75	10	38	80	09	75	0E	00	4E4B
05F0	75	0F	00	75	10	40	75	90	FF	53	80	1F	E5	48	75	F0	1701
0600	20	A4	42	80	E5	48	FF	7E	00	AB	10	AA	0F	A9	0E	74	91FF
0610	01	12	05	A9	12	05	32	8F	90	E5	48	C3	94	04	50	2F	0630
0620	20	80	19	E5	49	54	03	FF	64	03	70	02	80	0C	EF	64	C625
0630	02	70	05	AF	48	12	06	B1	05	49	80	03	53	49	FC	E5	A485
0640	49	23	23	54	03	FF	E5	49	C3	33	C3	23	F5	49	05		7271
0650	48	AF	48	EF	C3	94	08	40	1F	75	48	00	E5	48	C3	94	9F2D
0660	02	50	12	E5	48	24	4A	F8	E6	60	06	E5	48	24	4A	F8	E3D6
0670	16	05	48	80	E7	75	48	00	D0	07	D0	06	DD	05	D0	04	DEDD
0680	D0	03	D0	02	D0	01	D0	D0	D0	F0	D0	82	D0	83	D0	E0	835B
0690	D0	D0	32	C0	E0	05	50	E5	50	70	02	05	4F	C2	8D	D0	18E1
06A0	E0	32	C0	E0	05	52	E5	52	70	02	05	51	C2	8F	D0	E0	3009
06B0	32	EF	70	05	75	4C	FF	80	45	EF	64	01	70	31	05	4D	1862
06C0	AF	4E	12	04	6D	06	D5	00	06	D5	01	06	E1	02	06	E1	2A07
06D0	03	00	00	06	ED	E5	4D	75	F0	F0	54	E5	F0	F0	54	80	34AD
06E0	0C	E5	4D	75	F0	C3	84	E5	F0	F0	54	E5	F0	F0	54	80	34AD
06F0	64	03	70	0A	05	4E	53	4E	03	75	4D	00	80	00	E5	4E	024D
0700	64	04	70	03	02	07	9F	75	08	00	E5	08	C3	94	08	40	508C
0710	03	02	07	9C	E5	08	64	07	70	10	E5	4D	24	15	F5	0C	E4EC
0720	E4	34	0E	F5	08	75	0A	02	80	25	E5	4E	FF	7E	00	EF	01EB
0730	75	F0	07	A4	CE	AF	F0	75	F0	07	A4	2F	CE	25	08	FF	BE86
0740	E4	3E	CF	24	1B	F5	0C	FE	F3	0E	F3	0E	F3	0E	F3	0E	BE88
0750	09	00	E5	09	24	BB	F5	82	E4	34	0C	F5	83	E4	93	60	67C0
0760	21	AB	0C	AA	08	A9	0A	12	05	32	E5	09	05	09	24	BB	AC64
0770	F5	82	E4	34	0C	F5	83	E4	93	6F	70	02	80	04	05	09	FAFD
0780	80	D0	E5	09	24	BB	F5	82	E4	34	0C	F5	83	E4	93	6F	AF6A
0790	E5	08	24	40	F8	A6	07	05	08	02	07	0A	75	48	5A	22	3452
07A0	8F	26	8E	25	80	24	8C	23	75	1E	02	75	1F	0E	75	20	7894
07B0	38	E5	27	64	09	70	03	02	08	51	75	21	07	E5	21	64	2686
07C0	80	33	50	38	AF	26	AE	25	AD	24	AC	23	78	0A	7A	00	8A85
07D0	79	00	78	00	12	01	2A	EF	24	30	FF	E5	01	24	16	F8	B4AB
07E0	A6	07	85	21	22	7F	0A	7E	00	7D	00	7C	00	79	00	7B	F169
07F0	23	90	00	D0	12	04	98	70	02	80	04	15	21	80	BE	E5	9FB0
0800	22	14	F5	21	E5	21	64	80	C3	50	08	E5	21	24	16	F8	09FC
0810	76	20	15	21	80	EE	75	21	06	E5	21	AF	27	64	80	CF	9B65
0820	64	80	D3	9F	50	12	E5	21	24	16	F8	E6	FF	E5	21	24	E2FF
0830	17	F8	A6	07	15	21	80	E1	E5	27	64	80	C3	94	88	50	2972
0840	07	E5	27	24	16	F8	76	2E	75	1E	00	75	1F	00	75	20	89A5
0850	16	AF	20	AE	1F	AD	1E	12	09	C3	22	8F	15	8E	14	80	8710
0860	13	F5	12	09	AB	15	AA	14	A9	13	12	05	59	78	20	7A	EB62
0870	BC	79	BE	78	4C	74	0B	12	04	38	70	52	75	12	09	75	DA4B
0880	11	08	E5	11	64	80	33	50	35	AB	15	AA	14	A9	13	12	E9F7
0890	05	59	78	80	7A	96	79	18	78	48	74	03	12	04	38	70	86F2
08A0	05	85	11	12	80	18	7F	00	7E	00	7D	20	7C	41	AB	15	4B5C
08B0	AA	14	A9	13	90	01	37	12	04	98	15	11	80	C4	E5	12	4451
08C0	AF	16	64	80	CF	64	80	C3	9F	50	D3	75	12	09	AF	12	5662
08D0	22	75	15	00	75	16	00	75	17	11	E4	13	92	8F	50	02	403E
08E0	80	F8	A9	15	E5	17	FB	24	02	F5	17	E5	16	FA	34	00	8F88
08F0	F5	16	AF	52	AE	51	12	04	CC	E5	8D	FF	7E	00	8F	06	7271
0900	E4	25	8B	FF	E4	3E	FE	AB	17	AA	16	A9	15	12	04	CC	10D5
0910	E4	F5	51	F5	52	F5	8D	F5	8B	AF	14	AE	13	AD	A3	EC	BE62
0920	11	12	03	E6	90	0E	11	E4	93	F8	A3	E4	93	F9	A2	E4	E7C4
0930	93	FA	A3	E4	93	FB	12	01	37	22	75	15	00	75	16	00	2923
0940	75	17	11	A9	15	E5	17	FB	24	02	F5	17	E5	16	FA	34	7FAD
0950	00	F5	16	AF	50	AE	4F	12	04	CC	E5	8C	FF	7E	00	8F	DD66
0960	06	E4	25	8A	FF	E4	3E	FE	AB	17	AA	16	A9	15	12	04	110E
0970	CC	E4	F5	4F	F5	50	F5	8C	F5	8A	AF	14	AE	13	AD	12	737C
0980	AC	11	22	8F	15	8E	14	80	13	75	11	00	E5	11	C3	94	0998
0990	08	50	56	75	12	00	E5	12	24	BB	F5	82	E4	34	0C	F5	AB9B
09A0	83	E4	93	60	2B	E5	11	FF	7E	00	AB	15	AA	14	A9	13	2632
09B0	74	01	12	05	A9	12	05	32	E5	12	05	12	24	BB	F5	82	64E2
09C0	E4	34	0C	F5	83	E4	93	6F	70	02	80	04	05	12	80	C6	15D5
09D0	E5	12	24	BB	F5	82	E4	34	0C	F5	83	E4	93	FF	E5	11	4D55
09E0	24	38	F8	A6	07	05	11	80	A3	22	75	16	00	E5	16	05	1605



Продолжение табл. 1

09F0	16	24	12	FF	E4	34	00	FE	70	02	12	09	83	75	4A	3C	4FB6
0A00	E5	4A	60	09	E5	4E	64	04	60	01	22	80	F3	E5	16	24	2A48
0A10	08	24	12	F5	82	E4	34	00	F5	83	E4	93	70	03	75	16	B7C7
0A20	00	80	CA	8F	36	8E	35	8D	34	75	32	00	E5	32	C3	94	1AA8
0A30	08	50	56	75	33	00	E5	33	24	8B	F5	82	E4	34	0C	F5	EDDD
0A40	83	E4	93	60	2B	E5	32	FF	7E	00	AB	36	AA	35	A9	34	89B6
0A50	74	01	12	05	A9	12	05	32	E5	33	05	33	24	8B	F5	82	A624
0A60	E4	34	0C	F5	83	E4	93	6F	70	02	80	04	05	33	80	C6	36F6
0A70	E5	33	24	8B	F5	82	E4	34	0C	F5	83	E4	93	FF	E5	32	6E97
0A80	24	40	F8	A6	07	05	32	80	A3	B5	37	48	22	8F	13	D2	3300
0A90	B1	75	4A	FF	E5	4A	60	13	20	B3	10	AF	13	12	08	57	D82A
0AA0	EF	04	70	05	C2	B1	7F	FF	22	80	E9	20	B3	03	7F	01	403A
0AB0	22	E5	40	04	75	F0	33	A4	F5	4A	E5	4A	60	10	AF	13	2834
0AC0	12	0B	57	EF	04	70	05	C2	B1	7F	FF	22	80	EC	C2	B1	24CE
0AD0	75	4A	FF	E5	4A	60	13	20	B3	10	AF	13	12	08	57	EF	8E78
0AE0	04	70	05	C2	B1	7F	FF	22	80	E9	30	B3	03	7F	01	22	617D
0AF0	7F	00	22	8F	16	E4	F5	4F	F5	50	F5	8C	F5	8A	D2	B1	8D36
0B00	75	4A	FF	20	B3	10	AF	16	12	08	57	EF	04	70	05	C2	470A
0B10	B1	7F	FF	22	80	ED	70	02	7E	00	7F	09	12	09	83	30	F31E
0B20	B3	10	AF	16	12	08	57	EF	04	70	05	C2	B1	7F	FF	22	5B77
0B30	80	ED	C2	B1	7F	00	22	C2	AF	F5	89	95	D2	88	D2	AB	8959
0B40	C2	AA	D2	A9	C2	8D	D2	8C	D2	89	D2	AB	C2	8F	D2	8E	C94D
0B50	D2	BB	C2	AC	D2	AF	22	8F	12	85	4C	11	75	4C	00	E5	E8C7
0B60	12	65	4E	60	03	7F	FF	22	AF	11	22	12	0B	37	75	4E	77C1
0B70	04	75	4C	00	AF	4E	12	04	60	08	8C	00	08	8C	01	0C	7780
0B80	3E	02	0C	3E	03	0C	AA	04	00	00	0C	AF	4E	12	0A	141B	
0B90	80	BF	29	EF	04	70	03	02	0C	3E	5F	29	14	70	11	75	980C
0BA0	27	09	7F	D2	7E	04	70	00	7C	00	12	07	A0	02	0C	38	C6FB
0BB0	E5	4E	70	39	12	09	3A	12	03	F1	78	00	7A	24	79	74	CD30
0BC0	78	49	12	01	37	0C	04	C0	05	C0	06	C0	07	12	08	D1	3F0C
0BD0	8F	03	8E	02	80	01	8C	00	D0	07	D0	06	D0	05	D0	04	9392
0BE0	12	02	A0	8C	2A	80	2B	8E	2C	8F	20	80	2C	12	08	D1	622F
0BF0	C0	04	C0	05	C0	06	C0	07	12	09	3A	12	03	F1	8F	03	0503
0C00	8E	02	80	01	8C	00	D0	07	D0	06	D0	05	D0	04	12	02	1714
0C10	A0	8C	2A	80	2B	8E	2C	8F	20	75	16	07	70	00	7E	00	1611
0C20	7F	2A	12	08	5B	8F	28	85	28	27	AF	20	AE	2C	AD	2B	1137
0C30	AC	2A	12	03	AC	12	07	A0	02	08	8C	02	0C	AF	AF	4E	59A3
0C40	12	0A	F3	EF	70	62	E5	4E	64	03	70	D0	12	09	3A	8C	41CB
0C50	2E	8D	2F	8E	30	8F	31	80	E5	40	FF	7E	00	E5	40	FF	A62E
0C60	2E	8D	2F	8E	30	8F	31	75	28	00	E5	40	FF	7E	00	E5	B999
0C70	2B	FB	33	95	E0	D3	FA	EF	98	EA	64	80	CE	64	80	9E	AB40
0C80	40	16	7F	0A	7E	00	70	00	7C	00	79	00	7B	2E	90	00	0C08
0C90	D0	12	04	98	05	28	80	D2	75	27	08	AF	31	AE	30	AD	640C
0CA0	2F	AC	2E	12	07	A0	80	96	80	05	12	09	EA	80	00	70	E65F
0CB0	02	7E	00	7F	01	12	09	83	02	08	71	30	12	31	9F	32	3E6D
0CC0	31	33	15	34	9C	35	54	36	50	37	1F	38	10	39	14	61	46A4
0CD0	18	62	D0	63	72	64	91	65	70	66	78	67	52	68	98	69	86E9
0CE0	9F	6A	93	6C	F2	6E	1A	6F	12	70	38	71	1C	72	7A	73	2A97
0CF0	54	74	F0	75	92	79	94	2E	EF	20	FD	5F	F7	20	FF	00	9088
0D00	FF	20	72	65	61	64	79	20	20	20	70	72	6F	63	20	60	8888
0D10	20	00	20	20	20	20	20	20	20	20	70	68	6F	6E	65	20	305A
0D20	66	6F	72	20	69	6E	66	6F	20	20	20	72	69	67	9F02		
0D30	61	20	38	20	30	31	33	32	20	33	33	34	33	35	38	20	1633

0D40	20	79	61	6E	69	73	20	20	20	20	20	20	20	20	00	00	4744
0E10	00	3F	7F	B2	EE	30	31	32	33	34	00	20	66	72	65	71	B926
0E20	20	20	70	65	72	69	6F	64	20	64	65	6C	61	79	20	20	1732
0E30	63	6F	75	6E	74	20	20	00	5F	5F	5F	5F	5F	5F	5F	5F	0761
0E40	00	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FFF1
0E50	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FFFF
1FF0	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FFFF

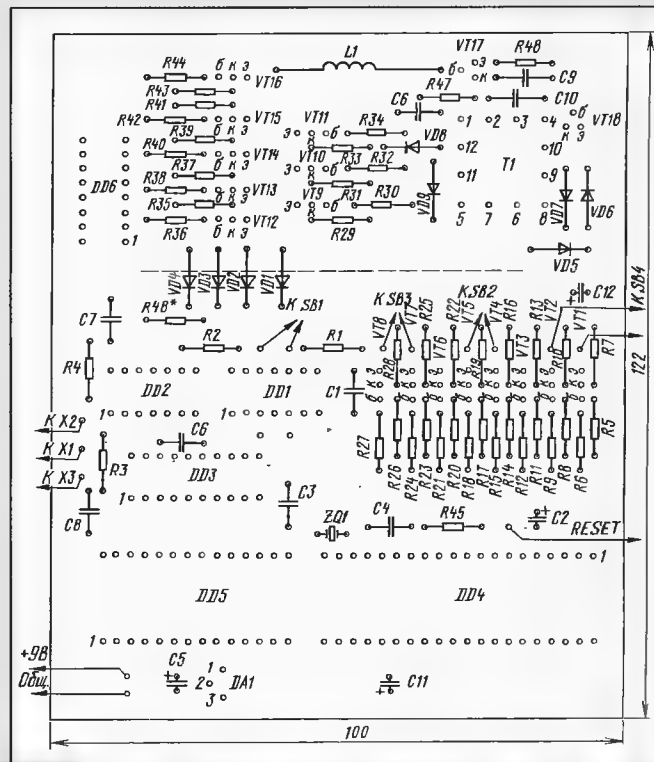


Рис. 5

Таблица 2

0000 - 00FF	56C1	0600 - 06FF	2D11	0C00 - 0CFF	B65A
0100 - 01FF	9AFA	0700 - 07FF	32BA	0D00 - 0DFF	6F5B
0200 - 02FF	9021	0800 - 08FF	B963	0E00 - 0EFF	C7FA
0300 - 03FF	35B4	0900 - 09FF	CE99	0F00 - 0FFF	FF00
0400 - 04FF	C5EE	0A00 - 0AFF	4ABC	1F00 - 1FFF	FF00
0500 - 05FF	F568	0B00 - 0BFF	D076	0000 - 1FFF	1561

## КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ ПУБЛИКАЦИЮ 1996 ГОДА

Жюри конкурса (о нем мы объявляли в "Радио", 1996, № 5, с. 34 и № 12, с. 4) подвело его итоги, опираясь на мнения читателей, редакторов журнала и членов редколлегии.

Первая премия (1 000 000 руб.) присуждена **Ю. Петропавловскому** (г. Таганрог) за цикл статей "Видеотехника формата VHS" (№ 1, 3, 5-9, 12).

Две вторых премии (по 500 000 руб.) получают: **А. Фрунзе** (г. Москва) — за цикл статей "Как «оживить» компьютер" (№ 4-9) и "Конфигурирование программных средств ПК" (№ 11 и 12); **С. Бирюков** (г. Москва) — за описания цифровых измерительных приборов (№ 3, 5, 6, 7).

Пять третьих премий (по 300 000 руб.) присуждены: **С. Агееву** (г. Москва) — за статью "Развитие техники магнитной за-

писи (№ 3-5); **В. Банникову** (г. Москва) — за статью "Ультразвук против грызунов" (№ 8); **К. Быструшкину** (г. Москва) — за статью "Мультимедиа придет в каждый дом" (№ 3); **Ю. Виноградову** (г. Москва) — за статью "Инфракрасный излучатель в охранной сигнализации" (№ 12) и другие статьи; **И. Нечаеву** (г. Курск) — за статьи по самой различной тематике для массового повторения.

Всех читателей, принявших участие в конкурсе, редакция награждает подпиской на второе полугодие 1997 г.

Итоги очередного конкурса "Лучшие публикации 1997 года" будут подведены в начале будущего года. Редакция приглашает читателей журнала стать заочными членами нашего жюри. Сообщайте свое мнение о лучших, на ваш взгляд, материалах, опубликованных на страницах "Радио" в 1997 г. и заслуживающих быть отмеченными премиями. В своих письмах укажите фамилию автора, название ста-

тьи и номер журнала, в котором она была помещена. Число статей, которые вы отнесете к этой категории, может быть любым, но мы рекомендуем назвать не более 5-8 материалов.

Письма направляйте в адрес редакции сразу же после получения декабрьского номера журнала. Ваше мнение мы сможем учесть, если письмо поступит до 15 марта 1998 г.

Редакции также интересно узнать, какие конструкции, описанные в "Радио" в 1997 г., вам удалось повторить и чем они вам понравились.

Сообщаем, что читатели, чье мнение о публикациях совпадет с мнением большинства других участников конкурса и назвавшие пять лучших материалов, будут награждены подпиской на журнал "Радио" на второе полугодие 1998 г.

Редакция



35



800 витков промазывают обмотку парафином.

Оксидные конденсаторы – любой серии, резисторы – МЛТ. О вариантах высоковольтных конденсаторов и диодов можно прочесть в [1, 2]. Диоды мостового выпрямителя могут быть заменены другими, рассчитанными на ток не менее 2 А, например, КД202, КД203, КД206, КД210, Д242–Д248 с любыми буквенными индексами. Кроме указанных на схеме, подойдут транзисторы КТ816 с любыми буквенными индексами, КТ818А, КТ818В и даже любые П216 (кроме П216Г). Для транзисторов необходимо изготовить из листового алюминия или дюралюминия тоlstовую 2...2,5 мм радиатора площадью 60...100 см<sup>2</sup>.

Возможный вариант монтажа устройства показан на рис. 3. Высоковольтные диоды Д1008 (1), конденсаторы КОБ (2), самодельный трансформатор (3) генератора и указанные на схеме транзисторы с радиаторами (4) смонтированы на изоляционной плате (но только не из органического стекла!) толщиной 2,5 мм, которая затем размещена в корпусе из изоляционного материала (органическое стекло, текстолит, пластмасса).

Особое внимание следует обратить на монтаж диодов и конденсаторов. Соеди-


питания генератора – подпаять выпрямитель к одному из отводов трансформатора с меньшим напряжением.

Убеждаются в отсутствии коронирования, для чего включают установку в темноте, присматриваются к высоковольтной части. Если на выводах деталей появляются фиолетовые огоньки – это признак коронирования. Вскоре почувствуется запах озона. Установку выключают, осматривают места паяк, при необходимости зачищают острые концы и покрывают коронирующие выводы расплавленным парафином.

Заключительный этап – контроль высокого напряжения по методике, изложенной в [1].

После этого генератор с умножителем устанавливают вблизи люстры и подсоединяют выходной провод умножителя (левый по схеме вывод резистора R2) к люстре. Заземляющий провод (от нижнего вывода обмотки III трансформатора T2) соединяют с трубой водопровода или отопления. Если выпрямитель с трансформатором смонтированы в металлическом корпусе, его также заземляют.

Схема еще одного варианта блока питания люстры приведена на рис. 4. По принципу действия он мало отличается от описанного в [1]. Сетевое напряжение

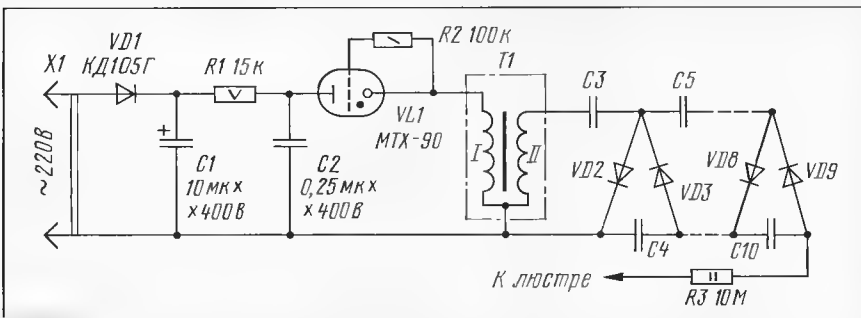

**Рис. 4**

нительные проводники между ними должны быть короткими, а пайка – ровной и гладкой. Острые края пайки и выступающие концы проводников тщательно зачищают надфилем для предотвращения возможности коронирования и появления запаха озона.

Выпрямитель с понижающим трансформатором собирают в виде отдельной конструкции, но вполне возможно размещение его деталей на общей с генератором плате. В этом варианте выключатель SA1 целесообразно установить вблизи сетевой розетки.

Проверку работы аэроионизатора начинают с выпрямителя. Вместо генератора к его выходу (параллельно конденсатору С1) подключают в качестве нагрузочного резистора сопротивлением 8...10 Ом мощностью 25 Вт (резистор ПЭВ или самодельный из толстого провода с высоким удельным сопротивлением). Включают вилку Х1 в сеть и подают напряжение через выключатель SA1 на трансформатор Т1. Измеряют постоянное напряжение на нагрузочном резисторе – оно должно быть не менее 10 В.

Далее подключают к выпрямителю генератор. Если он собран правильно и детали исправны, раздастся тонкий писк высоковольтного трансформатора. В противном случае нужно поменять местами крайние выводы обмотки I или II, а возможно, еще и подобрать резистор R1. При появлении резкого писка или щелчков пробоя следует снизить напряжение

выпрямляется диодом VD1. Выпрямленное напряжение фильтруется конденсатором C1 и подается на зарядную цепочку R1C2. Как только напряжение на конденсаторе C2 достигает напряжения зажигания тиратрона VL1, он вспыхивает. Конденсатор разряжается через первичную обмотку трансформатора T1, тиратрон гаснет, конденсатор вновь начинает заряжаться и т.д.

Выделяющиеся на вторичной обмотке импульсы высокого напряжения поступают на известный уже умножитель напряжения (он состоит в данном варианте из восьми каскадов), а с его выхода — на люстру.

Выпрямительный диод – любой, рассчитанный на обратное напряжение не менее 600 В и ток не менее 30 мА. Конденсатор С1 – оксидный, С2 – бумажный на указанное на схеме номинальное напряжение. Резистор R1 допустимо составить из трех параллельно соединенных сопротивлением по 47 кОм. Трансформатор Т1 – автомобильная катушка зажигания. Вместо тиристора можно включить один или несколько диносторов серии КН102 – подбирая общее напряжение их включения, нетрудно регулировать высокое напряжение, поступающее на люстры.

## ЛИТЕРАТУРА

1. **Иванов Б.** "Люстра Чижевского" – своими руками. – Радио, 1997, № 1, с. 36, 37.
2. **Бирюков С.** "Люстра Чижевского" – своими руками. – Радио, 1997, № 2, с. 34, 35.


## ПИТАНИЕ ЛАМПЫ ДНЕВНОГО СВЕТА ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ

**А. КАВЫЕВ, г. Уфа**

Проблемы питания люминесцентных ламп (ламп дневного света) все более привлекают внимание читателей нашего журнала. Объясняется это, прежде всего, экономичностью этих источников света по сравнению с лампами накаливания и в десятки раз большей продолжительностью работы. О новых устройствах питания таких ламп рассказывает уфимский изобретатель Агзам Газизович Кавыев, получивший на свои разработки приоритетные документы и патент на изобретение.

Наиболее часто применяемые устройства импульсного (стартерного) зажигания люминесцентных ламп обладают некоторыми существенными недостатками: неопределенным временем зажигания, перегрузкой электродов лампы при ее включении, повышенным уровнем радиопомех.

Как показывает практика, в стартерных устройствах (упрощенная схема одного из них приведена на рис. 1) наибольшему нагреву подвергаются участ-

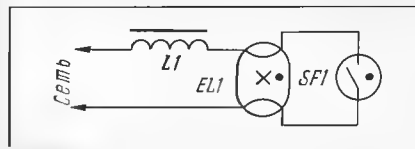

**Рис. 1**

ки нити накала, к которым подводится сетевое напряжение. Здесь зачастую нить перегорает.

Более перспективны бесстартерные устройства зажигания, где нити накала по своему прямому назначению не используются, а выполняют роль электродов газоразрядной лампы – на них подается напряжение, необходимое для поджига газа в лампе.

Вот, к примеру, устройство, рассчитанное на питание лампы мощностью до 40 Вт (рис. 2). Работает оно так. Сетевое напряжение подается через дроссель L на мостовой выпрямитель VD3. В один из полупериодов сетевого напряжения конденсатор C2 заряжается через стабилизатор VD1, а конденсатор C3 – через стабилизатор VD2. В течение следующего полупериода напряжения сети суммируется с напряжением на этих конденсаторах, в результате чего лампа EL1 загорается. После этого указанные конденсаторы быстро разряжаются через стабилизаторы и диоды моста и в дальнейшем не оказывают влияния на работу устройства, поскольку не в состоянии заряжаться – ведь амплитудное напряжение сети меньше суммарного напряжения стабилизации стабилизаторов и падения напряжения на лампе.

Резистор R1 снимает остаточное напряжение на электродах лампы после выключения устройства, что необходимо для безопасной замены лампы. Конденсатор C1 компенсирует реактивную мощность.



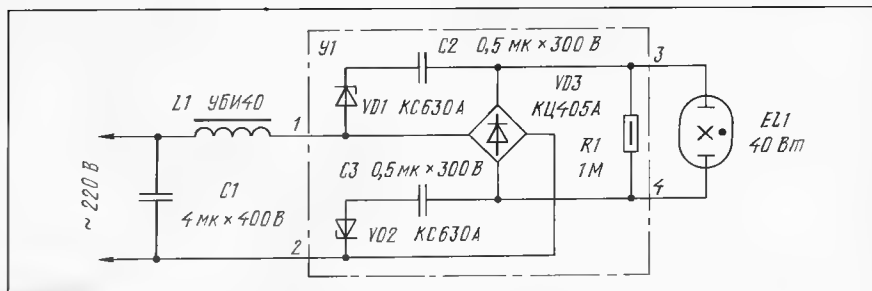


Рис. 2

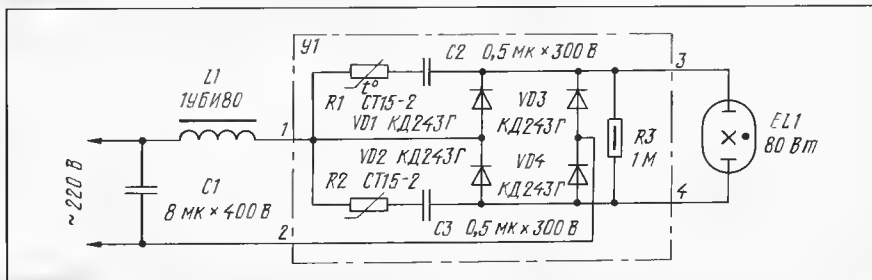


Рис. 3

В этом и последующих устройствах пары контактов разъема каждой нити накала можно соединить вместе и подключить к "своей" цепи – тогда в светильнике будет работать даже лампа с перегоревшими нитями.

Схема другого варианта устройства, рассчитанного на питание люминесцентной лампы мощностью более 40 Вт, приведена на рис. 3. Здесь мостовой выпрямитель выполнен на диодах VD1–VD4. А "пусковые" конденсаторы C2, C3 заряжаются через терморезисторы R1, R2 с положительным температурным коэффициентом сопротивления. Причем в один полупериод заряжается конденсатор C2 (через терморезистор R1 и диод VD3), а в другой – C3 (через терморезистор R2 и диод VD4). Терморезисторы ограничивают ток зарядки конденсаторов. Поскольку конденсаторы включены последовательно, напряжение на лампе EL1 достаточно для ее зажигания.

Если терморезисторы будут в тепловом контакте с диодами моста, их сопротивление при нагревании диодов возрастет, что понизит ток зарядки.

Дроссель, служащий балластным со-

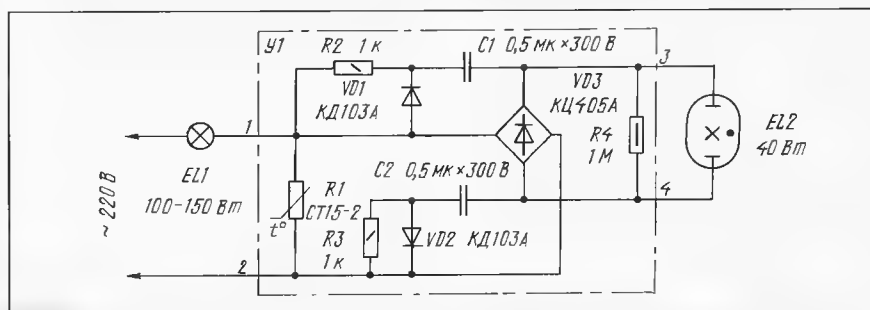


Рис. 4

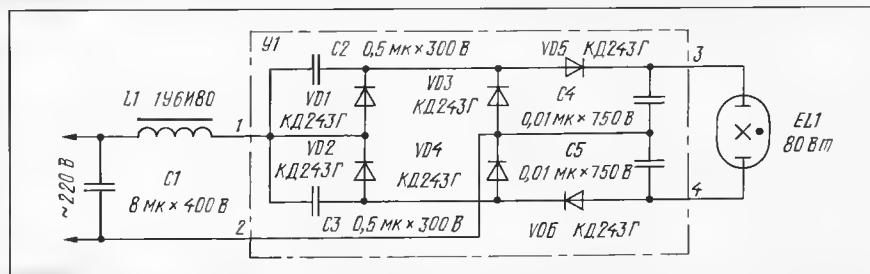


Рис. 5

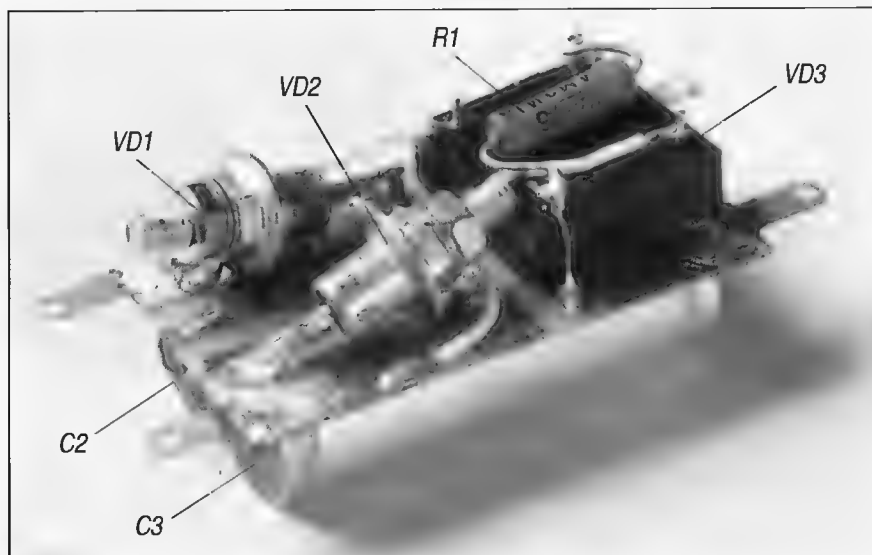


Рис. 6

противлением, не обязательно в рассматриваемых устройствах питания и может быть заменен лампой накаливания, как это показано на рис. 4. При включении устройства в сеть происходит разогрев лампы EL1 и терморезистора R1. Переменное напряжение на входе диодного моста VD3 возрастает. Конденсаторы C1 и C2 заряжаются через резисторы R2, R3. Когда суммарное напряжение на них достигнет напряжения зажигания лампы EL2, произойдет быстрая разрядка конденсаторов – этому способствуют диоды VD1, VD2.

Дополнив обычный светильник с лампой накаливания данным устройством с люминесцентной лампой, можно улучшить общее или местное освещение. Для лампы EL2 мощностью 20 Вт EL1 должна быть мощностью 75 или 100 Вт, если же EL2 применена мощностью 80 Вт, EL1 следует взять мощностью 200 или 250 Вт. В последнем варианте допустимо изъять из устройства зарядно-разрядные цепи из резисторов R2, R3 и диодов VD1, VD2.

Несколько лучший вариант питания мощной люминесцентной лампы – ис-

пользовать устройство с учетверением выпрямленного напряжения, схема которого приведена на рис. 5. Некоторым усовершенствованием устройства, повышающим надежность его работы, можно считать добавление терморезистора, подключенного параллельно входу диодного моста (между точками 1, 2 узла У1). Он обеспечит более плавное увеличение напряжения на деталях выпрямителя-умножителя, а также демпфирование колебательного процесса в системе, содержащей реактивные элементы (дроссель и конденсаторы), а значит, снижение помех, проникающих в сеть.

В рассмотренных устройствах используются диодные мосты КЦ405А или КЦ402А, а также выпрямительные диоды КД243Г–КД243Ж или другие, рассчитанные на ток до 1 А и обратное напряжение 400 В. Каждый стабилитрон может быть заменен несколькими последовательно соединенными с меньшим напряжением стабилизации. Конденсатор, шунтирующий сеть, желательно применить непо-



лярный типа МБГЧ, остальные конденсаторы – МБМ, К42У-2, К73-16. Конденсаторы рекомендуется зашунтировать резисторами сопротивлением 1 МОм мощностью 0,5 Вт. Дроссель должен соответствовать мощности используемой люминесцентной лампы (1УБИ20 – для лампы мощностью 20 Вт, 1УБИ40 – 40 Вт, 1УБИ80 – 80 Вт).

Часть деталей узла, обведенную штриховой линией, монтируют на плате (рис. 6) из одностороннего фольгированного стеклотекстолита, на которой оставлены площадки для подпайки выводов деталей и соединительных пестиков 1-4 для подключения узла к цепям светильника. После установки узла в корпус подходящих габаритов его заливают эпоксидным компаундом.

Если возникнет необходимость смонтировать питающее устройство в двухламповый светильник, можно воспользо-

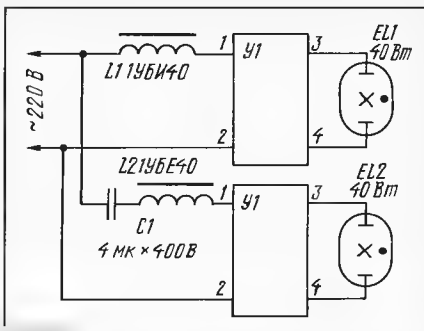


Рис. 7

ваться показанной на рис. 7 схемой включения узлов, обеспечивающей антистробоскопический эффект. Здесь реактивности, включенные во входные цепи узлов, разного типа: ток в цепи дросселя L1 отстает по фазе от напряжения, а в цепи C1L2 – опережает. Результирующий световой поток имеет меньший коэффициент пульсаций.

Вместо одной лампы мощностью 40 Вт допустимо включить последовательно две по 20 Вт.

Особенность работы люминесцентной лампы на постоянном токе – неравномерное свечение вдоль трубки. Поэтому в светильнике с двумя лампами их следует расположить так, чтобы этот эффект не был замечен.

## СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОБНИК-ИНДИКАТОР

А. ПОЛЕЖАЕВ, г. Новокузнецк Кемеровской обл.

*Проверяя различные электрические цепи, порою достаточно лишь выявить на них наличие напряжения и его характер (переменное, постоянное), а также примерное сопротивление. Для этих целей предназначен предлагаемый простейший пробник-индикатор, основу которого составляют пять одинаковых светодиодов.*

Когда контакты кнопочного переключателя SB1 находятся в показанном на схеме положении (рис. 1), пробник готов к индикации напряжения от 12 до 220 В. Щуп X4 (зажим "крокодил") подключают, скажем, к общему проводу контролируемого устройства, а щупом X3 касаются выводов деталей. Если на участке цепи постоянное напряжение, зажигается светодиод HL4 либо HL5 в зависимости от полярности напряжения: при плюсе на щупе X3 горит HL4, при минусе – HL5. В случае переменного напряжения горят оба светодиода.

Когда не будет гореть ни один из указанных светодиодов, напряжения в цепи нет. Можно нажать кнопку переключателя, чтобы его подвижный контакт соединил щуп X4 с резистором R4. В действие вступает цепочка из источника питания GB1 и светодиодов HL1–HL3, позволяю-

щая контролировать сопротивление цепи или проверяемых деталей (катушек индуктивности, трансформаторов, резисторов). О том, что сопротивление цепи меньше 600 Ом, проинформируют три одновременно вспыхнувших светодиода. Если оно больше 600 Ом, но меньше 3 кОм, будут гореть светодиоды HL1 и HL2, а при большем сопротивлении (до 20 кОм) – только HL1.

Такие диапазоны индикации сопротивления выбраны автором исходя из практических задач, поставленных перед пробником. Подбором резисторов R2–R4 нетрудно изменить диапазоны в ту или иную сторону.

Пробник позволяет проверять исправность конденсаторов емкостью 1 мкФ и выше и приблизительно оценивать их емкость по продолжительности вспышек

другую боковую стенку пропущен щуп X3 – отрезок толстого медного провода, соединенного с минусовым выводом бата-

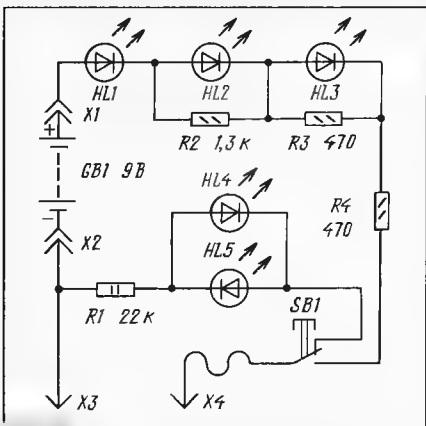


Рис. 1

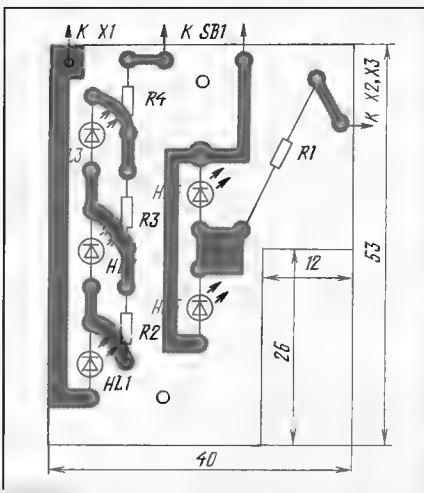


Рис. 2

светодиодов HL1–HL3. Выводов конденсатора касаются щупами пробника и несколько раз нажимают кнопку переключателя. Если конденсатор оксидный, его минусового вывода должен касаться щуп X3.

Для монтажа части деталей пробника изготовлена печатная плата (рис. 2) из фольгированного материала, которая затем была установлена внутри пластмассового корпуса размерами 55x75x15 мм (рис. 3). Светодиоды укреплены на верхней панели корпуса (рис. 4), переключатель – на одной из боковых стенок. Через



Рис. 3

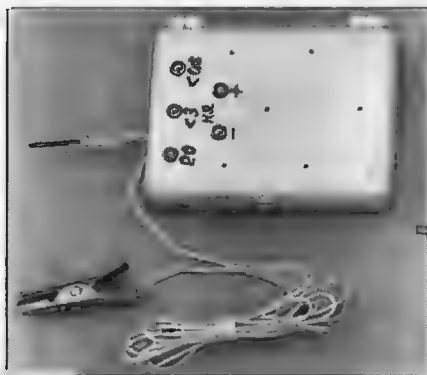


Рис. 4

реи "Крона" и резистором R1, а также многожильный монтажный провод, к наружному концу которого припаян зажим "крокодил" (щуп X4).

Щуп X3 – съемный, его вставляют в гнездо вывода батареи только на время работы с пробником.



# ПРИЕМНИК-РАДИОТОЧКА

А. НИЗОВЦЕВ, г. Москва

Этот приемник был собран несколько лет назад, но пользоваться им приходилось нечасто – окружающие, заметив миниатюрный телефон, вставленный в ухо, очень жалостливо поглядывали в мою сторону: “такой молодой, а уже плохо слышит”.

Сегодня положение изменилось – стереотелефоны, воспроизводящие звуки плеера, стали модны. Соединив капсюли телефонов последовательно, удалось повысить их сопротивление (до 80 Ом) и использовать в качестве нагрузки усилителя ЗЧ простого приемника-радиоточки.

Схема приемника приведена на рис. 1. Его достоинством является минимальное количество радиоэлементов при достаточно высокой чувствительности и неплохой громкости звука. Таков результат использования рефлексной схемы, когда каскады работают одновременно как в усилителе РЧ, так и в усилителе ЗЧ. В первом случае телефоны BF1 представляют индуктивную нагрузку для сигналов РЧ, а во втором – нагрузку для сигналов ЗЧ.

Принятый магнитной антенной WA1 и выделенный колебательным контуром L1C1 сигнал радиостанции подается через катушку связи L2 на усилитель, собранный на транзисторах VT1 и VT2. Усиленный сигнал РЧ с коллектора транзистора VT2 поступает на детектор, выполненный на диодах VD1, VD2 по схеме удвоения напряжения. Для повышения коэффициента передачи детектора на его диоды подано через резистор R3 небольшое напряжение смещения.

С нагрузки детектора (резистор R4) выделенный сигнал ЗЧ поступает на усилитель через цепочку C4R2C2.

Транзисторы могут быть другие германиевые высокочастотные структуры р-р-с с возможно большим коэффициентом передачи тока, диоды – любые германиевые, также высокочастотные. Резисторы и конденсаторы – любого типа, возможно, меньших габаритов. Источник питания – батарея GB1 напряжением 2,5...3 В, например, составленная из двух последовательно соединенных гальванических элементов.

Для магнитной антенны понадобится стержень из феррита 400НН любой формы сечения и длиной не менее 50 мм. На стержень надевают бумажное кольцо шириной 30 мм и наматывают на него проводом ПЭВ-2 0,1...0,12 виток к витку катушку L1, которая должна содержать для диапазона ДВ 250 витков. Катушку связи L2 (15...20 витков провода ПЭВ-2 0,15...0,2) наматывают также на бумажном кольце, свободно перемещающемся по стержню. Для диапазона СВ катушки должны содержать соответственно 80 и 5...7 витков указанного провода.

Большинство деталей приемника смонтировано на печатной плате (рис. 2) из фольгированного стеклотекстолита. Печатные проводники получают либо методом травления, либо прорезанием канавок. Для подпайки выводов деталей в плате сверлят отверстия диаметром 1 мм.

Монтаж можно выполнить и навесным способом на плате из любого изоляционного материала, просверлив в ней указанные на чертеже отверстия. Вставляя в отверстия выводы деталей, соединяют их проволочными перемычками с обратной стороны платы в соответствии со

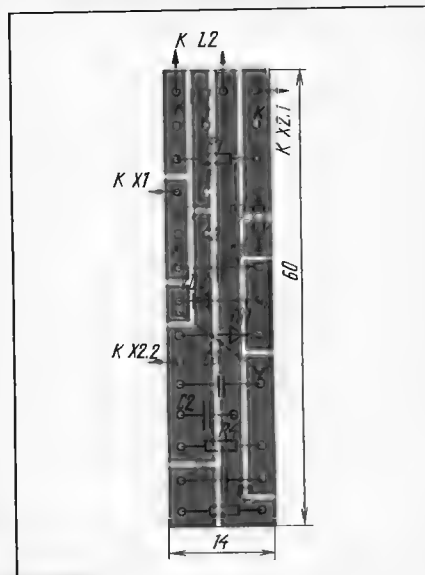


Рис. 2

схемой. Если перемычки должны пересекаться, на них надевают отрезки изоляционных трубок от монтажного провода.

Плату укрепляют вместе с питающей батареей и магнитной антенной внутри пластмассового корпуса, на стенке которого устанавливают разъем X1 для подключения головных телефонов. Элементы вставляют между металлическими пружинящими стойками, образующими контакты разъема X2. Если предполагается пользоваться приемником часто, достаточно включать его расстыковкой разъема телефона – потребляемый в таком режиме ток весьма мал. Когда же приемник будет бездействовать длительное время, желательно вынуть источник питания.

Налаживание приемника начинают с подбора резистора R1 такого сопротивления, чтобы коллекторный ток транзистора VT2 составил 3...4 мА. После этого подбором конденсатора C1 приемник настраивают на желаемую радиостанцию. Если будет наблюдаться самовозбуждение, нужно избавиться от него изменением полярности включения выводов катушки связи или перемещением ее по стержню.

Помните, что наибольшей громкости передачи удастся добиться более точной ориентацией магнитной антенны относительно радиостанции.

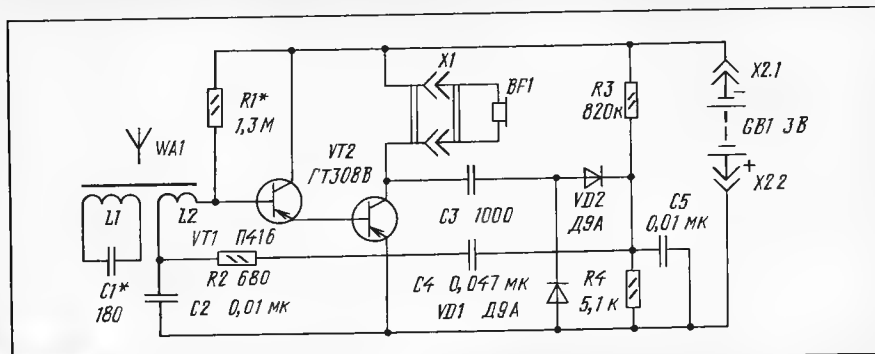


Рис. 1

## ПРИСТАВКА-АВТОМАТ К БЛОКУ ПИТАНИЯ

Ю. ПРОКОПЦЕВ, г. Москва

Когда радиоаппаратура питается от выносного блока, приходится постоянно помнить о необходимости вынуть из розетки вилку сетевого шнура, после того как нагрузка выключена. Правда, можно воспользоваться устройством, описанным в “Радио”, 1994 г., № 2, с. 26, которое подает звуковой сигнал в подобной ситуации. Но, как показала практика, в шумной обстановке такой сигнал порою не слышен, да и розетка бывает расположена в труднодоступном месте.

Единственный выход в этом случае –

дополнить блок питания автоматом (рис. 1), который отключит блок от сети, если контакты выключателя нагрузки будут разомкнуты.

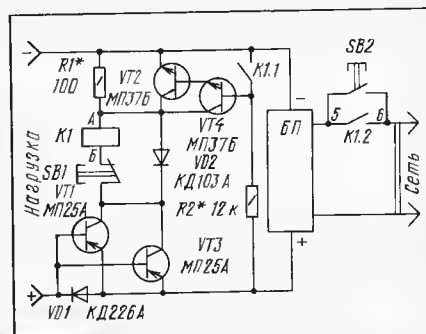


Рис. 1

Рассмотрим работу автомата. При нажатии кнопки SB2 на выходе блока питания (БП) и нагрузке (ее выключатель должен находиться во включенном состоянии) появляется постоянное напряжение. Протекающий через диод VD1 ток нагрузки создает на нем падение напряжения, открывающее транзисторы VT1, VT2. Одновременно через резистор R2 подается открывающее напряжение на составной транзистор VT2VT4. При этом транзистор VT2 шунтирует резистор R1, подавая на обмотку реле K1 практически полное питающее напряжение.

Реле срабатывает и контактами K1.2 шунтирует контакты кнопки SB2 (теперь кнопку можно отпустить), а контактами K1.1 закрывает составной транзистор. С



этого момента через обмотку реле протекает ток удержания, ограниченный резистором R1.

Если необходимо выключить нагрузку, достаточно нажать кнопку SB1. Реле отпустит и разомкнувшимися контактами K1.2 отключит блок питания от сети. В случае ошибочного отключения нагрузки ее встроенным выключателем ток через диод VD1 перестанет протекать, транзисторы VT1, VT3 закроются, реле отпустит, контакты K1.2 разомкнутся.

Параллельное включение транзисторов VT1, VT3 позволяет снизить токовую нагрузку на них до безопасного значения. Конечно, на их месте может работать один более мощный транзистор. Диод VD2 защищает транзисторы от экстра-токов, возникающих при коммутации обмотки реле.

Кроме указанных на схеме, в автомате могут быть использованы другие германиевые транзисторы соответствующей структуры. Следует лишь помнить, что транзисторы VT1, VT3 должны быть рассчитаны на работу при коллекторном токе, необходимом для срабатывания и удержания реле, их можно заменить одним из серий KT814, KT816 с исключением диода VD1, а VT2 должен кратковременно (25 мс) выдерживать ток срабатывания реле (можно использовать лю-

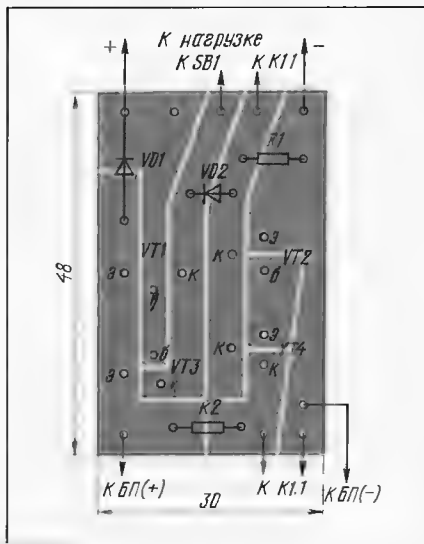


Рис. 2

бой транзистор серий KT815, KT817). Диод VD1 — любой выпрямительный кремниевый, способный пропустить максимальный ток нагрузки, VD2 — практически любой кремниевый маломощный, скажем, серий КД102, КД103. При выходном напряжении блока питания

12 В реле может быть РЭН32, паспорт РФ4.519.021-02 (старое обозначение РФ4.519.025П2), а при 9 В — такое же, но паспорт РФ4.519.021-03 (РФ4.519.026П2). Конечно, подойдут и другие реле, срабатывающие при возможно меньшем токе и с контактами K1.2, рассчитанными на работу при сетевом напряжении 220 В.

Часть деталей автомата монтируют на печатной плате (рис. 2) из одностороннего фольгированного стеклотекстолита, которую вместе с реле устанавливают внутри блока питания. Кнопки укрепляют на стенке блока.

Если же габариты блока питания не позволяют осуществить такой монтаж, автомат выполняют в виде отдельной приставки с собственным корпусом (кнопки теперь будут на нем) и объединяют его с блоком на общем основании.

Налаживание автомата сводится к подбору резисторов: R1 должен быть такого максимального сопротивления, при котором реле удерживается после срабатывания, а R2 должен обеспечивать насыщение транзистора VT2 — в этом режиме падение напряжения между эмиттером и коллектором транзистора не превышает нескольких десятых долей вольта.

## По следам наших публикаций

# «КАК ПРОВЕРИТЬ ОКСИДНЫЙ КОНДЕНСАТОР»

Так называлась заметка А. Пухличенко ("Радио", 1996, № 6, с. 34), в которой рассказывалось о простейшем измерителе емкости оксидных конденсаторов. Ра-

Составной транзистор управляет значительно меньшим входным током, что повышает надежность работы генератора при проверке конденсаторов малой емкости.

Минимальная емкость конденсатора  $C_x$ , при которой еще заметно мерцание светодиода HL1, — около 0,1 мкФ, максимально возможная проверяемая емкость достигает 10 000 мкФ (в этом случае при нулевом сопротивлении переменного резистора светодиод вспыхивает с частотой около 0,5 Гц).

В приборе вместо элементов И-НЕ подойдут любые инвертирующие элементы

После монтажа прибора и подключения к нему источника питания следует убедиться, что при отсутствии проверяемого конденсатора светодиод горит в любом положении движка переменного резистора. Если же светодиод гаснет, когда движок резистора в крайнем левом по схеме положении, нужно установить резистор R1 большего сопротивления.

Если проверяемый конденсатор пробит, светодиод гаснет. В случае же обры-

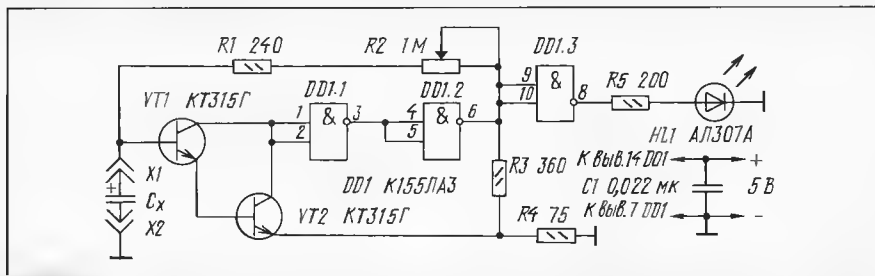


Рис. 1

диолюбитель А. Шитов из г. Иваново немного усложнил этот прибор (рис. 1), в результате чего удалось в порядок увеличить верхнюю границу диапазона измеряемых емкостей.

Логические элементы DD1.1, DD1.2 и транзисторы VT1, VT2 образуют генератор, во время задержки в цепь которого включают проверяемый конденсатор  $C_x$ . Частоту следования импульсов генератора изменяют переменным резистором R2.

В отличие от упомянутого выше измерителя, в данном приборе несколько увеличен зарядный ток проверяемого конденсатора (резистор R1 применен меньшего сопротивления), а минусовый вывод конденсатора соединен с общим проводом.

микросхем серий K155, K555, KP1533. Однако при использовании микросхем двух последних серий между входом элемента DD1.1 и плюсовым проводом питания желательно включить резистор сопротивлением 10...15 кОм. На месте VT1 и VT2 могут работать любые другие транзисторы серии KT315. Переменный резистор R2 может иметь сопротивление от 1 до 2,2 МОм.

Детали прибора смонтированы на плате (рис. 2) из одностороннего фольгированного стеклотекстолита. Плата рассчитана на установку постоянных резисторов МЛТ-0,125, конденсатор C1 — К73-15а, возможно использование конденсаторов серии КМ-5 или КМ-6.

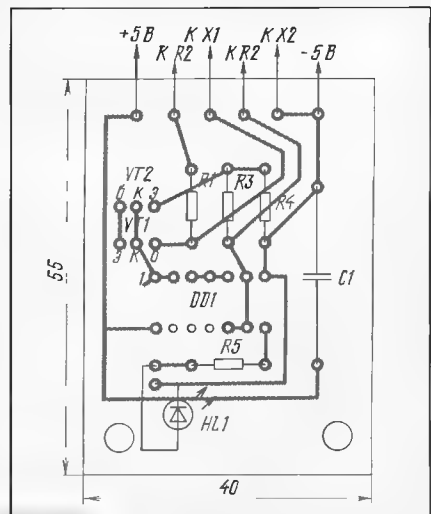


Рис. 2

ва вывода конденсатора светодиод будет постоянно гореть при перемещении движка переменного резистора из одного крайнего положения в другое. С исправным конденсатором частота вспышек светодиода станет изменяться при перемещении движка переменного резистора.



# МЕЛОДИЧНЫЙ ЗВОНОК В ТЕЛЕФОННОМ АППАРАТЕ

В. БАННИКОВ, г. Москва

**Если в телефонном аппарате вышел из строя электромеханический звонок либо он стал раздражать домочадцев, лучший вариант – заменить его электронным сигнализатором, издающим при поступлении сигнала вызова приятную трель. О нескольких вариантах мелодичного звонка рассказывает автор статьи.**

Подобное устройство было описано в [1], однако у него мала громкость, что является существенным недостатком, особенно если используется в условиях многоквартирной квартиры или когда абонент страдает пониженным слухом. Значительно большую громкость обеспечит простой однотональный сигнализатор, выполненный по приведенной на рис. 1 схеме.

Как и устройство [1], сигнализатор подключают к зажимам телефонного аппарата, предназначенным для электромеханического звонка. Вызывной сигнал (импульсы с частотой 25 Гц и амплитудой 70...100 В), поступающий из телефонной линии, проходит через разделительный конденсатор, установленный в аппарате, и выпрямляется диодным мостом VD2. Стабилитрон VD1 ограничивает напряжение питания устройства, а конденсатор C1 сглаживает пульсации.

На транзисторе VT1, излучателе BQ1 и резисторах R1, R2 собран мультивибратор. Работает он на резонансной частоте излучателя. Манипулятор на транзисторе VT2 с частотой 25 Гц прерывает цепь питания мультивибратора.

Если коллектор и эмиттер транзистора VT2 зашунтировать резистором сопротивлением 200...500 кОм, то громкость сигнала будет больше. Объясняется это тем, что мультивибратор во время прерывания не прекращает работу, а потому быстрее выходит на рабочий режим.

По сравнению с [2], этот сигнализатор не реагирует «попискиванием» на одиночные импульсы опроса при спаренном телефоне. Не позволяет он и прослушивать (при опущенной трубке) разговор по параллельному аппарату. Это выгодно отличает его от кнопочных аппаратов с традиционным вызывным узлом.

В сигнализаторе применимы транзисторы KT315Г, KT315Д, KT339Г, KT3102А, KT3102Б или серии KT503 с любым индексом. Стабилитрон VD1 может быть Д816Б. Если же его нет, устанавливают два последовательно включенных стабилитрона Д815Ж, Д815Е или Д815Д.

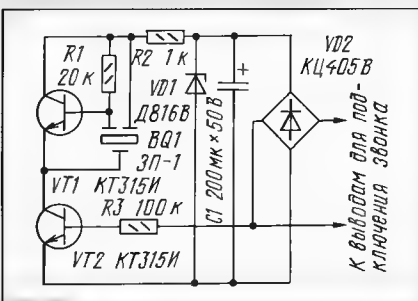


Рис. 1

На рис. 2 приведена схема двутонального сигнализатора. На логических элементах DD1.3 и DD1.4 собран мультивибратор. Сигнал с его выхода поступает на эмиттерный повторитель, в котором работает транзистор VT1. Пьезоэлектрический излучатель BQ1 подключен к эмиттеру транзистора.

На элементах DD1.1 и DD1.2 собран манипулятор, представляющий собой ге-

случайно. Во-первых, они близки к резонансной частоте излучателя 3П-1, во-вторых, образуют между собой музыкальный интервал, который называют малой терцией. Отношение частот 5:6 составляет один из консонансов – благозвучных музыкальных интервалов. Поэтому при правильной настройке сигнализатор будет звучать очень мелодично. Впрочем, он может быть настроен не только на малую, но и на большую терцию (отношение частот 4:5), чистую квинту (2:3), малую (5:8) или большую (3:5) сексту.

Все перечисленные интервалы относятся к консонансам, однако при отношении 5:6 воспроизводимые частоты наиболее близки друг к другу.

При налаживании сигнализатор питается от источника постоянного тока напряжением на 1,5 В большим напряжением стабилизации VD2, который нужно временно отключить. Чтобы манипулятор не мешал налаживанию, его надо «затормозить». Сделать это проще всего с помощью переключателя – тумблера или кнопки хотя бы с одной группой переключающих контактов. Один неподвижный контакт переключателя нужно соединить с входами элемента DD1.1, другой – с

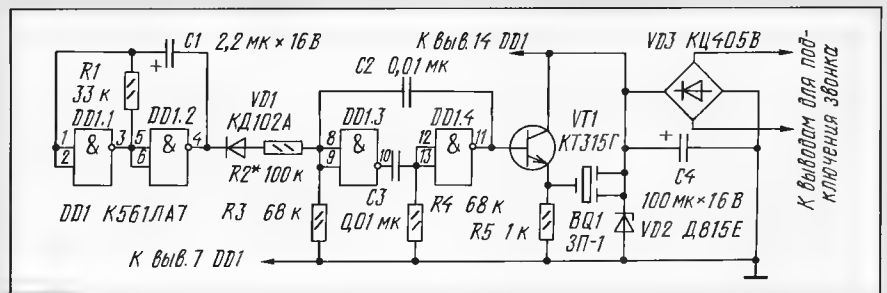


Рис. 2

нератор прямоугольных импульсов, следующих с частотой около 10 Гц. Когда на выходе элемента DD1.2 высокий уровень, диод VD1 закрыт и резистор R2 не оказывает влияния на частоту импульсов (около 1000 Гц), вырабатываемых мультивибратором на элементах DD1.3, DD1.4.

Когда же на выходе элемента DD1.2 низкий уровень, диод VD1 открыт и резистор R2 подключен параллельно резистору R3. Частота импульсов мультивибратора возрастает до 1200 Гц.

В первом случае сигнал на базе транзистора VT1 симметричный, т.е. длительность импульсов и пауз равна и составляет 0,5 мс. Во втором случае длительность импульсов равна 0,3 мс, а пауз – 0,5 мс.

Частоты 1000 Гц и 1200 Гц выбраны не

входами элемента DD1.2, а подвижный контакт – с общим проводом.

Налаживание сводится к контролю и установке частоты мультивибратора в обоих положениях вспомогательного переключателя. При настройке желательно использовать цифровой частотомер. Абсолютное значение частоты не имеет большого значения, важно лишь, чтобы соблюдалось соотношение частот 5:6 (или любое другое из числа названных). Этого добиваются подбором резистора R2.

Обладающие хорошим музыкальным слухом смогут настроить устройство и без частотомера. Чтобы понять, какой музыкальный интервал наиболее желателен, можно сначала воспроизвести звуки на каком-либо музыкальном инструменте, например, пианино. Частота

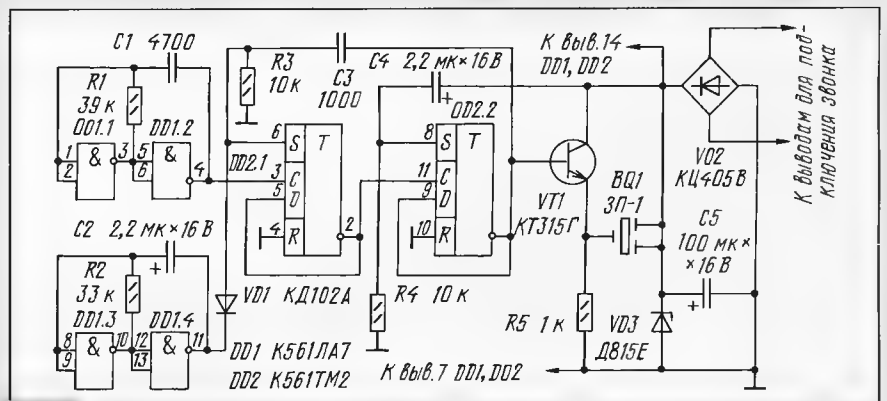


Рис. 3



1000 Гц примерно соответствует ноте си второй октавы. Остальные ноты, образующие с указанной интервалы от малой терции до большой сексты, будут следующие: ре, ре диез, ми, фа диез, соль и соль диез третьей октавы. Запомнив на слух полюбившийся интервал, добиваются воспроизведения сходного созвучия, подбирая резистор R2.

Затем вспомогательный переключатель отсоединяют от манипулятора. Если частота чередования тонов покажется слишком высокой (или, наоборот, низкой), нужно увеличить (или уменьшить) сопротивление резистора R1 либо емкости конденсатора C1.

По окончании налаживания подключают стабилитрон VD2.

Транзистор VT1 – серии KT315 с буквенными индексами А, В-Е, И, К, KT3102 (кроме индексов Г и Е), а также KT503 с любым индексом. Диод VD1 – любой малоомощный кремниевый. Стабилитрон Д815Е заменим на Д815Ж, Д815Д, Д815Г, при этом следует учитывать, что с уменьшением напряжения питания громкость “звонка” снижается. Диодная сборка VD3 – серий КЦ405 или КЦ402 с любым буквенным индексом, кроме Е и Д, а также КЦ407А. Микросхему К561ЛА7 можно заменить на К561ЛЕ5.

На рис. 3 показана схема мелодичного сигнализатора, не требующего настройки. В нем соотношение частот 3:4 (кварта) получается автоматически. На элементах DD1.1 и DD1.2 собран мультивибратор, работающий с частотой 4000 Гц. Триггеры DD2.1 и DD2.2 выполняют функцию делителей частоты. Манипулятор (частотой 10 Гц) собран на элементах DD1.3 и DD1.4.

Когда на выходе элемента DD1.4 низкий уровень, диод VD1 открыт, триггеры DD2.1 и DD2.2 делят частоту каждый на два. В результате на базе транзистора VT1 присутствуют импульсы с частотой 1000 Гц. Если уровень на выходе DD1.4 высокий, то диод VD1 закрыт и в работу вступает цепь обратной связи R3C3. Как только на инверсном выходе триггера DD2.2 уровень изменится с низкого на высокий, триггер DD2.1 перейдет из нулевого состояния в единичное (по входу S). Таким образом, суммарный коэффициент деления станет равным трем, и на базу транзистора VT1 будут поступать импульсы с частотой 1333 Гц. Цепь C4R4 служит для установки в нулевое состояние триггера DD2.2 с приходом очередного сигнала вызова.

Если базу транзистора VT1 подключить к инверсному выходу триггера DD2.1, то коэффициенты деления частоты будут меняться в соотношении 2:3 (квинта). Это приведет к появлению сигналов частотой 2000 и 1333 Гц, что примерно соответствует нотам си и ми третьей октавы.

Наконец, оставив транзистор VT1 на прежнем месте, можно правый по схеме вывод конденсатора C3 отключить от триггера DD2.2 и соединить с инверсным выходом триггера DD2.1. Это обеспечит коэффициенты деления 4 и 2, что обеспечит получение сигналов частотой 1000 и 2000 Гц, соответствующих нотам си второй и третьей октавы. Такое соотношение частот (1:2) определяет еще один консонанс – октаву.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Семакин Н. Мелодичный звонок. – Радио, 1994, № 5, с. 31.
2. Гришин А. Трубка-телефон. – Радио, 1993, № 6, с. 33, 34.

# КОНТРОЛЬ ИСПРАВНОСТИ СИГНАЛЬНЫХ ЛАМП

С. АЛЕКСЕЕВ, г. Москва

**Обеспечение безопасности движения автотранспорта прямо связано с исправностью сигнальных ламп – указателей поворотов, торможения и др. Сейчас с увеличением средней скорости на дорогах эта проблема становится более актуальной. Очевидно, поэтому на некоторые современные автомобили стали устанавливать электронные устройства, призванные “сообщать” водителю о перегорании лампы той или иной сигнальной системы.**

**Радиолюбители также не остаются в стороне от решения этой задачи. Так, в августовском номере журнала “Радио” за 1996 г. на с. 52, 53 помещена статья В. Банникова и А. Варюшина “Контролер ламп стоп-сигнала”, рассказывающая о том, как самостоятельно изготовить контролирующее устройство и смонтировать его на своем автомобиле.**

**Автор публикуемой ниже статьи знакомит читателей с еще одним, более простым, но обладающим лучшими характеристиками, контролирующим устройством.**

Одно из первых электронных контролирующих устройств для автомобиля было опубликовано в журнале “Радио” [1] более десяти лет назад. Оно (см. схему на рис. 1) входило в состав указателя по-

же увеличивается и необходимый для насыщения транзистора базовый ток, что также повышает порог срабатывания индикатора. В результате в холодную погоду контрольная лампа указателя поворотов начинает включаться лишь после прогрева устройства, установленного в моторном отсеке.

Несколько снизить зависимость порога срабатывания от температуры можно уменьшением сопротивления резистора R1, однако это увеличивает риск порчи транзистора VT1 при возможных замыканиях в цепи контролируемых ламп.

Второй недостаток – необходимость тщательной подбора сопротивления токоизмерительного резистора R2, причём эту операцию можно выполнить только на автомобиле.

Серьезным недостатком является и то, что падение напряжения на резисторе R2 при двух исправных лампах равно почти 1 В (при одной перегоревшей – около 0,5 В), что заметно снижает их яркость.

Контролирующее устройство, схема которого показана на рис. 2, свободно от указанных недостатков. Пороговым эле-

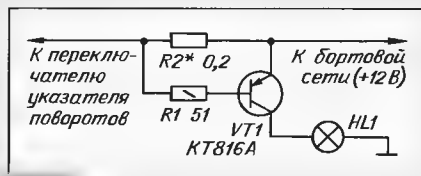


Рис. 1

воротов и позволяло водителю по работе контрольной лампы HL1 судить об исправности сигнальных ламп.

Эксплуатация этого устройства выявила некоторые его недостатки, о которых стоит сказать подробнее. В первую очередь следует отметить низкую температурную стабильность. При понижении температуры увеличивается напряжение, которое необходимо подать на эмиттерный переход транзистора VT1 для включения контрольной лампы. К тому

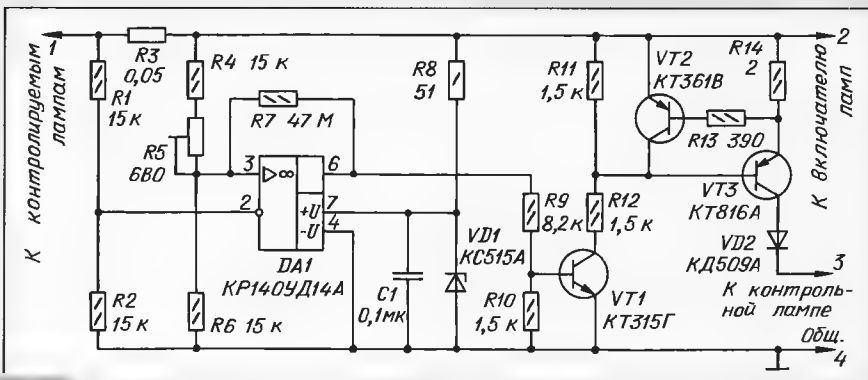


Рис. 2



ментом в нем служит операционный усилитель DA1, сравнивающий половину падения напряжения на токоизмерительном резисторе R3 с пороговым уровнем, устанавливаемым подстроечным резистором R5.

При отсутствии тока в цепи контролируемых ламп напряжение на неинвертирующем входе ОУ ниже, чем на инвертирующем. Напряжение на выходе ОУ близ-

шунтирующим бортовую сеть [3], то стабилитрон VD1 не нужен.

Развязывающий диод VD2 необходим лишь в том случае, когда контрольная лампа используется еще в какой-либо цепи автомобиля (т. е. выполняет и другие функции).

Устройство можно существенно упростить, если в качестве контрольной лампы использовать светодиод. При этом становятся излишними все транзисторы, диод VD2 и резисторы R10–R14, а контрольный светодиод подключают вместо резистора R10 (резистор R9 заменяют другим, сопротивлением около 1,5 кОм). К сожалению, яркость свечения светодиодов в ряде случаев их применения на автомобиле недостаточна. Повысить заметность индикатора можно применением группы светодиодов вместо одиночного [4].

Все элементы размещены на печатной плате из фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм, ее чертеж представлен на рис. 3.

В устройстве можно использовать практически любой ОУ широкого применения; корректирующий конденсатор  $C_k$  (на схеме не показан) устанавливают при необходимости на предусмотренное для него на печатной плате место. Транзисторы заменяемы на любые кремниевые соответствующей структуры, VT1 и VT2 – маломощные, VT3 – средней или большой мощности.

Резистор R5 – СПЗ-19а. Резисторы R1 и R2, R4 и R6 следует подобрать попарно возможно более близкими по сопротивлению, различие не должно превышать 1 %. Вообще же, номиналы этих пар резисторов могут быть любыми в пределах 10...20 кОм. Лучше всего здесь использовать стабильные резисторы, например, С2-29.

Если резисторы с такой точностью подобрать не удастся, придется увеличить номинал подстроечного резистора R5 примерно до 2,2...3,3 кОм и включить его

порога срабатывания. Эту операцию следует выполнять после установки узла на автомобиль. Подают питание на контролируемые лампы, вращая движок, устанавливая его на границу включения контрольной лампы и отмечают положение шлица карандашом. Затем удаляют одну из контролируемых ламп, снова находят границу включения контрольной лампы и еще раз отмечают положение шлица. После этого устанавливают движок в среднее между отметками положение.

Изготовленный экземпляр устройства позволял подстраивать порог тока срабатывания от 0,5 до 5 А.

Контролирующее устройство можно сделать двухканальным – исправность ламп указателя поворотов и стоп-сигнала будет индцировать одна лампа. Для этого оно должно содержать два канала, включающие в себя все элементы, показанные на схеме рис. 2 левее базы транзистора VT1, и общий выходной узел на транзисторах VT1–VT3. Точку соединения резисторов R9 каждого канала подключают к общему резистору R10 и базе транзистора VT1. Элементы R8, C1, VD1 могут быть также общими для обоих каналов. В таком устройстве удобно использовать двоярный ОУ К140УД20.

Световой индикатор целесообразно дополнить звуковым сигнализатором, включающимся лишь при перегорании лампы. Схема одного из вариантов такого сигнализатора показана на рис. 4.

Сигнализатор представляет собой генератор пачек импульсов, собранный на элементах DD1.1–DD1.4, частота повторения пачек – около 4 Гц, частота заполнения – 1000 Гц. При подаче напряжения питания и высокого уровня с выхода ОУ DA1 (когда лампы исправны и включены), генератор заторможен. Если же одна из ламп перегорает, на выходе ОУ DA1 появляется низкий уровень и генератор начинает работать. На транзисторе VT4 собран усилитель тока, нагрузкой которого служит звукоизлучатель HA1. Таким об-

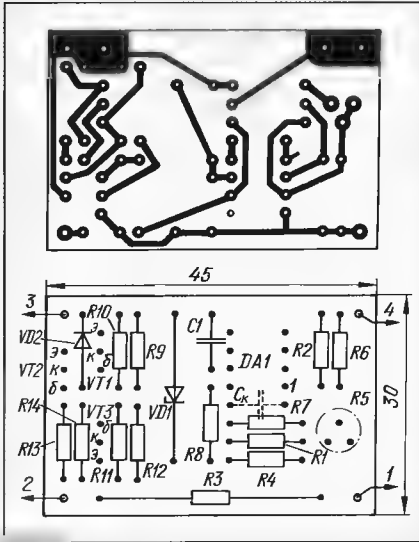


Рис. 3

ко к нулю, все транзисторы устройства закрываются, контрольная лампа не светит.

Если цепи ламп и сами лампы исправны, то при их включении на резисторе R3 возникает падение напряжения. В результате напряжение на инвертирующем входе ОУ становится меньше, чем на неинвертирующем, ОУ переключается, его выходное напряжение становится близким к напряжению питания. Транзистор VT1 открывается и входит в насыщение. Вслед за ним открывается и транзистор VT3, включая контрольную лампу, индицирующую исправность контролируемых ламп.

При неисправности одной из контролируемых ламп (или питающей ее цепи) падения напряжения на резисторе R3 недостаточно для переключения ОУ, контрольная лампа не включается. Это и служит водителю сигналом о необходимости проверить систему.

Резистор R7 обеспечивает небольшой гистерезис ОУ, способствующий более четкому его переключению. Транзистор VT2 защищает мощный транзистор VT3 от выхода из строя при возможных аварийных замыканиях в цепи контрольной лампы. Если ток в этой цепи превысит 300 мА, транзистор VT2 откроется и, шунтируя эмиттерный переход транзистора VT3, ограничит его коллекторный ток. Мощность, рассеиваемая при этом на транзисторе VT3, достигает примерно 3 Вт, поэтому такой режим не должен быть длительным.

Стабилитрон VD1 служит для защиты ОУ от кратковременных всплесков напряжения в бортовой сети. Если на автомобиле установлены электронный регулятор напряжения, например, описанный в [2], и электронный блок зажигания с оксидным конденсатором большой емкости,

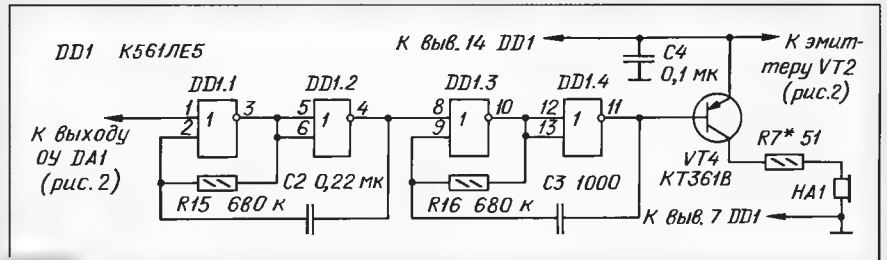


Рис. 4

потенциометром – движок соединен с неинвертирующим входом ОУ, а нижний по схеме вывод – с верхним выводом резистора R6. При этом плавность подстройки тока срабатывания ухудшится.

Резистор R3 – самодельный, он представляет собой жгут из четырех проводов диаметром 0,8 мм из высокоомного сплава, свитый в виде пружины. Длину жгута подбирают так, чтобы при токе 5 А падение напряжения на нем было в пределах 0,25...0,3 В. Резистор R3 удобно собрать из двух С5-14В (С5-16В, С5-17В) мощностью не менее 0,5 Вт и сопротивлением по 0,1 Ом, соединенных параллельно.

Налаживание устройства заключается в установке резистором R5 необходимого

разом, при перегорании лампы звучит прерывистый звуковой сигнал.

В сигнализаторе допустимо также использовать микросхемы КР1561ЛЕ5 или 564ЛЕ5. Звукоизлучателем может работать капсюль ДЭМ-4 или любой другой сопротивлением 50...100 Ом.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Бирюков С. Реле указателя поворотов. – Радио, 1986, № 8, с. 28, 29.
2. Бирюков С. Простой термокомпенсированный регулятор напряжения. – Радио, 1994, № 1, с. 34, 35; № 10, с. 43.
3. Бирюков С. Электронный блок зажигания. – Радио, 1996, № 2, с. 48–51.
4. Баников В., Варюшин А. Контролер ламп стоп-сигнала. – Радио, 1996, № 8, с. 52, 53.



# СТАБИЛИЗАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА В КАБИНЕ

А. МУСИЕНКО, г. Новосибирск

*Грузовой магистральный автомобиль КАМАЗ оснащен отопителем кабины, что, несомненно, очень удобно, а в северных районах страны – просто необходимо. К сожалению, система управления отоплением выполнена так, что для поддержания требуемого теплового режима приходится то и дело включать и выключать печку тумблером. Это, с одной стороны, неминуемо приводит к большим колебаниям температуры воздуха, а с другой, – постоянно отвлекает водителя от дороги.*

*Простой электронный узел, сконструированный радиолюбителем А. Мусиенко, возьмет на себя заботу о создании комфортных условий работы водителя.*

Установленный на КАМАЗе отопитель имеет только две ступени регулирования обогрева кабины, автоматика управления отсутствует. Из-за этого температуру воздуха приходится поддерживать вручную.


Я предлагаю дополнить отопитель кабины самодельным электронным стабилизатором температуры, который автоматически отключит отопитель при достижении заданной температуры воздуха и включит при ее понижении. Пределы установки температуры – 18...24°C.

Работа термостабилизатора не раз была описана в журнале, поэтому приведу только краткие сведения о нем. Датчик температуры – терморезистор R2 (см. схему) – включен в плечо изме-

жазиму 3 (электродвигатели на схеме не показаны). Печка включена и подает теплый воздух в кабину.

Как только температура в кабине превысит установленный порог, сопротивление термодатчика уменьшится настолько, что компаратор закроет транзистор, реле отпустит якорь и выключит питание электродвигателей отопителя. Для более четкой работы термостабилизатора предусмотрен "гистерезис" компаратора, обеспечиваемый цепью R7R3. Напряжение питания измерительного моста и компаратора стабилизировано параметрическим стабилизатором R10 VD1.

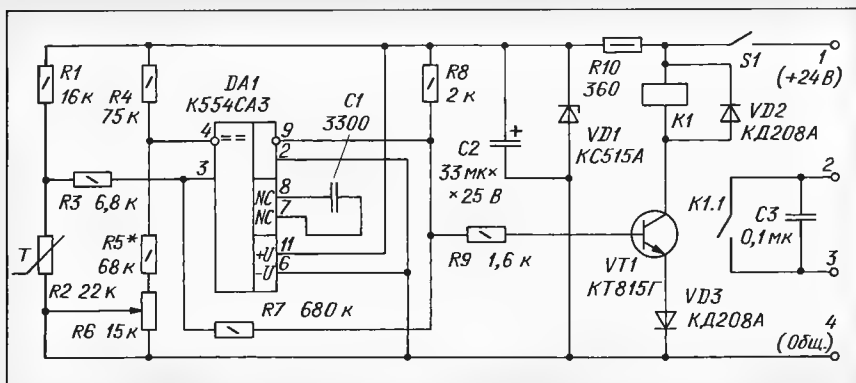В регуляторе применены постоянные резисторы МЛТ, переменный – СПЗ-4ВМ; конденсаторы C1 – КМ-5, C2 –



рительного моста, образованного резисторами R1, R2, R4 и R5+R6. Аналоговый сигнал с диагонали моста поступает на вход компаратора DA1. Его выход соединен с входом усилителя тока на переключателем транзисторе VT1, нагрузкой которого служит реле K1.

При низкой температуре (ниже порога, устанавливаемого переменным резистором R6) транзистор VT1 открыт, контакты реле K1.1 замкнуты, и напряжение бортовой сети, приложенное к жазиму 2 устройства, поступает к электродвигателям отопителя, подключенным к

K52-1, C3 – K73-9. Терморезистор – ММТ-1; реле – РЗС-6, паспорт РФО.452.103.

При изготовлении термостабилизатора особое внимание следует обратить на его конструкцию. Поскольку устройство будет работать на автомобиле (да к тому же на грузовом), оно должно быть защищено от воздействия влаги, паров горючего, пыли, иметь повышенную стойкость к вибрациям и ударам. Кожух лучше выбрать металлический, прочный, а соединительные провода – с надежной изоляцией.

## ПАМЯТИ ДРУГА

6 марта 1997 г. на 83-м году жизни скончался Алексей Германович Рекач (U3DQ). Ушел от нас один из старейших коротковолнников страны, мастер спорта и судья всесоюзной категории, участник многих всесоюзных и международных радиосоревнований, активный член Центрального радиоклуба имени Э. Т. Кренкеля и член Международного клуба скоростников QRC.

А. Г. Рекач был беззаветно предан делу радиолюбительства. Окончив после школы курсы по изучению телеграфной азбуки, он уже в 1932 г., когда ему исполнилось 18 лет, получил первый любительский позывной – EU2PK и с тех пор навсегда связал свою жизнь с радиолюбительским эфиром, которому посвящал почти 65 лет жизни.

С первых дней войны, прервав учебу в институте связи, Алексей Германович – в действующей армии. Он был начальником радиостанции командующего корпусом, а затем руководил работой крупной аэродромной радиостанции. Его ратный труд отмечен орденом Отечественной войны II степени и 13 медалями.

После войны А. Г. Рекача по рекомендации известного полярного радиста Э. Т. Кренкеля приняли на работу в технический отдел Главсевморпути, а в 1947 г. он вместе с Кренкелем в качестве второго радиста совершил поход на ледоколе "Георгий Седов" по Западному сектору Арктики.

В 1955-1957 гг. в составе 1-й комплексной антарктической экспедиции инженер радиостанции Рекач участвовал в создании передающего центра научной обсерватории "Мирный" и работал на коллективной радиостанции UA1KAE с радиолюбителями всего мира.

А. Г. Рекач на протяжении многих лет был большим другом журнала "Радио", автором и активным участником многих мероприятий, проводимых редакцией, в том числе тематических "круглых столов", радиосоревнований, наблюдений за сигналами первого советского ИСЗ и др.

Многочисленные друзья и коллеги Алексея Германовича Рекача – все, кто его знал, навсегда сохраняют память об этом замечательном человеке.

Редакция

Высылаем: 1) Книги: "Железо IBM 97" (выбор и модернизации компьютера, новинки мультимедиа); "Как самому создать трехмерную игру" и комплект дискет к ней (ПК IBM-системы программирования 3D.25MB); "Самоучитель управления компьютером" (первые шаги для начинающих); "Новые и перспективные изделия: АОНЫ, Микро-АТС, средства безопасности" (описание, схемы). 2) Конвертеры SVGA-PAL (подключение компьютера к цветному телевизору); Недорогие программаторы на все виды ППЗУ, ПЛИМ, Микро-ЭВМ или наборы для их изготовления (подключаются к ПК типа IBM или Sinclair 128); Микро-АТС и др. Наш адрес: 123022, г. Москва, а/я 76. тел.: 180-85-98, 189-28-01. В свое письмо вложите конверт с вашим адресом. Продукцию можно приобрести и непосредственно в фирме "МикроАРТ".



# «НОЧНОЙ СТОРОЖ» ПАССАЖИРА

Ю. ВИНОГРАДОВ, г. Москва

**Забота о сохранности личных вещей и багажа в длительных переездах нам, к сожалению, знакома. Описываемое здесь электронное устройство – это своего рода специализированная охранная система, которая, полагаем, может существенно облегчить жизнь пассажира.**

Принципиальная схема несложного охранного устройства, формирующего тревожный звуковой сигнал при обрыве шлейфного датчика, приведена на рис. 1. На логических элементах DD1.1 и DD1.2 микросхемы К561ЛА7 (DD1) собран генератор прямоугольных импульсов, следующих с частотой 2...3 Гц ( $f_k \approx 1/2R_4C_2$ ), которые коммутируют тональный генератор, выполненный на элементах DD1.3 и DD1.4 той же микросхемы. Частота тонального генератора – около 1 кГц ( $f_t \approx 1/2R_6C_3$ ). Пьезокерами-

плату устройства (рис. 3) изготавливают из двустороннего фольгированного стеклотекстолита толщиной 1 мм. Фольгу со стороны деталей используют лишь как общий (минусовый) провод источника питания. Для пропуска выводов деталей или соединительных проводников в ней сделаны выборки – кружки диаметром 1,5...2 мм. Места паяк к этой фольгированной стороне платы обозначены небольшими квадратами (с незалитыми кружками внутри – для проволочных перемычек, соединяющих с ней тот или

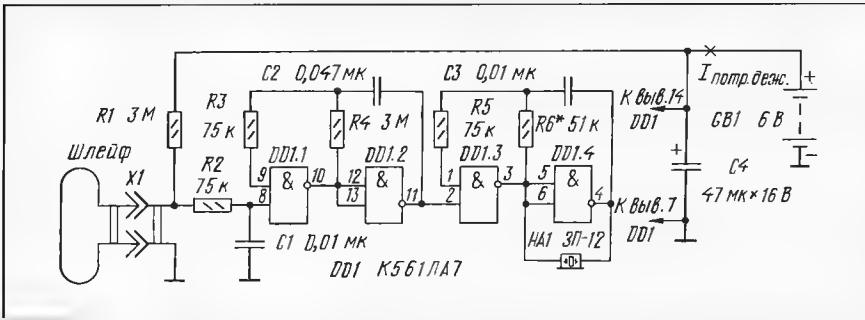


Рис. 1

ческий излучатель HA1 преобразует сигнал генератора в звук. Источник питания устройства GB1 – литиевая батарея «2БЛИК-1».

Конструкция «сторожа» (в разобранном виде) показана на рис. 2. Печатную

иную часть печатного монтажа). Примеры монтажа на такой плате резистора и оксидного конденсатора показаны на рис. 4.

Все резисторы – МЛТ-0,125. Конденсаторы C1–C3 – КМ6, C4 – оксидный К50-35.

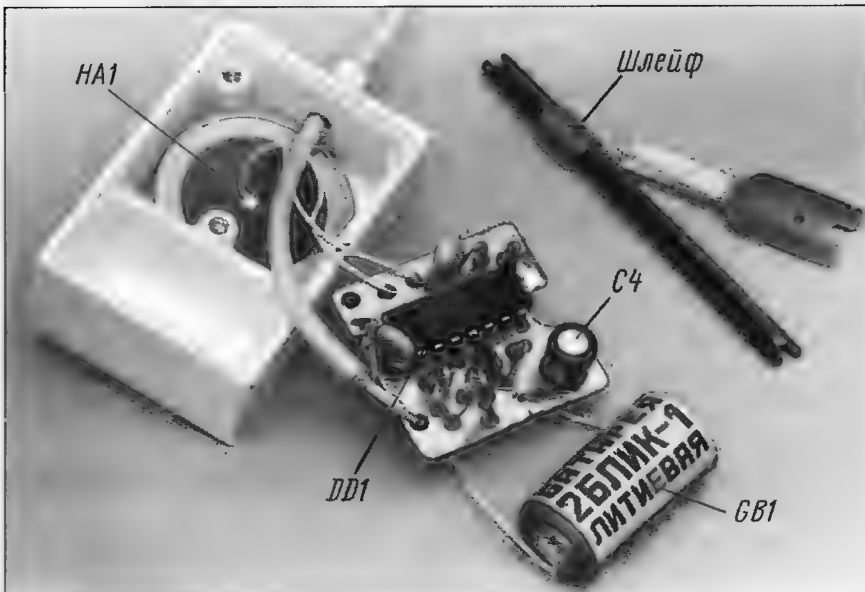


Рис. 2

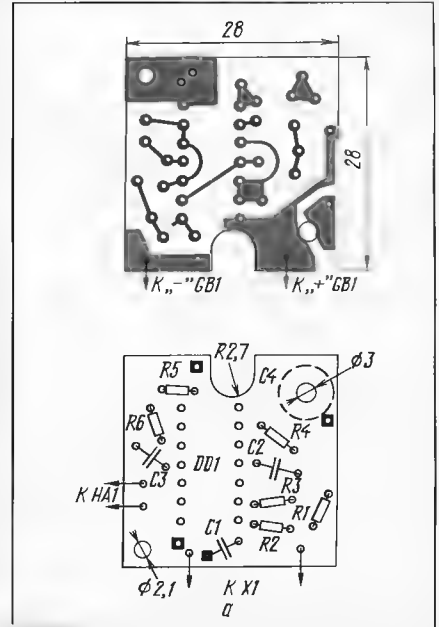


Рис. 3

Ограничения в выборе деталей лишь габаритные – высота деталей, устанавливаемых на плату, не должна превышать 10 мм.

Перед монтажом звукоизлучателя HA1 и конденсатора C4 необходимо оценить состояние их изоляции. При напряжении источника питания 6 В ток утечки в них не должен превышать 1 мА.

Монтажную плату, звукоизлучатель и батарею питания размещают в корпусе размерами 48x32x17 мм, склеенном из ударопрочного полистирола толщиной 1,5...2 мм. При пайке проводников к звукоизлучателю и батарее питания лучше пользоваться низкотемпературным припоем и хорошим флюсом – перегрев здесь нежелателен.

Шлейфный датчик представляет собой сложный вдобавок обмоточный провод ПЭВ-2 или ПЭВ-3 диаметром 0,07...0,1 мм нужной длины с двухконтактным разъемом на конце. Его хранят намотанным на челнок-мотовильце (рис. 5). Разъем может быть от микрокалькулятора. Ответную часть шлейфного разъема допустимо смонтировать непосредственно на корпусе «сторожа», но лучше ее вынести на механически прочном двухпроводном шнуре (удобен покрытый пластиком экранированный провод), что позволит соответственно укоротить сам шлейф.

Оборванный шлейф обычно не ремонтируют (в дорожных условиях во всяком случае), поэтому, отправляясь в путь, нужно иметь с собой несколько полностью смонтированных шлейфных датчиков.

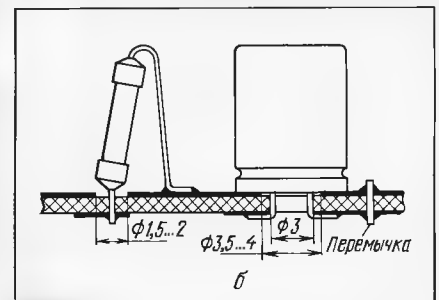


Рис. 4



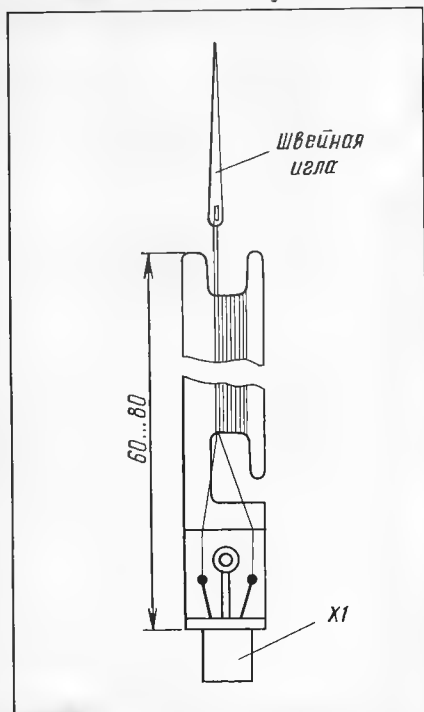


Рис. 5

Собранный без ошибок "сторож" наладки не требует. Надо лишь убедиться в том, что в дежурном режиме, т. е. с целым шлейфом, потребляемый им ток не превышает нескольких микроампер, а звуковой сигнал, возникающий при отключении шлейфа, достаточно мощный. Повысить мощность звукового сигнала можно соответствующим подбором резистора R6: излучение достигает максимума при совпадении частоты тонального генератора с частотой механического резонанса пьезоэлемента ис-

Uпит, В	I <sub>потр. деж.</sub> , мкА	I <sub>потр. тр.</sub> , мА
4,5	1,5	0,3
5	1,7	0,4
6	2	0,6
7	2,4	0,9
8	2,7	1,3
9	3,1	1,7
10	3,5	2,4
11	4	3
12	4,4	3,7

пользуемого звукоизлучателя. Ток, потребляемый "сторожем" в режиме тревожной сигнализации, — 0,5...1 мА.

Источником питания "сторожа" служит любая батарея с напряжением до 12 В. Но с повышением напряжения соответственно увеличится и ток дежурного режима ( $I_{\text{потр. деж.}} = U_{\text{пит}} / R1 + 1...2 \text{ мкА}$ ) и ток  $I_{\text{потр. тр.}}$ , потребляемый устройством в режиме тревожной сигнализации (см. табл.). Правда, увеличится и громкость тревожного сигнала.

"Сторож" со шлейфным датчиком, которым прошивают или обвязывают охраняемые вещи, надежно охраняет их от злоумышленника.

## БЫТОВАЯ МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ

А. ПИПКО, Л. СЕМЕНОВ,  
г. Москва



Микроволновые печи прочно входят в наш быт. Сейчас немало говорят об их преимуществе перед другими нагревательными приборами для приготовления пищи. В то же время ходят слухи о том, что они вредны для здоровья человека. Чтобы рассеять эти опасения, редакция обратилась к разработчикам отечественных печей "Плутон СП-18" и "Плутон СП-19" кандидатам технических наук Анатолию Исааковичу Пипко и Льву Афанасьевичу Семенову с просьбой рассказать об устройстве и работе микроволновых печей, конструктивных мерах защиты от излучений и некоторых правилах их эксплуатации.

Бытовая микроволновая печь — это "побочный полезный продукт" развития радиолокационной техники. Ее действие основано на бесконтактном нагреве пищевых продуктов путем преобразования энергии электромагнитного поля СВЧ в тепло.

Первые микроволновые печи появились в США в 60-х годах. С той поры они непрерывно совершенствовались: повышались их технические характеристики и надежность, упрощалась и удешевлялась конструкция, совершенствовался дизайн. Современная бытовая микроволновая печь — не только необходимый атрибут бытового комфорта, но и престижный элемент эстетики кухни.

Принципиальное отличие процесса нагревания продукта в микроволновой печи от традиционных способов (скажем, на газовой плите либо электрической плитке) заключается в том, что при микроволновом нагреве тепло выделяется в объеме продукта, а при традиционных способах оно подводится к его поверхности и дальнейшее его распространение в продукт осуществляется путем теплопроводности. Соответственно достигаемый темп объемного нагрева продукта микроволнами оказывается значительно выше.

Основным элементом печи является генератор СВЧ энергии, в качестве которого, как правило, используют широко применяемый в радиолокации прибор — магнетрон. Упрощенная схема питания магнетрона приведена на рис. 1. Основным, наиболее ответственным и дорогостоящим элементом источника питания является специальный анодно-накальный трансформатор-стабилизатор Т1. Номинальное эффективное напряжение на его высоковольтной обмотке III составляет обычно 2100...2300 В, номинальное напряжение накальной обмотки II — 3...3,2 В.

Особенностью трансформатора является значительная индуктивность рассеяния (4...6 Гн) высоковольтной обмотки и специальная конструкция магнитопровода с магнитными шунтами, обеспечивающая при колебаниях сетевого напряжения на 10% изменение высокого напряжения всего лишь на 1...2%. Чтобы обеспечить бесшумность работы трансформатора, отдельные элементы магнитопровода свариваются.

Накопительный высоковольтный конденсатор С1 емкостью от 0,8 до 1,2 мкФ (в зависимости от мощности печи) рассчитан на работу при напряжении до 10 кВ. Выпрямительный высоковольтный столб VD1 работает при напряжении около 5 кВ, но к нему предъявлены особые требования, поскольку магнетрон VL1 может давать искрения, приводящие к перенапряжениям. Главное из них — возникновение лавинного пробоя при обратном напряжении свыше 8 кВ, иначе при жесткой характеристике столба перенапряжения на деталях могут достигнуть 15 и даже 20 кВ.

В качестве линии связи для передачи СВЧ мощности от магнетрона к излучателю, питающему рабочую камеру печи, обычно используют прямоугольный волновод. Конструкцию волновода и излучателя выбирают

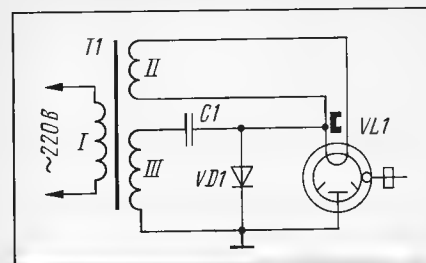


Рис. 1. Схема источника питания магнетрона



так, чтобы обеспечить нормальное согласование нагруженной рабочей камеры с магнетроном. Кроме того, для обеспечения равномерности нагрева, излучатель должен возбуждать в камере достаточно большое число типов волн.

Рабочая камера печи представляет собой полый резонатор приблизительно прямоугольной формы с размерами сторон, значительно превышающими длину волны генератора. Возбуждаемые в камере электромагнитные волны не поглощаются сразу в нагреваемом продукте, а многократно отражаются ее стенками. В результате в камере образуются многочисленные стоячие

волны электромагнитного поля с узлами и пучностями электрической и магнитной компонент. Интенсивность полей в камере нарастает до тех пор, пока мощность СВЧ колебаний, поглощаемая в продукте, не сравняется с мощностью, поступающей от генератора.

Локальный нагрев продукта пропорционален квадрату эффективного значения напряженности электрического поля в данной точке. Поскольку наличие стоячих волн в камере неизбежно, камера оптимальной конструкции должна иметь такие размеры и способ возбуждения, чтобы суперпозиция всех стоячих волн обеспечивала максимальную равномерность нагрева продукта.

Но, к сожалению, на практике обеспечить идеальную равномерность нагрева невозможно — ведь обрабатываемые продукты и посуда имеют значительные вариации диэлектрических свойств и формы. Поэтому для повышения равномерности нагрева продукта в рабочей камере печи обычно применяют, в том или ином виде, механическое движение. Могут использоваться вращающаяся подставка (рис. 2,а), на которой находится нагреваемый продукт, вращающаяся антенна (рис. 2,в), ось вращения которой совпадает с осью симметрии рабочей камеры, а диаграмма направленности излучения имеет специальную несимметричную форму, вращающаяся крыльчатка с металлическими лопастями (рис. 2,г), расположенными вблизи излучателя, либо сочетание вращающейся подставки с питанием рабочей камеры двумя излучателями (рис. 2,б) от разветвленного волновода.

Дверь рабочей камеры представляет собой довольно сложный конструктивно и очень ответственный узел, так как именно она предотвращает утечку во внешнее пространство СВЧ энергии. Один из вариантов двери (микроволновой печи "Плутон" СП-18) в разрезе показан на рис. 3. По периметру дверь имеет высокочастотный дроссельный затвор. Для того чтобы он снижал уровень утечки СВЧ энергии до допустимого значения уровня (меньше  $10 \text{ мкВт/см}^2$  на расстоянии 50 см от печи), необходимо обеспечить хорошее прилегание плоскости двери к лицевой поверхности рабочей камеры. Практически зазор не должен превышать 0,5 мм — тогда плотность потока энергии во внешнее пространство будет на уровне  $1...2 \text{ мкВт/см}^2$ . Для обеспечения такого зазора в процессе производства предъявляются очень жесткие требования к плоскостности лицевой поверхности рабочей камеры и ответной поверхности двери.

Для того чтобы в еще большей степени обеспечить безопасность использования печи, открытая щель дроссельного затвора заполняется специальной пластмассой, поглощающей энергию микроволн.

Блок управления печи обеспечивает работу ее по задаваемой программе, а также выключение печи при на-

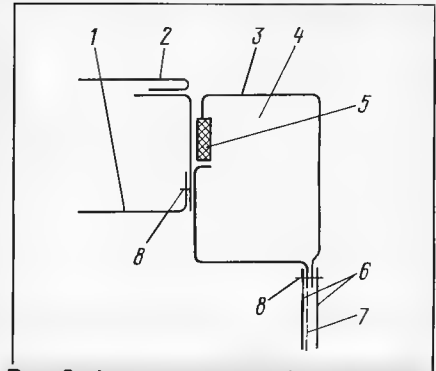


Рис. 3. Фрагмент двери рабочей камеры: 1 — стенка рабочей камеры; 2 — кожух; 3 — металлический корпус двери; 4 — дроссельная полость; 5 — дополнительный поглотитель энергии СВЧ; 6 — полимерная пленка; 7 — перфорация; 8 — сварка

рушении блокировок, превышении температуры на магнетроне, трансформаторе и в рабочей камере. Блоки управления имеют разнообразные схемы и конструкции при двух основных разновидностях: электромеханической или микропроцессорной.

Электромеханический блок управления содержит реле времени, задающее общую длительность приготовления пищи, и реле управления режимом печи, задающее средний уровень мощности СВЧ энергии в рабочей камере. Как правило, управление уровнем мощности осуществляется изменением соотношения длительностей пауз и периодов генерации магнетрона. При отсутствии пауз печь работает на полную мощность, при равенстве длительностей пауз и периодов генерации — с 50%-ной мощностью и т.д. Автоматика управления работой магнетрона включается в цепь первичной обмотки трансформатора.

Микропроцессорный блок управления, кроме возможностей, обеспечиваемых электромеханическим блоком, позволяет задавать сложные переменные во времени программы размораживания разных продуктов (мясо, рыба, птица, овощи), задавать многоступенчатые программы, включать печь автоматически в заданное время суток и т.п.

Для первоначального накопления опыта приготовления пищи в микроволновой печи можно пользоваться многочисленными имеющимися в продаже и прикладываемом к печи рецептурными справочниками. Однако уже через непродолжительное время пользователь приобретает необходимый навык, позволяющий готовить различные блюда самостоятельно, руководствуясь собственным вкусом.

Следует отметить одну особенность всех микроволновых печей — они "не терпят" посуды с золотым (металлическим) ободком. В результате того, что в ободке индуцируется высокочастотный ток значительной силы, возникает искрение, которое может перейти в дуговой разряд.

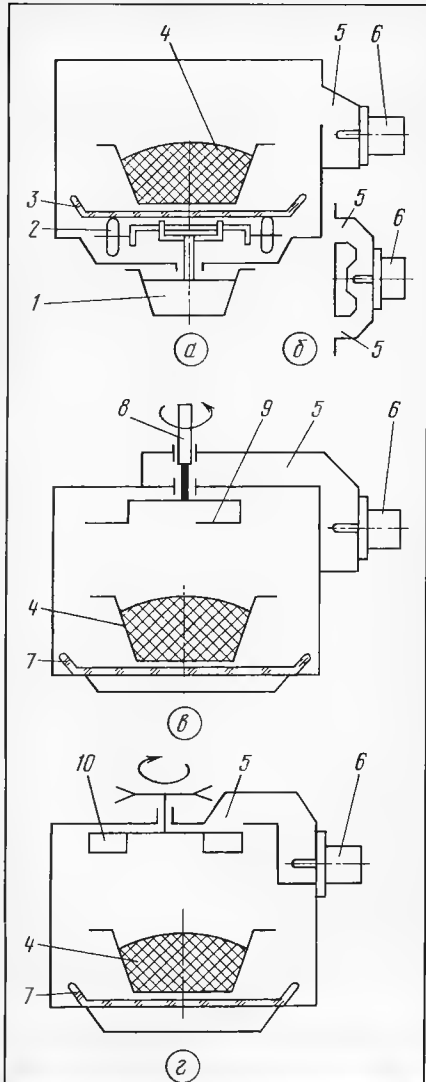


Рис. 2. Схема рабочей камеры печи с вращающейся подставкой (а), с двумя излучателями (б), с вращающейся антенной (в), с вращающейся крыльчаткой (г): 1 — электродвигатель с редуктором; 2 — сепаратор с роликами; 3 — вращающийся диэлектрический поддон; 4 — емкость с продуктами; 5 — устройство ввода СВЧ энергии в рабочую камеру (излучатель); 6 — магнетрон; 7 — диэлектрический поддон; 8 — диэлектрический вал привода антенны; 9 — штыревая антенна; 10 — крыльчатка



# РАСЧЕТ СЕТЕВОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ С ГАСЯЩИМ КОНДЕНСАТОРОМ

С. БИРЮКОВ, г. Москва

**Методика расчета бестрансформаторных источников питания с гасящим конденсатором, предложенная М. Дорофеевым ("Бестрансформаторный с гасящим конденсатором" в "Радио", 1995, № 1), во-первых, весьма сложна, неудобна для проектирования блока питания с выходным напряжением менее 20 В, а во-вторых, она не во всем безошибочна. Автор помещенной ниже статьи предлагает альтернативную методику, обеспечивающую высокую точность расчета, проверенную многолетней практикой.**

В таком источнике питания к сети переменного напряжения подключены последовательно соединенные конденсатор и нагрузка. Рассмотрим вначале работу источника с чисто резистивной нагрузкой (рис. 1, а).

Из курса электротехники известно, что полное сопротивление последовательно включенных конденсатора С1 и резистора R<sub>н</sub> равно:

$$Z = \sqrt{R_n^2 + X_{C1}^2},$$

где  $X_{C1} = 1/2\pi f \cdot C1$  — емкостное сопротивление конденсатора на частоте f. Поэтому

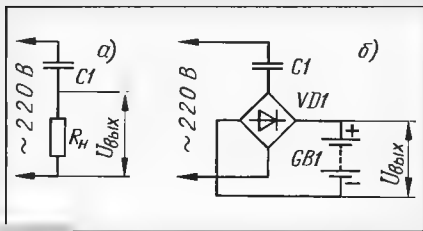


Рис. 1

му эффективный переменный ток в цепи  $I_{эфф} = U_c/Z$  ( $U_c$  — напряжение питающей сети). Нагрузочный ток связан с емкостью конденсатора, выходным напряжением источника и напряжением сети следующим соотношением:

$$I_{эфф} = 2\pi \cdot f \cdot C1 \sqrt{U_c^2 - U_{вых}^2}.$$

Для малых значений выходного напряжения

$$I_{эфф} \approx 2\pi \cdot f \cdot C1 \cdot U_c.$$

В качестве примера, полезного в практике, проведем расчет гасящего конденсатора для включения в сеть 220 В паяльника на 127 В мощностью 40 Вт. Необходимое эффективное значение тока нагрузки  $I_{эфф} = 40/127 = 0,315$  А. Расчетная емкость гасящего конденсатора

$$C1 = I_{эфф} / (2\pi \cdot f \cdot \sqrt{U_c^2 - U_{вых}^2}) = 0,315 / (314 \sqrt{220^2 - 127^2}) = 5,6 \text{ мкФ}.$$

Для работы нагревательных приборов важно значение именно эффективного тока. Однако, если нагрузкой является, например, аккумуляторная батарея, включенная в диагональ выпрямительного моста (рис. 1, б), зарядить ее будет уже среднев्यпрямленный (пульсирующий) ток, численное значение которого меньше  $I_{эфф}$ :

$$I_{cp} = (2\sqrt{2}/\pi) I_{эфф} = 0,9 I_{эфф}.$$

Для малых значений выходного напряжения

$$I_{cp} \approx 4\sqrt{2} \cdot f \cdot C1 \cdot U_c. \quad (1)$$

В радиолюбительской практике часто используют источник, в котором гасящий конденсатор включен в сеть последовательно с диодным мостом, а нагрузка, зашунтированная другим конденсатором, питается от выходной диагонали моста (рис. 2). В этом случае цепь становится резко нелинейной и форма тока, протекающего через мост и гасящий конденсатор, будет отличаться от синусоидальной. Из-за этого представленный выше расчет оказывается неверным.

Каковы процессы, происходящие в источнике со сглаживающим конденсатором С2 емкостью, достаточной для того, чтобы считать пульсации выходного напряжения пренебрежимо малыми? Для гасящего конденсатора С1 диодный мост (вместе с С2 и R<sub>н</sub>) в установившемся режиме представляет собой некий эквивалент симметричного стабилизатора. При напряжении на этом эквиваленте, меньшем некоторого значения (оно практически равно напряжению  $U_{вых}$  на конденсаторе С2), мост закрыт и тока не проводит, при большем — через открытый мост течет ток, не давая увеличиваться напряжению на входе моста.

Рассмотрение начнем с момента  $t_1$ , когда напряжение сети максимально (рис. 3). Конденсатор С1 заряжен до амплитудного напряжения сети  $U_{c,амп}$  за вычетом напряжения на диодном мосте  $U_m$ , примерно равного  $U_{вых}$ . Ток через конденсатор С1 и закрытый мост равен нулю. Напряжение в сети уменьшается по косинусоидальному закону (график 1), на мосте также уменьшается (график 2), а напряжение на конденсаторе С1 не меняется.

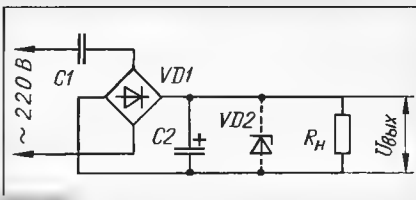


Рис. 2

Ток конденсатора останется нулевым до тех пор, пока напряжение на диодном мосте, сменив знак на противоположный, не достигнет значения  $-U_{вых}$  (момент  $t_2$ ). В этот момент появится скачком ток  $I_{C1}$  через конденсатор С1 и мост. Начиная с момента  $t_2$ , напряжение на мосте не меняется, а ток определяется скоростью изменения напряжения сети и, следовательно, будет точно таким же, как если бы к сети был подключен только конденсатор С1 (график 3).

Когда напряжение сети достигнет отрицательного амплитудного значения (момент  $t_3$ ), ток через конденсатор С1 снова станет равным нулю. Далее процесс повторяется каждый полупериод.

Ток через мост протекает лишь в интервале времени от  $t_2$  до  $t_3$ , его среднее значение может быть рассчитано как площадь заштрихованной части синусоиды на графике 3. Несложные расчеты, требующие, однако, знания дифференциального и интегрального исчисления, дают такую формулу для среднего тока  $I_{cp}$  через нагрузку R<sub>н</sub>:

$$I_{cp} = 4f \cdot C1 (U_{c,амп} - U_{вых}) = 4f \cdot C1 (U_c \sqrt{2} - U_{вых}). \quad (2)$$

При малых значениях выходного напряжения эта формула и ранее полученная (1) дают одинаковый результат. Если в (2) выходной ток приравнять к нулю, получим  $U_{вых} = U_c \sqrt{2}$ , т. е. при токе нагрузки, равном нулю (при случайном отключении нагрузки, скажем, из-за ненадежного контакта), выходное напряжение источника становится равным амплитудному напряжению сети. Это означает, что все элементы источника должны выдерживать такое напряжение. При уменьшении тока нагрузки, например, на 10%, выходное напряжение увеличится так, чтобы выражение в скобках также уменьшилось на 10%, т. е. примерно на 30 В (при  $U_{вых} = 10$  В). Вывод — включение стабилизатора параллельно нагрузке R<sub>н</sub> (как показано штриховыми линиями на рис. 2) практически обязательно.

Для однополупериодного выпрямителя (рис. 4) ток рассчитывают по следующей формуле:

$$I_{cp} = 2f \cdot C1 (U_{c,амп} - U_{вых}/2) = 2f \cdot C1 (U_c \sqrt{2} - U_{вых}/2).$$

Естественно, при малых значениях выходного напряжения ток нагрузки будет вдвое меньше, чем для двухполупериодного выпрямителя, а выходное напряжение при нулевом токе нагрузки — вдвое больше — ведь это выпрямитель с удвоением напряжения!

Порядок расчета источников по схеме на рис. 2 следующий. Вначале задаются выходным напряжением  $U_{вых}$ , максимальным  $I_{н max}$  и минимальным  $I_{н min}$  значениями тока нагрузки, максимальным  $U_{c max}$  и минимальным  $U_{c min}$  значениями напряжения сети. Выше уже было указано, что при меняющемся токе нагрузки обязательно стабилизатор, включенный параллельно нагрузке R<sub>н</sub>. Как его выбрать? При минимальном напряжении сети и максимальном токе нагрузки через стабилизатор должен протекать ток не менее допустимого минимального тока стабилизации  $I_{CT min}$ . Можно задаться значением в пределах 3...5 мА. Теперь определяют емкость гасящего конденсатора С1 для двухполупериодного выпрямителя:

$$C1 = 3,5 (I_{CT min} + I_{н max}) / (U_{c min} - 0,7 U_{вых}). \quad (3)$$



Формула получена из (2) подстановкой соответствующих значений. Ток в ней – в миллиамперах, напряжение – в вольтах; емкость получится в микрофарадах. Результат расчета округляют до ближайшего большего номинала; можно использовать батарею из нескольких конденсаторов, включенных параллельно.

Далее рассчитывают максимальный ток через стабилизатор при максимальном напряжении сети и минимальном потреблении от источника тока:

$$I_{CT\max} = (U_{C\max} - 0,7U_{ВЫХ})C1/3,5 - I_{H\min}. \quad (4)$$

При отсутствии стабилизатора на необходимое напряжение  $U_{ВЫХ}$ , допускающего рассчитанный максимальный ток стабилизации, можно соединить несколько стабилизаторов на меньшее напряжение последовательно или применить аналог мощного стабилизатора [1].

Подставлять в формулу (4) минимальный ток нагрузки  $I_{H\min}$  следует лишь тогда, когда этот ток длителен – единицы секунд и более. При кратковременном минимальном токе нагрузки (доли секунды) его надо заменить средним (по времени) током нагрузки. Если стабилизатор допускает ток, больший рассчитанного по формуле (4), целесообразно использовать гасящий конденсатор несколько большей емкости для уменьшения требований к точности его подбора.

При однополупериодной схеме выпрямления (рис. 4) емкость гасящего конденсатора и максимальный ток через стабилизатор рассчитывают по формулам:

$$C1 = 7(I_{CT\min} + I_{H\max}) / (U_{C\min} - 0,35U_{ВЫХ});$$

$$I_{CT\max} = (U_{C\max} - 0,35U_{ВЫХ})C1/7 - I_{H\min}.$$

Рассчитаем в качестве практического примера источник питания по схеме рис. 2 (со стабилизатором, разумеется), обеспечивающий выходное напряжение 9 В при токе нагрузки, изменяющемся от  $I_{H\max} = 15$  мА до  $I_{H\min} = 5$  мА; напряжение се-

ти может изменяться от  $U_{C\max} = 240$  В до  $U_{C\min} = 200$  В.

Принимаем  $I_{CT\min} = 5$  мА. По формуле (3) находим емкость гасящего конденсатора:  $C1 = 3,5(5+15)/(200-0,7\cdot9) = 0,361$  мкФ. Выбираем номинальное значение емкости 0,39 мкФ и по формуле (4) проверяем максимальный ток через стабилизатор:  $I_{CT\max} = (240-0,7\cdot9)0,39/3,5 - 5 = 21$  мА. По справочнику выберем стабилизатор Д814Б, имеющий необходимое напряжение стабилизации.

Рассмотрим здесь типичную ошибку, когда вместо стабилизатора используют последовательный стабилизатор напряжения (рис. 5). Рассчитаем источник при тех же исходных параметрах, но будем считать, что для обеспечения выходного напряжения 9 В напряжение на входе стабилизатора  $U_{ВХ.СТ}$  должно быть не менее 12 В. Ток, потребляемый собственно стабилизатором ДА1, будем считать равным:  $I_{ПOT} = 10$  мА.

$$C1 = 3,5(I_{ПOT} + I_{H\max}) / (U_{C\min} - 0,7U_{ВХ.СТ}). \quad (5)$$

$$C1 = 3,5(10+15)/(200-0,7\cdot12) = 0,457$$
 мкФ.

Выбираем  $C1 = 4,7$  мкФ.

При увеличении напряжения сети и

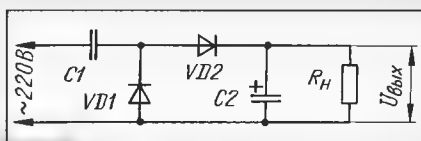


Рис. 4

уменьшении тока нагрузки входное напряжение стабилизатора  $U_{ВХ.СТ}$  будет, разумеется, увеличиваться. Для его расчета преобразуем формулу (5) к необходимому виду:

$$U_{ВХ.СТ\max} = U_{C\max}/0,7 - 5(I_{ПOT} + I_{H\min})/C1.$$

Вычислим

$$U_{ВХ.СТ\max} = 240/0,7 - 5(10+5)/0,47 = 183$$
 В.

Такое напряжение конечно же не выдержит ни один низковольтный микросхемный стабилизатор. Итак, стабилизатор необходим и в этом случае.

Для оценки емкости конденсатора  $C2$ , обеспечивающей заданную амплитуду пульсаций выходного напряжения, будем считать, что для источника по схеме рис. 2 зарядка этого конденсатора длится четверть периода напряжения сети, и столько же – разрядка. При таком приближении двойное напряжение пульсаций  $2U_{ПУЛ}$  (размах) равно:

$$2U_{ПУЛ} = 0,25I_{H\max}/f \cdot C2.$$

Аналогично можно считать, что для источника по схеме рис. 4 зарядка длится то же время, а разрядка – три четверти периода:

$$2U_{ПУЛ} = 0,75I_{H\max}/f \cdot C2.$$

Для выходного напряжения менее 100 В реально зарядка длится большее время, разрядка – меньшее, и эти выражения дают заметно завышенный результат, поэтому расчет емкости сглаживающего конденсатора по полученным из них формулам обеспечивает некоторый запас:  $C2 = 5I_{H\max}/2U_{ПУЛ}$  (для рис. 2) и  $C2 = 15I_{H\max}/2U_{ПУЛ}$  (для рис. 4), где ток – в миллиамперах, емкость – в микрофарадах, напряжение – в вольтах.

Хотя стабилизатор и уменьшает напряжение пульсаций, использовать сглаживающий конденсатор емкости менее рассчитанной не рекомендуется. В ранее рассмотренном примере при размахе

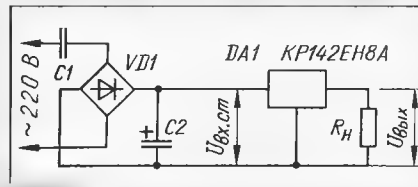


Рис. 5

пульсаций 0,2 В емкость сглаживающего конденсатора равна:

$$C2 = 5 \cdot 15 / 0,2 = 375$$
 мкФ.

Для ограничения броска тока через диоды выпрямительного моста в момент включения источника в сеть последовательно с гасящим конденсатором необходимо включить токоограничивающий резистор. Чем меньше сопротивление этого резистора, тем меньше потери в нем. Для диодного моста КЦ407А или моста из диодов КД103А достаточно резистора сопротивлением 36 Ом.

Рассеиваемую на нем среднюю мощность  $P$  можно определить по формуле:  $P = 5,6C1^2R$ , где емкость – в микрофарадах, сопротивление – в омах, мощность – в милливаттах. Для рассмотренного выше примера  $P = 5,6 \cdot 0,39^2 \cdot 36 = 30$  мВт. Для надежности (ведь в момент включения к резистору может быть приложено амплитудное напряжение сети) рекомендуется использовать резистор мощностью не менее 0,5 Вт.

Для того, чтобы исключить возможность поражения электротоком при налаживании устройств с рассматриваемыми источниками, питать их следует не от сети, а от сетевого лабораторного низковольтного блока питания через токоограничительный резистор. Выходное напряжение лабораторного блока устанавливается большим напряжения питания налаживаемого устройства настолько, чтобы ток через токоограничительный резистор был близок к  $I_{CT\min} + I_{H\max}$ .

Иногда удобно использовать в роли токоограничительного резистор источника, ограничивающий бросок тока через диоды выпрямительного моста. В этом случае достаточно замкнуть выводы гасящего конденсатора проволоочной перемычкой. Не забудьте удалить эту перемычку или дополнительный резистор перед включением устройства в сеть!

Интерес представляют также источники питания, в которых гасящий конденсатор включен в цепь первичной обмотки трансформатора, как это реализовано в [2]. Основное назначение трансформатора – гальванически развязать нагрузку от сети. Стремиться уменьшать коэффициент трансформации не следует, это поведет к необходимости увеличивать емкость гасящего конденсатора. Нет особого смысла и во включении двух стабилизаторов до моста вместо одного за мостом, как обычно.

В устройствах для зарядки аккумуляторных батарей такой источник обеспечивает весьма стабильный выходной (зарядный) ток при минимальной габаритной мощности трансформатора и предельной схемной простоте [3]. Формулы для расчета источника отличаются от ранее полученных лишь учетом коэффициента трансформации  $n$  трансформатора ( $C_T$  – емкость гасящего конденсатора):

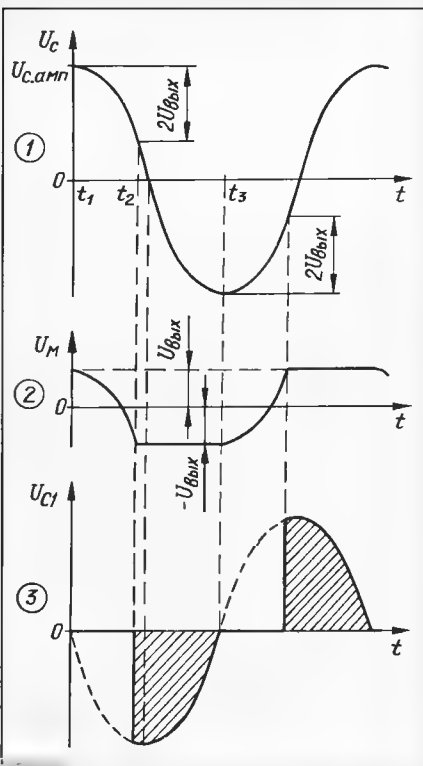


Рис. 3



$$I_{cp} = 4f \cdot C_T \cdot n (U_{c \text{ амп}} - n \cdot U_{вх}) = \\ = 4f \cdot C_T \cdot n (U_a / \sqrt{2} - n \cdot U_{вх}).$$

Для зарядного устройства не нужен стабилизатор и сглаживающий конденсатор. Формулу для расчета емкости гасящего конденсатора нетрудно получить из предыдущей:

$$C_T = I_{cp} / 4f \cdot n (U_a / \sqrt{2} - n \cdot U_{вх}).$$

Каждому значению выходного напряжения соответствует оптимальное значение коэффициента трансформации  $n_{опт}$ , при котором емкость гасящего конденсатора минимальна:  $n_{опт} = U_c / U_{вх} \sqrt{2}$ . При этом амплитудное значение напряжения на первичной обмотке трансформатора (оно имеет форму, показанную на графике 2, рис. 3) равно

$$U_{амп} = U_c / \sqrt{2} = 155 \text{ В.}$$

На рис. 6 представлена зависимость емкости гасящего конденсатора  $C_T$  от амплитудного значения напряжения на первичной обмотке трансформатора

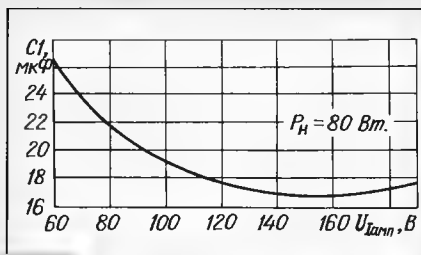


Рис. 6

$U_{амп}$  для получения на вторичной обмотке мощности  $I_{cp} \cdot U_{вх} = 80 \text{ Вт}$  без учета потерь в трансформаторе:

$$C_T = I_{cp} \cdot U_{вх} / 4f \cdot n (U_a / \sqrt{2} - U_{амп}) = \\ = 80 / 200 \cdot U_{амп} (310 - U_{амп}).$$

Характер кривой показывает, что расчетное напряжение первичной обмотки трансформатора не критично. Увеличение требуемой емкости гасящего конденсатора при уменьшении этого напряжения от оптимального значения 155 В до, например, стандартного для одного из вариантов включения первичной обмотки серийных трансформаторов ТПП, ТН значения 127 В, не превышает нескольких процентов.

Напомним здесь, что не все конденсаторы могут работать в качестве гасящих. Из опыта автора следует, что конденсаторы К73-16 и К73-17 на рабочее напряжение 250 В и более работают в таких устройствах вполне надежно. Если нужны конденсаторы большой емкости, следует использовать МБГЧ или К42-19 на то же рабочее напряжение или другие конденсаторы на напряжение не менее 500 В.

И последнее. Конструкция источника и устройства, питающегося от него, должна исключать возможность прикосновения к любым его проводникам в процессе эксплуатации. Особое внимание нужно уделить изоляции органов управления.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Курский И. Аналог мощного стабилизатора. — Радио, 1989, № 9, с. 88.
2. Пожаринский Л. Маломощный блок питания. — Радио, 1978, № 5, с. 56.
3. Бирюков С. Простое зарядное устройство. — Радио, 1997, № 3, с. 50.

# ВЫХОДНЫЕ КАСКАДЫ ШИРОКОПОЛОСНОГО ОСЦИЛЛОГРАФА

О. ПОТАПЕНКО, г. Ростов-на-Дону

*При модернизации старого либо при разработке нового осциллографа радиолюбитель старается расширить его диапазон частот развертки. В этой статье предлагаются варианты экономичных высокочастотных усилителей блока развертки, которые в настоящее время получили распространение в осциллографической аппаратуре. Они весьма просты и вполне доступны для повторения.*

В большинстве отечественных промышленных и любительских осциллографов выходной каскад усилителя горизонтального отклонения (УГО) выполнен по схеме с общим эмиттером (ОЭ). Для получения необходимого размаха и линейности выходного пилообразного напряжения на "быстрых" развертках питание каскада выбирают в пределах 150...250 В, а коллекторный ток выходных транзисторов задается около 30...50 мА. Это приводит к повышению рассеиваемой мощности выходными транзисторами и необходимости применять радиаторы и мощные нагрузочные резисторы, что, в свою очередь, отрицательно сказывается на экономичности, тепловых показателях и габаритах прибора в целом.

Улучшить эти показатели, снизить коллекторный ток на порядок позволяет использование в выходном каскаде УГО каскодной схемы ОЭ – ОБ, обладающей высоким устойчивым усилением и широкой полосой пропускания за счет малой проходной и выходной емкости (рис. 1) [1, 2].

Особенностью этого каскада является включение не одного, как обычно, транзистора по схеме с ОБ, а двух (VT2 и VT3) разной структуры. Поскольку на эмиттер каждого из транзисторов VT2 и VT3 подается усиленный входной сигнал с коллектора VT1 (для VT2 связь с ним непосредственная, а для VT3 – через конденсатор C1), то каждый транзистор, помимо усиления, выполняет еще и роль динамической нагрузки для другого. Таким образом, получается каскодный усилитель с двухтактным выходным каскадом с так называемой встречной динамической нагрузкой [3].

Введение отрицательной обратной связи через резистор R2 позволяет получить высокую линейность пилообразного выходного напряжения на развертках вплоть до 50 нс/дел при токе через выходные транзисторы всего 5...6 мА.

Включение резистора R3 дополнительно снижает рассеиваемую на коллекторе VT3 мощность примерно в два раза без какого-либо ухудшения параметров усилителя за счет распределения тока через резистор R4 между транзистором VT3 и резистором R3.

На рис. 2 представлена практическая схема выходного каскада УГО. Ввиду того, что нашей промышленностью не выпускаются высоковольтные СВЧ р-п-р транзисторы средней мощности, транзистор VT3 в схеме на рис. 1 заменен двумя последова-

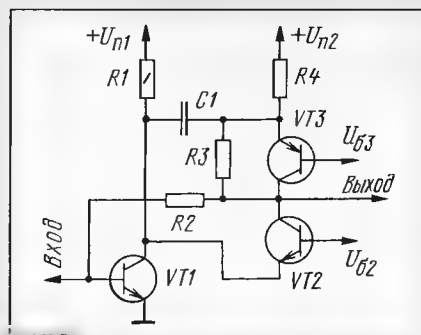


Рис. 1

тельно включенными транзисторами КТ904А, имеющими

$U_{кmax} = 65 \text{ В}$  и  $f_{гр} = 400 \text{ МГц}$ . Делитель на резисторах R6, R7 обеспечивает распределение коллекторного напряжения между ними. По постоянному току режим выходных транзисторов задается цепью смещения VD3, R9, R12 и делителем R8R11 в базовых цепях VT3, VT4 и VT2 соответственно, а также резистором R5, определяющим рабочий ток через них в соответствии с выражением

$$I = (U_{VD3} - U_{БЭ4}) / R5.$$

Весь каскад охвачен отрицательной обратной связью по напряжению через резистор R3. Конденсаторы C3, C4 и C6 обеспечивают коррекцию переходной характеристики кас-



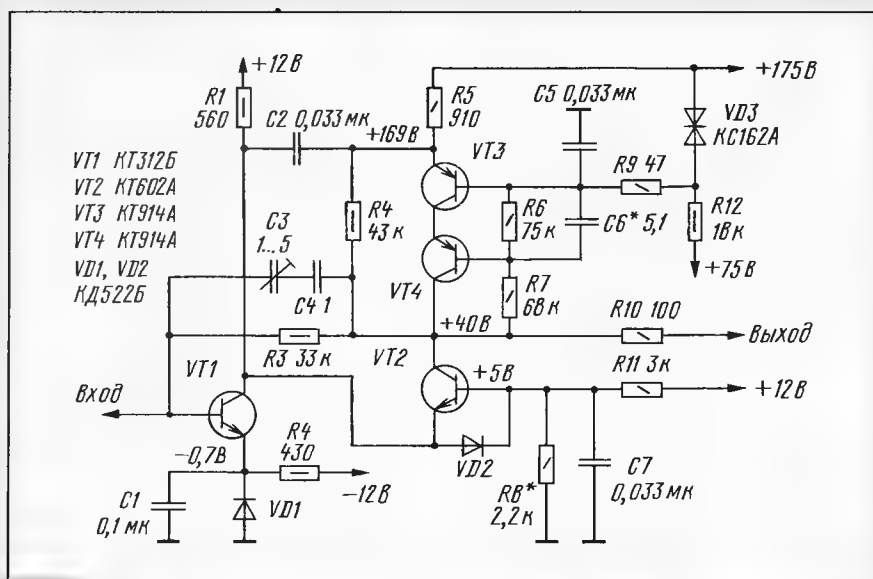


Рис. 2

када для получения высокой линейности выходного напряжения при "быстрых" развертках. Необходимо отметить, что сигнал на вход каскада следует подавать от предварительного усилителя с выходным сопротивлением порядка 1 кОм, иначе параллельная ООС не будет действовать.

Предлагаемый выходной каскад был испытан в работе с предварительным усилителем, аналогичным усилителю осциллографа С1-64. Он обеспечил высокую линейность напряжения развертки на диапазоне 50 нс/дел с размахом 100...120 В.

При настройке каскада подбором делителя R8R11 устанавливают напряжение на базе VT2 +5 В, а резистором R12 задают ток через стабилитрон VD3, равный 5 мА. Благодаря действию ООС режимы всех транзисторов устанавливаются автоматически. Линейности выходного сигнала добиваются подстроечным конденсатором C3, в качестве которого можно использовать конденсатор с воздушным диэлектриком или типа КТ4-21. Автор использовал самодельный трубчатый конденсатор, у которого роль статора выполняет отрезок латунной трубки диаметром 4 и длиной 5...6 мм, а ротор — латунный винт М1,6. Все резисторы типа МЛТ, конденсаторы — КМ (C1, C7), КТ (C4, C6) и К73-17 (C2, C5).

На рис. 3 приведена принципиальная схема усилителя импульса под света луча канала Z, выходной каскад которого также работает в двухтактном режиме со встречной динамической нагрузкой.

Выходной каскад на транзисторе VT1 включен по схеме с ОБ и является сумматором токов от различных источников сигналов (регулятора яркости, импульса подсвета, внешнего сигнала модуляции луча, коммутатора каналов).

С коллектора транзистора VT1 усиленный сигнал через эмиттерный повторитель на транзисторе VT2 поступает на выходной каскад, выполненный на комплементарных транзисторах VT3 и VT4. Эмиттерный повторитель VT2 работает на двухтактный выходной каскад со встречной дина-

мической нагрузкой, обеспечивающей высокую скорость нарастания выходного напряжения импульса подсвета, т. е. малую длительность фронтов. Это особенно важно при быстрых развертках, чтобы яркость луча была одинакова по всей длине и не терялся передний фронт исследуемого сигнала.

Режим выходного каскада по постоянному току задается соответствующим выбором элементов базового смещения транзисторов VT3, VT4.

Ток через них определяется резистором R16 (при фиксированном напря-

жении на базе VT3 благодаря стабилизирующей цепи VD3, R12) по формуле

$$I = (U_{VD3} - U_{БЗ3}) / R16;$$

он выбран равным 6 мА. Для обеспечения необходимых напряжений на электродах транзисторов напряжение на эмиттере VT4 сдвинуто относительно общего провода на 5 В с помощью стабилитрона VD6.

Усилитель охвачен ООС через резистор R14, которым можно изменять коэффициент усиления.

Диоды VD1, VD2, VD5 служат для защиты соответствующих транзисторов при возможном появлении напряжения выше допустимого.

При налаживании усилителя делителем R7R8 устанавливают напряжение на базе VT1 равным +1 В. Все остальные режимы усилителя по постоянному току устанавливаются автоматически.

Начальный сдвиг уровня выходного напряжения в отсутствие входного сигнала и при выведенном регуляторе яркости можно изменять резистором R9. Конденсатором C3 корректируется фронт выходного импульса.

При указанных на схеме номиналах деталей усилитель характеризуется:

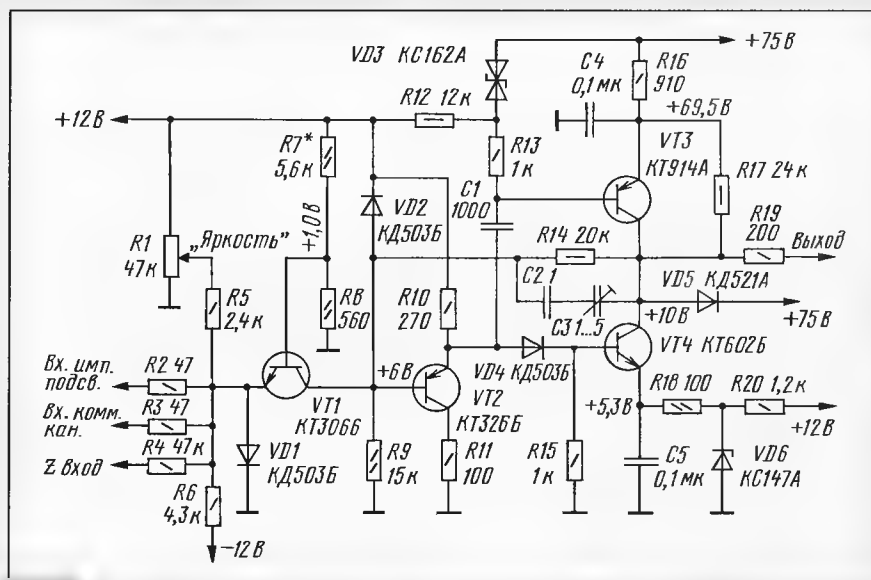


Рис. 3

— изменением уровня выходного напряжения регулятором яркости (в отсутствие входного сигнала) в пределах 10...30 В;

— максимальной амплитудой выходного импульса — 70 В;

— передним и задним фронтами выходного импульса — 40 нс.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Tektronix, 453 oscilloscope. Instruction manual.
2. Tektronix, 465 oscilloscope. Instruction manual.
3. Двухтактный усилительный каскад со встречной динамической нагрузкой. — Радио, 1976, № 9, с. 61.



# ШАМИС В. ЦИФРОВОЙ ТАЙМЕР ДЛЯ ЗЛЕКТРОБЫТОВЫХ МАШИН И ПРИБОРОВ. – РАДИО, 1994, № 5, с. 30, 31.

## Печатная плата.

Чертеж возможного варианта печатной платы устройства изображен на рис. 1. На ней размещены все детали, кроме кнопок SB1–SB10. Плата рассчитана на установку резисторов СЗ–13 (R1) и МЛТ (остальные), конденсаторов КТ-1 (C1, C2) и КМ (остальные), пьезокерамического резонатора (ZQ1) в миниатюрном корпусе RV-38.

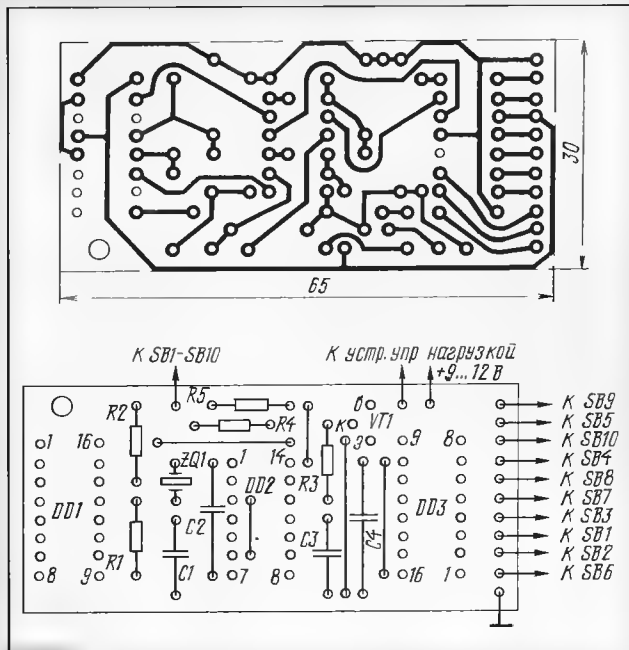


Рис. 1

# БАЗИЛЕВСКИЙ К. ПОКУПАЯ, ПРОВЕРЯЙ! – РАДИО, 1996, № 5, с. 39.

## О деталях прибора.

При использовании стрелочного измерителя с иным, чем указано в статье, током полного отклонения стрелки ориентировочное сопротивление резистора R2 (в килоомах) определяют по формуле  $R2 = 9/I_n$ , где 9 – напряжение (в вольтах) свежей батареи "Крона-ВЦ", а  $I_n$  – ток полного отклонения стрелки в миллиамперах. Так, если  $I_n = 0,5$  мА (500 мкА), сопротивление резистора  $R2 = 9/0,5 = 18$  кОм. При изготовлении прибора резистор R2 рекомендуется составить из соединенных последовательно двух резисторов, в данном случае, например, сопротивлением 15 и 3 кОм и подобрать последний таким образом, чтобы при напряжении на входе 9 В стрелка отклонилась до последней отметки шкалы.

Сопротивление резистора R1 рекомендуется рассчитать, исходя из того, что средний разрядный ток батареи "Крона-ВЦ" равен 10 мА (при этом значении тока гарантируется ее работа в течение не менее 40 ч). Как вид-

но из схемы прибора (см. рис. 1, а в статье), часть тока нагрузки ответвляется в цепь, состоящую из резистора R2 и микроамперметра PA1, поэтому, строго говоря, ее необходимо учитывать при расчете сопротивления резистора R1. Однако, если ток  $I_n$  не превышает 0,5 мА, влиянием цепи R2PA1 можно пренебречь (ошибка не превысит 5 %) и рассчитать сопротивление резистора R1 (в килоомах) по формуле  $R1 = 9/I_n$ , где 9 – как и ранее, напряжение батареи в вольтах, а  $I_n$  – ток нагрузки, равный 10 мА. Без учета влияния цепи R2PA1 получаем  $R1 = 9/10 = 0,9$  кОм (900 Ом). Если же ток  $I_n$  равен, например, 1 мА,

то в формулу для расчета R1 необходимо подставить значение тока нагрузки, равное разности  $I_n - I_n = 9$  мА. В этом случае сопротивление резистора  $R1 = 9/9 = 1$  кОм.

Точно подбирать резистор R1 нет необходимости, достаточно установить резистор с полученным при расчете номиналом и допустимым отклонением от него  $\pm 5$  или  $\pm 10$  %. Если же расчетное значение отсутствует в ряду номинальных значений сопротивления, резистор составляют из двух (также с допуском  $\pm 5$  или  $\pm 10$  %), суммарное сопротивление которых (при последовательном соединении) равно расчетному.

# ЯКОВЛЕВ Г. ПРИМЕНЕНИЕ МИКРОСХЕМ СЕРИИ К174 В УСИЛИТЕЛЯХ ЗЧ. – РАДИО, 1994, № 12, с. 12-14.

## Основные технические характеристики мостового УМЗЧ.

Рабочий диапазон частот УМЗЧ по схеме, приведенной на рис. 4 в статье, –

## НАША КОНСУЛЬТАЦИЯ

20...20 000 Гц, коэффициент гармоник при выходной мощности 100 Вт – не более 1 %. Усилитель рассчитан на работу с нагрузкой сопротивлением 4 Ом.

## О некоторых деталях УМЗЧ.

Мощность рассеяния резисторов R1, R3, R5, R6 – 0,25, остальных – 1 Вт. Вместо 1N4001 можно применить отечественные кремниевые диоды КД208А, КД226А – КД226Д.

# ОПТИМИЗАЦИЯ ПОРОГА ШУМОПонижения (за рубежом). – РАДИО, 1995, № 9, с. 57.

## Печатная плата.

Чертеж возможного варианта печатной платы одного канала устройства показан на рис. 2. На ней размещены все детали, кроме выключателя SA1. Плата рассчитана на установку постоянных резисторов МЛТ, подстроечного резистора СП-38а, конденсаторов КД-2 (C2, C3, C10, C13), К50-35 (C16, C17) и КМ (остальные).

## ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

Редакция консультирует только по статьям, опубликованным в журнале "Радио". Вопросы по разным статьям просим писать разборчиво на отдельных листах. Обязательно укажите название статьи, ее автора, год, номер и страницу в журнале, где она опубликована. Если вы хотите, чтобы вам ответили в индивидуальном порядке, вложите, пожалуйста, маркированный конверт с надписанным вашим адресом. Консультации даются бесплатно.

Адресов авторов без их согласия редакция не сообщает. Если возникли вопросы, на которые, по вашему мнению, может ответить только автор статьи, пришлите письмо нам, а мы перешлем его автору. Не забудьте в этом случае вложить два маркированных конверта: один – чистый, другой – с надписанным вашим адресом.

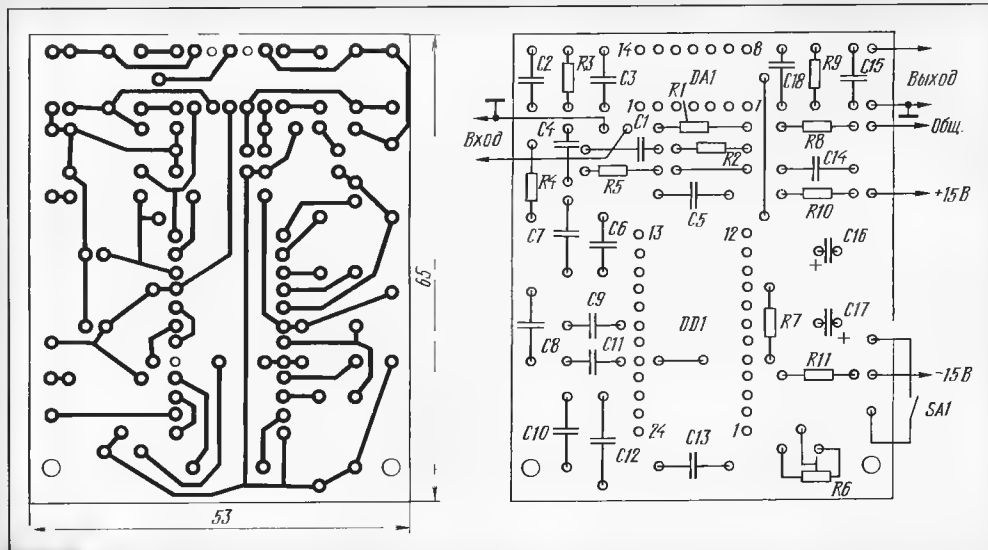


Рис. 2



# ПОПУЛЯРНЫЕ РАЗЪЕМЫ ЗАРУБЕЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Гнездовые разъемы, предназначенные для пайки на кабель, отличаются тем, что их выпускают в виде набора деталей, собираемых в процессе монтажа. Пластмассовые корпуса не требуют никакой доработки и представляют собой ряд примыкающих одна к другой ячеек квадратного сечения. По числу контак-

тов ассортиментом предусмотрен такой же широкий ряд кабельных разъемов, как и гнездовых для монтажа на плату.

Обжимные гнездовые контакты выпускают полностью сформированными вместе с технологической лентой. Для сборки разъема контакт отделяют кусачками от ленты и монтируют на конце проводника кабеля. После монтажа последнего контакта их вставляют до упора в соответствующие ячейки корпуса, при этом контакты оказываются полностью утопленными и зафиксированными в нем.

Вид ленты с контактами и различных вариантов корпуса показан на рис. 3.

Все разновидности разъемов, кроме PLT, изготовляют в двух стандартах: в дюймовом, с шагом контактов 2,54 мм (0,1 дюйма), и в метрическом – 2 мм.

На чертежах проставлены размеры дюймовых разъемов. В квадратных скоб-

ках указаны "метрические" значения тех размеров, которые отличаются от "дюймовых". Для перехода на метрический вариант разъемов необходимо, кроме этого, везде заменить размер 2,54 на 2.

## Основные характеристики

Предельное рабочее напряжение, В, между соседними контактами разъема	
дюймового	250
метрического	125
Испытательное напряжение, В, между соседними контактами, прикладываемое на время 1 мин, для разъема	
дюймового	1000
метрического	500
Предельный рабочий ток, А, через контакты разъема	
дюймового	3
метрического	1,5
Сопротивление контактов, МОм, не более	20
Сопротивление изолятора, МОм, не менее	1000
Рабочий температурный интервал, °C	-40...+105

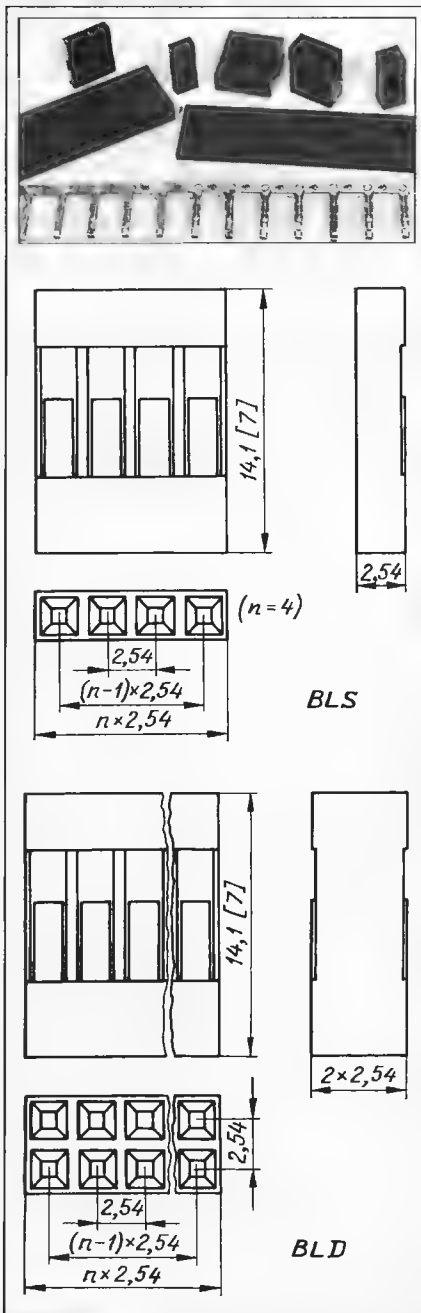


Рис. 3

Продолжение. Начало цикла см. в "Радио", 1997, № 1, 2, 4.

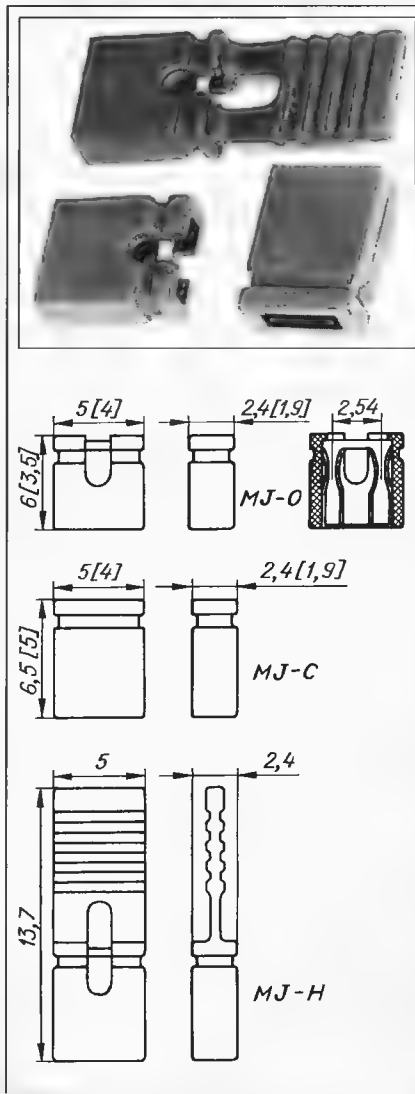


Рис. 4

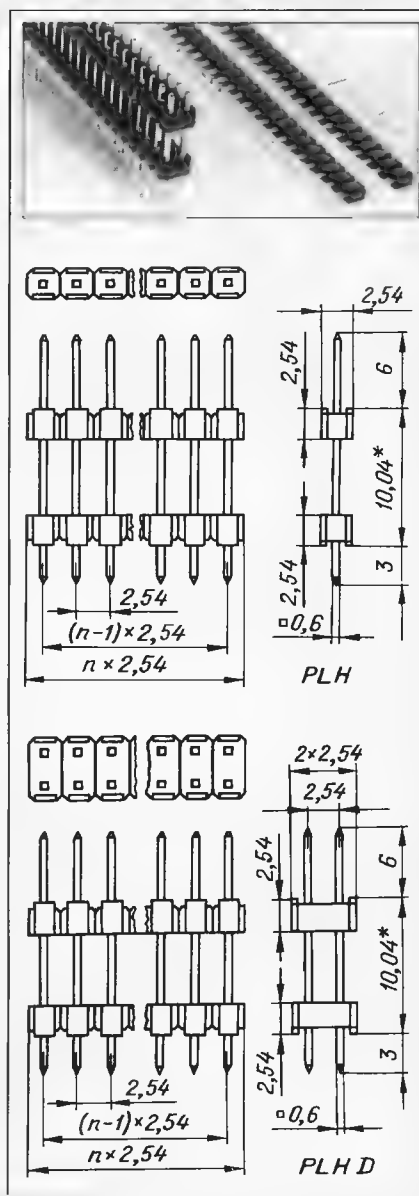


Рис. 5



Контакты изготовлены из фосфористой бронзы и покрыты золотом (по подслою никеля). Гнезда покрыты золотом только в зоне контактирования. Материал корпуса — поликарбонат, армированный стекловолокном, UL94V-0.

Для совместного использования со штыревыми разъемами выпускаются замыкатели-перемычки ("джамперы"), которые позволяют оперативно коммутировать те или иные цепи устройства, изменять код в шифраторах (и дешифраторах) путем перестановки замыкателей с одних пар контактов на другие. Иначе говоря, замыкатели дают возможность использовать многоконтактный штыревой разъем в качестве своеобразного контактного поля.

Предусмотрено три конструктивных варианта замыкателя. Все они представляют собой пару электрически соединен-

ных между собой обжимных гнездовых контактов, заключенную в миниатюрный пластмассовый корпус (рис. 4). Замыкатель MJ-O имев в верхней части корпуса вырез, открывающий доступ к контакту щупом измерительного прибора. Второй вариант — MJ-C — отличается от первого только корпусом закрытой конструкции.

Корпус замыкателя MJ-H снабжен таким же вырезом, как у MJ-O, и рифленным хвостовиком, облегчающим оперативную перестановку замыкателей. Таким образом, этот вариант совмещает в себе и возможность измерения электрического режима, и защищенность от случайного замыкания упавшими металлическими предметами. Хвостовик при необходимости легко удалить (отломить). Замыкатель MJ-H выпускают только в дюймовом стандарте.

В описанный комплект разъемов входят также штыревые стойки, служащие для неразъемного механического и электрического соединения плат, размещаемых в параллельных плоскостях. Стойки выпускают стандартными блоками в однорядном и двурядном исполнении с числом выводов в ряду, равным 40 (рис. 5), и только для дюймового варианта. По конструкции стойки очень близки к штыревым разъемам PLS и PLD. На рисунке указано стандартное расстояние между планками (10,04 мм), по специальному заказу этот размер варьируется в довольно широких пределах.

Материал подготовлен  
при содействии  
АО "БУРЫЙ МЕДВЕДЬ"

г. Москва

## ОКСИДНЫЕ ПОЛЯРНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ

### K50-3A, K50-3B

Алюминиевые конденсаторы K50-3A, K50-3B предназначены для работы в электрических цепях постоянного, пульсирующего и импульсного тока. Конденсаторы изготавливают в обычном и всклиматическом исполнениях. Корпус — алюминиевый, цилиндрический; четыре конструктивных варианта — рис. 1, а-г.

Предыдущие публикации характеристик конденсаторов (и других компонентов) можно найти по сводной статье "Элементы радиоэлектроники", помещенной в "Радио", 1995, № 6, 9-11.

У конденсаторов вариантов а и б выводы проволочные, жесткие; у варианта в плюсовой вывод проволочный жесткий, а минусовыми служат луженые крепежные лепестки корпуса; у варианта г плюсовой вывод лепестковый, а минусовым служит корпус конденсатора. Масса в зависимости от типонаминала — от 1 до 235 г.

Номинальное напряжение, U, В 6-450  
Номинальная емкость, С, мкФ,

для  
K50-3A ..... 1-1000  
K50-3B ..... 1-5000

Допускаемое отклонение емкости  
от номинального значения, % ..... +50  
-20

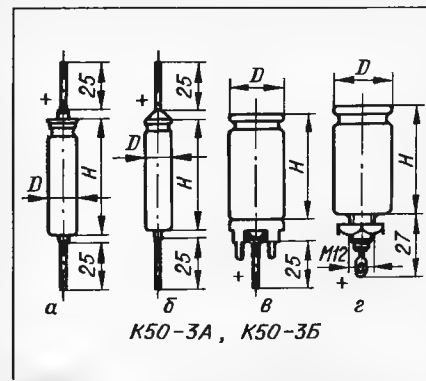


Рис. 1

Таблица 1

Конденсатор	Номинальная емкость, мкФ	Габариты, мм, (вариант корпуса) диаметр, D x длина, H, конденсаторов на номинальное напряжение, В									
		6	12	25	50	100	160	250	300	350	450
K50-3A	1	—	—	—	(б)6x29	(б)6x29	—	—	—	—	—
K50-3B		—	—	—	(а)4,5x19	(б)6x22	—	—	—	—	—
K50-3A	2	—	(б)6x22	(б)6x29	—	(б)8,5x36	(в)12x30	—	—	(в)17x42	(в)17x42
K50-3B		—	(а)4,5x14	(а)4,5x19	(б)6x22	(б)6x26,5	(б)8,5x36	—	—	(в)12x30	(в)17x30
K50-3A	5	—	(б)6x29	(б)8,5x36	(в)12x30	(в)17x30	(в)17x30	—	(в)17x42	(г)25x40	(г)25x56
K50-3B		—	(а)4,5x19	(б)6x22	(б)6x26,5	(б)8,5x36	(в)17x30	—	(в)17x42	(в)17x42	(г)25x40
K50-3A	10	—	(б)8,5x36	(в)12x30	(в)17x30	(в)17x42	(в)17x42	—	(г)25x56	(г)25x56	(г)32x62
K50-3B		(а)4,5x19	(б)6x22	(б)8,5x36	(б)8,5x36	(в)17x30	(в)17x42	—	(г)25x40	(г)25x40	(г)25x56
K50-3A	20	—	(в)12x30	(в)17x30	(в)17x42	(г)25x40	(г)25x40	—	(г)32x62	(г)32x62	(г)32x86
K50-3B		(б)6x22	(б)8,5x36	(в)12x30	(в)17x30	(в)17x42	(г)25x40	(г)25x40	(г)25x40	(г)25x56	(г)32x52
K50-3A	50	—	(в)17x30	(в)17x42	(г)25x40	(г)25x56	(г)25x56	—	(г)32x106	—	—
K50-3B		(б)8,5x36	(в)12x30	(в)17x30	(в)17x42	(г)25x40	(г)25x56	(г)25x56	(г)32x52	—	—
K50-3A	100	—	(в)17x42	(г)25x56	(г)25x56	(г)32x62	—	—	—	—	—
K50-3B		(в)12x30	(в)17x30	(в)17x42	(г)25x40	(г)25x56	—	—	—	—	—
K50-3A	200	—	(г)25x56	(г)32x62	(г)32x62	—	—	—	—	—	—
K50-3B		(в)17x30	(в)17x42	(г)25x40	(г)25x40	(г)32x52	(г)32x62	—	—	—	—
K50-3A	500	—	(г)32x72	(г)32x106	—	—	—	—	—	—	—
K50-3B		(в)17x42	(г)25x40	(г)25x56	—	—	—	—	—	—	—
K50-3A	1000	—	—	(г)40x106	—	—	—	—	—	—	—
K50-3B		(г)25x40	(г)25x56	(г)32x62	—	—	—	—	—	—	—
K50-3B	2000	(г)25x56	(г)32x62	(г)32x72	(г)32x86	—	—	—	—	—	—
K50-3B	5000	(г)32x72	—	—	—	—	—	—	—	—	—







Таблица 3

Номинальная емкость, мкФ	Габариты, мм, и масса, г			диаметр, D x длина, H Вариант корпуса x масса,		конденсаторов на номинальное напряжение, В				
	6,3	12	25	50	100	160	250	300	350	450
1	—	—	—	4,5x14 ax1	4,5x19 ax1,5	6x21,5 ax2	—	—	—	—
2	—	—	4,5x14 ax1	4,5x19 ax1,5	6x21,5 ax2	—	—	—	—	—
5	—	4,5x14 ax1	4,5x19 ax1,5	6x21,5 ax2	6x26,5 ax2,5	8,5x27 ax3,5	—	12x30 6x7,5	—	—
10	4,5x19 ax1,5	4,5x19 ax1,5	6x21,5 ax2	6x26,5 ax2,5	8,5x27 ax3,5	12x30 6x7,5	—	—	17x30 6x13	17x42 6x17,5
20	6x20 ax2	6x21,5 ax2	6x26,5 ax2,5	8,5x22 ax3,5	12x30 6x7,5	17x30 6x13	—	17x42 6x17,5	25x40 vx40	25x40 vx40
30	—	—	—	—	—	—	—	26x40 vx40	—	—
50	6x21,5 ax2	6x26,5 ax2,5	8,5x27 ax3,5	12x30 6x7,5	17x30 6x13	17x42 6x17,5	25x40 vx40	25x40 vx40	25x55 vx50	32x52 vx75
100	6x26,5 ax2,5	8,5x27 ax3,5	12x30 6x7,5	17x30 6x13	—	25x40 vx40	25x55 vx50	25x55 vx50	—	—
150	—	—	—	—	—	—	25x55 vx50	32x52 vx75	—	—
200	8,5x22 ax3	12x30 6x7,5	17x30 6x13	17x42 6x17,5	—	25x55 vx50	32x52 vx75	32x62 vx84	—	—
500	12x30 6x7,5	17x30 6x13	17x42 6x17,5	—	—	—	—	—	—	—
1000	17x30 6x13	17x42 6x17,5	25x40 vx40	—	—	—	—	—	—	—
2000	25x40 vx40	25x40 vx40	32x52 vx75	32x85 vx120	—	—	—	—	—	—
5000	25x55 vx50	—	32x85 vx120	—	—	—	—	—	—	—

Таблица 4

Номинальное напряжение, В	Номинальная емкость, мкФ	Габариты, мм		Полное сопротивление, Ом	Масса, г, не более, для исполнения	
		D	H		УХЛ	В
6,3	68	9	28	7	4	5
	150		35	3	4,5	6,5
	220		50	2	6	7,5
	330		60	1,5	7	8,5
	680	12		1	11	13
16	47	9	28	8,5	4	5
	100		35	4	4,5	6,5
	220		60	2	7	8,5
	470		70	1	11	13
	680	12		1	13	15
25	33	9	28	5	4	5
	47		35	3,5	4,5	6,5
	100		60	1,5	7	8,5
	220			1	11	13
	330	12	70	1	13	15
50	10	9	28	9	4	5
	22		50	2	6	7,5
	47		60		7	8,5
	100	12	70	1	13	15
100	4,7	9	28	8	4	5
	15		50	4	6	7,5
	33		60	1,5	11	13
	47	12	70	1	13	15
160	4,7	9	35	5	4,5	6,5
	10		60	3,5	7	8,5
	22			2	11	13
	33	12	70	1,5	13	15
250	2,2	9	35	13	4,5	6,5
	4,7		50	6	6	7,5
	10		60	2,5	11	13
	22	12	70	2	13	15

ских цепях постоянного, пульсирующего и импульсного тока. Конденсаторы изготовляют в обычном (УХЛ) и всеклиматическом (В) исполнениях. Корпус — цилиндрический, алюминивый (рис. 4); выводы — проволоочные, жесткие.

Номинальное напряжение, U, В ... 6,3–250  
Номинальная емкость, C, мкФ ... 2,2–680

Допускаемое отклонение емкости от номинального значения, %, для конденсаторов на номинальное напряжение  
6,3–50 В ..... +80  
-20  
100–250 В ..... +50  
-20

Тангенс угла диэлектрических потерь, не более, конденсаторов на номинальное напряжение  
6,3 В ..... 0,25  
16 В ..... 0,2  
25 В ..... 0,15  
50–250 В ..... 0,1

Ток утечки, мкА, не более, конденсаторов, для которых произведение C-U равно  
1000 и менее ..... 0,005C-U+10  
1000–1500 ..... 0,005C-U+8  
1500–2500 ..... 0,005C-U+5  
более 2500 ..... 0,005C-U  
Гарантийная наработка, ч. .... 1000  
Рабочий температурный интервал, °C ..... -60...+125

Габариты, масса и полное сопротивление конденсаторов К50-15 с разными емкостью и номинальным напряжением представлены в табл. 4.

Материал подготовил  
Л. ЛОМАКИН


Москва

(Продолжение следует)



# СВЯЗЬ

## СРЕДСТВА И СПОСОБЫ

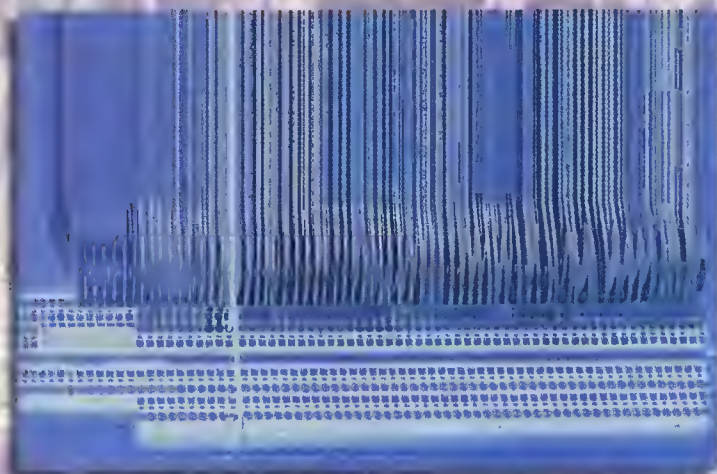

### РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Афанасьев Ю.А.  
Гореховский А.В.  
Громаков Ю.А.  
Коралев И.М.  
Крейнин Р.Б.  
Кривошеев М.И.  
Мешков А.М.




Коммутация цифровых  
каналов связи

Современные  
технологии подвижной  
связи

Большие проблемы  
маленького тракта

МАЙ 1997



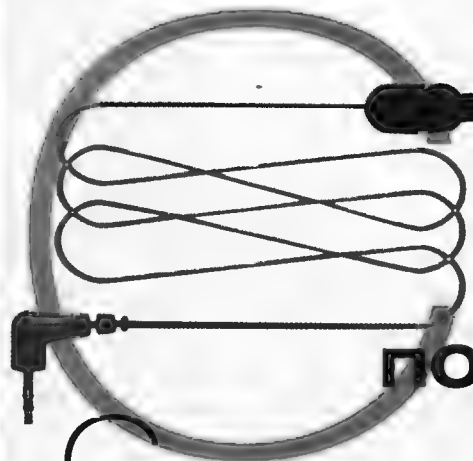

# СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ

Ю. А. Громаков, вице-президент АО "Мобильные ТелеСистемы", г. Москва

Системы подвижной радиосвязи переживают во всем мире стремительное развитие. Глобальной стратегией в этой области стали разработка и внедрение единых международных стандартов и создание на их основе международных и глобальных сетей общего пользования.

В настоящее время в подвижной радиосвязи доминирующее положение занимают профессиональные системы, системы персонального радиовызова (пейджинговые); системы сотовой связи и беспроводных телефонов.

## ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ПОДВИЖНОЙ РАДИОСВЯЗИ (PMR, PARM)

В России они создавались и развивались первоначально в интересах обеспечения служебной деятельности государственных структур, правоохранительных органов, промышленных групп и относительно небольшого ряда других организаций. Были разработаны и использовались комплексы оборудования радиосвязи "Лен", "Колос", "Гранит", "Вилия" и др. В последние годы развитие таких систем было направлено на расширение их функциональных возможностей, видов услуг, улучшение качественных характеристик и конфиденциальности связи. Были разработаны также комплексы оборудования радиосвязи "Маяк" и "Сапфир", созданы первые цифровые и цифро-аналоговые радиостанции с автоматическим поиском свободного канала связи, цифровой маскировкой или шифрованием передаваемых сообщений ("Альфа", "Риф" и др.).

Общие тенденции развития отечественных профессиональных систем подвижной радиосвязи отвечали мировому уровню, однако они разрабатывались в соответствии со стандартами России и не были ориентированы на западные стандарты, где сформировались тенденции международной стандартизации и унификации оборудования мобильной связи. В результате большинство производителей оборудования систем PMR и PARM обеспечивают совместимость абонентских станций при работе их в составе систем связи, построенных на единых стандартах. Общий рынок систем и оборудования PMR и PARM привел к созданию унифицированной элементной базы, массовый выпуск которой позволил достигнуть высокой надежности радиостанций и значительно снизить их стоимость. Благодаря этому ежегодный рост количества абонентов PMR и PARM в западных странах составляет около 25%.

Основными требованиями, предъявляемыми пользователями и операторами связи к профессиональным системам подвижной радиосвязи, являются:

- обеспечение связи в заданной зоне обслуживания независимо от местонахождения подвижных абонентов;
- возможность взаимодействия отдельных групп абонентов и организации циркулярной связи;
- оперативность управления связью, в том числе на различных уровнях; обеспечение связи через центры управления; возможность приоритетного установления каналов связи;
- безопасность в отношении подслушивания.

В профессиональных системах подвижной радиосвязи наиболее эффективное использование выделенного частотного ресурса достигается в транкинговых системах — системах со свободным доступом абонентов к общему частотному ресурсу. Различают транкинговые системы с последовательным (сканирующим) поиском свободного канала связи и с выделенным каналом управления. Сканирующий транкинг характеризуется значительным временем установления канала связи и может быть рекомендован при небольшом количестве каналов (5...8). Наиболее распространены аналоговые транкинговые системы связи с выделенным каналом управления, использующие стандарты MPT 1327, MPT 1317, MPT 1343 и MPT 1347. Первоначально они были разработаны в Великобритании на диапазонах частот 174...225 МГц, а позже стали использоваться во многих странах на других диапазонах. К этому классу подвижной связи относятся действующие в России транкинговые системы "Алтай" и "Акшконец" (Nokia).

Известны аналоговые транкинговые системы с совмещенным каналом управления, в которых сигналы управления передаются в полосе звуковых частот, расположенных ниже спектра частот речевого сигнала (в полосе до 150 Гц). Транкинговые системы этого вида разработаны фирмой E. F. Johnson (США), и им было присвоено обозначение LTR.

Общей тенденцией развития профессиональных систем подвижной радиосвязи является переход от аналоговых корпоративных или национальных стандартов к цифровым международным с обеспечением конфиденциальности связи и роуминга абонентов.

Переход от аналоговых к цифровым транкинговым системам, прежде всего, связан с требованием пользователей повысить безопасность связи на радиоинтерфейсе, обеспечить более эффективное использование радиочастотного спектра, улучшить качество связи, передавать данные с высокой скоростью. Первая цифровая транкинговая система EDACS (Enhanced Digital Access Communications System) была разработана фирмой Ericsson и вне-

дрена в Скандинавских странах для обслуживания полиции и служб безопасности.

Реализация указанных тенденций, прежде всего, связана с внедрением транкинговых систем общеевропейского стандарта TETRA (Trans European Trunked Radio) — ETS 300 392, ETS 300 394. Этот стандарт разработан в рамках Европейского института стандартов связи (ETSI), и системы связи на его основе обеспечивают передачу речевых сообщений в цифровой форме, передачу данных, шифрование сообщений и роуминг абонентов. Стандарт TETRA использует частотно-временное разделение каналов связи (TDMA) с четырьмя речевыми каналами на несущую при частотном разнеске радиоканалов 25 кГц. TETRA позволяет организовать прямую связь абонентов без участия базовых станций. Стандартом предусматривается также аутентификация подвижных абонентов. Передача данных осуществляется со скоростями 7,2, 14,4, 21,6, 28,8 кбит/с.

К внедрению систем подвижной радиосвязи стандарта TETRA в Европе приступили с 1997 г. первоначально в интересах служб безопасности, полиции и охраны границ.

Основные характеристики стандарта TETRA приведены в табл. 1

В настоящее время меморандум о взаимопонимании (MoU) развития стандарта и сетей связи TETRA подписали 58 компаний из 14 стран. Ожидается, что к 2010 г. число абонентов сетей TETRA во всем мире может составить около 10 миллионов.

## СИСТЕМЫ ПЕРСОНАЛЬНОГО РАДИОВЫЗОВА (СПРВ) — пейджинговые системы

— гармонично сопрягаются с системами подвижной радиосвязи. Широко известны многочисленные типы национальных и частных СПРВ различных фирм США, Великобритании, Японии и других стран. Ключевым фактором в развитии пейджинга явилась стандартизация радиоинтерфейса. С 1978 г. началось внедрение СПРВ, в которых для передачи сообщений использовался код POCSAG. Сейчас он применяется в подавляющем большинстве действующих СПРВ.

Требования к функциональному развитию пейджинговых сетей, увеличению скорости передачи сообщений, а также интеграции национальных пейджинговых сетей в международные привели к разработке в рамках ETSI общеевропейского стандарта ERMES. Меморандум о взаимопонимании (MoU) в целях координации усилий по созданию общеевропейской СПРВ стандарта ERMES подписали руководители администраций связи 16 стран Европы. Пейджинговые системы ERMES обеспечивают ро-





Диапазон частот	380...400 МГц/410...430 МГц/450...470 МГц	Таблица 1
Режим работы оконечного оборудования	Транкинговая связь: полудуплексная/дуплексная	
Способ передачи	TDMA (4 канала на несущую)	
Модуляция	$\pi/4$ DQPSK	
Шаг несущей частоты	25 кГц	
Макс. скорость передачи данных	28,8 кбит/с	
Способ кодирования речевого сообщения	ACELP, 4,8 кбит/с	
Шифрование	На радиоинтерфейсе (может быть и прямое кодирование между оконечным оборудованием)	
Телеуслуги (речевые сообщения)	Индивидуальный вызов Групповой вызов Оповещение о групповом вызове Широковещательный вызов	
Передача данных с помощью однаправленного канала	Незащищенная в сетевом режиме со скоростью 7,2; 14,4, 21,6; 28,8 кбит/с С низкой степенью защиты в сетевом режиме со скоростью 4,8; 9,6; 14,4; 19,2 кбит/с С высокой степенью защиты в сетевом режиме со скоростью 2,4; 4,8; 7,2; 9,6 кбит/с Пакетная, ориентированная на установление соединения Пакетная, не ориентированная на установление соединения	
Дополнительные услуги	Приоритетность обеспечения доступа Приоритет с прерыванием ведущих переговоров Приоритетность вызова Подключение к установленному соединению Передача управления Последнее входение Вызов, санкционированный диспетчером Прослушивание окружающей обстановки через абонентскую станцию Выборочное прослушивание Выбор зоны Передача коротких цифровых сообщений Опознавание говорящих сторон Динамическое выделение группового номера	
Дополнительные услуги телефонной связи	Список вызовов Переадресация вызова Запрет вызова - входящего/исходящего Сообщение о вызове Ожидание вызова Удержание вызова Опознавание линии вызывающего/вызываемого абонента Ограничение опознавания линии вызывающего/вызываемого абонента Завершение вызова абонента, номер которого занят или когда нет ответа Извещение об оплате	

уминг абонентов, а также возможность интеграции с системами стандарта POCSAG. Первые роуминговые соглашения между действующими в Европе СРПВ ERMES подписаны в 1995 г.

Новым направлением в развитии систем персонального радиовызова является разработанный фирмой Motorola код FLEX и пейджинговая система на его основе. Главными достоинствами СРПВ FLEX по отношению к СРПВ POCSAG являются: повышенная скорость передачи сообщений, большая емкость системы, улучшенные характеристики помехоустойчивости канала передачи и обеспечение более экономичного режима работы пейджера. Motorola представила также первые в мире решения, объединяющие в одном пейджере все три стандарта - POCSAG, ERMES, FLEX.

В России первая пейджинговая система на оборудовании фирмы Multi-Tone (Великобритания) была открыта в 1980 г. во время летних Олимпийских игр. СРПВ работала на частоте около 43 МГц. Спустя примерно 10 лет, в период 1992-1995 гг., только в Москве пущены в эксплуатацию 15 различных СРПВ.



## СОТОВЫЕ СИСТЕМЫ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ (ССПС)

являлись новым шагом к повышению спектральной эффективности и емкости подвижных сетей в условиях растущего дефицита частотного ресурса. В настоящее время внедряются сотовые системы подвижной связи второго поколения на основе стандартов GSM (общеевропейский стандарт), D-AMPS (США) и JDC (Япония). Указанные стандарты на цифровые сотовые сети отличаются своими характеристиками, но построены на единых принципах: используют макросотовую топологию сети, временное разделение каналов связи (TDMA) и отвечают требованиям современных информационных технологий\*.

Работы по созданию общеевропейского цифрового стандарта GSM на диапазон частот 900 МГц первоначально проводились по инициативе 17 ев-

\* Как известно, первыми в России стали создаваться аналоговые сотовые сети стандарта NMT-450 и AMPS. При этом сети стандарта NMT и GSM получили статус федеральных.

ропейских администраций связи начиная с 1982 г. Тогда была создана специальная группа по подвижной связи GSM, аббревиатура которой впоследствии и дала название общеевропейскому стандарту. Популярность стандарта GSM настолько высока, что в настоящее время GSM понимается как "глобальная система подвижной связи". GSM и его варианты DCS 1800 и PCS 1900 приняты и развиваются в Европе, Азии, Африке, Австралии и Северной Америке (по состоянию на 14 февраля 1997 г. этот стандарт принят в 105 странах).

В России разработана генеральная схема федеральной сети GSM. Уже выдано 54 лицензии на организацию сетей GSM. В эксплуатации пока находятся 12 сетей. Общее число подвижных абонентов в сетях GSM превысило 60 тыс.

По отношению к другим цифровым стандартам GSM обеспечивает лучшие энергетические и качественные характеристики связи, самые высокие характеристики безопасности и конфиденциальности связи. В GSM используется временное разделение каналов связи с восемью временными окнами на несущую. В качестве речевого кодера выбран RPE-LTP-кодек со скоростью преобразования речи 13 кбит/с.

По данным фирмы Ericsson, приемлемое качество принимаемых речевых сообщений обеспечивается в GSM при отношении сигнал/помеха на входе приемника 9 дБ, для американского же стандарта D-AMPS это отношение составляет около 16 дБ. В реальных каналах связи при замираниях сигналов энергетические затраты в D-AMPS выше на 6...10 дБ по отношению к GSM.

Стандарт GSM, кроме того, предоставляет ряд услуг, которые не реализованы в других стандартах сотовой связи. К ним относятся:

- использование интеллектуальных SIM-карт для доступа к каналу и услугам связи;
- закрытый для подслушивания радиоинтерфейс;
- шифрование передаваемых сообщений;
- аутентификация абонента и идентификация абонентского оборудования по криптографическим алгоритмам;
- использование служб коротких сообщений, передаваемых по каналам сигнализации;
- автоматический роуминг абонентов различных сетей GSM (международный и национальный);
- межсетевой роуминг абонентов GSM с абонентами сетей DCS 1800, PCS 1900, DECT, а также со спутниковыми сетями наземной подвижной связи (Indium, Globalstar, Inmarsat P).

Структурная схема сетей сотовой связи стандартов GSM/DCS-1800/PCS-1900 приведена на рисунке.

Стандарт D-AMPS разрабатывался в США с 1987 г. В отличие от Европы, где в то время заканчивалось создание стандарта GSM, Федеральная комиссия связи США не смогла выделить отдельную полосу частот в диапазоне 900 МГц для перспективной цифровой ССПС США. Ассоциация промышленности сотовой связи (США) совместно с Ассоциацией промышленности связи (ПАС) приняли решение о совмещении в одной полосе частот аналоговой ССПС стандарта AMPS и будущей цифровой ССПС, сохранив используемый в AMPS разнос каналов, равный 30 кГц, при использовании цифрового речевого кодера VSELP со скоростью преобразования речи 8 кбит/с. Разработка проекта цифрового стандарта США была завершена в 1990 г. и система сотовой связи на его основе получила обозначение D-AMPS или ADC.



По результатам полевых испытаний были приняты три стандарта IS-54 - на ССПС D-AMPS, IS 55 - на двухмодовую подвижную станцию, обеспечивающую связь как по аналоговому (AMPS), так и по цифровому (D-AMPS) каналу связи; IS 56 - на базовые станции. Стандарт D-AMPS построен на использовании аналоговых каналов управления. Несмотря на то, что D-AMPS не полностью цифровое решение, он оказался более прогрессивным, чем AMPS, и в настоящее время эту технологию используют в 14 странах мира, включая Россию.

В 1994 г. был сформулирован новый стандарт США IS-136 на полностью цифровую ССПС, который представляет собой усовершенствованный вариант стандарта IS 54 (D-AMPS). В стандарте IS-136 используется цифровой канал управления. Реализована услуга передачи коротких сообщений, применяется режим экономии электропитания.

В США, также как и в Европе, приступили к созданию цифровых сетей персональной связи (PCS) стандарта DCS 1800. Одним из направлений создания этих сетей в США явился перевод стандарта IS-54 в диапазон 1900 МГц. Абоненты будут иметь возможность пользоваться двухдиапазонными станциями (800 и 1900 МГц). Многие операторы сетей PCS выбрали для реализации сетей персональной связи версию стандарта GSM для диапазона 1900 МГц - PCS 1900.

Большим успехом в США у операторов сетей PCS пользуется стандарт CDMA IS-95 - на сотовые системы подвижной радиосвязи с кодовым разделением абонентов общего пользования, разработанный фирмой Qualcomm. В сентябре 1995 г. в Гонконге открыта коммерческая эксплуатация первой сети CDMA стандарта IS-95 на оборудовании фирмы Motorola. В России первая сеть сотовой связи стандарта CDMA открыта в Челябинске, планируется запуск сетей CDMA в Москве и Санкт-Петербурге.

Условия развития сетей CDMA в России определены приказом Министерства связи РФ № 18 от 24

ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНДАРТА	СТАНДАРТ		
	GSM DCS1800	ADC	JDC
Метод доступа	TDMA	TDMA	TDMA
Разнос частот, кГц	200	30	25
Количество речевых каналов на несущую	8 (16)	3	3 (6)
Скорость преобразования речи, кбит/с	13 (6,5)	8	11,2 (5,6)
Алгоритм преобразования речи	RPE-LTR	VSELP	VSELP
Общая скорость передачи, кбит/с	270	48	42
Метод разнесения	Перемежение, скачки по частоте	Перемежение	Перемежение
Эквивалентная полоса частот на речевой канал, кГц	25 (12,5)	10	8,3 (4,15)
Вид модуляции	0,3 GMSK	$\pi/4$ DQPSK	$\pi/4$ DQPSK
Требуемое отношение несущая/интерференция, дБ	9	16	13
Рабочий диапазон частот, МГц	935...960, 890...915 (GSM), 1710...1785, 1805...1880 (DCS-1800)	824...840 869...894	810...826 940...956 1429...1441 1447...1489 1501...1513
Радиус соты, км	0,5-35	0,5-20	0,5...20

февраля 1996 г. В этом приказе сказано, что сети CDMA ориентированы на предоставление услуг стационарным абонентам. Но допускается возможность их перемещения из соты в соту, т. е. обеспечивается ограниченная подвижность абонентов.

В Японии разработка технических требований к цифровой ССПС JDC проводилась с 1989 г. в рамках специально созданного исследовательского ко-


митета. В апреле 1991 г. был принят стандарт JDC, рассчитанный на работу в диапазонах радиочастот 800/900 МГц и 1400/1500 МГц. Он, как и D-AMPS, использует временное разделение каналов с тремя временными окнами на несущую. К особенностям JDC следует отнести прямую связь с цифровыми информационными сетями (ISDN), возможность шифрования передаваемых сообщений, применение низкоскоростного речевого кода VSELP со скоростью преобразования речи 11,2 кбит/с (меньше, чем в D-AMPS), разнос частотных каналов 25 кГц.

Основные технические характеристики ССПС цифровых стандартов GSM, D-AMPS и JDC приведены в табл. 2.

Дальнейшее развитие сотовой подвижной связи осуществляется в рамках создания проектов систем третьего поколения. В Европе такая концепция создания ССПС, получившей название UMTS, предусматривает объединение функциональных возможностей существующих цифровых систем связи в единую систему третьего поколения с предоставлением стандартизованных услуг подвижной связи (сотовой, беспроводной, персонального вызова и т. д.).

Работы по созданию единой международной ССПС третьего поколения - FPLMTS ведутся Международным союзом электросвязи (МСЭ). Начало ввода наземных компонентов системы ожидается к 2000 г., а ввод спутниковой подсистемы FPLMTS к 2010 г.

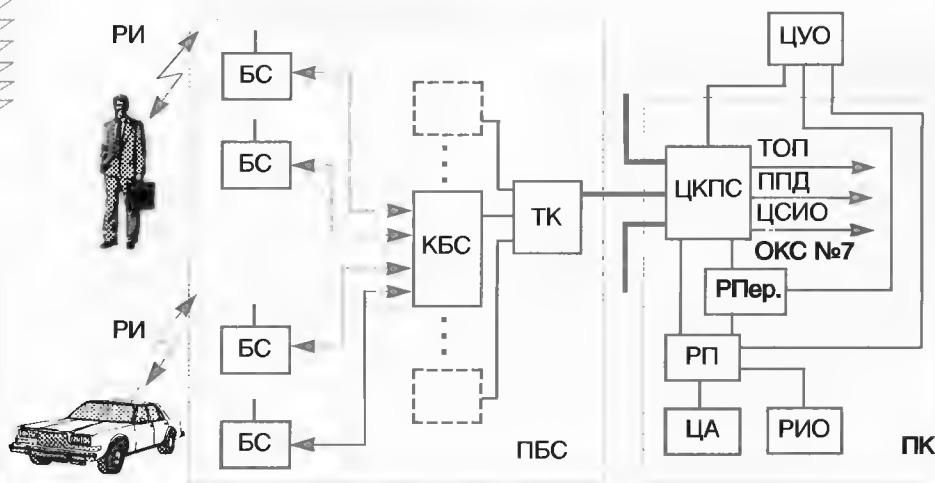По прогнозам фирмы VODAFON (Великобритания) к 2000 г. ожидается следующее распределение абонентов среди ССПС различных стандартов GSM - 59%, JDC - 20%, D-AMPS - 13%, CDMA 3%, прочие - 5%.



СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ПОСТРОЕНИЯ СЕТИ GSM

ПБС - подсистема базовых станций; БС - базовая станция; КБС - контроллер базовых станций; ТК - транскодер; РИ - радиоинтерфейс; ПК - подсистема коммутации; ЦКПС - центр коммутации подвижной связи; ЦУО - центр управления и обслуживания; РП - регистр положения; РПер. - регистр перемещения; ЦА - центр аутентификации; РИО - регистр идентификации оборудования; ТФОП - телефонные сети общего пользования; ППД - сети пакетной передачи; ЦСИО - цифровые сети интегрального обслуживания.





## СИСТЕМЫ БЕСПРОВОДНЫХ ТЕЛЕФОНОВ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (СТ) составляют значительную

конкуренцию сотовым системам связи

В 1985 г. СЕРТ был предложен первый стандарт СТ1 на систему беспроводных телефонов в полосе частот 900 МГц с 40 дуплексными каналами с частотным разделением (FDMA). Низкое качество связи и отсутствие секретности передачи речевых сообщений явились основанием к разработке систем цифровых беспроводных телефонов. Новый стандарт, получивший обозначение СТ2, был разработан в Великобритании; он обеспечивал конфиденциальность переговоров и лучшее, чем в СТ1, качество приема речевых сообщений. Европейское Сообщество выделило для СТ2 полосу частот 864...868 МГц. Частотное разделение уступило место временному дуплексному разделению каналов связи (TDD). Стандарт СТ2 был принят за основу при создании систем Telepoint, предназначенных для общего доступа абонентов через радиопорты, установленные в городе, к телефонной сети общего пользования. Протокол радиointерфейса СТ2 был принят Европейским институтом стандартов связи (ETSI) и получил обозначение ETS 300 131.

В 1992 г. ETSI принят стандарт ETS-300 175 на общеевропейскую систему беспроводных телефонов DECT, предназначенную для передачи речевых сообщений и данных в полосе частот 1880 1900 МГц.

В стандарте DECT используется временное разделение каналов в сочетании с временным дуплексным разделением режимов приема и передачи. Системные решения и состав служб в стандарте DECT близки к принятым в стандарте GSM и ориентированы на микросотовую топологию сетей. В системах DECT предусмотрены следующие функции защиты: аутентификация абонентской станции, аутентификация радиопорта, взаимная аутентификация, обеспечение секретности передаваемых сообщений и аутентификация пользователя. Так же, как и в GSM, DECT использует интеллектуальные DAM карты, содержащие информацию, аналогичную той, что записана на SIM-карте стандарта GSM.

Перспективность развития сетей DECT в значительной степени связывается с возможностью объединения с сетями GSM и применения двухмодовых абонентских терминалов, работающих в двух стандартах. Использование DECT совместно с сетями GSM может реализовать службы персональной связи и подключение универсальных подвижных терминалов (PCS/UMTS) до появления третьего поколения систем подвижной связи.

В США компанией BELLCORE разработана система беспроводной связи общего доступа PACS для участков диапазонов частот, выделенных Федеральной комиссией связи США для сетей персональной связи: 1850...1910 МГц (линия "вверх") и 1930...1990 МГц (линия "вниз"). PACS использует частотное дуплексное разделение каналов приема и передачи, а также мультиплексирование с временным разделением каналов на линии "вниз" и временное разделение каналов по линии "вверх". PACS обеспечивает возможность передачи речевых сообщений, низкоскоростную передачу данных в звуковой полосе частот, а также цифровых данных в рамках интеллектуальной сети, аутентификацию абонентских станций, регистрацию терминалов в сети,

ПАРАМЕТРЫ	СТАНДАРТ		
	DECT	PACS	PHS
Регион	Европа	Америка	Япония
Диапазон частот, МГц	1880...1900	1850...1910 (вверх) 1930...1990 (вниз)	1895...1918
Число каналов связи на несущую	12 каналов на станцию (10 несущих) для большой плотности населения	8 каналов на станцию (200 несущих) для сравнительно высокой плотности населения	4 канала на станцию (77 несущих) для любой плотности населения
Схема доступа	TDMA/TDD	TDMA/FDD	TDMA/TDD
Кодер/декодер речи	32 кбит/с ADPCM	32 кбит/с ADPCM	32 кбит/с ADPCM
Частотная эффективность, кГц/канал	144	75	75
Выходная мощность абонентской станции, мВт	10	200	10
Радиус зоны связи, м	50-150	300-500	100-500
Мобильность	Со скоростью пешехода	Со скоростью автомобиля	Со скоростью автомобиля в центре города
Начало предоставления услуг общего пользования	1996 г.	1997 г.	1995 г.
Фирмы-изготовители	Philips, Ericsson, Siemens, Nokia, Alcatel	Motorola, Hughes, NEC, Hitachi, Panasonic	Motorola, NEC, Fujitsu, Mitsubishi, Panasonic, Oki Toshiba, Hitachi
Оценка	<p>1. В основном для офисного пользования (пригодна для беспроводных офисных АТС в условиях большого движения)</p> <p>2. Уязвимость при разбросе значений задержки сигналов</p> <p>3. Не требуется планирование частот, используется динамическое распределение каналов</p>	<p>1. Увеличение диапазона радиочастот ограничено</p> <p>2. Требуется планирование частот при установке станций связи (квазистатическое распределение частот)</p>	<p>1. Хорошо сбалансированная система, пригодная для общего пользования, работы в офисе и дома</p> <p>2. Гибкое расширение диапазона радиочастот</p> <p>3. Не требуется планирование частот, используется динамическое распределение каналов</p>

шифрование сообщений на радиointерфейсе. По своему функциональному назначению PACS является близким аналогом стандарта DECT, но ориентирован на использование в рамках принятого в США распределения спектра частот и концепции развития персональной связи, отличающихся от европейских.

Система беспроводной связи, основанная на использовании портативных телефонов, получившая обозначение PHS, разработана и успешно внедряется в Японии. PHS обеспечивает двустороннюю беспроводную связь в рамках микросотовой архитектуры сети. Радиointерфейс PHS основан на применении временного разделения каналов связи и временного дуплексного разделения режимов приема и передачи (TDMA/TDD). Рабочий диапазон частот - 1895...1918 МГц. Сеть PHS, также как и DECT, не требует планирования частот и использует динамическое распределение каналов связи. Основные характеристики стандартов беспроводной связи приведены в табл. 3.

Общими тенденциями развития современных стандартов и систем подвижной радиосвязи являются:

переход на цифровые методы передачи речевых сообщений, внедрение методов временного разделения каналов связи и временного дуплексного разделения каналов передачи и приема, исключение прослушивания передаваемых на радиointерфейсе сообщений без использования специальных методов; применение шифрования сообщений, передаваемых на радиointерфейсе.

- исключение несанкционированного доступа к радиointерфейсу и системе в целом за счет введения процедур аутентификации абонентов, идентификации абонентского оборудования, обеспечения доступа через интеллектуальные карты; обеспечение автоматического роуминга абонентов;
- прямое взаимодействие с цифровыми фиксированными сетями связи;
- интеграция и взаимодействие сетей различных стандартов.

Эти тенденции успешно реализуются в настоящее время в проектах создания систем подвижной связи третьего поколения.



# БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ

А. Калашников, г. Москва

# маленького

По вопросам приобретения  
качественных радиокабелей,  
разъемов и диаметров обращайтесь  
по тел. 581-21-85, 593-73-75 —  
фирма "КАБЕЛЬНЫЕ РАДИОСИСТЕМЫ"

# ТРАКТА

Если вы спросите человека, более или менее сведущего в радиосвязи, что в наибольшей мере влияет на качество передачи сообщения, то в большинстве ответов фидерный тракт окажется на одном из последних мест немалого списка влияющих факторов. Это вполне понятно, так как в основной массе литературы фидерному тракту уделяется явно мало внимания. Порой это приводит к тому, что, используя хорошую приемопередающую аппаратуру с превосходными характеристиками, можно импортировать всю систему из-за "какого-то несчастного фидерного тракта". И здесь самое время вскричать: "Господи! Ну почему? Почему неприятности возникают там, где все кажется достаточно несложным?" — Так вот, для того, чтобы вы лишней раз не надрывали свои голосовые связки и не портили нервы, обратим ваше внимание на "этот несчастный фидерный тракт" и еще раз покажем, какая пропасть лежит между радиочастотным кабелем и проводом, хотя снаружи их вроде бы и не отличишь.

Во-первых, определимся с понятиями, так как под фидерным трактом не всегда понимается один и тот же элемент оборудования. В данной статье речь о фидерном тракте пойдет как об отрезке коаксиального кабеля с разъемами на концах.

В принципе, неправильно выбрать кабель при его приобретении очень просто, с чем часто и сталкивается неопытный пользователь, задумавший обзавестись средствами радиосвязи. Ведь радиочастотные кабели, внешне идентичные, конструктивно могут весьма отличаться друг от друга и, следовательно, иметь различные характеристики. Следует также помнить, что выпускаются кабели, специально разработанные для особых условий эксплуатации. В том случае, например, не проконсультировавшись со специалистами, вы купите дорогой кабель, переплатив не за хорошие характеристики, а за то, что он, скажем, может эксплуатироваться без изменения характеристик в открытом

пространстве, под прямыми лучами солнца, при температуре  $+70^{\circ}\text{C}$  в течение 13 лет. Все это очень хорошо, если вы будете использовать его на широте Эфиопии. То же самое можно сказать, например, о морозостойких кабелях.

Однако, пожалуй, наиболее интересны малоизвестные особенности радиочастотных кабелей, обусловленные происходящими в них электродинамическими процессами.

В первую очередь, надо знать, что у всех кабелей есть так называемая частота запираания. Это явление имеет место, когда длина радиоволны в кабеле становится соизмерима с его поперечным сечением. Для большинства широко применяемых кабелей это свойство проявляется, начиная с частоты в несколько гигагерц.

Еще один важный аспект этой проблемы связан с технологией производства фидеров. Судите сами, производство кабеля — процесс динамичный: на продольно движущуюся центральную жилу накладываются изоляция, внешний проводник, оболочка. Во всех этих процессах непосредственно участвуют вращающиеся механизмы, шестеренки и т. д. При плохой технологии получается кабель, к примеру, с периодически неровной изоляцией, периодически поднятым проводником и т. д. При установке же его в тракт приема-передачи от этих неоднородностей происходит отражение части сигнала. И все было бы не так плохо, если бы не периодичность таких дефектов. Размеры вращающихся механизмов, используемых при производстве кабеля, колеблются от миллиметров до десятков сантиметров, а это ведет к соответствующей периодичности неоднородностей. Половины длин волн широко используемых сегодня частотных диапазонов как раз совпадают с периодичностью таких неоднородностей. В итоге кабель на данной длине волны (частоте) может отражать до 90 % энергии, т. е. практически полностью "запирается" (рис. 1). Поэтому, купив внешне безукоризненный

кабель (визуально заметить неоднородности невозможно), вы имеете все шансы получить на своей рабочей частоте вместо среды передачи высокочастотной энергии, которой должен являться кабель, нагрузку. В то же время другой оператор с этим же кабелем, но работающий на других частотах, радуется жизни.

Отечественные кабели изначально создавались для военных целей, и поэтому технология производства и контроля до сих пор осталась на достаточно высоком уровне относительно всемирно известных производителей.

Также важен, как качество самого кабеля, подбор разъемов для кабеля. Здесь вся сложность состоит в переходе от размера внутреннего и внешнего проводника кабеля к размеру корпуса и штыря разъема. Очевидно, что без специальных технических подходов опять могут возникнуть проблемы электродинамического характера, так как дело не только в электрическом контакте между соответствующими элементами. При несоответствии кабеля и разъема коэффициент стоячей волны (КСВ) ведет себя, как показано на рис. 2. Причем чем больше длина кабеля между двумя "плохими" разъемами, тем чаще волны КСВ. Поэтому целесообразнее всего использовать специально разработанные разъемы под конкретные кабели.

Эту проблему можно сразу оценить путем измерения КСВ. Намного опаснее другой "кабельный враг" — вода. Кабель, находясь, как правило, на открытых местах, на мачтах, крышах и т. д., подвергаясь всем климатическим воздействиям, резким перепадам температуры, начинает, как говорят, "дышать". Этот эффект заключается в том, что нагретый фидер при резком понижении температуры (вечер-ночь или резкая смена погоды) начнет впитывать окружающий, обычно влажный, воздух и, являясь превосходной "спиралью" для самогонного аппарата, мгновенно конденсирует внутри всю воду. В итоге через пару лет внутри кабеля спокойно наберется "пол-литра" воды.

К сожалению, невозможно описать все скрытые проблемы фидерного тракта. Здесь рассмотрены лишь основные и наиболее понятные. Главное, нельзя недооценивать эту неотъемлемую и очень важную часть радиосистемы, которая, на первый взгляд, проста и не требует особого внимания. Если же у вас нет желания самим разбираться в качестве кабеля и возможностях использования его для ваших конкретных целей, рекомендуем обратиться к соответствующим специалистам.

Рис. 1


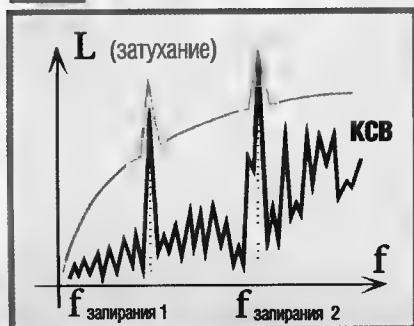


Рис. 2

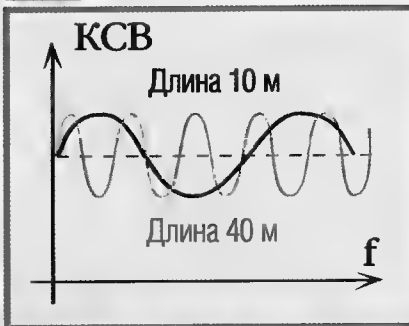



В. И. НЕЙМАН

доктор техн. наук,  
профессор,  
г. Москва

# КОММУТАЦИЯ

## ЦИФРОВЫХ

### КАНАЛОВ

Мы продолжаем знакомить читателей с основами цифровых систем связи. Здесь речь пойдет о таком важном процессе, как коммутация цифровых каналов связи. В первой части статьи излагаются общие принципы коммутации. Во второй, которая намечена к публикации в следующем номере журнала, будет рассказано о коммутации цифровых каналов связи применительно к коммутационной технике, используемой в современных сетях связи.

Одно из важных достоинств цифровых систем передачи информации - возможность их интеграции со средствами коммутации. Для читателя, не знакомого с аналоговой аппаратурой многоканальной телефонной связи с частотным разделением сигналов, может оказаться неожиданным, что при передаче по кабельным, радиорелейным или спутниковым линиям связи аналоговые сигналы должны быть разделены поканально и демодулированы в каждом узле, где осуществляется коммутация. После коммутации их вновь объединяют и модулируют для дальнейшей передачи. Такие повторные процессы модуляции и демодуляции требуют применения соответствующей дополнительной аппаратуры, что существенно увеличивает стоимость оборудования системы передачи, а также ведет к накоплению дополнительных помех - весьма негативному и неизбежному явлению.

Идея интеграции в цифровых сетях связи оказалась революционной именно потому, что она открыла пути объединения на основе техники импульсно-кодовой модуляции (ИКМ) двух самостоятельных развивавшихся функций электросвязи - передачи и коммутации - в единый процесс, позволивший существенно снизить стоимость сетевых сооружений. Чтобы лучше разобраться в этом процессе, начнем с краткой истории развития коммутационной техники.

#### ОТ КОММУТАТОРОВ РУЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДО ЭЛЕКТРОННЫХ АТС

Начало развитию телефонных сетей было положено в 1876 г., когда американский учитель школы глухонемых А. Г. Белл (1847-1922 гг.) запатентовал изобретенный им телефон. Уже в течение первого десятилетия существования телефона появились телефонные сети во многих городах мира (с коммутаторами ручного обслуживания), а также были изобретены автоматические телефонные станции (АТС).

Здесь не обошлось без курьеза. Первую АТС изобрел грововщик из г. Канзас-Сити (США) А. Струоджер. Когда его ритуальный бизнес неожиданно пошел на убыль, он узнал, что телефонист-

ка на городской телефонной станции преднамеренно соединяет его клиентов с конкурентом, будущим ее женихом. Стремясь восстановить справедливость, Струоджер забросил похоронное дело, занялся электромеханикой, разработал и запатентовал устройство декадно-шаговой АТС и организовал производство коммутационной аппаратуры. Впоследствии другой выдающийся американец основоположник кибернетики Н. Винер (1894-1964 гг.) скажет, что АТС были изобретены потому, что старая система ручного переключения грозила поглотить всех девушек, кончающих средней школы.

Декадно-шаговая система коммутации основана на применении электромеханического прибора - искателя, в котором щетки при срабатывании электромагнита перемещаются на один шаг по десятирядному контактному полю. Электромагнит же срабатывает от импульса, возникающего в цепи постоянного тока при ее кратковременном разрыве. Пользуясь номеронабирателем, который осуществляет серию кратковременных разрывов цепи в зависимости от набранной цифры (цифры "0" соответствуют 10 разрывам), абонент телефонной сети сам управляет процессом установления своего соединения. В последующие годы в разных странах было создано много остроумных конструкций электромеханических АТС, некоторые из них также нашли широкое применение, но декадно-шаговая система, несмотря на присущие ей недостатки, оказалась наиболее популярной во всем мире. Между прочим, в отдельных местах, куда еще не дошла электроника, она успешно работает до наших дней.

Рассмотрим главные недостатки декадно-шаговой системы коммутации, характерные и для других электромеханических систем.

Придуманное Струоджером прямое управление процессами установления соединения от номеронабирателя неэффективно потому, что абонент может допускать большие паузы между набираемыми цифрами и занимать тем самым непродуктивно коммутационный прибор и даже канал связи (например, если он уже начал набирать номер абонента в другом городе). Поэтому вместо прямого

управления были созданы системы косвенного (или регистрового) управления, при котором процесс установления соединения начинается лишь после того, как весь набранный номер зафиксирован в специально предназначенном для этого приборе - регистре.

В этом случае процесс управления становится более гибким, поскольку он не связан с необходимостью реализации каждого элемента команды (т. е. каждой отдельной цифры), а может использовать целую группу элементов или даже весь их набор. Однако и косвенное управление с помощью импульсов постоянного тока (или, как говорят, батарейных импульсов), по современным меркам, действует слишком медленно, особенно когда нужно передать с десяток цифр при международной связи.

Более быстродействующий метод набора связан с созданием кнопочного номеронабирателя, или тастатуры. При нажатии кнопки такого номеронабирателя цифра передается двухчастотным сигналом продолжительностью 40 мс. Появление системы косвенного управления было первым шагом важного процесса разделения средств коммутации и управления, который получил дальнейшее развитие в электронных АТС.

Другой серьезный недостаток декадно-шаговой системы коммутации - применение контактов скольжения, требующих значительных затрат на техническое обслуживание. Теперь девушки, освободившиеся от обязанностей телефонисток, стали овладевать новой массовой профессией - электромехаников. Развитие коммутационных приборов пошло по пути перехода от контактов скольжения к более надежным контактам нажатия (реле, многократные координатные соединители). Дальнейшее же повышение надежности и технологичности коммутационного оборудования уже связано с применением электроники.

К сожалению, создать электронный коммутационный прибор для аналогового телефонного сигнала не удастся: для этого требуется переключающее устройство с перепадом сопротивления во включенном и выключенном состоянии не менее  $10^6$ . Ввиду невозможности реализации



такого прибора электронными средствами крупные аналоговые системы коммутации могут быть только так называемого квазиэлектронного типа. В таких станциях на электронных элементах построены все узлы, кроме коммутационного поля. В последнем применяются механические герметизированные контакты (герконы) в стеклянных баллончиках с электрическим или магнитным удержанием соединений.

Современные станции коммутации содержат три основные функциональные группы приборов: коммутационное поле, управляющие и периферийные устройства. К последним относятся абонентские комплекты (т. е. станционные оконечные устройства каждой абонентской линии), комплекты соединительных линий (т. е. линий, связывающих данную телефонную станцию с другими станциями), сигнально-вызывные и другие устройства, которые могут связываться с коммутационным полем или устройствами управления в процессе работы станции.

Рассмотрим наиболее важный элемент узла коммутации - коммутационное поле.

#### СТРУКТУРЫ КОММУТАЦИОННОГО ПОЛЯ

Основная задача коммутационного поля - предоставление соединения между любой из линий, включенной на его входе, с любой линией на выходе. Простейшим и наиболее очевидным решением задачи такого соединения является структура в виде системы пересекающихся шин, в которой в каждой точке пересечения может быть замкнут электрический контакт (рис. 1). На профессиональном языке такую структуру обычно называют коммутатором емкостью  $N \times N$ . Его достоинство - полная доступность свободных выходов по отношению к свободным входам независимо от наличия и расположения уже установленных соединений. Для соединения между входом и выходом требуется всего одна точка коммутации. Хотя здесь и дальше все рассматриваемые схемы даются в однопроводном изображении, фактически под точкой коммутации обычно имеют в виду целую группу контактов, выполняющих одновременное переключение нескольких проводов сложных электрических цепей (например, двухпроводных или четырехпроводных).

Наряду с достоинством рассматриваемого коммутатора, бросаются в глаза и его очевидные

недостатки. Прежде всего, с ростом числа коммутируемых линий быстро увеличивается количество точек коммутации, хотя их использование остается довольно небольшим. При наличии  $N$  входов и  $N$  выходов общее число точек в коммутаторе составит  $N^2$ , тогда как максимальное число точек, одновременно используемых в соединениях при 100%-ной занятости коммутатора, составит всего  $N$ . Кроме того, конструкция коммутатора не очень хороша с точки зрения надежности: выход из строя какой-нибудь одной точки коммутации означает, что одна из конкретных пар "вход-выход" лишается возможности связи.

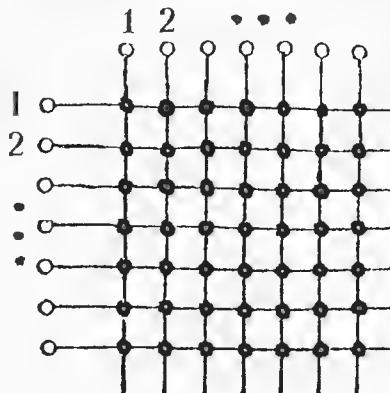


Рис. 1. Коммутационное поле (коммутатор емкостью  $N \times N$ )

Сохранить свойство полноточности и преодолеть перечисленные недостатки позволяет трехступенчатая структура, предложенная Ч. Клосом (рис. 2). Для построения схемы Клоса входы и выходы коммутатора рис. 1 нужно разбить на  $g$  групп по  $p$  входов (выходов) в каждой ( $N = g \times p$ ), в результате вместо одного коммутатора емкостью  $N \times N$  на входе схемы получатся  $g$  коммутаторов  $p \times m$ , а на выходе  $g$  коммутаторов  $m \times n$ . Для упрощения рисунка эти коммутаторы показаны не в виде пересекающихся шин (как на рис. 1), а просто в виде прямоугольников.

Упомянутые две группы коммутаторов, называемые соответственно первой и третьей ступенью коммутации и обозначенные  $X$  и  $Z$ , связываются между собой через вторую ступень коммутации  $Y$ , содержащую  $m$  коммутаторов размерами  $g \times g$ . Рассматривая схему рис. 2, нетрудно заметить, что

размеры входящих в нее коммутаторов (или, как говорят, структурные параметры схемы коммутации) подобраны таким образом, чтобы каждая пара коммутаторов соседних ступеней коммутации была связана одной промежуточной линией. Для того чтобы выбрать величину параметра  $m$ , гарантирующую полноточность построенной схемы, рассмотрим произвольную пару коммутаторов из первой и третьей ступеней коммутации, например,  $X_1$  и  $Z_1$ .

Пусть из  $p$  входов коммутатора  $X_1$  уже заняты какими-то соединениями  $p-1$  входов, а из  $p$  выходов коммутатора  $Z_1$  уже заняты какими-нибудь другими соединениями  $p-1$  выходов. В самом неблагоприятном случае может оказаться, что все упомянутые  $2p-2$  соединения проходят через разные коммутаторы второй ступени. В результате приходим к выводу, который можно рассматривать как строгое доказательство теоремы о том, что схема Клоса является полноточной и не блокирующей, если она содержит во второй ступени  $m \geq 2p-1$  коммутаторов. Действительно, при наличии  $2p-2$  рассмотренных соединений с самым неблагоприятным расположением выбранных путей (когда все эти соединения проходят через разные коммутаторы второй ступени) найдется еще один коммутатор во второй ступени, через который можно будет соединить оставшийся свободным вход коммутатора  $X_1$  с единственным свободным выходом коммутатора  $Z_1$ . Таким образом, в первой и третьей ступенях коммутации потребуются не квадратные, а прямоугольные коммутаторы  $p \times (2p-1)$ , которые расширяют коммутационную схему в ее средней части почти вдвое.

В этом случае говорят, что на первой ступени происходит процесс расширения, а на третьей - концентрации нагрузки. Приняв для простоты  $p = \sqrt{N}$ , нетрудно подсчитать, что общее число точек коммутации во всей схеме окажется равным  $6N^{1.5} - 3N$ , т. е. начиная приблизительно с  $N$ , равного трем десяткам, схема рис. 2 будет содержать меньше точек коммутации, чем схема рис. 1. Число же используемых точек коммутации в схеме рис. 2 при полной нагрузке станет равным  $3N$ , так как в каждом соединении теперь участвуют по три точки. Наконец, для установления соединения любого входа схемы с любым ее выходом при отсутствии других соединений может быть выбран любой из  $m = 2p-1$  возможных путей соединений, что существенно повышает надежность схемы.

Применение прямоугольных коммутаторов (т. е. расширения и концентрации) ради исключения блокировок соединений и получения полноточности в практических схемах нередко признается излишним. Тогда используются квадратные коммутаторы емкостью  $p \times p$ , что позволяет существенно сэкономить число точек коммутации. Схема рис. 2, построенная из квадратных коммутаторов  $p \times p$  во всех трех ступенях коммутации, сохраняет свойство полноточности, но лишь в так называемом режиме разовой коммутации, когда список всех  $N$  требуемых соединений задан заранее, и пути для них выбираются одновременно с учетом возможностей установления других соединений заданного списка.

Такие схемы находят применение в узлах кроссовой коммутации, которые служат для

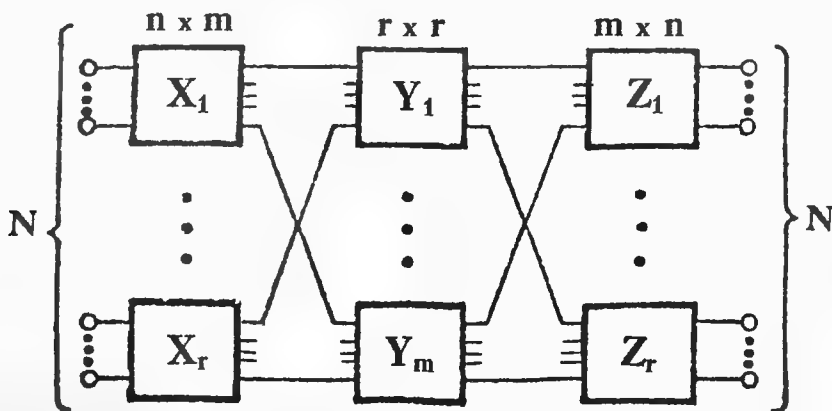


Рис. 2. Трехступенчатая структура коммутационного поля (схема Клоса)



сезонных переключений пучков каналов. В отличие от кроссовой коммутации, при которой все соединения устанавливаются и прекращаются одновременно, при обычной, или абонентской, коммутации соединения возникают и прекращаются в случайные моменты времени, и именно непредсказуемость этого процесса часто заставляет предусматривать большее число точек коммутации или, наоборот, допускать возможность блокировки отдельных соединений. В практических системах телефонной коммутации часто предпочтение отдается второму пути, как более экономичному. Схема, представленная на рис. 2, построенная из коммутаторов  $p \times n$  во всех трех ступенях коммутации, требует лишь  $3N^{1.5}$  точек коммутации и при максимальной нагрузке использует, как уже указывалось,  $3N$  точек коммутации. Однако каждой паре "вход-выход" эта схема может предоставить возможность выбора не из  $2n-1$ , а только из  $n$  путей установления соединений. В традиционных системах коммутации рассмотренные коммутаторы могут быть реализованы с помощью многократных координатных соединителей (в АТС координатной системы) или герконовых матриц (в квазиелектронных АТС). При росте емкости станции число ступеней коммутации увеличивается и на станциях упомянутых систем может достигать восьми.

При дальнейшем уменьшении размера коммутатора  $p$  и увеличении числа ступеней коммутации можно добиться дальнейшего снижения числа точек коммутации в схеме и повышения их использования. В предельном случае  $p=2$  (т. е. при применении коммутаторов  $2 \times 2$ ) число точек коммутации в схеме становится пропорциональным  $N \log_2 N$ , а коэффициент их использования при максимальной нагрузке приближается к 50 %. В самых современных системах коммутации на сетях с асинхронным методом передачи информации АТМ находят применение именно такие схемы, в которых число ступеней коммутации значительно увеличивается.

Понятие ступени коммутации, которая предоставляет одну точку коммутации в соединительном пути, нужно отличать от другого понятия - ступени искания, которое относится к процессу управления выбором путей установления соединений. Ступень искания представляет собой каскад ступеней коммутации, выполняющий конкретную функцию искания соединительного пути. Обычно коммутационные поля АТС содержат ступени абонентского (или линейного) искания и группового искания. В ступень абонентского искания включаются абонентские линии. При исходящем вызове (от абонента) задача этой ступени состоит в том, чтобы подключить линию этого абонента к любому свободному выходу, ведущему к ступени группового искания. Зато при входящем вызове (к абоненту) эта ступень должна найти линию конкретного абонента и подключить к ней тот конкретный выход ступени, на котором оказался вызов, поступивший из ступени группового искания.

Что касается ступени группового искания, то она представляет каскад ступеней коммутации, служащий для распределения вызовов по группам. В эту ступень включаются промежуточные линии от ступени абонентского искания, и она должна в соответствии с поступившими вызовами скоммутиро-

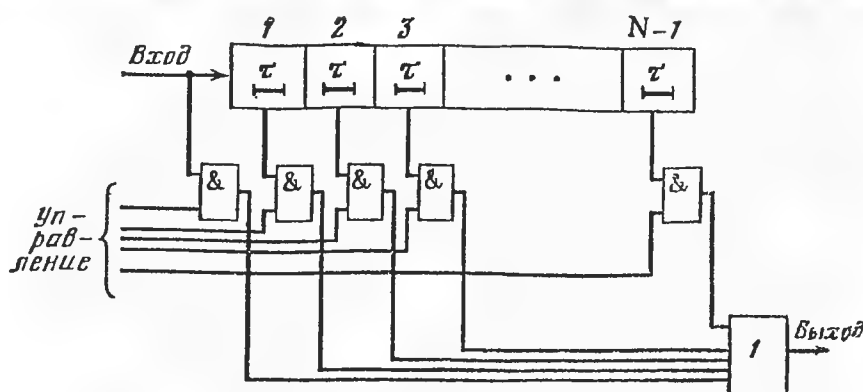


Рис. 3. Схема временного коммутатора емкостью  $N$  входов и  $N$  выходов

вать эти линии по нужным группам путей, ведущим к вызываемым линиям.

Таким образом, среди процессов управления коммутацией можно выделить три этапа искания: - на первом этапе происходит свободное искание (или предискание), при котором вызов должен быть скоммутирован к любому свободному выходу; от него и продолжится процесс искания; - на втором этапе происходит групповое искание, на котором выбирается произвольная линия в нужной группе; - на третьем этапе осуществляется линейное искание, задачей которого является выбор конкретной линии, являющейся адресатом вызова. Структура коммутационных полей от Строуджера до электронных АТС претерпела коренные изменения, однако изложенная последовательность этапов искания в той или иной форме сохранилась во многих системах.

#### ЧТО ТАКОЕ ЦИФРОВАЯ КОММУТАЦИЯ?

Важнейшее следствие замечательной теоремы Котельникова состоит в том, что для передачи аналогового сигнала не требуется занимать канал в течение всего времени действия этого сигнала. Вся необходимая информация может быть передана за гораздо меньшее время. Например, можно занять канал лишь в течение 1 % общего времени действия сигнала или и того меньше. Это, конечно, будет означать, что мы потеряем 99 % мощности передаваемого сигнала. Но потери мощности можно восполнить усилением, что не представляет для современной техники связи никаких трудностей. Важно при этом не потерять информацию, для чего нужно правильно распределить этот самый 1 % времени, на который мы занимаем канал. Согласно теореме Котельникова, аналоговый сигнал будет передан без искажений (т. е. не приближенно, а математически точно), если в течение каждой секунды по каналу передается  $2F$  отсчетов этого сигнала, где  $F$  - верхняя граница полосы частот сигнала, выраженная в герцах.

Как известно, для передачи телефонного разговора принято  $2F=8000$  отсчетов в секунду. Иначе говоря, через каждые  $1 \text{ с} / 8000 = 125 \text{ мкс}$  мы должны передавать отсчет телефонного сигнала. Таким образом, доля времени, на которую мы должны занять канал, теперь уже будет зависеть не от свойств передаваемого сигнала, а от наших тех-

нических возможностей. Для того чтобы занимать канал в течение 1 % времени, мы должны располагать техникой передачи одного отсчета сигнала за 1,25 мкс. Тогда за остальные 123,75 мкс можно будет передать сигналы еще 99 каналов. В указанное время 1,25 мкс входит как время передачи всех разрядов данного отсчета, так и некоторое защитное время, позволяющее избежать наложения соседних отсчетов. Например, отсчет телефонного сигнала квантуется на 256 уровней и кодируется с помощью восьми двоичных разрядов, т. е. одного байта. Поэтому в известной системе цифровой передачи ИКМ-30, работающей со скоростью 2,048 Мбит/с, время на один отсчет составляет 3,9 мкс, а время передачи одного двоичного разряда - 488 нс. Это далеко не предел возможностей современной техники. Волоконно-оптические линии связи позволяют каждые 125 мкс передавать стандартный формат STM-1, содержащий 2430 байт. При этом время передачи одного разряда составляет 6,43 нс, а по линии могут быть переданы одновременно сигналы более 2000 телефонных каналов. При формате же STM-16 время передачи одного импульса составляет всего 402 нс, а число каналов увеличивается в 16 раз.

Все сказанное здесь о передаче полностью справедливо и для коммутации, а именно: рассмотренные в предыдущем разделе структуры систем коммутации могут соединять аналоговые каналы не на все время передачи разговора, а только на время прохождения нужного отсчета. Таким образом, при цифровой коммутации каждая точка представляет собой вентиль, открываемый на время передачи нужного канального интервала. Если тракт передачи уплотнен 100 канальными интервалами, а вентили собраны по схеме коммутатора рис. 1, то пространственный эквивалент такой схемы цифровой коммутации можно представить как 100 независимых коммутаторов рис. 1, каждый из которых работает в своем канальном интервале.

Из изложенного ясно, что если по некоторой линии связи передаются 30 или 100 каналов, уплотненных во времени, то такие каналы скоммутировать между собой с помощью описанной пространственной схемы невозможно. Поэтому, кроме коммутации цифровых каналов в пространстве, применяется еще коммутация цифровых каналов во времени, изобретенная японским



специалистом Х. Иносэ [1]. Идея коммутации во времени состоит в задержке передачи сигнала на несколько канальных интервалов. На рис. 3 показана схема временного коммутатора емкостью  $N$  входов и  $N$  выходов, пространственным эквивалентом которой является та же схема, которая изображена на рис. 1. Схема рис. 3 содержит секционированный регистр сдвига (либо линию задержки или прибор с зарядовой связью), имеющий выходные отводы, которые разнесены по времени задержки на один канальный интервал, обозначенный  $\tau$ . Отводы связаны с управляемыми вентилями (двухходовыми схемами совпадения, или логическими схемами И). Если общее число канальных интервалов в линии передачи с временным разделением равно  $N$ , то полнодоступная схема временной коммутации должна содержать регистр сдвига с  $N-1$  секциями. В зависимости от управляющих сигналов, открывающих вентили на время того или другого канального интервала, рассматриваемая схема может произвольно сдвигать канальные интервалы на входе этого устройства в любую последовательность этих канальных интервалов на выходе.

Подводя итоги сказанному, нужно подчеркнуть, что цифровая коммутация может осуществляться как в пространстве, так и во времени.

#### КОММУТАЦИОННЫЕ ПОЛЯ УЗЛОВ ЦИФРОВОЙ КОММУТАЦИИ

Схема пространственной коммутации, показанная на рис. 2, может быть реализована средствами цифровой коммутации как в версии В-П-В (Время-Пространство-Время), так и в версии П-В-П (Пространство-Время-Пространство). В случае версии В-П-В на входе и на выходе схемы (т. е. на первой и третьей ступенях коммутации) используются устройства сдвига импульсов (УСИ) типа, показанного на рис. 3. Во второй же ступени коммутации устанавливается пространственный коммутатор из вентилях с временным разделением (ВВР). Такая схема показана на рис. 4. В ней число входов  $p$  в каждый коммутатор первой ступени (и число выходов  $p$  из каждого коммутатора третьей ступени) соответствуют числу каналов в уплотненных линиях (УЛ) с временным разделением. Таким образом, устройства сдвига импульсов (УСИ) представлены

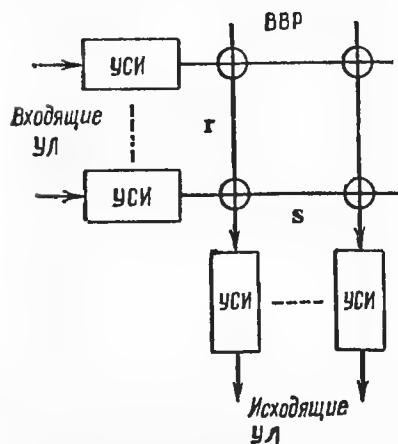


Рис. 4. Система цифровой коммутации версии В-П-В

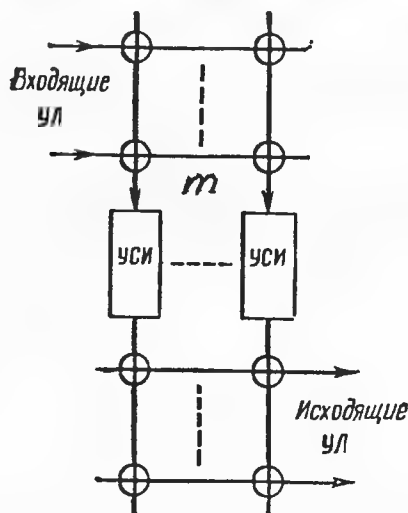


Рис. 5. Система цифровой коммутации версии Пространство-Время-Пространство

на рис. 2 в виде эквивалентных пространственных коммутаторов емкостью  $p \times p$  (в данном случае  $m=p$ ). В зависимости от числа  $r$  таких коммутаторов на входе и числа  $s$  таких коммутаторов на выходе (которое, в отличие от рис. 2, необязательно должно быть равно  $r$ ) выбирается размер пространственного коммутатора второй ступени. Точкам коммутации в ней соответствуют вентили с временным разделением на  $p$  канальных интервалов, т. е. один коммутатор на рис. 4 эквивалентен  $p$  пространственным коммутаторам на рис. 2. В итоге структурные параметры пространственного эквивалента схемы рис. 4, показанного на схеме рис. 2, будут следующими: на первой ступени  $r$  коммутаторов емкостью  $p \times p$ , на второй ступени  $p$  коммутаторов емкостью  $g \times s$  и на третьей ступени  $s$  коммутаторов емкостью  $p \times p$ .

Система коммутации типа П-В-П представлена на рис. 5. Здесь входящие и исходящие уплотненные линии (УЛ) включаются в пространственные коммутаторы с временным разделением. Если по-прежнему считать, что число каналов временного разделения в уплотненной линии постоянно и равно  $p$  и это же число принято в промежуточных линиях, то устройства сдвига импульсов УСИ должны быть рассчитаны на коммутацию  $p$  канальных интервалов. Иначе говоря, пространственный эквивалент УСИ будет иметь емкость  $p \times p$  (вместо  $g \times g$ , показанных на рис. 2). Тогда число коммутаторов в первой и третьей ступенях коммутации также должно быть равно  $p$ , а вот число выходов коммутаторов первой ступени, входов коммутаторов третьей ступени и устройств сдвига импульсов во второй ступени может быть выбрано произвольно. В частности, оно может быть равно  $m \geq 2p-1$ , что позволит реализовать неблокирующую схему Клоса.

На основании изложенного можно подумать, что на структурные параметры схем цифровой коммутации накладываются довольно жесткие ограничения. В действительности это не так, и приведенное описание было бы неполным, если не добавить два важных замечания.

Во-первых, как видно из текста, важнейшими составными элементами коммутационных полей

являются вентили и запоминающие устройства. Выбирая предпочтительную схему, нужно сравнивать варианты, различающиеся соотношением числа вентилях и емкости памяти в битах. На первом этапе развития цифровой коммутации система считалась экономически неэффективной, если она требовала большого объема запоминающих устройств (ЗУ). Однако по мере развития микроэлектроники стоимость бита памяти стала гораздо меньше стоимости вентиля и условием экономической эффективности стало применение большего объема памяти и меньшего числа вентилях.

Второе замечание развивает первое и состоит в том, что в современных узлах коммутации находят широкое применение оперативные ЗУ, которые используются не только для сдвига импульсов, но и для накопления информации в коммутационных схемах. Такие накопители могут иметь многоцелевое назначение, в том числе коммутацию канальных интервалов, расширение и концентрацию, последовательно-параллельное преобразование, преобразование скорости передачи, перестроение канальных интервалов, компенсацию задержек, синхронизацию. Например, схема Клоса на рис. 5 может быть построена не только путем непосредственного расширения и концентрации посредством удвоения числа промежуточных линий, но и путем удвоения скорости передачи в промежуточных линиях (удвоения тактовой частоты). С другой стороны, если скорость передачи по уплотненным линиям слишком велика, в узле может быть осуществлена параллельная коммутация разрядов. Любые подобные схемы легко реализуются с помощью ЗУ.

Перечисленные здесь технические приемы существенно расширяют возможности построения систем цифровой коммутации. Точно так же, как разнообразие систем аналоговой коммутации определялось многочисленными конструкциями коммутационных приборов (в большинстве случаев электромеханических), так и разнообразие систем цифровой коммутации во многом определяется выбором структурной схемы электронных коммутационных полей.

Широкое применение ЗУ в узлах цифровой коммутации стирает различие между техникой коммутации каналов и коммутации сообщений, которые раньше считались очень далекими друг от друга. Действительно, временная коммутация со сдвигом канального интервала как будто бы не является коммутацией каналов в строгом смысле этого слова. Тем не менее ее нужно считать коммутацией каналов, так как запоминание и передача кодированного сигнала происходят внутри цикла без нарушения требований теоремы Котельникова.

#### ЛИТЕРАТУРА

- Иносэ Х. Интегральные цифровые сети связи. Введение в теорию и практику. Пер. с англ. - М.: Радио и связь, 1982.
- Нейман В. И. Теоретические основы единой автоматизированной сети связи. - М.: Наука, 1984.





# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

А. Богданов, С. Простов,  
г. Москва

# СИ-БИ

# ДИАПАЗОНА

# В УСЛОВИЯХ

# ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ

Популярность Си-Би диапазона 27 МГц в наши дни понятна: простота и относительная дешевизна аппаратуры, широкий ассортимент выпускаемых радиостанций, как отечественного, так и зарубежного производства, мобильность. Эти и множество других причин делают его использование весьма привлекательным.

При этом абонентов не смущает невысокое качество связи, которое объясняется присущими всему коротковолновому диапазону (3...30 МГц) особенностями распространения радиоволн. Дело в том, что ведение связи в этом диапазоне возможно двумя способами (рис. 1).

Вариант первый: связь осуществляется так называемой поверхностной волной, распространяющейся вдоль поверхности Земли в пределах прямой видимости. Связь таким способом осуществляется на сравнительно небольшие расстояния (30...40 км) в условиях свободного пространства. В условиях города это расстояние значительно меньше (примерно 20...25 км). Уменьшение расстояния прямой видимости связано с тем, что на своем пути из точки передачи в точку приема волна претерпевает множество отражений от различного рода препятствий (зданий, деревьев и т. д.). Как правило, уровень сигнала при этом в точке приема меньше, чем в условиях свободного пространства, что приводит к уменьшению зоны уверенного приема.

Вариант второй: связь ведется волной, отраженной от ионосферы, окружающей Землю. Такая волна называется пространственной или ионосферной. Сам состав ионосферы не является однородным и подразделяется на пять слоев, обозначаемых латинскими буквами D, E, Es, F1 и F2. Отражение волны от ионосферы происходит на различной высоте в зависимости от времени года, времени суток, одиннадцатилетнего цикла солнечной активности и большого числа других факторов и может носить весьма сложный характер.

Отраженная от ионосферы волна, придя обратно к Земле, может отразиться от нее вновь, затем снова от ионосферы и совершить таким образом второй скачок, затем третий и т. д. При этом способе ведения связи в силу различных причин возникает множество эффектов, ухудшающих качество связи: многолучевость, связанная с тем, что в точку приема приходит не одна, а несколько волн; замирания уровня сиг-

нала на входе приемника, вызванные нестабильностью состояния ионосферы.

Для диапазона 27 МГц характерны два типа пространственной волны. Первый из них проявляется в дневное время в течение осенне-зимнего периода и характеризуется многократным отражением от поверхности Земли и слоя F. Уверенная связь при этом может осуществляться на расстояния до 10 000 км.

Второй тип характерен для летнего периода и связан с отражением от спорадического слоя - горизонтальных облаков на высоте 100-120 км, перемещающихся со скоростью до 300 км/ч. В светлое время суток связь возможна на расстояние до 2000 км.

Очень сильно подвержен диапазон 27 МГц и влиянию Солнца. В годы минимальной солнечной активности распространение пространственной волны практически невозможно.

Ухудшают качество связи и различного рода помехи. В КВ диапазоне основным видом помех являются сосредоточенные, создаваемые радиостанциями, работающими на близких частотах. В условиях города к ним добавляются еще помехи индустриального происхождения, например, помехи от электроустановок, систем зажигания автомобилей и др.

В связи с таким положением дел возникает вопрос, в каких случаях целесообразно использовать диапазон 27 МГц, так как принимая во

внимание особенности распространения радиоволн этого диапазона частот, становится понятно, что за столь значительную дальность связи приходится платить невысокой надежностью и качеством речи.

Сами о том не подозревая, мы уже давно привыкли к использованию поверхностной волны автомобилистами, службами спасения, охраны и т. д. Именно этот тип волны позволяет решить проблемы радиосвязи в гражданском диапазоне в пределах одного города.

Теперь давайте поговорим о связи на более значительных расстояниях. Какие средства связи позволяют оперативно, без использования сложной инфраструктуры, выходить на связь с удаленными на сотни или даже тысячи километров объектами? Многие могут отметить, что для этого идеально подходят спутниковые системы радиосвязи. Это, конечно, правильно, однако только в том случае, если речь идет о ситуации, в которой области, между которыми предполагается осуществлять обмен информацией, определяются заранее и есть время и средства "развернуть" соответствующие технические средства. Здесь же следует иметь в виду, что аренда спутникового частотного ресурса не каждому по карману. Эти же сложности финансового характера ждут частное лицо или организацию, решившую воспользоваться услугами спутниковой персональной радиосвя-

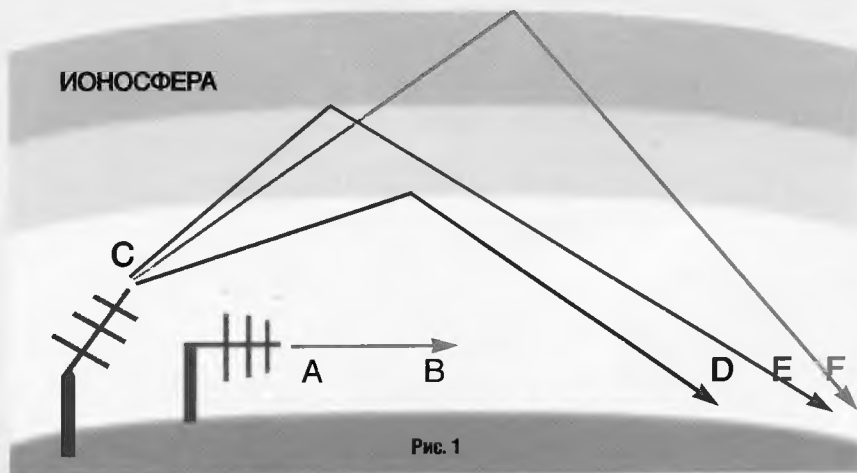


Рис. 1

AB - поверхностная волна.  
CD, CE, CF - пространственные волны.



зи (к таковым, например, относится система ИНМАРСАТ). Одна только переносная персональная радиостанция (так называемый пользовательский терминал) стоит несколько тысяч долларов и до сих пор имеет довольно значительные размеры.

А если необходимость в передаче информации на довольно внушительные расстояния возникла внезапно по причине, скажем, чрезвычайной ситуации (например, всевозможные природные катаклизмы)? При этом зачастую бывает, что обычные проводные средства коммуникации выходят из строя или вообще отсутствуют. Именно в таких случаях грех не воспользоваться КВ связью и, в частности Си-Би диапазоном. Такие ситуации позволяют не обращать внимание на низкие показатели качества и надежности, а заставляют делать выбор в пользу возможности спасения нередко даже множества человеческих жизней. Для передачи экстренных сообщений в Си-Би диапазоне выделен девятый канал (частота 27,065 МГц - канал бедствия и безопасности), возможно также использование канала № 19 (частота 27,185 МГц), являющегося

информационным каналом для автомобилистов.

В данной ситуации очевидно, что к улучшению качества связи на коротких волнах может привести только уменьшение помех со стороны работающих в эфире радиозлектронных средств. Именно этими вопросами занимается созданная при Министерстве связи РФ Государственная комиссия по радиочастотам (ГРЧ), являющаяся органом государственного управления в области распределения и использования радиочастотного спектра и обеспечения электромагнитной совместимости радиозлектронных средств.

Одним из решений Комиссии стал вопрос об использовании в дополнение к ранее разрешенной полосе частот 27 280-27 410 кГц на второй основе полос 26 970-27 410 и 27 410-27 860 кГц для разработки, серийного производства, закупок по импорту и эксплуатации радиостанций типа БЗУ/СВ, Д/СВ. Также в действующий перечень технических характеристик радиостанций личного пользования диапазона 27 МГц, реализуемых через торговую сеть, предложено внести некоторые дополнения. В

частности, установлены предельные значения мощностей передатчиков для различных классов применяемых излучений; максимальное число частотных каналов, а также разнос между соседними каналами; девиация и отклонение частоты передатчика для различных классов излучений; ширина полосы частот излучения; уровень побочных излучений передатчика; а также некоторые характеристики приемников. Оформление разрешений на приобретение и эксплуатацию радиостанций производится Главгоссвязьнадзором России.

Эти меры направлены на то, чтобы не допустить использование радиостанций, технические характеристики которых не соответствуют перечню типовых характеристик, пресечь действие радионарушителей и радиохулиганов и, таким образом, улучшить непростую обстановку, сложившуюся в гражданском диапазоне. Это, в свою очередь, делает возможным рациональное и эффективное использование диапазона 27 МГц как в нормальных условиях функционирования, так и в условиях чрезвычайной ситуации.

# Все системы радиосвязи

**АО МиниРадио уполномоченный дилер**











**ОПТОМ И РОЗНИЦА**



Гражданский диапазон 27 МГц  
27.405 40



Любительские коротковолновые трансиверы (1.5 - 30 МГц)  
1420000 1421000

**Системы транковой связи**  
**Услуги действующей радиосети**  
 ( 160 МГц , 42 МГц )  
**Услуги транковой сети**  
 ( 430 МГц LTR )  
**Пейджеры**  
**Сотовые телефоны GSM**

**Профессиональные радиостанции**



**Москва Б. Коммунистическая 1 тел. (095) 912-5877 , 298-6149 факс 912-8422**  
**С. Петербург Кондратьевский пр-т. 33 тел. факс (812) 541-1061**



# ФОРУМ "МОБИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"

## СТАНОВИТСЯ ТРАДИЦИОННЫМ

**А. Гороховский, А. Калашников,  
г. Москва**

В начале марта нынешнего года в Москве проходил второй Бизнес-Форум "Мобильные системы-97", организаторами которого выступили Российское научно-техническое общество радиотехники, электроники и связи им. А. С. Попова, российские ассоциации операторов подвижной связи и Международный центр научной и технической информации.

В работе форума приняли участие видные специалисты, ученые и руководители российских ведомств и предприятий электросвязи, организующих и предоставляющих услуги подвижной связи, операторы сотовых, пейджинговых и транкинговых сетей, представители отечественных и зарубежных фирм, производящих аппаратуру и оборудование средств радиосвязи, а также осуществляющих работы по проектированию и монтажу сетей подвижной связи.

Главными темами форума стали вопросы состояния и развития сетей подвижной связи в России, интеграции региональных сетей и различных технологий, что весьма актуально для пользователей подвижной связью на территории России и за ее пределами.

Большое внимание привлекла проходившая в рамках форума Международная конференция по проблемам подвижной связи. С докладом о

▼ На выставке - АОЗТ "Мобильные ТелеСистемы".



перспективах развития сотовых сетей связи в России выступил первый заместитель министра связи Российской Федерации А.Е. Крупнов. Оценку рынка услуг подвижной связи дал в своем выступлении вице-президент АО "Телеком" К. И. Кукк. Участники форума смогли получить весьма полную информацию о состоянии и перспективах развития в России сотовых сетей федеральных стандартов GSM, NMT-450, а также регионального стандарта AMPS/DAMPS, основательно ознакомиться с новыми технологиями мобильной телефонии, деятельностью на российском рынке подвижной связи таких известных зарубежных фирм, как ERICSSON

(Швеция), NOKIA (Финляндия), MOTOROLA (США) и ряда других, с системной оптимизацией технико-экономического планирования сотовых сетей и иными актуальными проблемами мобильных телекоммуникаций.

С докладами по названным выше темам выступили председатель Совета директоров ассоциации операторов федеральной сотовой сети NMT-450 В. Ф. Гуркин, вице-президент АОЗТ "Мобильные ТелеСистемы" Ю. А. Громаков, президент «Ассоциация-800» В. В. Манешин, начальник Гипросвязи А. П. Вронец, вице-президент NOKIA В. Лайне, глава представительства MOTOROLA в России Х. Таваколи, представители региональных сотовых компаний и многие другие специалисты.

В рамках форума проходила также конференция российских ассоциаций подвижной связи, где обсуждались характеристики основных сотовых стандартов, перспективы интеграции сетей и автоматизации роуминга, методов защиты от несанкционированного доступа в сети связи, вопросы повышения качества и расширения набора предоставляемых услуг и немало других актуальных тем.

Особое внимание уделялось расширению областей применения подвижной связи в различных отраслях экономики, в органах общественной безопасности и в других сферах.

Немалый интерес на форуме вызвал доклад о создании глобальных систем персональной подвижной спутниковой связи как реального пути образования всемирного информационного

↑ Стенды ТОО "Московская сотовая сеть" и проект "СОТЕЛ" (сотовый телефон России).





Базовое оборудование для четырехканальной транкинговой системы связи протокола MPT 1327 (фирма-производитель VERTEX).



Устройство для передачи факсов по сотовой сети (фирма Fax View)



электросвязи операторам федеральных сотовых сетей связи, построение и эксплуатация транзитной сети для федеральных сетей сотовой связи, без которой невозможна реализация национального роуминга.

Немалый интерес вызвали системы транкинговой радиосвязи. Их демонстрировали многие участники выставки. Среди них такая известная российская фирма, как РКК. Посетители смогли ознакомиться с системами различных протоколов, применяемых в России, с новыми моделями радиостанций известных фирм-производителей, в том числе с полностью цифровой транкинговой системой, использующей метод множественного доступа с временным разделением каналов.

Здесь можно было познакомиться и с разнообразными средствами профессиональной радиосвязи производст-



Анализаторы параметров цифровой телефонии и передачи данных SunSetE1 (слова) и SanSetE10 (фирма Sanraise Telecom).

вая система одна из немногих, построенная по многозональному принципу, что позволяет обеспечивать качественное радиопокрытие значительных территорий.

Как всегда, посетителей привлекала измерительная аппаратура различного назначения, без которой немислима организация нормального функционирования мобильных систем связи.

В заключение этого небольшого рассказа о выставке нельзя не отметить участие в ней ряда периодических изданий, освещающих вопросы мобильной связи, в том числе журнала "Радио". Его стенд пользовался популярностью у посетителей, которые по льготным ценам могли приобрести текущие номера журнала, а также подписаться на 1997 г. При этом многие посетители стенда отмечали полезность публикации в журнале "Радио" раздела (журнала в журнале) "Связь: средства и способы".

сообщества, с которым выступил заместитель председателя ГКЭС Ю. А. Толмачев, и ряд других сообщений на эту актуальную тему на пороге XXI века. Живой отклик вызвала информация о намечаемом участии России в таких глобальных системах спутниковой связи, как ГЛОБАЛСТАР и ИРИДИУМ.

Для участников форума была организована международная выставка "Мобильные системы-97", на которой демонстрировались достижения фирм-производителей аппаратуры. Операторы и другие организации представляли широкий спектр различных услуг на рынке подвижной связи. Посетители выставки знакомились с деятельностью известных операторов мобильной связи: "Московская сотовая связь", "Мобильные ТелеСистемы", "Би-Лайн", "Ассоциация-800", проект "СОТЕЛ" (сотовый телефон России) и ряда других организаций. Здесь были показаны новейшие радиотелефоны, устройства для передачи данных, предлагались новые услуги. Нельзя при этом не отметить как весьма обнадеживающий факт снижения цен на аппаратуру и тарифы, расширение зон обслуживания.

В выставке участвовали также крупнейший оператор мобильной связи Северо-Запада России "Дельта Телеком", АОЗТ "Межрегиональный Транзит-Телеком", основной деятельностью которого является предоставление услуг

ва таких фирм, как YAESU, MARANTZ, VERTEX, ICOM, MOTOROLA, KENWOOD и др. Список средств, помогающих организовать мобильные системы радиосвязи, был бы неполным без упоминания пикосотовых (их еще называют микросотовыми) учрежденческих радиотелефонных систем стандарта DECT. Оборудование для таких сетей показала фирма TZ ELECTRONICA. Технология DECT особенно интересна тем, что системы, работающие в этом стандарте, потенциально совместимы с сотовыми системами стандарта GSM.

Ижевский радиозавод совместно с НИИ точных приборов продемонстрировали оборудование (включая пользовательские терминалы) для низкоорбитальной спутниковой системы связи "Гонец".

Не остались без внимания и системы передачи данных. Здесь были представлены и обычные компьютерные сети, и беспроводные сети передачи данных. В этой области отличились фирмы КомпТек Интернэшнл, DIAMOND COMMUNICATIONS, INC.

От многочисленных московских операторов пейджинговых систем связи по каким-то причинам участвовало лишь два оператора, один из которых ЗАО "Мульти-Пейдж". Кстати, его пейджинго-



У стенда журнала "Радио"

**Над выпуском работали: сотрудники журнала "Радио", а также ДУБИННИН А., КАЛАШНИКОВ А.,  
Художественное оформление и верстка: БАБАЛАН А.**